

Bu kitaba sığmayan
daha neler var!



Karekodu okutun, bu kitapla
ilgili EBA içeriklerine ulaşın!

eba
www.eba.gov.tr



BU DERS KİTABI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA
ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMİŞTİR.
PARA İLE SATILAMAZ.

ISBN: 978-975-11-5686-0


Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 5inci Maddesinin
İkinci Fıkrası Çerçevesinde Bandrol Taşımı Zorunlu Değildir.



MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELEKTROTEKNİK

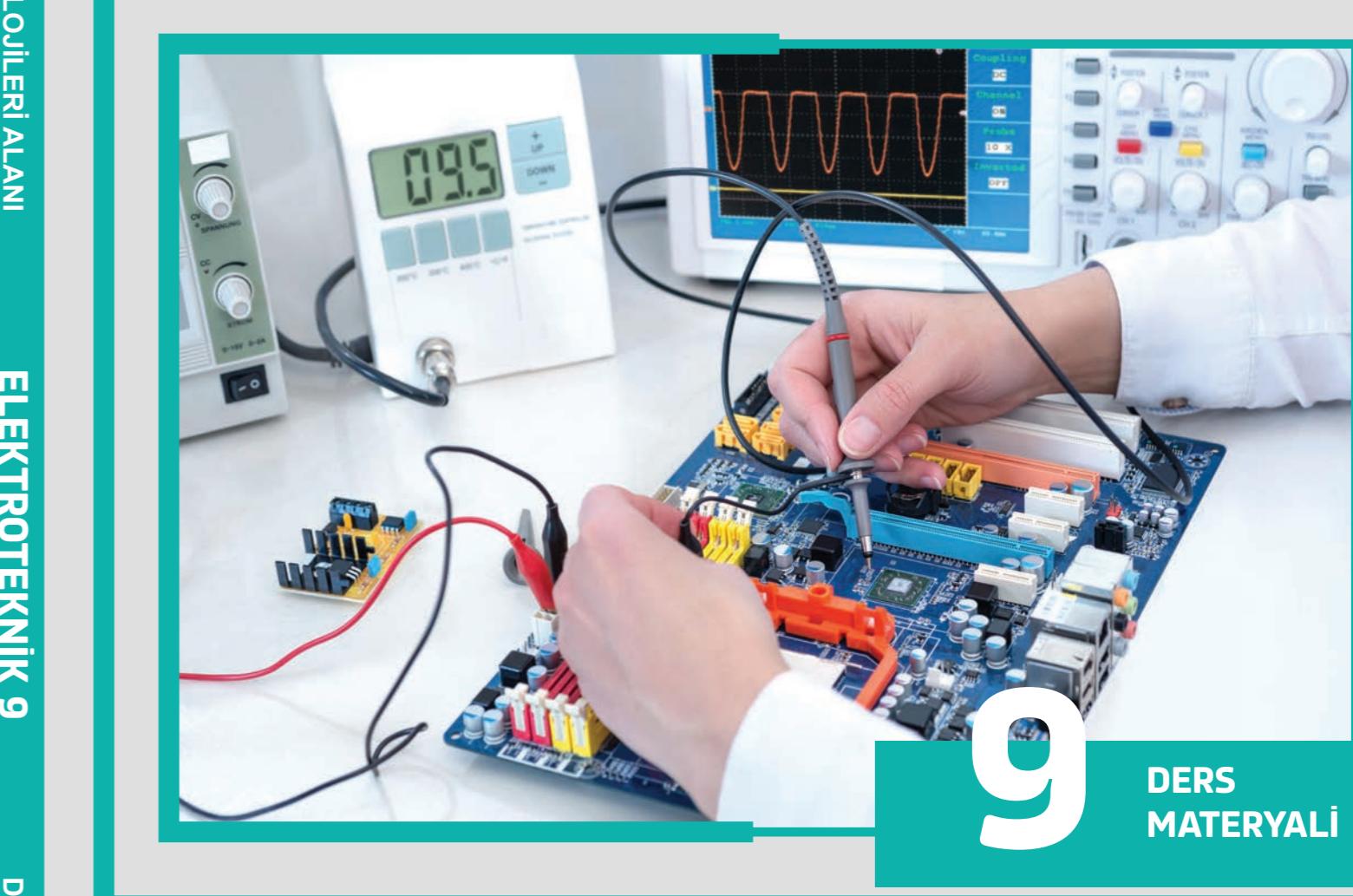

DERS MATERYALİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELEKTROTEKNİK 9

DERS MATERYALİ



MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

TEKNOLOJİLERİ ALANI

ELEKTROTEKNİK 9

DERS MATERYALİ

YAZARLAR

Ahmet BAŞ

Ammar KAYA

Halil İbrahim GÜRBÜZ

Mehmet GÖVERDİK



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI 7539

YARDIMCI VE KAYNAK KİTAPLAR DİZİSİ 1579

Her hakkı saklıdır ve Millî Eğitim Bakanlığına aittir. Ders materyalinin metin, soru ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz.

HAZIRLAYANLAR

DİL UZMANI

Sinan DURAN

GÖRSEL TASARIM UZMANI

Ahmet BAŞ

Hande ÖZÇİLİNİR RADAR

Murat DURMAZ

ISBN: 978-975-11-5686-0

Millî Eğitim Bakanlığının 24.12.2020 gün ve 18433886 sayılı oluru ile Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce ders materyali olarak hazırlanmıştır.

Bu ders materyalinde uluslararası ölçü birimleri esas alınmıştır.



İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, cehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yașadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiym, bendimi çığner, aşarım.
Yırtarılm dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbin âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyvet dediğin tek disi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsizca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastiğin yerleri toprak diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıkır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatani.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fişkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Câni, cânâni, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada căda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsı- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fişkirir ruh-ı mücerret gibi yerden na'şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hüriyyet;
Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy


GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazineşin. İstikbalde dahi, seni bu hazineşinden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namusait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraiitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdi! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

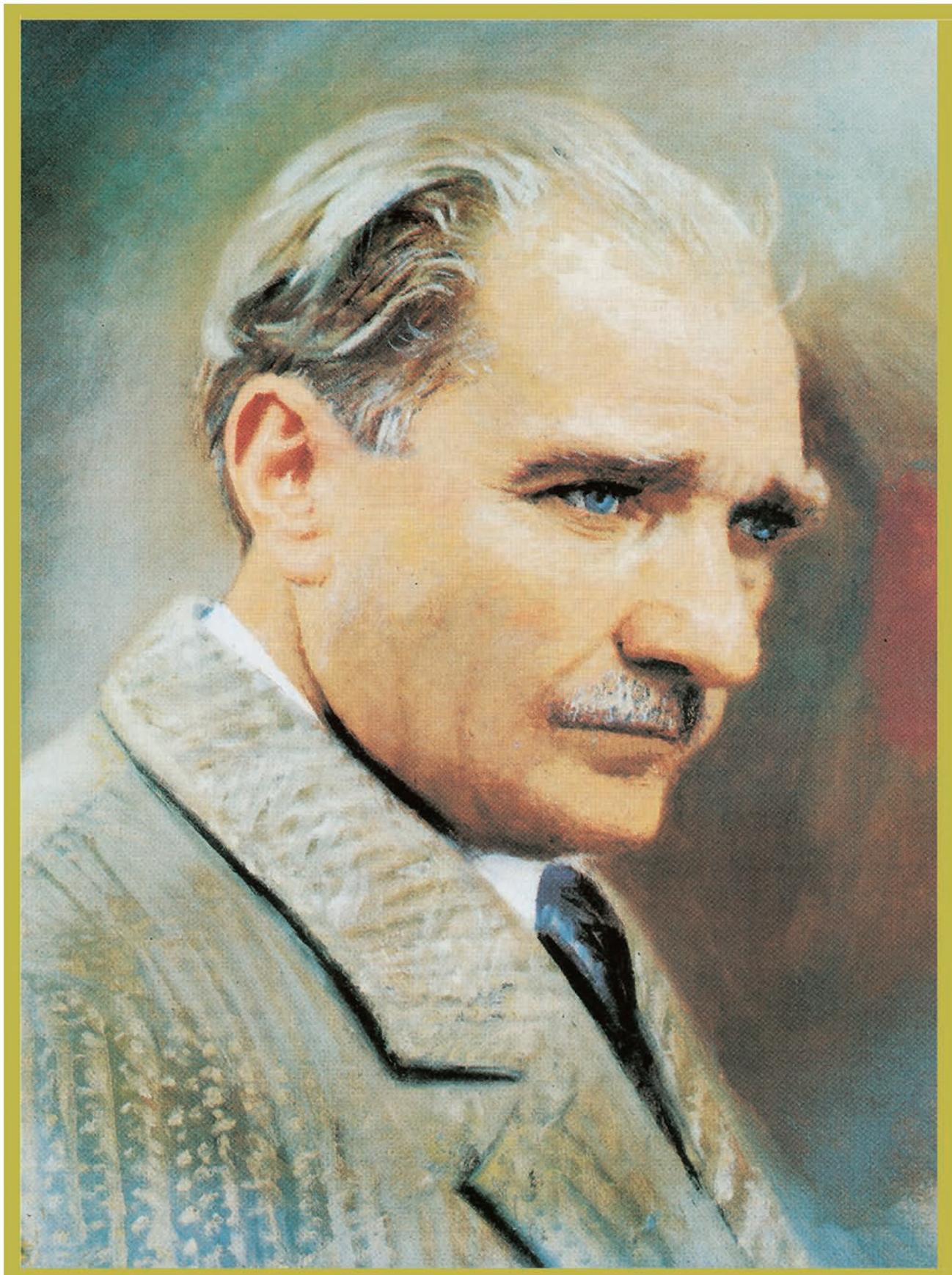

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK


İÇİNDEKİLER

DERS MATERİYALİNİN TANITIMI.....	13
1. DOĞRU AKIM DEVRESİ	
1.1. ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME	18
1.1.1. Elektriksel Büyüklükler.....	18
1.1.1.1. Akım	18
1.1.1.2. Gerilim.....	19
1.1.1.3. Direnç	19
1.1.1.4. Güç	25
1.1.2. Multimetreler ve Özellikleri.....	25
1.1.2.1. Dijital Multimetrenin Kullanımı	25
1.1.2.2. Dijital Multimetrede Uygun Kademe Seçimi.....	26
1.1.2.3. Multimetre ile Direnç Ölçme	27
1.1.2.4. Multimetre ile Akım Ölçme	28
1.1.2.5. Multimetre ile Gerilim Ölçme	29
UYGULAMA 1.1: DİRENÇ RENK KODLARI	30
UYGULAMA 1.2: MULTİMETRE KULLANIMI.....	32
1.2. PASİF DEVRE ELEMANLARI VE DOĞRU AKIM.....	34
1.2.1. Pasif Devre Elemanları.....	34
1.2.1.1. Direnç	34
1.2.1.2. Kondansatör	35
1.2.1.3. Bobin (İndüktör)	35
1.2.2. Doğru Akım.....	36
1.2.2.1 Doğru Akım Elde Edilebilen Kaynaklar	36
1.3. OHM KANUNU.....	37
1.3.1. Akım, Gerilim ve Direnç arasındaki İlişki	37
1.3.1.1. Dirençlerde Toplam Direnç	38
1.3.1.2. Seri Paralel ve Karışık Devrelerde Ohm Kanunu ..	43
1.3.2. Güç Hesaplama	45
UYGULAMA 1.3: OHM KANUNU	46
1.4. KIRCHOFF KANUNLARI.....	48
1.4.1. Kirchoff'un Gerilimler Kanunu	48
1.4.2. Kirchoff'un Akımlar Kanunu	49
UYGULAMA 1.4: KIRCHOFF KANUNLARI	51
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI	54

ÖĞRENME BİRİMİ 1



ÖĞRENME BİRİMİ 2

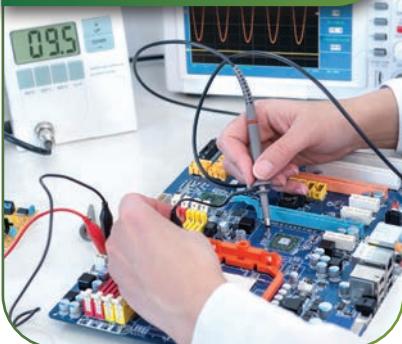


2. ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

2.1. ALTERNATİF AKIM VE BİLEŞENLERİ	60
2.1.1. Alternatif Akım	60
2.1.1.1. Alternatif Akım ile Doğru Akım Arasındaki Farklar	61
2.1.1.2. Alternatif Akım Bileşenleri	62
2.1.2.1. Alternans	62
2.1.2.2. Saykıl	62
2.1.2.3. Periyot	62
2.1.2.4. Frekans	62
2.1.3 Alternatif Akım ve Gerilim Değerleri.....	64
2.1.3.1. Maksimum Değer	64
2.1.3.2. Ani Değer	64
2.1.3.3. Etkin Değer	65
2.1.3.4. Ortalama Değer	66
UYGULAMA 2.1: ALTERNATİF AKIM BİLEŞENLERİNİ VE DEĞERLERİNİ HESAPLAMA	68
2.2. OSİLOSKOBUN ÖZELLİKLERİ VE AC SİNYAL ÖLÇME İŞLEMİ.....	70
2.2.1. Osiloskop	70
2.2.1.1. Osiloskop Ekranı	71
2.2.1.2. Osiloskopun Bazı Tuşları ve Görevleri	71
2.2.1.3. Osiloskopun Devreye Bağlanması	72
2.2.2. Osiloskop ile Ölçme Yapma.....	73
2.2.2.1. Osiloskop ile AC Gerilim Ölçme	73
2.2.2.2. Osiloskop ile DC Gerilim Ölçme	76
UYGULAMA 2.2: OSİLOSKOPLA AC GERİLİM ÖLÇME VE HESAPLAMA	77
2.3. AKIM, GERİLİM ve GÜC İLİŞKİSİ	79
2.3.1. Güç.....	79
2.3.1.1. Ampermetre ve Voltmetre ile Güç Ölçme	80
2.3.2. Elektriksel İş	81
UYGULAMA 2.3: ALTERNATİF AKIMDA İŞ VE GÜC HESAPLAMA	83
2.4. BOBİNLER VE KONDANSATÖRLER	85
2.4.1. Bobinler	85
2.4.1.1. Bobin Birimlerinin Dönüştürülmesi	86
2.4.1.2. Bobinde Endüktans Ölçme	87
2.4.2. Kondansatörler	88
2.4.2.1. Kondansatör Birimlerinin Dönüştürülmesi	89
2.4.2.2. Kondansatörde Kapasite Ölçme	89
2.4.3. Alternatif Akımda Direnç, Bobin ve Kondansatör	90
2.4.3.1. Alternatif Akımda Direnç	90
2.4.3.2. Alternatif Akımda Bobin	91
2.4.3.3. Alternatif Akımda Kondansatör	94
2.4.3.4. Empedans	96

UYGULAMA 2.4: BOBİN VE KONDANSATÖR ÖLÇME	97
2.5. ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI AKTİF.....	99
2.5.1. Alternatif Akımda Faz Farkı	99
2.5.1.1. Alternatif Akımın Vektörler ile Gösterilmesi	99
2.5.1.2. Sıfır Faz	99
2.5.1.3. İleri Faz	100
2.5.1.4. Geri Faz.....	100
2.5.1.5. Faz Farkı.....	100
2.5.2. Aktif, Reaktif ve Görünür Güç	101
2.5.2.1. Aktif Güç	101
2.5.2.2. Reaktif Güç	101
2.5.2.3. Görünür Güç.....	102
2.5.2.4. Güç Üçgeni.....	102
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI	106

ÖĞRENME BİRİMİ 3

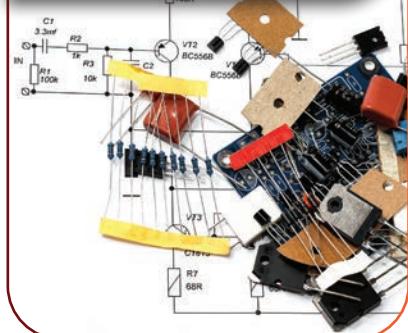

3. YARI İLETKEN ELEMANLAR

3.1. DİYOT, TRANSİSTÖR VE RÖLE KONTROLÜ	112
3.1.1. N-Tipi ve P-Tipi Yarı İletkenler	112
3.1.2. Diyotlar	112
3.1.2.1. Diyotun Yapısı	113
3.1.2.2. Diyot Kullanım Alanları	113
3.1.2.3. Polarma (Polarizasyon)	113
3.1.2.4. Diyot Çeşitleri	114
3.1.2.5. Diyot Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü	116
3.1.3. Röleler	116
3.1.3.1. Rölelerin Yapısı ve Çalışması	117
3.1.4. Transistörler (BJT)	118
3.1.4.1. Transistorun Çalışması	119
3.1.4.2. Transistorun Bağlantısı	119
3.1.4.3. Transistor Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü	120
3.1.4.4. Transistor Kullanarak Röle Kontrolü.....	121
UYGULAMA 3.1: DİYOT UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ.....	122
UYGULAMA 3.2: RÖLE KONTAK UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ.....	124
UYGULAMA 3.3: TRANSİSTÖR UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ.....	126
3.2. LDR OPTOKUPLÖR FOTO DİYOT VE FOTOTRANSİSTÖR	128
3.2.1. LDR (Foto Direnç).....	128
3.2.1.1. LDR Sağlamlık Kontrolü.....	129
3.2.2. Foto Diyot	129
3.2.2.1. Foto Diyot Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü.....	130
3.2.3. Foto Transistör	131

3.2.3.1. Foto Transistör Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü.....	131
3.2.4. Optokuplör	132
3.2.4.1. Optokuplör Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü	132
UYGULAMA 3.4: LDR SAĞLAMLIK TESTİ	133
UYGULAMA 3.5: FOTO DİYOT UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ.....	135
UYGULAMA 3.6: FOTO TRANSİSTÖR UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ	137
UYGULAMA 3.7: OPTOKUPLÖR UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ.....	139
3.3. TERMİSTÖR VE MOSFET	141
3.3.1. Termistör (Isı Etkili Direnç)	141
3.3.1.1. Üzerinde Rakam Yazan Termistör Değerlerinin Bulunması	142
3.3.1.2. Termistör Sağlamlık Kontrolü	143
3.3.2. Mosfet	143
3.3.2.1. Mosfet Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar	145
3.3.2.2. BJT ve Mosfet	146
3.3.2.3. Mosfet Sağlamlık Kontrolü.....	146
3.3.2.4. Mosfet ve Termistör Kullananak Motor Kontrolü.....	147
UYGULAMA 3.8: TERMİSTÖR SAĞLAMLIK TESTİ	148
UYGULAMA 3.9: MOSFET SAĞLAMLIK TESTİ.....	150
3.4. TRİSTÖR, TRİYAK VE DİYAK.....	152
3.4.1. Tristör (SCR)	152
3.4.1.1. Tristörün Avantajları	152
3.4.1.2. Tristörün Çalıştırılması ve Durdurulması.....	153
3.4.2. Triyak	153
3.4.2.1. Triyakın Çalışması	154
3.4.3. Diyak	154
3.4.3.1. Diyak Lamba Kontrol Devresi.....	155
UYGULAMA 3.10: TRİSTÖR UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ	156
UYGULAMA 3.11: TRİYAK UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ	158
UYGULAMA 3.12: DİYAK SAĞLAMLIK TESTİ.....	160
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME SORULARI	163
KAYNAKÇA	168
GÖRSEL KAYNAKÇA.....	168
CEVAP ANAHTARI.....	169

DERS MATERYALİNİN TANITIMI

Öğrenme biriminin adıdır.

Öğrenme birimiyle ile ilgili kapak görselini içerir.

ÖĞRENME BİRİMİ 1

DOĞRU AKIM DEVRESİ



NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

- Elektriksel Büyüklükler ve Multimetre ile Ölçme
- Pasif Devre Elemanları ve Doğru Akım
- Ohm Kanunu
- Kirchoff Kanunları



Öğrenme birimiyle ilgili konuları kapsar.

Dijital ortamda öğrenme birimine ulaşmayı sağlayan karekoddur.

Öğrenme birimindeki konuları kapsar.

Öğrenme biriminin adıdır.

Konuya ilişkin amaç ve giriş ifadelerini kapsar.

ÖĞRENME BİRİMİ 2

ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

2. ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

2.1. ALTERNATİF AKIM VE BİLEŞENLERİ

AMAÇ


Alternatif akımın özelliklerini ve frekans, periyot, alternans arasındaki ilişkileri açıklamak.

GİRİŞ

Alternatif akımın üretilmesi ve uzak mesafelere taşınması daha kolaydır. Bu sebeple alternatif akım kullanımı daha yaygındır. Öğrenme biriminin bu konusunda alternatif akım ve alternatif akım bileşenleri hakkında bilgiler verilecektir.


2.1.1. Alternatif Akım

Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzende değişen akıma **alternatif akım** denir. Kisaca AA (Alternatif Akım) veya AC (Alternative Current) olarak gösterilir. Alternatif akım ve alternatif gerilimin temel yapısı sinüs dalga şeklindedir. Bu aynı zamanda **sinüsoidal dalga** olarak da ifade edilir (Şekil 2.1).

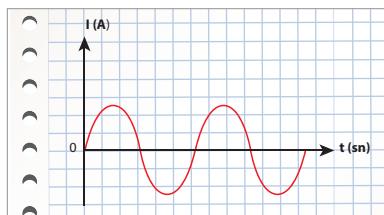


Şekil 2.1: Alternatif akım (sinüs dalga)

Bazı farklı uygulamalarda alternatif akım, üçgen ve kare dalga gibi değişik dalga biçimlerinde de kullanılmaktadır (Şekil 2.2 ve Şekil 2.3).

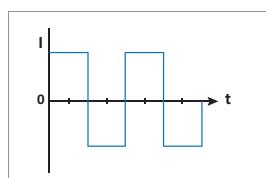

Şekil 2.2: Alternatif akım (kare dalga)

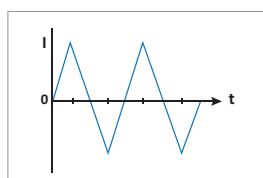

Şekil 2.3: Alternatif akım (üçgen dalga)

60 ELEKTROTEKNİK

Konuların açıklanmasını sağlayan şekilleri kapsar.

Uygulamanın anlaşılmasına yardımcı olan şekläriderdir.

Uygulamanın amacını içerir.







Uygulamanın işlem basamaklarını kapsar.






DOĞRU AKIM DEVRESİ

UYGULAMA : 1.1. DİRENÇ RENK KODLARI
AMAÇ : Üzerindeki renk kodlarına bakarak direncin değerini bulmak.

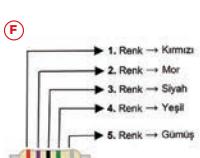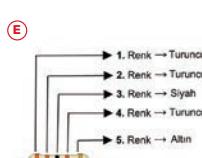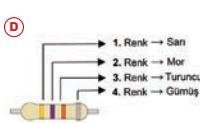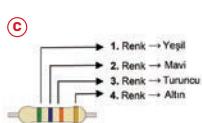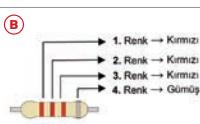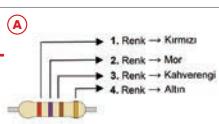1. Aşağıda renkleri verilen dirençlerin değerlerini bulunuz.



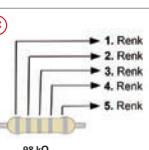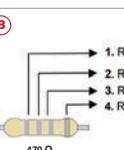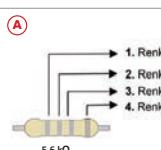2. Aşağıda değerleri verilen dirençlerin üzerinde olması gereken renkleri bulunuz.



30 ELEKTROTEKNİK

DOĞRU AKIM DEVRESİ

OĞRENME BİRİMİ 1

İşlem Basamakları

1. Direnç renk kodları hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
2. Direnç renk kodları ile ilgili sorular çözülür.
3. Elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolara yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

1. Soru

Kriter	A	B	C	D	E	F
Direnç değeri						

2. Soru

Kriter	1. Renk	2. Renk	3. Renk	4. Renk	5. Renk
(A) 5,6 kΩ					X
(B) 470 Ω					X
(C) 98 kΩ					

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirdip uygun yere X işaretli koynuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
1. Soruyu çözer.			
2. Soruyu çözer.			

ELEKTROTEKNİK 31

Uygulama sonrası yapılacak değerlendirmeyi içerir.

Uygulama ait alınan sonuçların yazıldığı tabloları içerir.

Öğrenme biriminin değerlendirmesinin yapıldığı bölümdür.



YARI İLETKEN ELEMANLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 1: DİYOT, TRANSİSTÖR VE RÖLE KONTROLÜ

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi diyot için söylenebilir?
 - A) Doğru polarma altında elektrik akımını tek yönde iletir.
 - B) Anot gerilimi katot geriliminden fazla olduğunda iletime geçer.
 - C) Alternatif akımı doğrultmak için kullanılabilir.
 - D) Anot ve katot olmak üzere iki bacaklıdır.
 - E) Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi led diyot için söylenemez?
 - A) Led diyot doğru polarmada elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren devre elemanıdır.
 - B) Led diyot seri direnç bağlanarak kullanılmalıdır.
 - C) Led diyot ters polarmada çalışır.
 - D) Renge bağlı olarak iletime geçme gerilimleri farklıdır.
 - E) Yapısındaki katkı maddelerine göre farklı renklerde üretilir.
5. Köprü diyot ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 - A) Dört kristal diyodon birleşmesinden oluşur.
 - B) Tam dalga doğrultma devrelerinde kullanılır.
 - C) İki AC girişi vardır.
 - D) İki DC çıkışı vardır.
 - E) Hepsi
6. Zener diyotlar için verilen bilgilerden hangisi yanlışdır?
 - A) Ters polarmada uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutar.
 - B) Ters polarmada belirli bir gerilime kadar akım geçirmez.
 - C) Doğru polarmada zener özelliği gösterir.
 - D) N ve P tipi yarı iletken malzemelerden oluşur.
 - E) Doğru polarmada kristal diyot gibi çalışır.
7. Transistör ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



Kısa bilgi ve ipuçlarını içerir.



$$W = P \times t$$
$$P = V \times I$$
$$W = (V \times I) \times t$$

Konuya ait formülleri içerir.



UYARI

Multimetre bağlantıları enerji altında yapılmamalıdır. Enerji, devreye öğretmen gözetiminde verilmelidir.

Uyarı ve dikkat edilecek noktaları içerir.

ÖĞRENME BİRİMİ 1

DOĞRU AKIM DEVRESİ



NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

- Elektriksel Büyüklükler ve Multimetre ile Ölçme
- Pasif Devre Elemanları ve Doğru Akım
- Ohm Kanunu
- Kirchoff Kanunları



1. DOĞRU AKIM DEVRESİ

1.1. ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE MULTİMETRE İLE ÖLÇME

AMAÇ

Elektriksel büyüklükleri, multimetrenin özelliklerini ve ölçme yöntemlerini açıklamak.

GİRİŞ

Temel devre çözümlerini yapabilmek için öncelikle **akım**, **gerilim**, **direnç** ve **güç** gibi elektriksel büyüklükler bilinmelidir. Ayrıca doğru bir ölçüm yapabilmek için multimetre hakkında detaylı bilgi sahibi olunmalıdır.

1.1.1. Elektriksel Büyüklükler


Elektrik ile ilgili büyüklüklerin bilinmesi, elektrik işlemlerinin yapılması ve yorumlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

1.1.1.1 Akım


Elektrik yüklerinin belirli bir yönde hareketine **elektrik akımı** denir. Hareket eden yükler, madde içe-risindeki elektronlardır.

Elektrik akımının yönü, pozitiften negatife (artıdan eksiye) doğrudur (Şekil 1.1). Akımın simbolü I harfi ile gösterilir. Birimi “**AMPER**”dir. Kısaca **A** harfi ile gösterilir.


Elektrik akımının daha iyi anlaşılması için elektron hareketlerini Şekil 1.2'deki akışkan sıvı hareketlerine benzetebiliriz. Bir tarafta daha fazla sıvı (pozitif yük), diğer tarafta daha fazla boşluk (negatif yük) var ise pozitiften negatife doğru bir akış oluşacaktır.

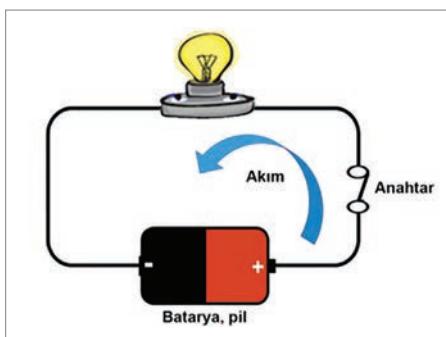

Şekil 1.1: Elektrik akımının yönü

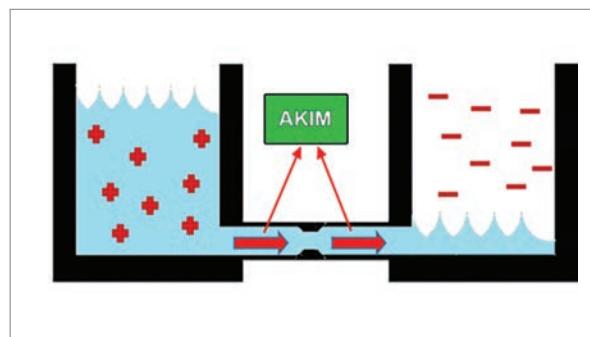

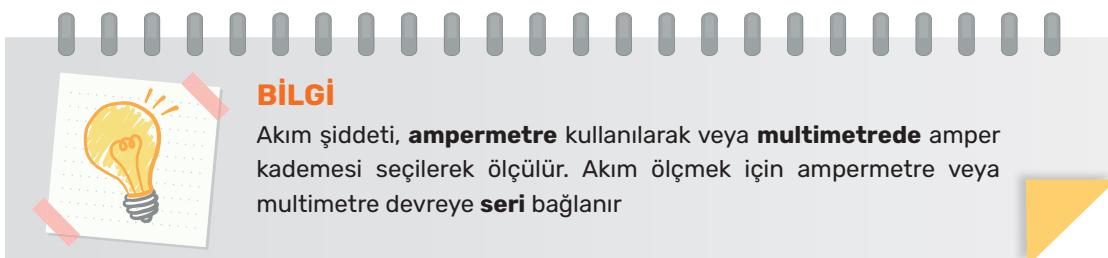Şekil 1.2: Elektrik akımının sıvı hareketine benzetilmesi



1.1.2. Gerilim


Bir noktadaki pozitif yüklerin miktarına o noktanın **potansiyeli** denir. Şekil 1.3'te A noktasının potansiyeli yüksek, B noktasının potansiyeli düşüktür. Bu iki nokta arasındaki farka **gerilim** (potansiyel fark) denir.

Gerilimin simbolü E veya U harfleri ile gösterilir. Birimi "VOLT"tur, kısaca V harfi ile gösterilir.


Daha iyi anlaşılması için **potansiyel farkı** Şekil 1.4'teki sıvı maddelerle anlatabiliriz. Akımın oluşabilmesi için, bir tarafta diğerinden daha fazla sıvı yani pozitif yük olması gereklidir. Bu durumda iki tarafın potansiyel farkını gerilim olarak açıklayabiliriz. Akış, iki taraf eşitlenene kadar devam eder.



Şekil 1.3: Potansiyel fark

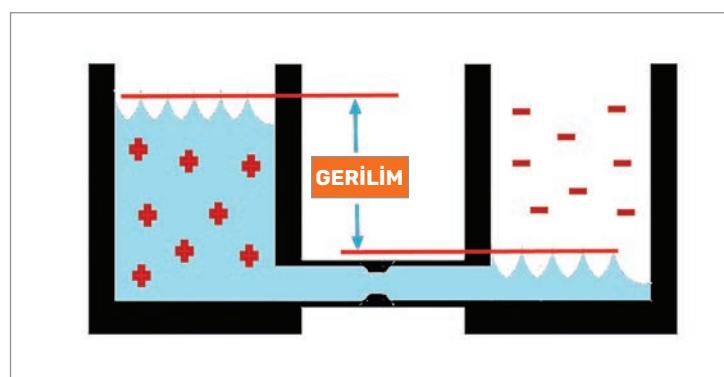

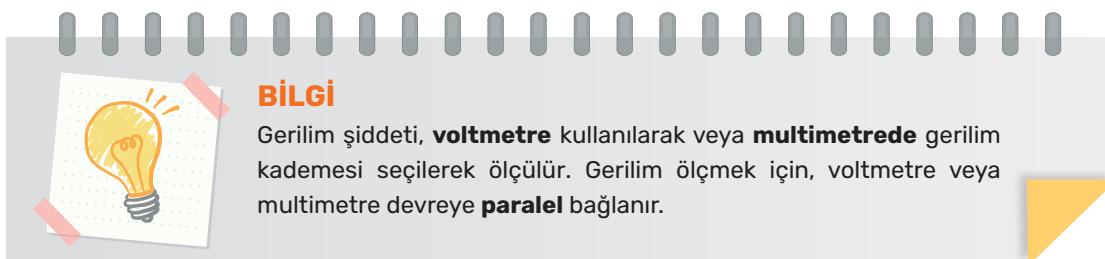
Şekil 1.4: Potansiyel farkın (gerilim) sıvı hareketine benzetilmesi



1.1.3. Direnç


Direncin kelime anlamı bir etkiye karşı gösterilen zorluktur. Elektrik devrelerinde direnç elemanları akıma karşı zorluk göstermek ve akımı sınırlamak amacıyla kullanılır. Elektrik enerjisi direnç üzerinde ısya dönüşerek harcanır. Şekil 1.5'te direnç simbolü, görünümü ve yapısı verilmiştir.

Direncin simbolü R harfi ile gösterilir. Birimi "OHM"dur, kısaca Ω simgesi ile gösterilir.

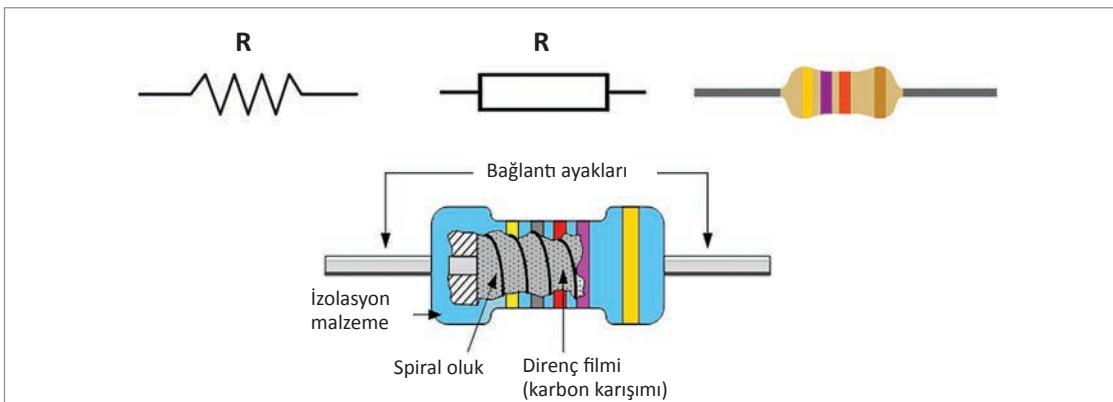

Şekil 1.5: Direnç simbolü, görünümü ve yapısı

Direnç elemanını daha iyi anlayabilmek için Şekil 1.6'daki akışkan sıvılardan yararlanabiliriz. Eğer iki potansiyel fark arasındaki geçiş zorlaştırsak sıvı akışını (akımı) azaltabiliriz. Biz de elektrik akımının akışını direnç yardımıyla zorlaştırmaktayız.

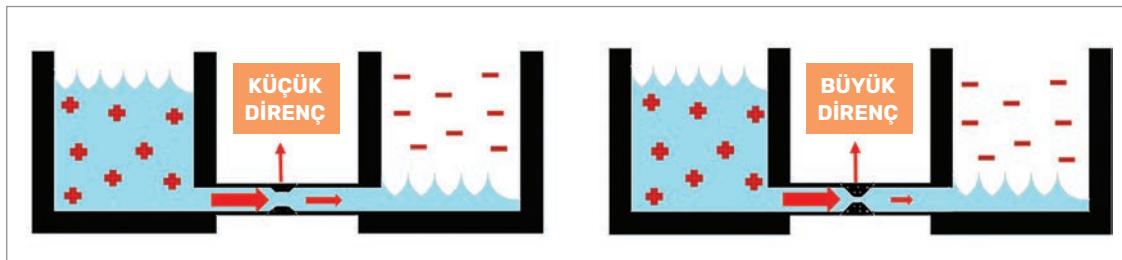

Şekil 1.6: Direnç elemanın sıvı hareketine benzetilmesi

Direncin Renk Kodları ve Okunması

Direnç değerleri, direnç gövdesine yazıyla yazılabileceği gibi üzerine renklerle de kodlanabilir. Renk kodlarının kullanıldığı dirençler karbon dirençler olarak bilinir. Karbon dirençler dört veya beş renkli olarak imal edilir. Şekil 1.7'de direnç renk kodları tabloları verilmiştir.

1. BANT	2. BANT	3. BANT	ÇARPAN	TOLERANS
0 Siyah	0 Siyah	0 Siyah	$10^0 = 1$	Altın % 5
1 Kahve	1 Kahve	1 Kahve	$10^1 = 10$	Gümüş % 10
2 Kırmızı	2 Kırmızı	2 Kırmızı	$10^2 = 100$	Kahve % 1
3 Turuncu	3 Turuncu	3 Turuncu	$10^3 = 1.000$	Kırmızı % 2
4 Sarı	4 Sarı	4 Sarı	$10^4 = 10.000$	
5 Yeşil	5 Yeşil	5 Yeşil	$10^5 = 100.000$	
6 Mavi	6 Mavi	6 Mavi	$10^6 = 1.000.000$	
7 Mor	7 Mor	7 Mor		
8 Gri	8 Gri	8 Gri		
9 Beyaz	9 Beyaz	9 Beyaz		

Şekil 1.7: Direnç hesaplama tablosu

Karbon dirençlerin değerini ölçü aleti olmadan tespit etmenin tek yolu, üzerindeki renk ve renklere karşılık gelen sayı ve çarpanların bilinmesidir. Ancak çoğunlukla bu renklerin sıralaması akılda kalmamaktadır. Akılda kalması için Şekil 1.8'deki cümle ile eşleştirilip kolayca hatırlanması sağlanabilir.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
S	O	K	A	K	T	A	S	A	Y	A	M	A	M	G	İ	B	İ

Şekil 1.8: Akrostiş teknigi ile öğrenme (Sokakta Sayamam Gibi)

a) Dört Renkli Dirençlerin Okunması

Ölçü aletinin olmadığı ya da direncin devreden söküllerken ölçme işleminin yapılamadığı zamanlarda, karbon dirençlerin değerini tespit edebilmek için direncin üzerindeki renklere bakılması gereklidir.

Direnç üzerinde dört renk varsa şu işlemler yapılır:

1. Kenara en yakın renkten başlanarak sırasıyla okunur.
2. Birinci ve ikinci renklerin sayısal değerleri tablodan bulunarak **yan yana** yazılır.
3. Üçüncü renk tablodan **çarpan** olarak alınır ve ilk iki sayı ile çarpılır, böylelikle direnç değeri bulunur.
4. Bulunan sonucun yanına dördüncü renk değerine karşılık gelen **tolerans** değeri ilave edilir.

ÖRNEK 1.1

①

1. Sayı	2. Sayı	Çarpan	Tolerans
3	3	1	%5
$33 \times 10^1 = 330 \Omega \pm \%5$			

②

1. Sayı	2. Sayı	Çarpan	Tolerans
1	0	2	%10
$10 \times 10^2 = 1000 \Omega \pm \%10$			

③

1. Sayı	2. Sayı	Çarpan	Tolerans
4	7	3	%5
$47 \times 10^3 = 47000 \Omega \pm \%5$			

④

1. Sayı	2. Sayı	Çarpan	Tolerans
5	6	1	%10
$56 \times 10^1 = 560 \Omega \pm \%10$			

⑤

1. Sayı	2. Sayı	Çarpan	Tolerans
2	2	1	%5
$22 \times 10^1 = 220 \Omega \pm \%5$			

⑥

1. Sayı	2. Sayı	Çarpan	Tolerans
1	0	0	%10
$10 \times 10^0 = 10 \Omega \pm \%10$			

BİLGİ

Direnç değeri, **ohmmetre** kullanılarak veya **multimetre** direnç kademesine getirilerek ölçülür. Hatalı ölçüm yapmamak için direnç devreden söküldükten sonra ölçüm yapılmalıdır.




b) Beş Renkli Dirençlerin Okunması

Beş renkli dirençler genellikle hassas devrelerde kullanılır (osilatör katları, ses kontrol devreleri gibi). Bu tür dirençlerde ölçülen direnç değeri tam değere en yakın sonucu verir, toleransa göre değer değişimleri daha azdır. Beş renkli dirençlerin hassas devreler dışında kullanılması da verimli olur.

Direnç üzerinde beş renk varsa şu işlemler yapılır:

1. Kenara en yakın renktен başlanarak sırasıyla okunur.
2. Tablodan birinci, ikinci ve üçüncü renklerin sayısal değerleri bulunarak yan yana yazılır.
3. Dördüncü renk tablodan **çarpan** olarak alınır ve ilk üç tam sayı ile çarpılır, böylelikle direnç değeri bulunur.
4. Bulunan sonucun yanına beşinci renk değerine karşılık gelen **tolerans** değeri ilave edilir.

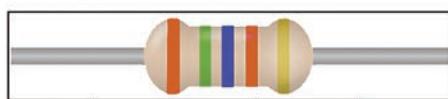**ÖRNEK 1.2****1**

1. Sayı	2. Sayı	3. Sayı	Çarpan	Tolerans
1	5	6	1	%5

$$156 \times 10^1 = 1.560 \Omega \pm \%5$$

2


1. Sayı	2. Sayı	3. Sayı	Çarpan	Tolerans
2	5	0	0	%10

$$250 \times 10^0 = 250 \Omega \pm \%10$$

3


1. Sayı	2. Sayı	3. Sayı	Çarpan	Tolerans
4	7	0	1	%5

$$470 \times 10^1 = 4.700 \Omega \pm \%5$$

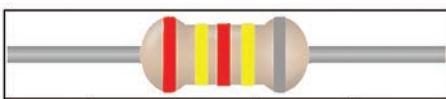4

1. Sayı	2. Sayı	3. Sayı	Çarpan	Tolerans
2	4	2	4	%10

$$242 \times 10^4 = 2.420.000 \Omega \pm \%10$$

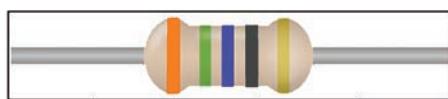5

1. Sayı	2. Sayı	3. Sayı	Çarpan	Tolerans
3	5	6	0	%5

$$356 \times 10^0 = 356 \Omega \pm \%5$$

6

1. Sayı	2. Sayı	3. Sayı	Çarpan	Tolerans
2	7	3	3	%10

$$273 \times 10^3 = 273.000 \Omega \pm \%10$$


BİLGİ

Tam olarak istenilen değerlerde direnç üretmek zor olduğundan dirençlerin değerlerinde belii bir hata payı vardır. Bu hata payı **direnç toleransı** olarak ifade edilir.




SMD Dirençlerin Okunması


SMD İngilizcede **Surface Mount Device** (yüzeye monte edilebilen eleman) kelimelerinin kısaltmasıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte elektronik cihazlar gün geçtikçe küçülmektedir. Buna bağlı olarak elektronik devreler ve elamanlar da küçülmektedir. SMD dirençler bu ihtiyaca karşılık çok küçük boyutlu, delik delmeden yüzeye monte edilebilecek şekilde üretilmektedir (Şekil 1.9).

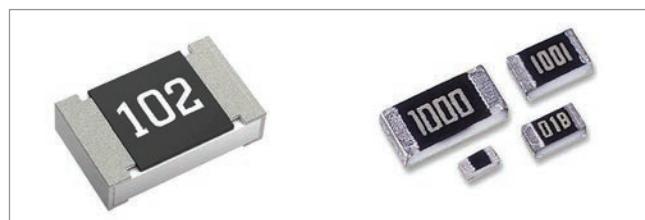


Şekil 1.9: SMD direnç görünümleri

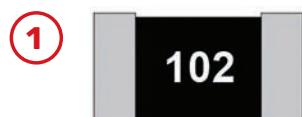

$$10 \times 10^2 = 1.000 \Omega$$

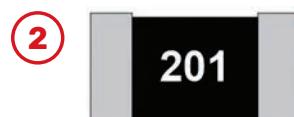

$$20 \times 10^1 = 200 \Omega$$

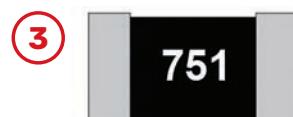

$$75 \times 10^1 = 750 \Omega$$




$$3,3 \Omega$$



$$4,7 \Omega$$



$$0,47 \Omega$$

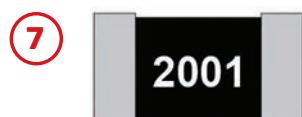


$$200 \times 10^1 = 2.000 \Omega$$



$$100 \times 10^2 = 10.000 \Omega$$



$$15,5 \Omega$$

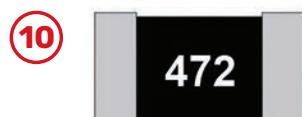

$$47 \times 10^2 = 4.700 \Omega$$




$$33 \times 10^1 = 330 \Omega$$



$$100 \times 10^1 = 1.000 \Omega$$

Direnç Birimlerinin Ast ve Üst Katlarına Dönüşürtlmesi

Direnç değeri hesaplandıktan sonra, çıkan sonucun virgülü veya çok sıfırlı olması halinde ast ve üst katlarına dönüştürülerek direnç değerinin en sade hali bulunur. Günlük hayatı kullandığımız tüm birimlerin ast ve üst katları bulunur. Bu ast ve üst katlar tüm birimler için standarttır. Örneğin; gram biriminin alt basamağı miligram, üst basamağı kilogramdır. Çok küçük değerler ile çalışıyoruz ast katları, çok büyük değerler ile çalışıyoruz üst katları kullanmalıyız (Şekil 1.10).

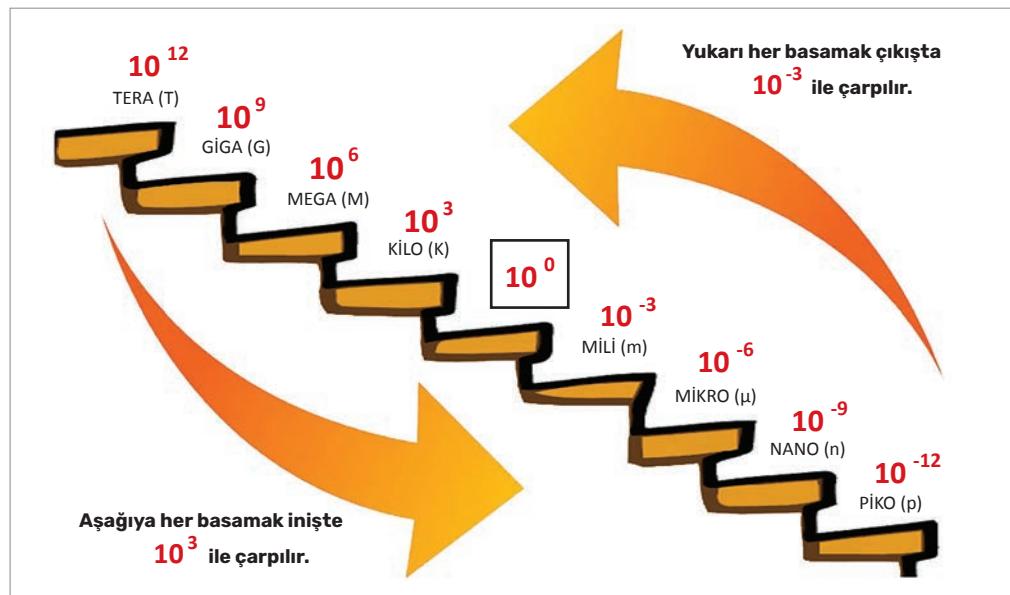

Şekil 1.10: Direnç birimlerini ast ve üst katlarına dönüştürme



ÖRNEK 1.4

1 $2.000 \Omega = \dots \text{ k}\Omega$ dur?

Çözüm: Tabloya bakacak olursak Ω tablonun orta basamağında, $\text{k}\Omega$ ise onun bir üst basamağındadır. Yani değerimizi ile çarpmamız gereklidir. (Üç basamak sola gidilmelidir.)

$$2000 \Omega \times 2 \text{ k}\Omega \text{ olur.}$$

2 $0,5 \text{ k}\Omega = \dots \Omega$ dur.

Çözüm: Tabloya bakacak olursak bu kez $\text{k}\Omega$ 'dan bir basamak aşağıya inmemiz gerekmektedir. Yani değerimizi ile çarpmamız gereklidir. (Üç basamak sağa gidilmelidir.)

$$0,5 \text{ k}\Omega = 500 \Omega \text{ olur.}$$

3 $4,7 \text{ k}\Omega = 4.700 \Omega$

4 $1.000.000 \Omega = 1 \text{ M}\Omega$

5 $4,7 \text{ G}\Omega = 4.700 \text{ M}\Omega$

6 $0,56 \text{ k}\Omega = 560 \Omega$

7 $0,33 \text{ M}\Omega = 330.000 \Omega$

8 $1,5 \Omega = 1.500 \text{ m}\Omega$

9 $15.000 \Omega = 15 \text{ k}\Omega$

10 $1.500 \text{ k}\Omega = 1,5 \text{ M}\Omega$

11 $1.000 \text{ n}\Omega = 1 \mu\Omega$

1.1.4. Güç

Elektrik enerjisi ile çalışan alıcıya elektrik enerjisi uygulandığında ısı, ışık, hareket vb. şekilde iş elde edilir. Elektrik enerjisi bir iş yaptırdığına göre bir güç sahiptir. Buradan da görüldüğü gibi; birim zamanda yapılan işe **güç** denir.

Güç simbolü **P** harfi ile gösterilir. Birimi “**WATT**”tır, kısaca **W** harfi ile gösterilir. Güç devreye uygulanan akım ve gerilim ile doğru orantılıdır. Güç $P = V \times I$ formülü ile bulunur.

1.1.2. Multimetreler ve Özellikleri

Multimetreler akım, gerilim ve direnç ölçebilen aletlerdir. Multimetrelerin yeni çıkan modellerinde bu üç büyülük dışında birçok büyülü ölçülebilir çok fonksiyonlu multimetreler de üretilmiştir. Multimetrelerin dijital ve analog olmak üzere iki çeşidi vardır (Görsel 1.1 ve Görsel 1.2).



Görsel 1.1: Dijital multimetre



Görsel 1.2: Analog multimetre

Ölçüm işlemlerini gerçekleştirdiğimiz biri **kırmızı**, biri **siyah** olmak üzere iki adet prob vardır. Siyah prob multimetrenin **COM** (ortak) soketine bağlanır. Kırmızı prob ise ölçüm çeşidine göre uygun sokete bağlanır.

1.1.2.1 Dijital Multimetrenin Kullanımı

Multimetrede prob bağlantısı **Görsel 1.3** dikkate alınarak şu şekilde yapılır:

- İlk olarak multimetrenin **siyah** probu 1 numaralı **COM** (ortak) soketine bağlanır.
- Eğer gerilim (V) veya direnç (Ω) ölçülecek ise **kırmızı** prob 2 numaralı sokete bağlanır.
- 200 mA değere kadar olan düşük bir akım (A) ölçülecek ise **kırmızı** prob 3 numaralı sokete bağlanır.
- 200 mA değerden daha büyük olan yüksek bir akım (A) ölçülecek ise **kırmızı** prob 4 numaralı sokete bağlanır.



Görsel 1.3: Dijital multimetre girişleri

Multimetrede kademe anahtarı **Görsel 1.4** dikkate alınarak şu şekilde kullanılır:

- Direnç değeri ölçülecekse 1 numaralı kademeler kullanılır.
 - Kısa devre kontrolü yapılacaksa 2 numaralı kademeler kullanılır.
 - Doğru akım ölçülecekse 3 numaralı kademeler kullanılır.
 - Alternatif akım ölçülecekse 4 numaralı kademeler seçilmelidir.
 - AC gerilim ölçülecekse 5 numaralı kademeler kullanılır.
 - DC gerilim ölçülecekse 6 numaralı kademeler kullanılır.




Görsel 1.4: Dijital multimetre kademe anahtarı

1.1.2.2. Dijital Multimetrede Uygun Kademe Seçimi

Kademe anahtarı en doğru ölçme için ölçülecek büyüklüğe **en yakın** ama **küçük olmayan** kademeye getirilmelidir.

Ölçülecek büyüğün değeri net olarak bilinmiyorsa kademe anahtarları **en büyük değere** getirilmeli ve değer ölçülene kadar kademe küçültülmelidir.

Seçilen kademe çok küçükse değer ekranında “1” ifadesi görülecektir. Değer ekranında “1” ifadesi görü-
düğünüzde kademeyi büyütmeniz gereklidir. Seçilen kademe çok büyükse değer ekranında “0” ifadesi görü-
lecektir. Değer ekranında “0” ifadesi gördüğünüzde kademeyi küçültmeniz gereklidir (Şekil 1.11).

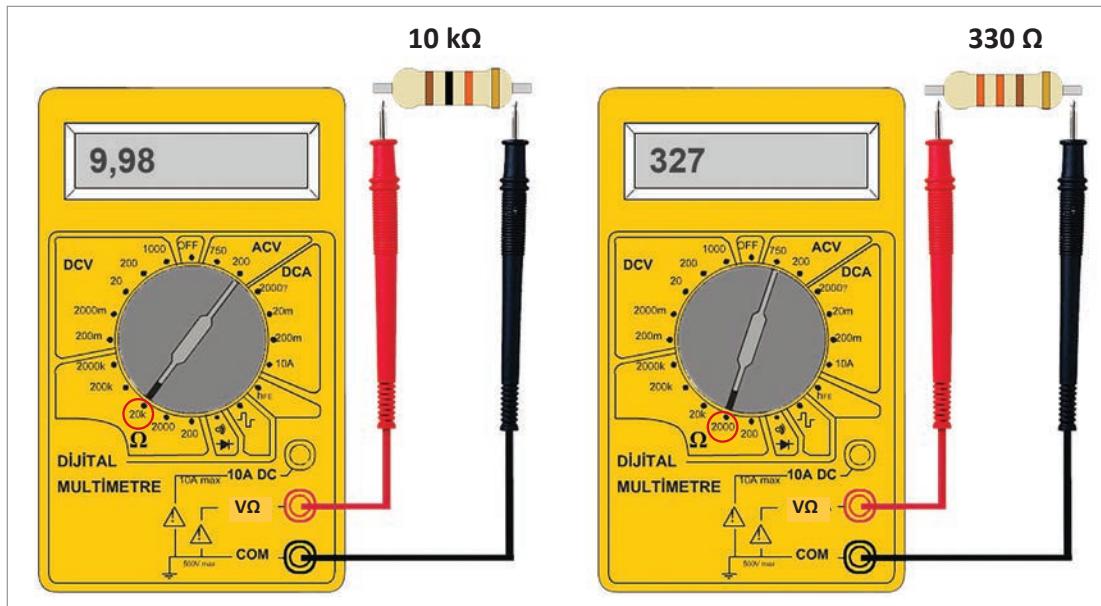

Şekil 1.11: $10\text{ k}\Omega$ ve $330\text{ }\Omega$ direnç için uygun kademe seçimi

1.1.2.3. Multimetre ile Direnç Ölçme

Şekil 1.12de görülen direncin renkleri sırası ile sarı, mor, kahverengi ve altındır. Daha önce öğrendiğimiz bilgilere göre bu direnci **470 Ω** okumamız gereklidir. Ölçüm yapmak için aşağıda verilen bilgilere göre işlem yapılmalıdır.

- Problar doğru soketlere takılmalıdır. Görsel 1.5'te görüldüğü üzere siyah prob **COM** (ortak) soketine, kırmızı prob ise direnç ölçüleceği için **VΩ** soketine takılmıştır.
- Multimetre uygun kademeye ayarlanmalıdır. Ölçü aleminin **Ω** kademesinde sekiz kademe vardır. Bunlar: Kısa devre, 200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M, 200M'dir (Görsel 1.6).
- Direnç değerinin $470\ \Omega$ olması gerektiğini bildiğimize göre 200 kademesi $470\ \Omega$ değerinden küçük olduğu için bu kademe seçilmemelidir. Uygun olan 2k kademesi seçilir (Görsel 1.6).
- Dirençlerin artı (+) ve eksi (-) uçları yoktur. İki ucuna problar dokunduguunda multimetre ekranında direncin değeri görünecektir (Görsel 1.7).
- Direnç ölçülürken devreye bağlı olmamalıdır, uçları boşta olmalıdır.
- Eğer direnç değeri bilinmiyor ise en yüksek kademeye alınmalı ve ekranda değer görünene kadar kademe küçültülmeliidir.



Şekil 1.12: Ölçülecek direnç



Görsel 1.5: Probların bağlanması



Görsel 1.6: Kademe seçimi



Görsel 1.7: Ölçüm işlemi



BİLGİ

Sadece direnç ölçen ölçü aletlerine **ohmmetre** denir.

1.1.2.4. Multimetre ile Akım Ölçme

Şekil 1.13'teki en temel devrede bir adet güç kaynağı (**V**), bir adet direnç (**R**) vardır. Devre artıdan eksiye tamamlandığı için bu doğrultuda bir **akım (I)** oluşur. Bu akımı multimetre ile ölçebilmek için aşağıda verilen bilgilere göre işlem yapılmalıdır.

- Problar doğru soketlere takılmalıdır. Görsel 1.8'de görüldüğü üzere siyah probu **COM** (ortak) soketine, kırmızı probu **10A** soketine takalım; eğer değer ölçülmese kırmızı probu **mA** soketine takalım.
- Doğru akım bölümünde üç kademe vardır. Bunlar: 20m, 200m ve 10'dur (Görsel 1.9). Farklı multimetrelerde farklı kademeler olabilir.
- Doğru akım bölümündeki kademelerden en yakın ama küçük olmayan kademe seçilir (Görsel 1.9).
- Şekil 1.14'te görüldüğü gibi akım ölçülürken multimetre devreye **seri** bağlanır.
- Multimetrenin **kırmızı** probu devrenin artı (+) tarafında, **siyah** probu ise devrenin eksi (-) tarafında olmalıdır (Şekil 1.14).




UYARI

Multimetre bağlantıları enerji altında yapılmamalıdır. Enerji, devreye öğretmen gözetiminde verilmeli dir.

BİLGİ

Sadece akım ölçen ölçü aletlerine **ampermetre** denir.

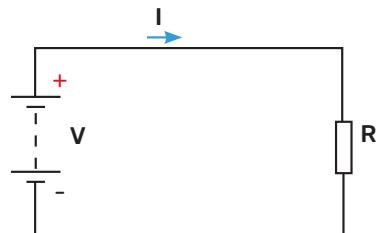


Şekil 1.13: Akım ölçülecek devre




Görsel 1.8: Problemlerin bağlanması



Görsel 1.9: Kademe seçimi

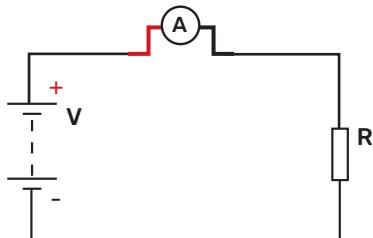

Şekil 1.14: Ölçü aletinin bağlanması

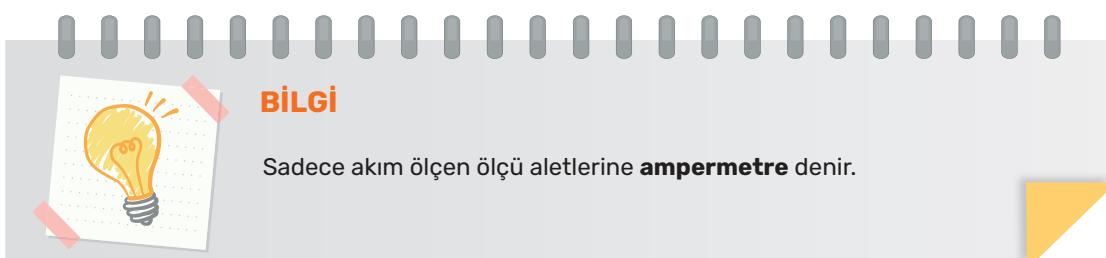

1.1.2.5. Multimetre ile Gerilim Ölçme


Şekil 1.15'teki en temel devrede bir adet güç kaynağı (V), bir adet direnç (R) vardır. Güç kaynağı uçlarındaki gerilim direnç uçlarına uygulanır. Direnç üzerindeki **gerilimi** (V_R) multimetre ile ölçebilmek için aşağıda verilen bilgilere göre işlem yapılmalıdır.

- Problar doğru soketlere takılmalıdır. Görsel 1.10'da görüldüğü üzere siyah prob **COM** (ortak) soketine, kırmızı prob ise gerilim ölçüleceği için **VΩ** soketine takılmıştır.
- Doğru gerilim bölümünde beş kademe vardır. Bunlar: 200m, 2, 20, 200 ve 1000'dir (Görsel 1.11). Farklı multimetrelerde farklı kademeler olabilir.
- Bu kademelerden en yakın ama küçük olmayan kademeye seçilir.
- Bir devre elemanı üzerindeki gerilim ölçülürken multimetre o elemana **paralel** bağlanır.
- Multimetrenin **kırmızı** probu devrenin artı (+) tarafında, **siyah** probu devrenin eksi (-) tarafında olmalıdır (Şekil 1.16). Aksi halde ekranда eksi (-) değer okunur.



UYARI

Multimetre bağlantıları enerji altında yapılmamalıdır. Enerji, devreye ögrenciye göre gözetiminde verilmelidir.

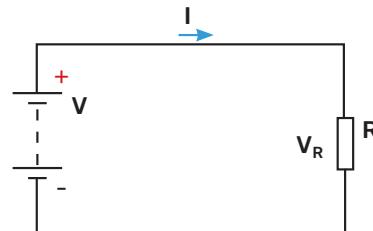

Şekil 1.15: Gerilim ölçülecek devre



Görsel 1.10: Probların bağlanması




Görsel 1.11: Kademe seçimi



Şekil 1.16: Ölçü aletinin bağlanması

BİLGİ

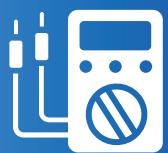Sadece gerilim ölçen ölçü aletlerine **voltmetre** denir.



UYGULAMA YAPRAĞI

DOĞRU AKIM DEVRESİ


UYGULAMA 1.1: DİRENÇ RENK KODLARI

AMAÇ


: Üzerindeki renk kodlarına bakarak direncin değerini bulmak.

1. Aşağıda renkleri verilen dirençlerin değerlerini bulunuz.


(A)

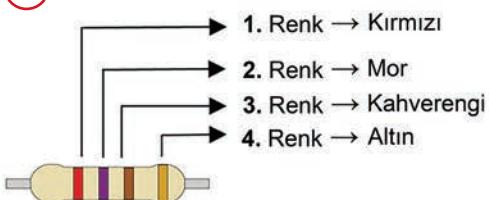


(B)

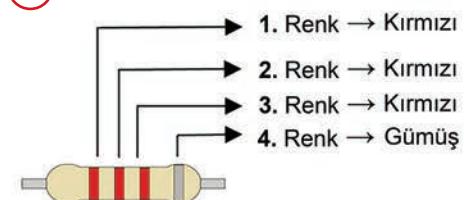


(C)

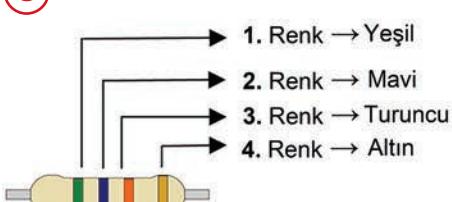


(D)

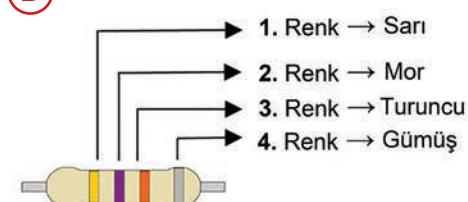

(E)

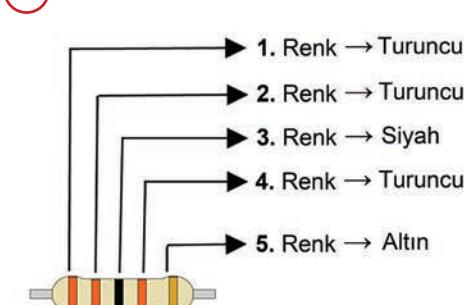


(F)

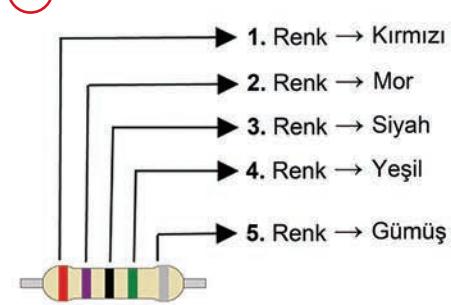


2. Aşağıda değerleri verilen dirençlerin üzerinde olması gereken renkleri bulunuz.


(A)

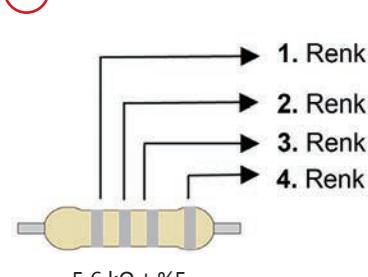

(B)

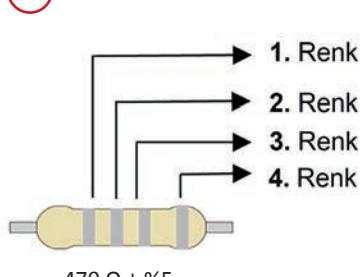

(C)

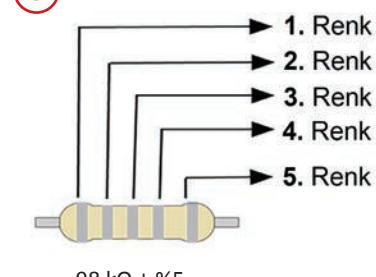

İşlem Basamakları

1. Direnç renk kodları hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
2. Direnç renk kodları ile ilgili sorular çözülür.
3. Elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**


1. Soru	A	B	C	D	E	F
Kriter						
Direnç değeri						

2. Soru	1. Renk	2. Renk	3. Renk	4. Renk	5. Renk
Kriter					
(A) $5,6 \text{ k}\Omega$					X
(B) 470Ω					X
(C) $98 \text{ k}\Omega$					

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
1. Soruyu çözer.			
2. Soruyu çözer.			

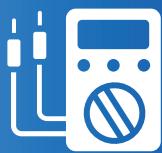

UYGULAMA YAPRAĞI

DOĞRU AKIM DEVRESİ

UYGULAMA 1.2: MULTİMETRE KULLANIMI

AMAÇ : Multimetre prob bağlantılarını ve kademe seçimini yapmak.

1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Multimetre Kullanımı ile İlgili Problemler

**SORU
1**

1 k Ω 'luk direnç multimetre ile ölçülmek istenirse hangi kademe alınımalıdır?

**SORU
2**

4.7 k Ω 'luk direnç multimetre ile ölçülmek istenirse hangi kademe alınımalıdır?

**SORU
3**

100 Ω 'luk direnç multimetre ile ölçülmek istenirse hangi kademe alınımalıdır?

**SORU
4**

10 mA'lık bir doğru akım ölçmek için multimetre hangi doğru akım kademesine alınmalıdır?

**SORU
5**

2 A'lık bir doğru akım ölçmek için multimetre hangi doğru akım kademesine alınmalıdır?

**SORU
6**

100 mV'luk doğru gerilim ölçmek için multimetre hangi doğru gerilim kademesine alınmalıdır?

**SORU
7**

12 V'luk doğru gerilim ölçmek için multimetre hangi doğru gerilim kademesine alınmalıdır?

**SORU
8**

220 V'luk doğru gerilim ölçmek için multimetre hangi doğru gerilim kademesine alınmalıdır?

**SORU
9**

Akım ölçülürken multimetre devreye nasıl bağlanır?

**SORU
10**

Gerilim ölçülürken multimetre devreye nasıl bağlanır?

İşlem Basamakları

1. Multimetre kullanımı hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
2. Multimetre kullanımı ile ilgili problemler çözülür.
3. Elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**

Kriter	1. Soru	2. Soru	3. Soru	4. Soru	5. Soru
Direnç değeri					
Kriter	6. Soru	7. Soru	8. Soru	9. Soru	10. Soru
Direnç değeri					

Kriter	10A	mA	VΩ	COM
1. Soru	Siyah prob			
4. Soru	Kırmızı prob			
5. Soru	Siyah prob			
7. Soru	Kırmızı prob			

Not: Yukarıdaki sorulara göre multimetre problemlerinin bağlanılacağı soketlere "X" işaretini koyunuz.

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Problemleri çözer.			
Multimetre kademe anahtarını kullanır.			
Multimetre prob girişlerini kullanır.			

1.2. PASİF DEVRE ELEMANLARI VE DOĞRU AKIM

AMAÇ

Pasif devre elemanlarının sembollerini ve doğru akımın özelliklerini açıklar.

GİRİŞ

Öğrenme biriminin bu konusunda pasif devre elemanları ve doğru akım hakkında detaylı bilgi sahibi olunacaktır.


1.2.1. Pasif Devre Elemanları

1.2.1.1. Direnç

Elektrik akımına karşı zorluk gösteren devre elemanlarına **direnç** (resistor) denir. Kullanım açısından ihtiyacına göre farklı türlerden dirençler vardır. Bunlar:


- Sabit dirençler
- Ayarlı dirençler
- Değişken dirençler

a) Sabit Dirençler: Direnç değeri koşullara göre değişmeyen dirençlere denir. Şimdiye kadar örneklerde verilen (anlatılan) dirençler, sabit dirençlerdir (Şekil 1.17).

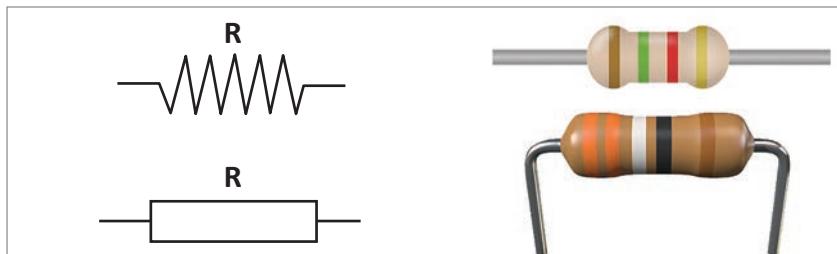


Şekil 1.17: Sabit direnç simbülü ve görünümü

b) Ayarlı Dirençler: Üzerindeki aparat sayesinde direnç değeri değişen elemanlardır. Potansiyometre, trimpot ve reosta gibi elemanlar ayarlanabilen dirençlerdir (Görsel 1.12 ve Görsel 1.13).

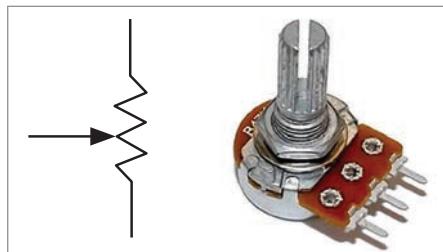

Görsel 1.12: Potansiyometre simbülü ve görünümünü

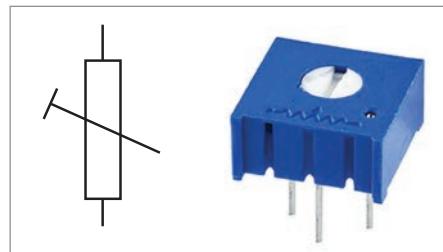

Görsel 1.13: Trimpot simbülü ve görünümü


c) Değişken Dirençler: Sıcaklığa ya da ışığa bağlı olarak direnç değerleri değişen elemanlardır. Bu elemanlara termistör ve foto direnç (LDR) örnek olarak verilebilir (Görsel 1.14).




Görsel 1.14: Termistör (NTC-PTC) ve foto direnç (LDR) sembollerini ve görünümleri

1.2.1.2. Kondansatör

Elektrik yükünü kısa süreli depolamak amacıyla kullanılan devre elemanlarıdır (Görsel 1.15 ve Görsel 1.16). Kondansatörün elektriksel değeri kapasitans olarak adlandırılır. Kondansatörün simbolü **C** harfi ile gösterilir. Birimi “**FARAD**”tır, kısaca **F** harfi ile gösterilir.

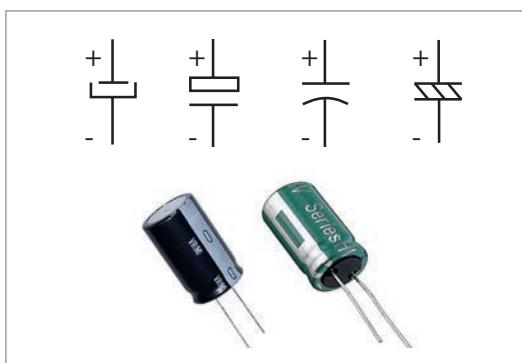

Görsel 1.15: Kutuplu kondansatör

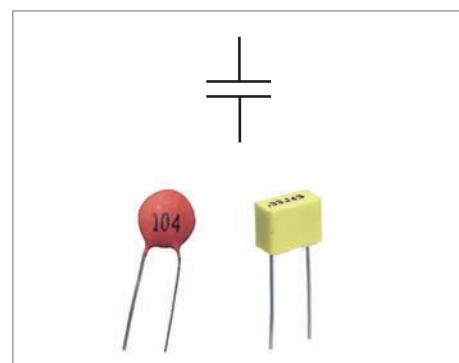

Görsel 1.16: Kutupsuz kondansatör

1.2.1.3. Bobin (İndüktör)


Bobinler, iletken bir telin nüve denilen bir malzeme üzerine sarılması ile elde edilir (Görsel 1.17). Teller birbiri üzerine sarılırken kısa devre oluşmaması için yalıtırlırlar. Nüve ise manyetik geçirgenliği olan bir malzemeden olmalıdır (Örnek: Demir).



Görsel 1.17: Bobin semboli ve görünümleri


1.2.2. Doğru Akım

Zamana göre yönü ve şiddeti değişmeyen akımlara **doğru akım** denir. Şekil 1.18'de üç amperlik bir doğru akımın zamana göre grafiği görülmektedir, yönü ve şiddeti her saniyede aynı kalmaktadır.

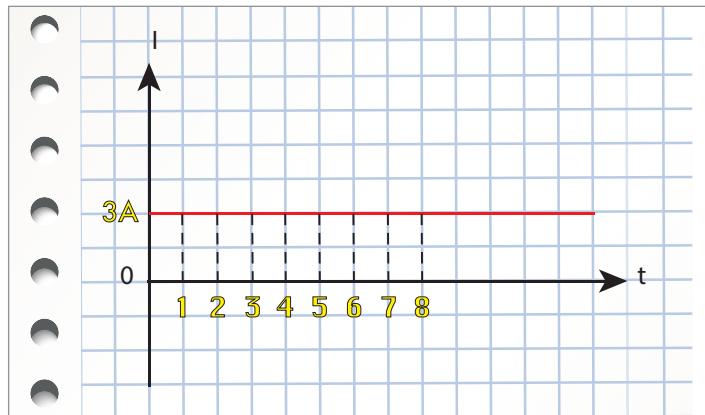

Şekil 1.18: Doğru akım grafiği

1.2.2.1 Doğru Akım Elde Edilebilen Kaynaklar

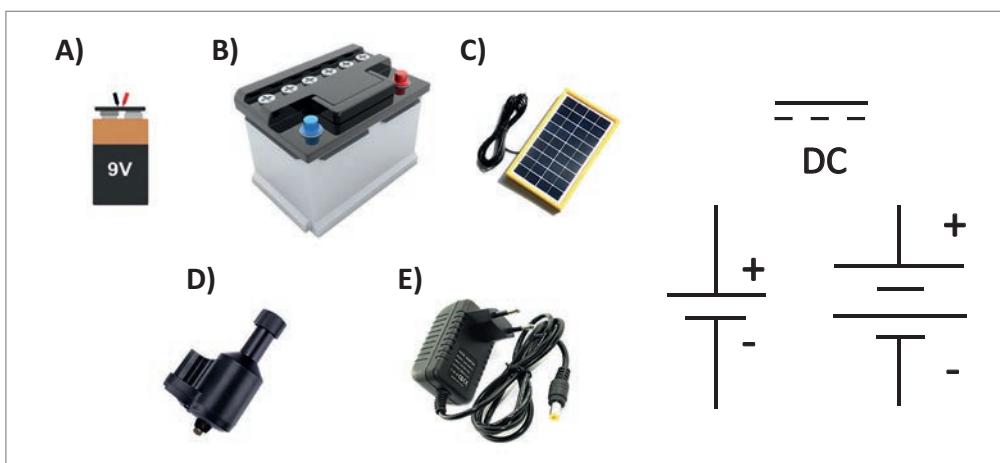

Görsel 1.18: Doğru akım kaynakları ve genel semboller

- **Pil:** Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren kaynaklara pil denir. Piller doğru akım üretir (Görsel 1.18 A).
- **Akümülatör (Akü):** Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaza denir. Doğru akım üretirler (Görsel 1.18 B).
- **Güneş Pili:** İğne enerjisini direkt doğru akıma çeviren aletlere denir (Görsel 1.18 C).
- **Dinamo:** Hareket enerjisini doğru akıma çevirir (Görsel 1.18 D).
- **Doğrultmaç Devresi:** Alternatif akımı doğru akıma çeviren devrelere denir. Cep telefonları ve bilgayarların adaptörleri bu devrelere örnektir (Görsel 1.18 E).

1.3. OHM KANUNU

AMAÇ

Akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkiyi Ohm kanunu ile açıklamak.

GİRİŞ


Öğrenme biriminin bu konusunda temel devrelerdeki **akım**, **gerilim** ve **direnç** arasındaki ilişki öğrenecektir.

1.3.1. Akım, Gerilim ve Direnç Arasındaki İlişki



Şekil 1.19: Akım, gerilim ve direnç arasındaki ilişkinin benzetilmesi

Elektrik devresindeki akım, gerilim ve direnç arasındaki bağıntıya **Ohm kanunu** denir (Şekil 1.19). Ohm kanununun geçerli olabilmesi için bir **kapalı devre** (tamamlanmış devre) olması gereklidir.

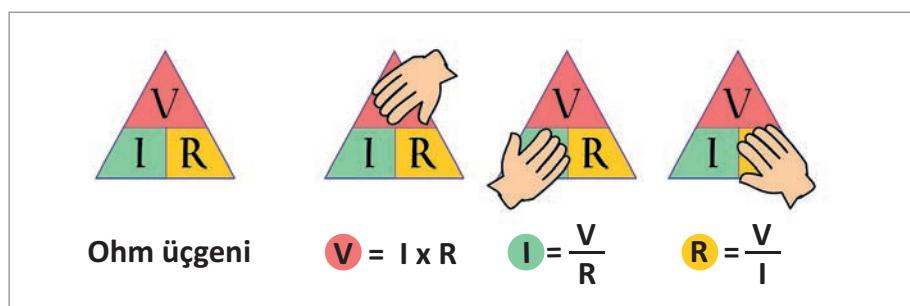

Şekil 1.20: Ohm üçgeni ve türetilen formüller


Bulunmak istenen değerin üzerinde kapatıldığımızda kalan iki değer bize kapatılan değerin formülünü verecektir (Şekil 1.20).

- V** : Devredeki gerilimdir. Birimi “**Volt**”tur, **V** harfi ile gösterilir.
- I** : Devredeki akımdır. Birimi “**Amper**”dir, **A** harfi ile gösterilir.
- R** : Devredeki dirençtir. Birimi “**Ohm**”dur, **Ω** simbolü ile gösterilir.




ÖRNEK 1.5

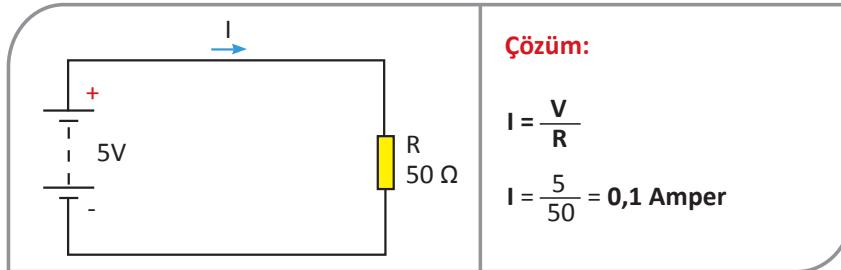
- 1 Aşağıdaki devrede gerilim 5 V, direnç 50Ω ise akım değerini bulunuz?



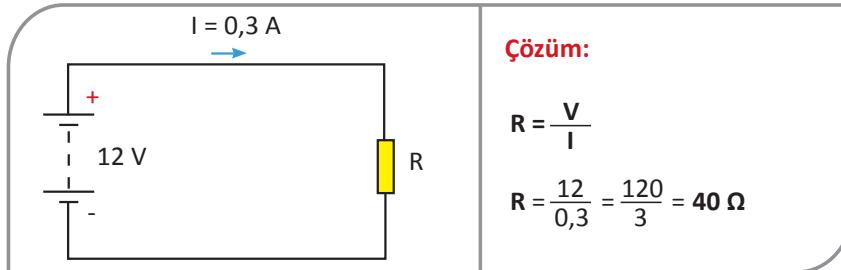- 2 Aşağıdaki devrede gerilim 12 V, akım 0,3A ise direnç değerini bulunuz?



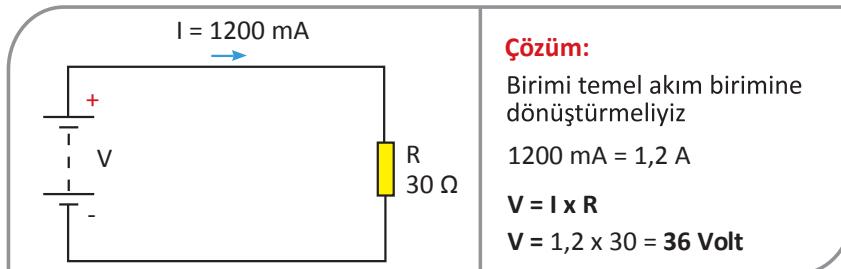- 3 Aşağıdaki devrede akım 1200 mA, direnç 30Ω ise gerilim değerini bulunuz?



1.3.1.1. Dirençlerde Toplam Direnç


Devrede iki veya daha fazla direnç var ise Ohm kanunu uygulamadan önce devrenin toplam direncini hesaplamak gerekir.

Bu durumda formül $V = I \times R_T$ şeklinde oluşur. Buradaki R_T toplam dirençtir.

a) Seri Bağlı Dirençlerde Toplam Direnç

Şekil 1.21'de seri bağlı dirençler görülmektedir. Bu dirençlerin A noktası ile B noktası arasındaki toplam direnci **eş değer direnç** olarak adlandırılır.

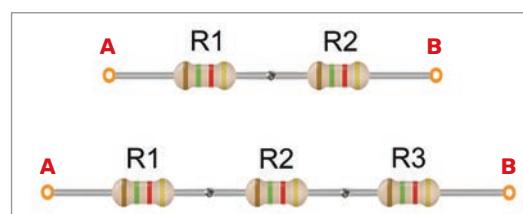Eş değer direnç, birinci devrede $R_T = R_1 + R_2$ ve ikinci devrede $R_T = R_1 + R_2 + R_3$ formülü ile bulunur yani seri bağlı dirençlerin eş değer direnci her bir direnç toplanarak hesaplanır.

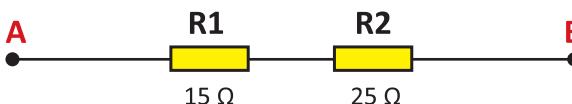


Şekil 1.21: Seri bağlı dirençler



ÖRNEK 1.6

- 1** Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.

**Çözüm:**

$$R_T = R_1 + R_2$$

$$R_T = 15 \Omega + 25 \Omega = 40 \Omega$$

- 2** Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.

**Çözüm:**

Birimlerin eşit olduğundan emin olunuz.


$$3 \text{ k}\Omega = 3000 \Omega$$

$$R_T = R_1 + R_2$$

$$R_T = 3000 \Omega + 500 \Omega = 3500 \Omega$$

$$R_T = 3,5 \text{ k}\Omega$$

- 3** Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.

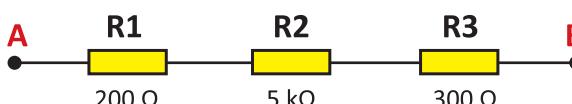**Çözüm:**

Birimlerin eşit olduğundan emin olunuz.


$$5 \text{ k}\Omega = 5000 \Omega$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_T = 200 \Omega + 5000 \Omega + 300 \Omega = 5500 \Omega$$

$$R_T = 5,5 \text{ k}\Omega$$

- 4** Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.

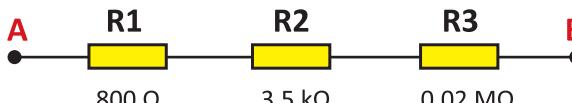**Çözüm:**

Birimlerin eşit olduğundan emin olunuz.

$$800 \Omega = 0,8 \text{ k}\Omega$$

$$0,02 \text{ M}\Omega = 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$


$$R_T = 0,8 \text{ k}\Omega + 3,5 \text{ k}\Omega + 20 \text{ k}\Omega$$

$$R_T = 24,3 \text{ k}\Omega$$

b) Paralel Bağlı Dirençlerde Toplam Direnç

Şekil 1.22'de paralel bağlı dirençler görülmektedir. Bu dirençlerin A noktası ile B noktası arasındaki toplam direnci **eş değer direnç** olarak adlandırılır.

Bu eş değer direnç, birinci devrede $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ ve ikinci devrede $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$ formülü ile bulunur. Direnç sayısı artıkça formüle ekleme yapılır.

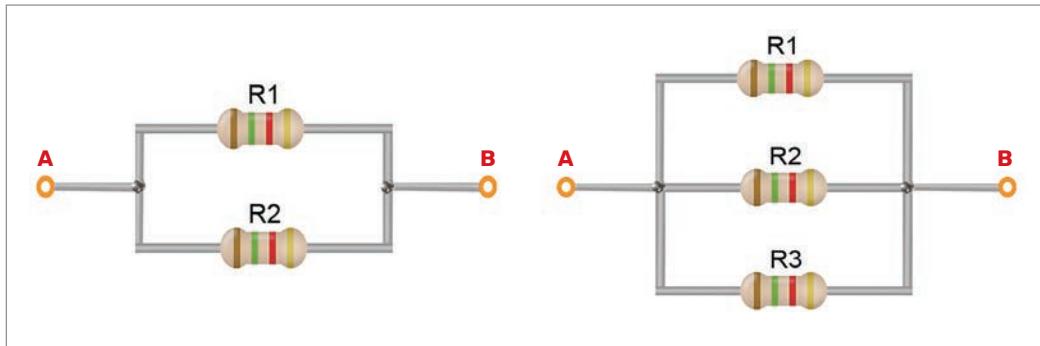


Şekil 1.22: Paralel bağlı dirençler

BİLGİ


Paralel bağlı dirençlerin **eş değer direnci**, paralel bağlı dirençlerin en küçüğünden daha küçüktür.



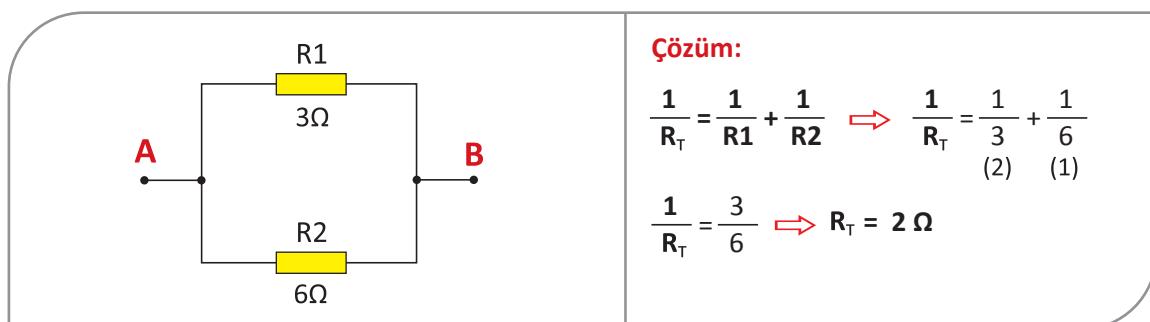- Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.



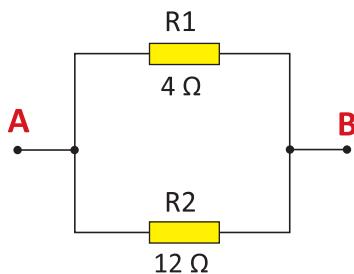- 2** Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.




Çözüm:

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} \Rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12}$$

$$(3) \quad (1)$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{4}{12} \Rightarrow R_T = 3 \Omega$$

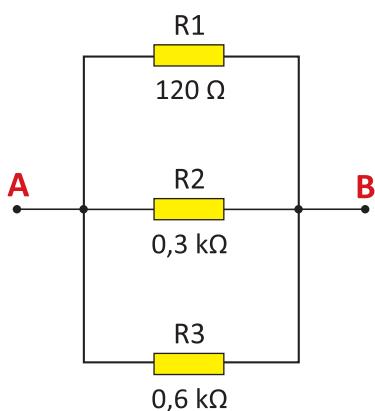- 3** Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.



Çözüm:

Birimlerin eşit olduğundan emin olunuz.

$$0,3 \text{ k}\Omega = 300 \Omega$$

$$0,6 \text{ k}\Omega = 600 \Omega$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{120} + \frac{1}{300} + \frac{1}{600} \Rightarrow \frac{1}{R_T} = \frac{8}{600}$$


$$(5) \quad (2) \quad (1)$$

$$R_T = 75 \Omega$$

c) Karışık Bağlı Dirençlerde Toplam Direnç

Devrede üç veya daha fazla direnç varsa ve bu dirençler aralarında hem seri hem de paralel olacak şekilde karışık bağlı ise Ohm kanunu uygulamadan önce devrenin toplam direncini yani eş değer direncini hesaplamak gereklidir.

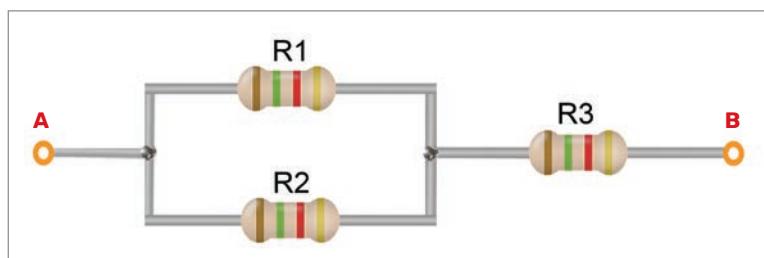Şekil 1.23'te karışık bağlı dirençler görülmektedir. Bu dirençlerin A noktası ile B noktası arasındaki toplam direnci **eş değer direnç** olarak adlandırılır. Bu eş değer direnç seri ve paralel direnç formülleri kullanılarak bulunur.

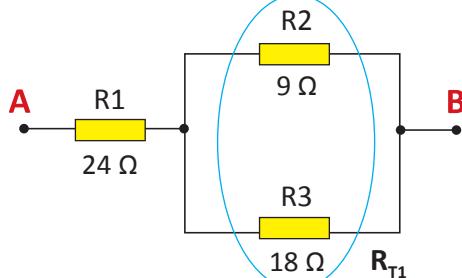


Şekil 1.23: Karışık dirençler



ÖRNEK 1.8

- 1 Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.

**Çözüm:**


$$\frac{1}{R_{T1}} = \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3} = \frac{1}{9} + \frac{1}{18} = \frac{3}{18}$$

(2) (1)

$$R_{T1} = 6 \Omega$$

$$R_T = R1 + R_{T1} = 24 \Omega + 6 \Omega = 30 \Omega$$

- 2 Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.

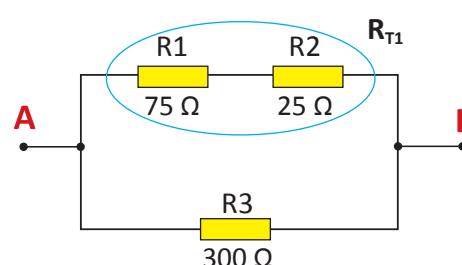**Çözüm:**


$$R_{T1} = R1 + R2 = 75 \Omega + 25 \Omega = 100 \Omega$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_{T1}} + \frac{1}{R3} = \frac{1}{100} + \frac{1}{300} = \frac{4}{300}$$

(3) (1)

$$R_T = 75 \Omega$$

- 3 Aşağıdaki devrede A ile B noktaları arasındaki toplam direnci hesaplayınız.

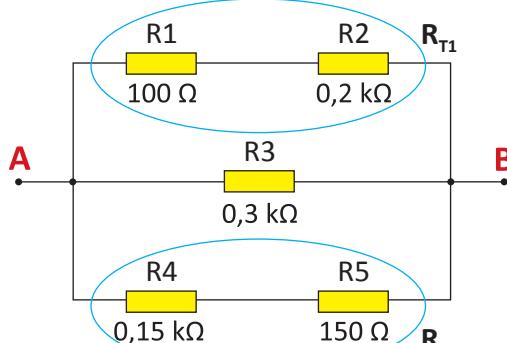**Çözüm:**

Birimlerin eşit olduğundan emin olunuz.

$$R2 = 0,2 \text{ k}\Omega = 200 \Omega$$

$$R3 = 0,3 \text{ k}\Omega = 300 \Omega$$

$$R4 = 0,15 \text{ k}\Omega = 150 \Omega$$

$$R_{T1} = R1 + R2 = 100 \Omega + 200 \Omega = 300 \Omega$$

$$R_{T2} = R4 + R5 = 150 \Omega + 150 \Omega = 300 \Omega$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_{T1}} + \frac{1}{R3} + \frac{1}{R_{T2}} = \frac{1}{300} + \frac{1}{300} + \frac{1}{300}$$


$$R_T = 100 \Omega$$

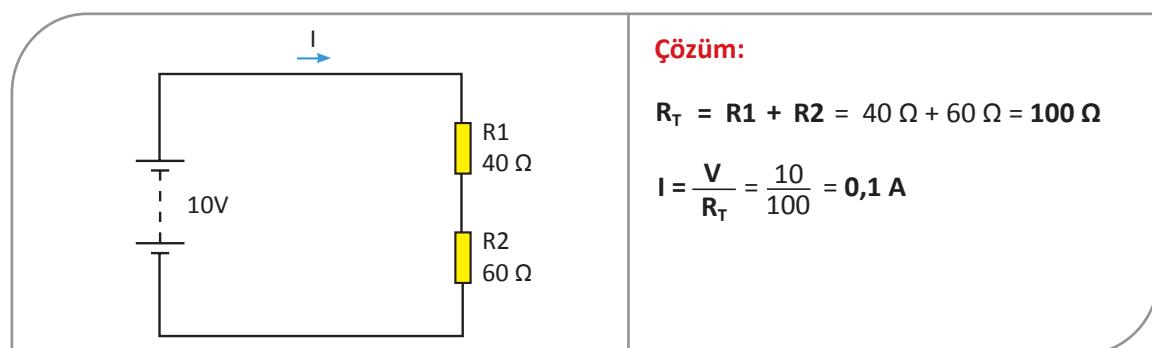1.3.1.2. Seri Paralel ve Karışık Devrelerde Ohm Kanunu


Devrede iki veya daha fazla direnç seri, paralel veya karışık şekilde bağlı ise önce devrenin toplam direnci bulunmalı, ardından Ohm kanunu uygulanmalıdır.




- 1** Aşağıdaki devrede $V = 10 \text{ V}$, $R_1 = 40 \Omega$, $R_2 = 60 \Omega$ verilmiş ise I kaçtır?



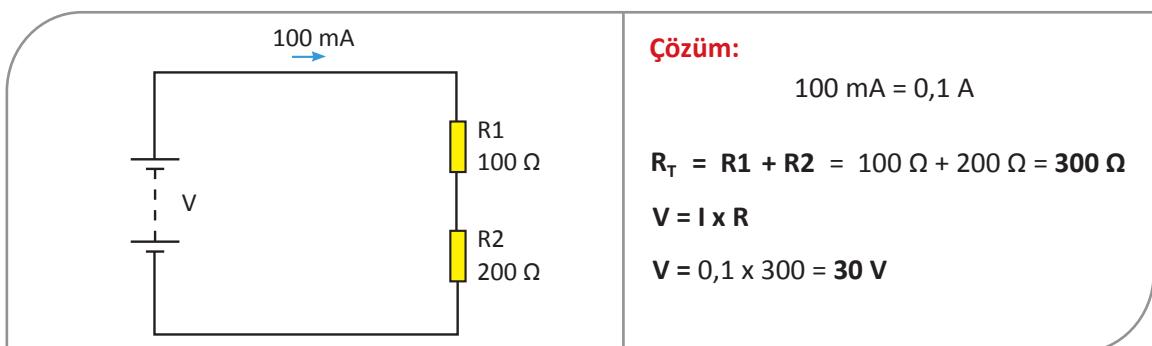- 2** Aşağıdaki devrede $I = 100 \text{ mA}$, $R_1 = 100 \Omega$, $R_2 = 200 \Omega$ verilmiş ise V kaçtır?




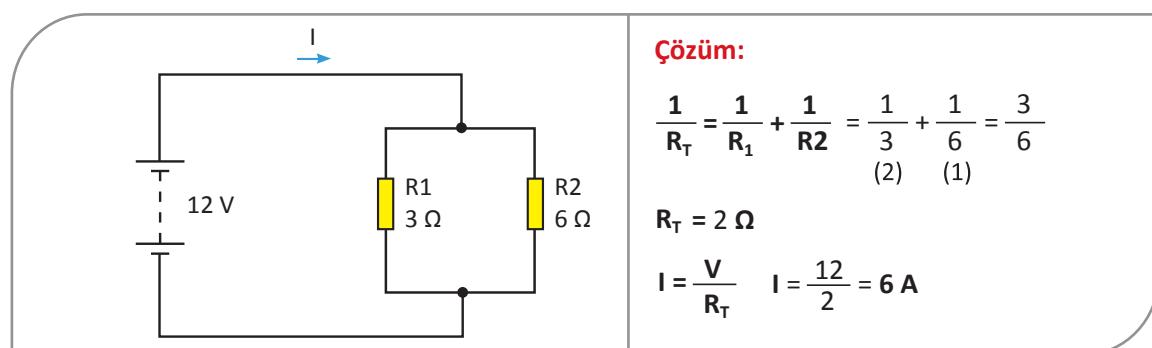- 3** Aşağıdaki devrede $V = 12 \text{ V}$, $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$ verilmiş ise I kaçtır?



4

Aşağıdaki devrede $I = 500 \text{ mA}$, $R_1 = 15 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = 10 \Omega$ verilmiş ise V kaçtır?

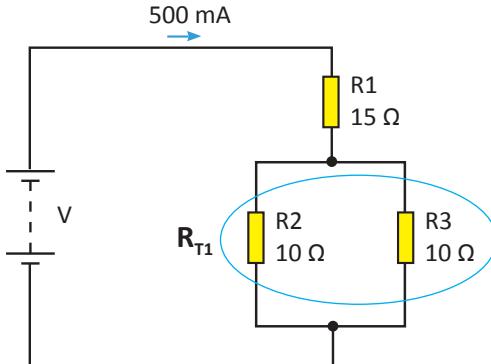**Çözüm:**

$$\frac{1}{R_{T1}} = \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3} = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10}$$

$$R_{T1} = 5 \Omega$$

$$R_T = R1 + R_{T1} = 15 \Omega + 5 \Omega = 20 \Omega$$


$$500 \text{ mA} = 0,5 \text{ A}$$

$$V = I \times R$$

$$V = 0,5 \times 20 = 10 \text{ V}$$

5

Aşağıdaki devrede $V = 24 \text{ V}$, $R_1 = 12 \Omega$, $R_2 = 18 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$ verilmiş ise I kaçtır?

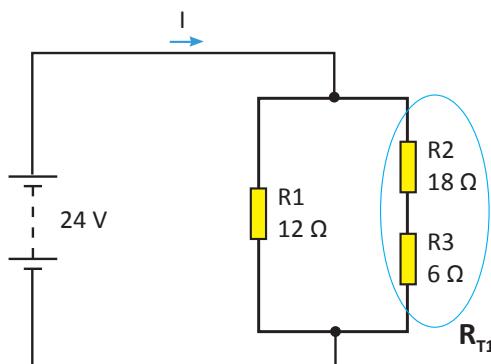**Çözüm:**

$$R_{T1} = R2 + R3 = 18 \Omega + 6 \Omega = 24 \Omega$$

$$\frac{1}{R1} = \frac{1}{R2} + \frac{1}{R_{T1}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{24} = \frac{3}{24}$$

$$(2) \quad (1)$$

$$R_T = 8 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} \quad I = \frac{24}{8} = 3 \text{ A}$$

1.3.2. Güç Hesaplama

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok cihazın en önemli özelliği güçdür. Elektrik süpürgeleri, ütüler gibi birçok cihazı güçlerine göre tercih ederiz.

Güç simbolü **P** harfi ile gösterilir. Birimi “**WATT**”tır, kısaca **W** harfi ile gösterilir. Güç devreye uygulanan akım ve gerilim ile doğru orantılıdır.

FORMÜL


$$P = V \times I$$

$$\text{Güç} = \text{Gerilim} \times \text{Akım}$$




ÖRNEK 1.10

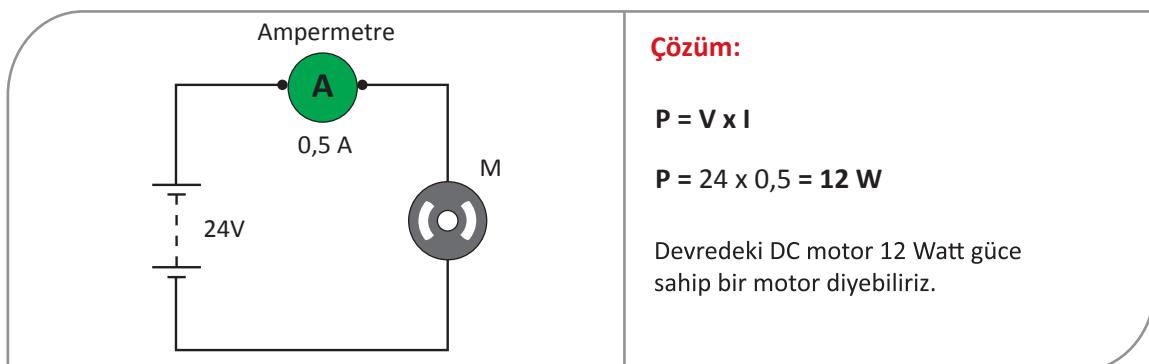
- 1** Aşağıdaki devrede $V = 24$ V olarak verilmiştir. Ampermetrede 0,5 amperlik akım ölçülüyor ise devredeki DC motorun gücünü hesaplayınız.




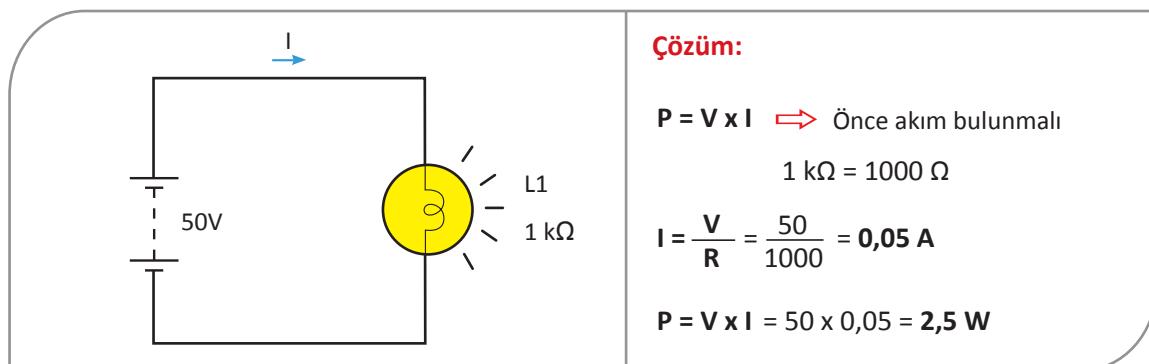- 2** Aşağıdaki devrede $V = 50$ V, lambanın direnci $1 \text{ k}\Omega$ olarak verilmiştir. Bu lambanın gücünü hesaplayınız.



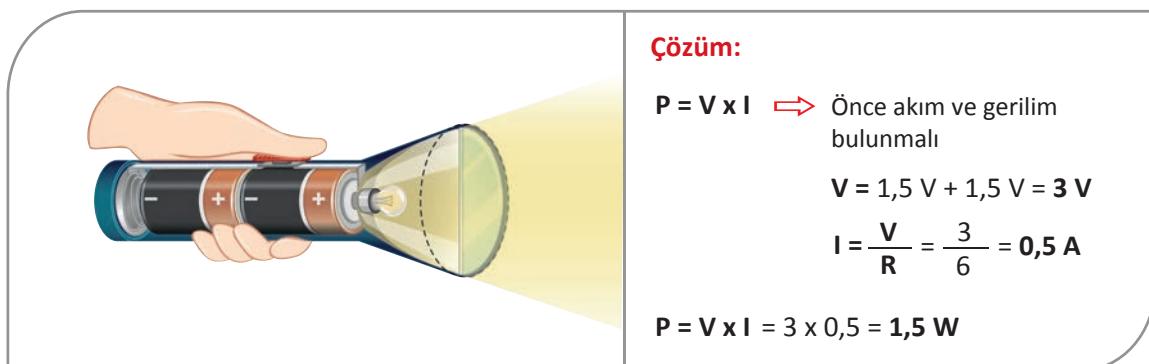- 3** İki adet seri bağlı 1,5 voltlu pil ile çalışan bir el fenerinin ampul direnci 6Ω olarak verilmiştir. Buna göre el fenerindeki ampul gücünü hesaplayınız.



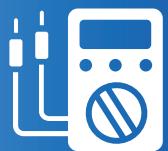

UYGULAMA YAPRAĞI


DOĞRU AKIM DEVRESİ

UYGULAMA 1.3: OHM KANUNU


AMAÇ

: Ohm kanunu ile ilgili temel devrelerin çözümlerini yapmak


1

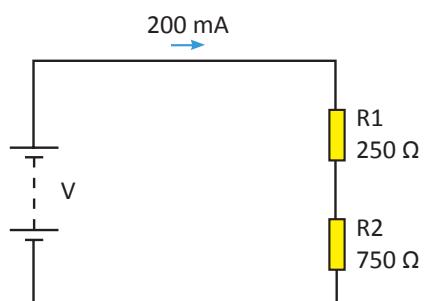


2

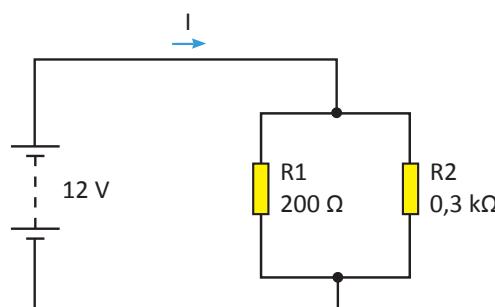


3

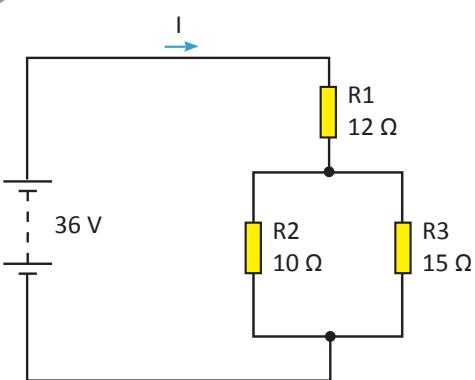


4

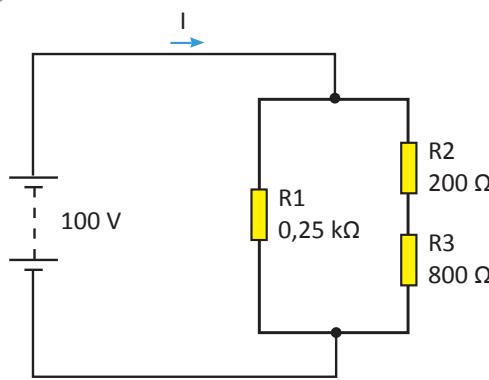

5

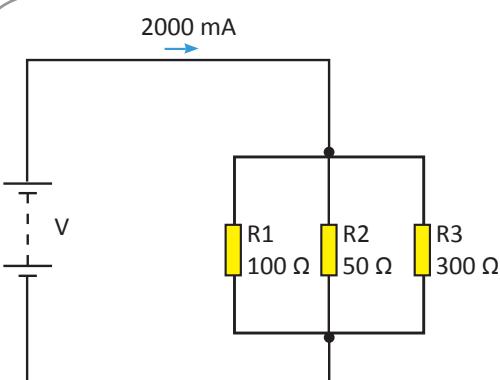

6

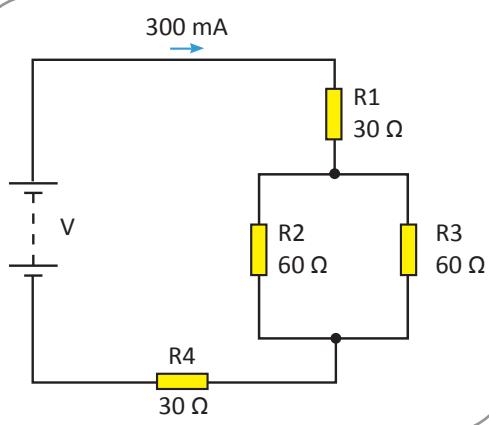

**İşlem Basamakları**

1. Ohm kanunu hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
2. Değerlendirme tablolarındaki istenilen değerler bulunur.
3. Elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**

Kriter	Bulunacak Devreler					
	1. Devre	2. Devre	3. Devre	4. Devre	5. Devre	6. Devre
(R _T) Eş değer direnç						
(V) Gerilim		X	X	X		
(I) Akım	X				X	X

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Eş değer dirençleri bulur.			
Akımları bulur.			
Gerilimleri bulur.			
Problemleri çözer.			

1.4. KIRCHOFF KANUNLARI

AMAÇ

Elektrik devrelerindeki akım gerilim ilişkilerini Kirchoff kanunları ile açıklamak.

GİRİŞ

Kirchoff kanunları elektriğin temel kanunlarındandır. Sadece Ohm kanununu kullanarak karışık devreleri çözmek zor olabilir. Kirchoff kanunlarını bilmek karışık devreleri çözmede bize kolaylık sağlayacaktır.

1.4.1. Kirchoff'un Gerilimler Kanunu

Elektrik devresinde devreye uygulanan gerilim, devredeki dirençler üzerinde düşen gerilimler toplamına eşittir. Buna **Kirchoff'un Gerilimler Kanunu** denir (Şekil 1.24).

V : Devreye uygulanan gerilim

V_1 : R_1 direnci üzerinde düşen gerilim

V_2 : R_2 direnci üzerinde düşen gerilim

$$V = V_1 + V_2$$


$$V_1 = I \times R_1$$

$$V_2 = I \times R_2$$



BİLGİ

Seri devrelerde akım tektilidir ve aynı akım tüm dirençler üzerinden geçer.

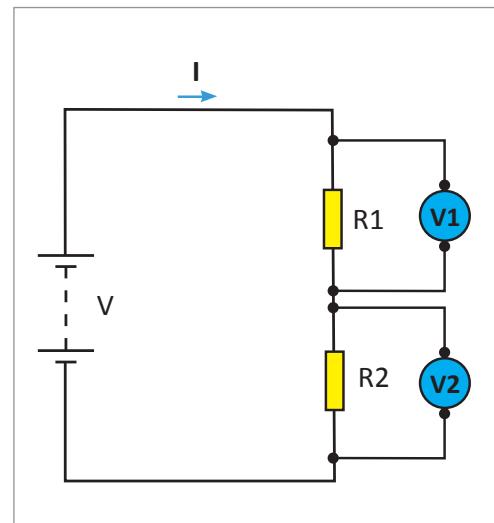

Şekil 1.24: Gerilimler kanunu



ÖRNEK 1.11

- Aşağıdaki devrede ampermetrede ve voltmetrelerde okunacak değerleri hesaplayınız.

Çözüm:

Akımi bulabilmek için ohm kanununu kullanmalıyız.

$$R_T = R_1 + R_2 = 30 \Omega + 20 \Omega = 50 \Omega$$


$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{200}{50} = 4 \text{ A}$$

Seri bağlı dirençler üzerindeki gerilimleri bulmak için Kirchoff'un gerilimler kanununu kullanmalıyız.

$$V_1 = I \times R_1 = 4 \times 30 = 120 \text{ V}$$

$$V_2 = I \times R_2 = 4 \times 20 = 80 \text{ V}$$

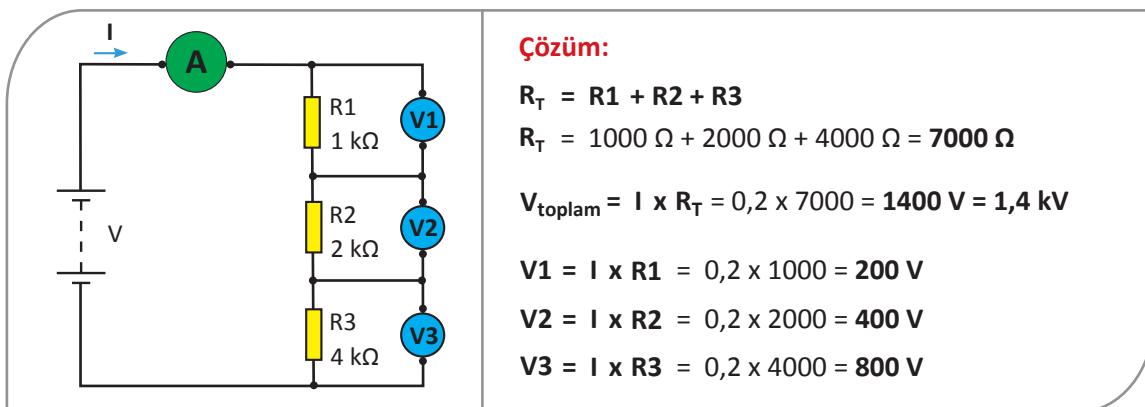- 2** Aşağıdaki devrede ampermetrede okunan değer 0,2 amper ise devreye uygulanan toplam gerilimi ve voltmetrelerde okunacak değerleri hesaplayınız.



1.4.2. Kirchoff'un Akımlar Kanunu

Bir düğüm noktasına gelen akımlar ile giden akımlar toplamı birbirine eşittir. Buna **Kirchoff'un Akımlar Kanunu** denir (Şekil 1.25 ve Şekil 1.26).

I = Ana kol akımı

(düğüm noktasına gelen akım)


$$\Rightarrow I = I_1 + I_2$$

I_1 = R_1 direnci üzerinden geçen akım
(düğüm noktasından giden akım)


$$\Rightarrow I_1 = \frac{V}{R_1}$$

I_2 = R_2 direnci üzerinden geçen akım
(düğüm noktasından giden akım)

$$\Rightarrow I_2 = \frac{V}{R_2}$$

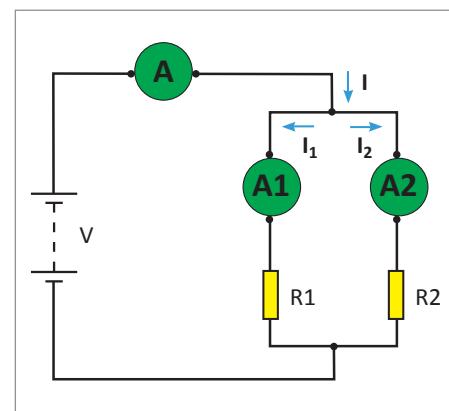

Şekil 1.25: Akımlar kanunu

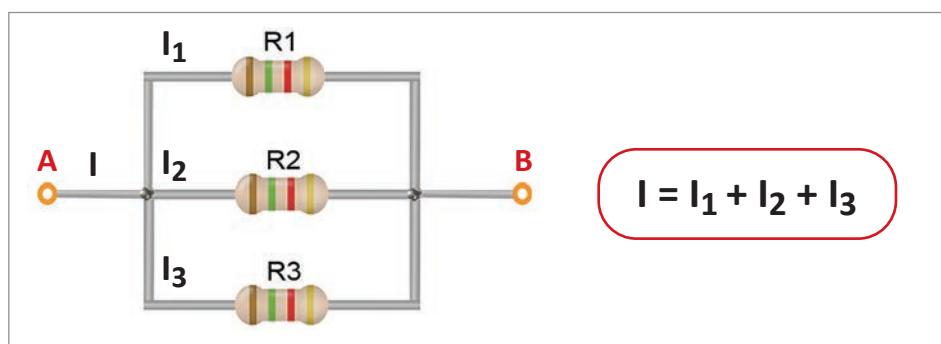

Şekil 1.26: Kirchoff'un akımlar kanunu prensibi (Üç paralel direnç)


BİLGİ

Paralel devrelerde her koldaki gerilim birbirine eşittir.



ÖRNEK 1.12

- 1** Aşağıdaki devrede ampermetrelerde okunacak değerleri hesaplayınız.

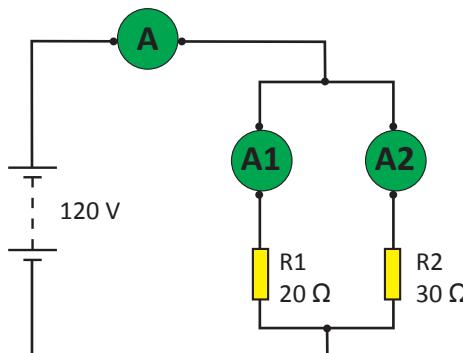**Çözüm:**

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{5}{60}$$


(3) (2)

$$R_T = 12 \Omega \quad I = \frac{V}{R_T} = \frac{120}{12} = 10 \text{ A}$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{120}{20} = 6 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{120}{30} = 4 \text{ A}$$

- 2** Aşağıdaki devrede ana kol akımı 2,5 amper olarak okunmuştur. Buna göre devreye uygulanan gerilimi, A1 ve A2 ampermetrelerinde okunacak akımları hesaplayınız.

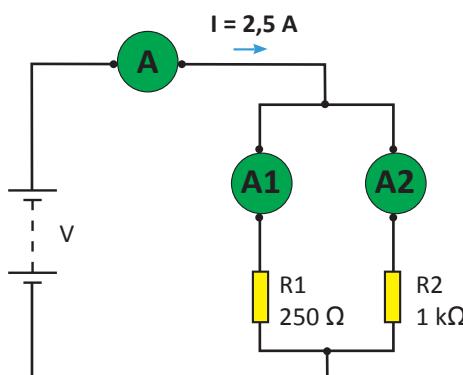**Çözüm:**

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{250} + \frac{1}{1000} = \frac{5}{1000}$$

(4) (1)

$$R_T = 200 \Omega \quad V = I \times R_T = 2,5 \times 200 = 500 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{500}{250} = 2 \text{ A}$$


$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{500}{1000} = 0,5 \text{ A}$$

DOĞRU AKIM DEVRESİ

UYGULAMA 1.4: KİRCHOFF KANUNLARI

AMAÇ

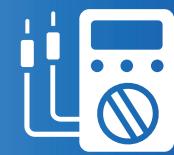
: Kirchoff kanunlarıyla ilgili temel devrelerin çözümelerini yapmak.




UYGULAMA YAPRAĞI

1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler


1

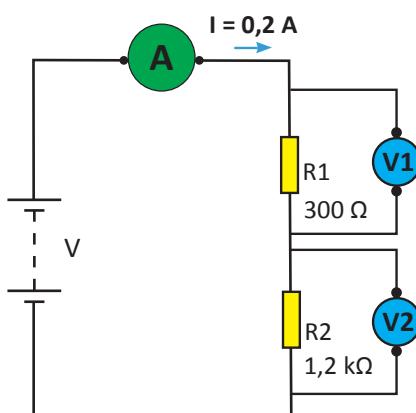


2

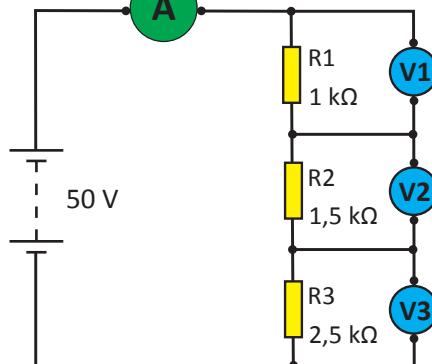

3

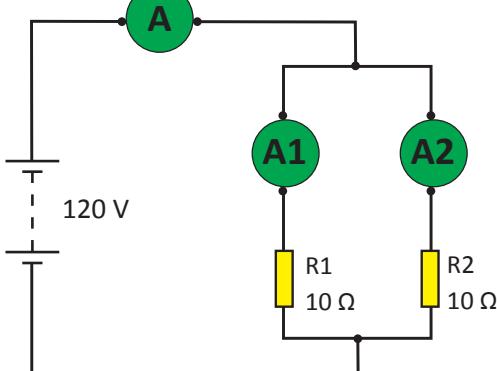

4

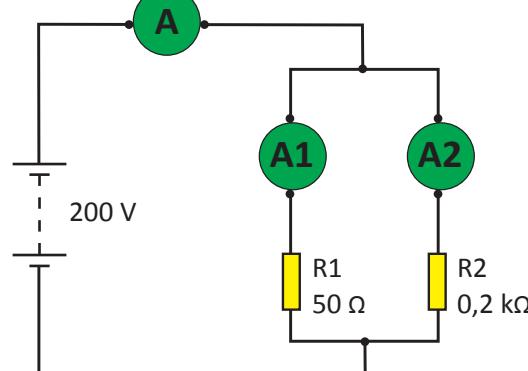

İşlem Basamakları

1. Kirchoff kanunları hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
2. Değerlendirme tablolarındaki istenilen değerler bulunur.
3. Elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**

Kriter	Bulunacak Değerler				
	Ampermetre (A)	Gerilim (V)	Voltmetre (V1)	Voltmetre (V2)	Voltmetre (V3)
Devre 1	X				X
Devre 2		X			

Kriter	Bulunacak Değerler				
	Ampermetre (A)	Ampermetre (A1)	Ampermetre (A2)	V_{R1}	V_{R2}
Devre 3					
Devre 4					

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koynuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Akımları bulur.			
Gerilimleri bulur.			
Problemleri çözer.			



KISSA; BALTAZAR BİLEMEK

Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş, bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayıriyormuş. Akşamları da arkadaşından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş.

İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda çalışmaktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar. Sonuç: İkinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş.

Birinci adam öfkelenmiş: "Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken işe başladım, senden daha geç bitirdim ama sen daha fazla ağaç kestİN. Bu işin sırrı ne?" İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş: "Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum. Keskin baltayla, daha az çabaya daha çok ağaç kesilir."

Kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektedir. Kendimize zaman ayırip yaşamımızı objektif bir bakışla gözden geçirmektir. Zayıf bulduğumuz yanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Bu zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. Delhi'deki ünlü tapınakta Sokrat'ın şu sözü yer alır: "İnsan kendini tanı." Kendini tanımak, şu anda olduğumuz noktaya olmak istediğimiz nokta arasındaki yoldur. Kendini tanımak, kendimizi nasıl gördüğümüz ile başkalarının bizi nasıl gördüğü arasında fark olmaması anlamına gelir. Bireysel ve iş hayatımızda başarılı, mutlu ve doyumlu olmak istiyorsak baltamızı bilemek için kendimize zaman ayırmalıyız.

(Baltayı bilemek, 10.07.2020)



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 1: ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLER VE MULTİMETRE

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi elektrik akımına karşı gösterilen zorluğu ifade eder?
A) Akım B) Gerilim C) Direnç
D) Güç E) Multimetre
2. Volt, ohm ve amper olarak sırasıyla verilmiş birimlerin ait oldukları elektriksel büyüklükler aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?
A) Akım – Gerilim – Direnç
B) Gerilim – Akım – Direnç
C) Direnç – Gerilim – Akım
D) Gerilim – Direnç – Akım
E) Akım – Direnç – Gerilim
3. Sırası ile kırmızı, yeşil, turuncu ve altın renklerine sahip direncin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) $2,5 \text{ k}\Omega \pm \%5$
B) $2,5 \text{ k}\Omega \pm \%10$
C) $25 \text{ k}\Omega \pm \%10$
D) $250 \Omega \pm \%5$
E) $25 \text{ k}\Omega \pm \%5$
4. Sırası ile sarı, mor, siyah ve gümüş renklerine sahip direncin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) $4,7 \text{ k}\Omega \pm \%5$
B) $470 \text{ k}\Omega \pm \%10$
C) $47 \Omega \pm \%10$
D) $47 \Omega \pm \%5$
E) $470 \Omega \pm \%5$
5. Toleransı $\pm \%10$ olan $100 \text{ k}\Omega$ değerindeki direnç multimetre ile ölçülürse aşağıdakilerden hangisi okunamaz?
A) $105 \text{ k}\Omega$ B) $110 \text{ k}\Omega$ C) $95 \text{ k}\Omega$
D) $90 \text{ k}\Omega$ E) $85 \text{ k}\Omega$
6. Üzerinde $5R6$ yazan SMD direncinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) $5,6 \text{ k}\Omega$ B) $5,6 \Omega$ C) $56 \text{ k}\Omega$
D) 56Ω E) $0,56 \Omega$
7. Üzerinde 221 yazan SMD direncinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) $220 \text{ k}\Omega$ B) 220Ω C) $22 \text{ k}\Omega$
D) 221Ω E) $0,22 \Omega$
8. Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?
A) $100 \Omega = 0,1 \text{ k}\Omega$
B) $2 \text{ k}\Omega = 2.000 \Omega$
C) $680 \Omega = 0,68 \text{ k}\Omega$
D) $3,3 \Omega = 3.300 \text{ m}\Omega$
E) $0,47 \Omega = 4.700 \text{ m}\Omega$
9. Aşağıdaki birim dönüşümlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?
A) $1.000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega$
B) $2.000 \text{ m}\Omega = 2 \Omega$
C) $10 \Omega = 10.000 \text{ m}\Omega$
D) $4,7 \text{ k}\Omega = 470 \Omega$
E) $47 \text{ k}\Omega = 47.000 \Omega$
10. Multimetre ile ilgili aşağıdakilerden yanlışlıktır?
A) Avometreden daha gelişmiş ölçü aletidir.
B) Frekans, bobin, kondansatör ölçümü yapılamaz.
C) Multimetre problemleri gerilim ölçümünde devreye paralel bağlanır.
D) Multimetre problemleri akım ölçümünde devreye seri bağlanır.
E) Sadece akım, gerilim ve direnç ölçümü yapılabilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 2: PASİF DEVRE ELEMANLARI VE DOĞRU AKIM ÖZELLİKLERİ



ÖLÇME
YAPRAĞI

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi ışığın şiddetiyle direnci değişen devre elemanıdır?
 - A) NTC
 - B) PTC
 - C) Bobin
 - D) Kondansatör
 - E) LDR
 2. Farad, ohm, henry olarak sıralamasıyla verilmiş birimlerin ait oldukları pasif devre elemanları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?
 - A) Kondansatör – Bobin – Direnç
 - B) Direnç – Kondansatör – Bobin
 - C) Direnç – Bobin – Kondansatör
 - D) Kondansatör – Direnç – Bobin
 - E) Bobin – Direnç – Kondansatör
 3. Doğru akım ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
 - A) Yönü ve şiddeti değişmeyen akım çeşididir.
 - B) Yönü değişen ancak şiddeti değişmeyen akım çeşididir.
 - C) Şiddeti sürekli değişen ancak yönü değişmeyen akım çeşididir.
 - D) Yönü ve şiddeti belirli periyotlar ile değişen akım çeşididir.
 - E) Yönü ve şiddeti belirsiz aralıklar ile değişen akım çeşididir.
 4. Aşağıdakilerden hangisi direnç çeşitlerinden biridir?
 - A) Led
 - B) Kondansatör
 - C) Bobin
 - D) PTC
 - E) Transistör
 5. Pasif devre elemanları ve bu elemanların sembolleri, birimleri ve birim kısaltmaları verilen aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.
- | Pasif devre elemanı | Sembolü |
|---------------------|----------|
| Direnç | R |
| Kondansatör | a) |
| Bobin | b)..... |
-
- | Pasif devre elemanı | Birim |
|---------------------|----------|
| Direnç | c) |
| Kondansatör | farad |
| Bobin | d)..... |
-
- | Pasif devre elemanı | Birim kısaltması |
|---------------------|------------------|
| Direnç | e) |
| Kondansatör | f)..... |
| Bobin | H |
-
6. Aşağıda devre sembollerini verilen devre elemanlarının isimlerini yazınız.
- a)

b)
- c)

d)



ÖLÇME YAPRAĞI

DOĞRU AKIM DEVRESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 3: OHM KANUNU

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

- 1. Seri bağlı dirençlerde toplam direnci bulmak için yapılacaklardan hangisi yanlıştır?**

- A) Direnç değerleri toplanmalıdır.
- B) Dirençlerin birimleri aynı yapılmalıdır.
- C) Seri bağlı tüm dirençlerin birimi $k\Omega$ ise sonucun birimi de $k\Omega$ olur.
- D) Seri bağlı dirençlerden birinin birimi Ω , diğerinin $k\Omega$ ise sonucun birimi $k\Omega$ olur.
- E) Sonuç çok büyük bir sayı çıkarsa üs katları na dönüştürülebilir.


- 2. Seri bağlı dirençlerin değerleri $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 250 \Omega$ ise toplam direnç aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) 450Ω
- B) 225Ω
- C) $225 \text{ k}\Omega$
- D) $22,5 \text{ k}\Omega$
- E) $2,25 \text{ k}\Omega$

- 3. Paralel bağlı dirençlerin değerleri $R_1 = 18 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ ise toplam direnç aşağıdakilerden hangisidir?**


- A) $18 \text{ k}\Omega$
- B) $180 \text{ k}\Omega$
- C) $1.8 \text{ k}\Omega$
- D) 180Ω
- E) 18Ω

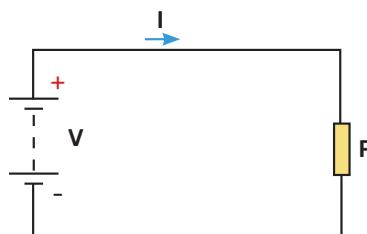- 4. Şekilde görülen devrede $V = 10 \text{ Volt}$ ve $R = 2 \text{ k}\Omega$ ise devrede oluşan akım değeri aşağıdakilerden hangisidir?**



- A) 50 A
- B) 5 mA
- C) 5 A
- D) $0,5 \text{ A}$
- E) 500 mA

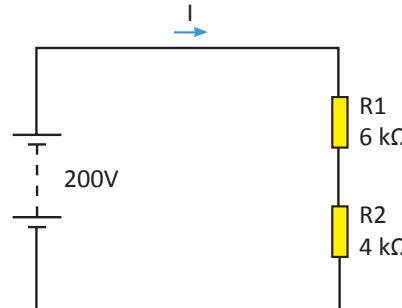- 5. ve 6. soruları aşağıdaki devreye göre çözünüz.**




- 5. Yukarıdaki şekilde toplam direnç aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?**

- A) $1 \text{ k}\Omega$
- B) $2 \text{ k}\Omega$
- C) $5 \text{ k}\Omega$
- D) $100 \text{ k}\Omega$
- E) $10 \text{ k}\Omega$

- 6. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre devrenin toplam akımı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?**

- A) 10 mA
- B) 20 A
- C) 20 mA
- D) 10 A
- E) 100 mA

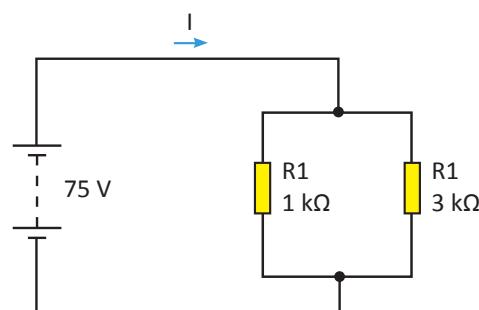- 7. Şekildeki devrede $V = 75 \text{ Volt}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ve $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ olarak verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi doğru akım güç kaynağından çekilecek toplam akım değeridir?**



- A) 10 A
- B) 1 mA
- C) 1 A
- D) $0,1 \text{ A}$
- E) 100 A


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 4: KİRCHOFF'UN AKIMLAR VE GERİLİMLER KANUNU

ÖLÇME
YAPRAĞI

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

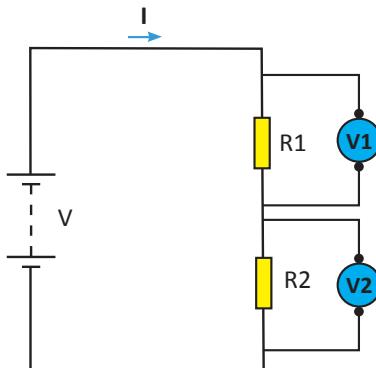İlk üç soruyu aşağıdaki devreye göre çözünüz.



1. Şekildeki devrede $V = 30 \text{ V}$, $R1 = 60 \Omega$ ve $R2 = 90 \Omega$ ise, aşağıdakilerden hangisi doğru akım güç kaynağından çekilecek toplam akım değeridir?

- A) 20 A
- B) 2 mA
- C) 2 A
- D) 0,2 A
- E) 2.000 mA


2. Şekildeki devrede $V = 30 \text{ V}$, $R1 = 60 \Omega$ ve $R2 = 90 \Omega$ ise, aşağıdakilerden hangisi $R1$ direnci üzerinde düşen ($V1$) gerilim değeridir?

- A) 12 V
- B) 12 mV
- C) 1,2 V
- D) 120 V
- E) 120 mV

3. Şekildeki devrede $V = 30 \text{ V}$, $R1 = 60 \Omega$ ve $R2 = 90 \Omega$ ise, aşağıdakilerden hangisi $R2$ direnci üzerinde düşen ($V2$) gerilim değeridir?

- A) 18 V
- B) 18 mV
- C) 1,8 V
- D) 180 V
- E) 180 mV

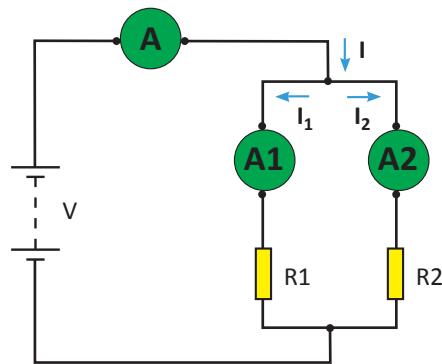4. ve 5. soruyu aşağıdaki devreye göre çözünüz.




4. Şekildeki devrede $V = 50 \text{ Volt}$, $R1 = 100 \Omega$ ve $R2 = 100 \Omega$ ise, aşağıdakilerden hangisi doğru akım güç kaynağından çekilecek toplam akım değeridir?

- A) 100 mA
- B) 10 mA
- C) 1,5 A
- D) 1,2 A
- E) 1 A

5. Şekildeki devrede $V = 50 \text{ Volt}$, $R1 = 100 \Omega$ ve $R2 = 100 \Omega$ ise, aşağıdakilerden hangisinde $R1$ direnci üzerinden geçen akım ($A1$) ve $R2$ direnci üzerinden geçen ($A2$) akım birlikte verilmiştir?

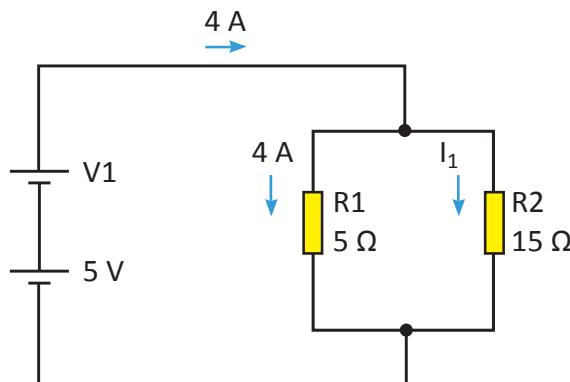- A) 0,4 A – 0,5 A
- B) 0,5 A – 0,4 A
- C) 0,5 A – 0,5 A
- D) 0,4 A – 0,6 A
- E) 0,6 A – 0,4 A




6. Yukarıdaki şekilde biri 5 V olan diğerinin potansiyel farkı bilinmeyen iki pil ve sırasıyla dirençleri 15 ohm ve 5 ohm olan iki direnç bir elektrik devresi oluşturmak üzere bağlanmıştır. Devrenin ana kol akımı 4 amper ve 5 ohmluk direncin üstünden geçen akım 3 amper olduğuna göre:


- a) 15 ohm'luk direncin üstünden geçen akım I_1 kaç amperdir?
- b) İkinci pilin potansiyel farkı V_1 kaç volttur?

7. Yandaki devrede;

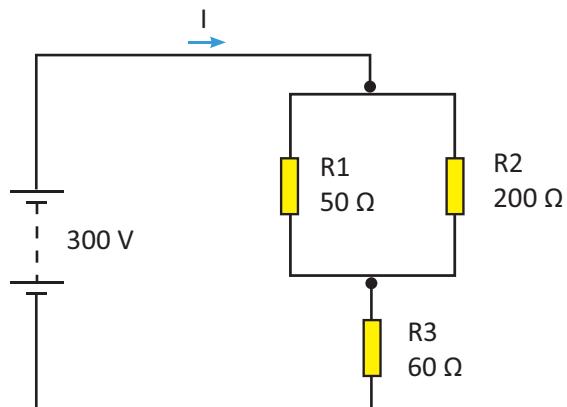- a) R_1 direnci üzerindeki akımı bulunuz.
- b) R_2 direnci üzerindeki gerilimi bulunuz.
- c) R_3 direnci üzerindeki gerilimi bulunuz.
- d) Anakol akımını bulunuz.



ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

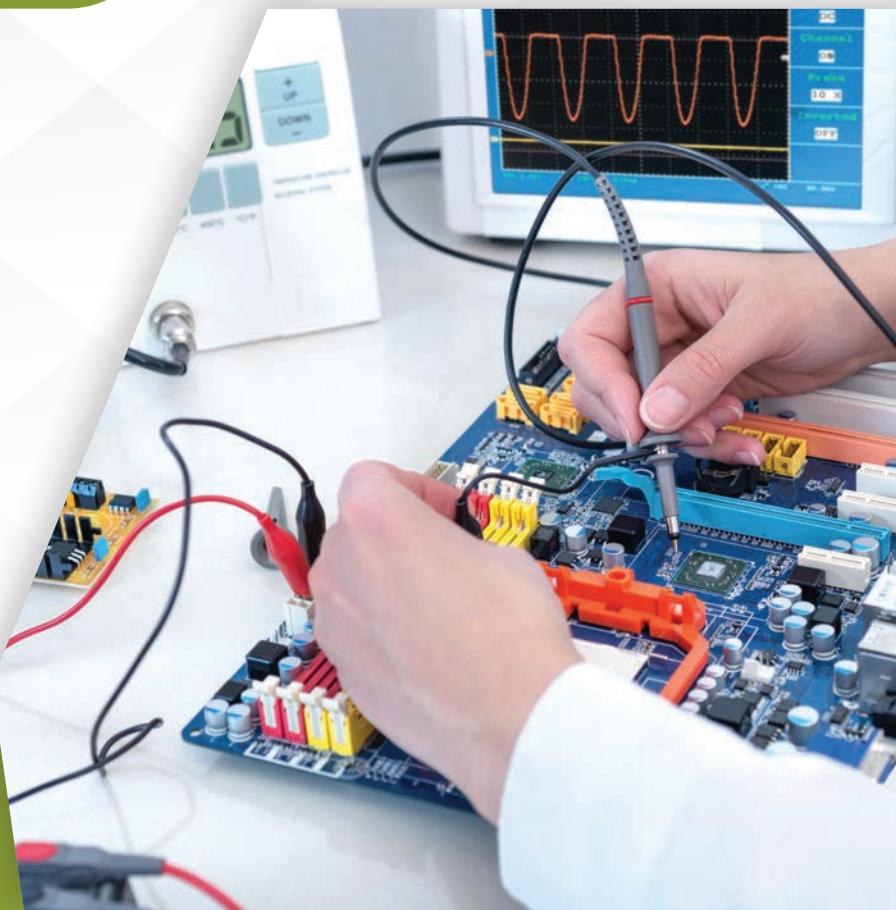

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

- Alternatif Akım ve Bileşenleri
- Osiloskopun Özellikleri ve AC Sinyal Ölçme İşlemi
- Akım, Gerilim ve Güç İlişkisi
- Bobinler ve Kondansatörler
- Alternatif Akımda Faz Farkı
Aktif Reaktif ve Görünür Güç



2. ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

2.1. ALTERNATİF AKIM VE BİLEŞENLERİ

AMAÇ


Alternatif akımın özelliklerini ve frekans, periyot, alternans arasındaki ilişkileri açıklamak.

GİRİŞ

Alternatif akımın üretilmesi ve uzak mesafelere taşınması daha kolaydır. Bu sebeple alternatif akım kullanımı daha yaygındır. Öğrenme biriminin bu konusunda alternatif akım ve alternatif akım bileşenleri hakkında bilgiler verilecektir.


2.1.1. Alternatif Akım

Zaman içerisinde yönü ve şiddeti belli bir düzen içerisinde değişen akıma **alternatif akım** denir. Kısaca **AA** (Alternatif Akım) veya **AC** (Alternative Current) olarak gösterilir. Alternatif akım ve alternatif gerilimin temel yapısı sinüs dalgası şeklindedir. Bu aynı zamanda **sinüsoidal dalga** olarak da ifade edilir (Şekil 2.1).

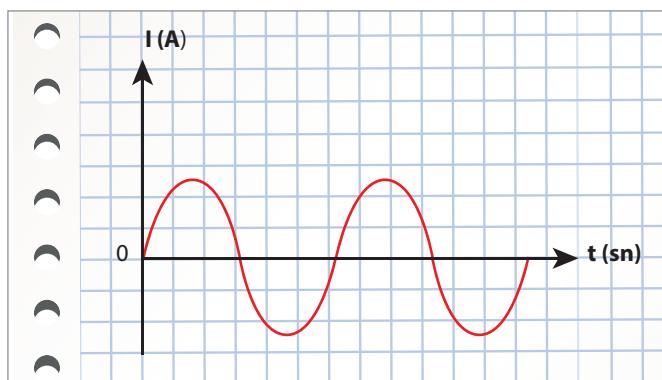


Şekil 2.1: Alternatif akım (sinüs dalgası)

Bazı farklı uygulamalarda alternatif akım, üçgen ve kare dalga gibi değişik dalga biçimlerinde de kullanılmaktadır (Şekil 2.2 ve Şekil 2.3).

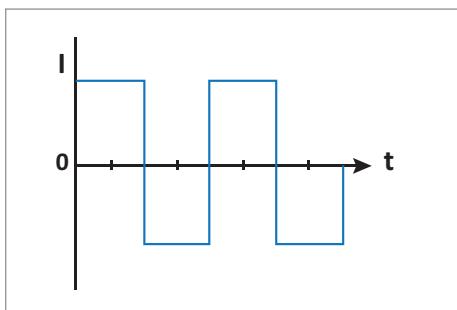


Şekil 2.2: Alternatif akım (kare dalga)

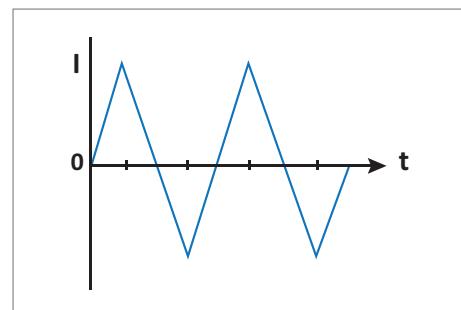

Şekil 2.3: Alternatif akım (üçgen dalga)


Alternatif akımın üretilmesi ve uzak mesafelere taşınması doğru akıma göre çok daha kolay ve ucuzdur. Uzak mesafelere taşıma kolaylığı alternatif akımın belli alanlarda üretilmesine olanak sağlar. Alternatif akımın üretildiği bu alanlar, elektrik santralleri olarak bilinir. Hidrolik santraller, rüzgâr enerji santralleri, termik santraller ve nükleer santraller belli başlı elektrik üretim santralleridir. Üretilen akım; evlerde, okullarda, işyerlerinde ve sokak aydınlatmalarında kullanılır.

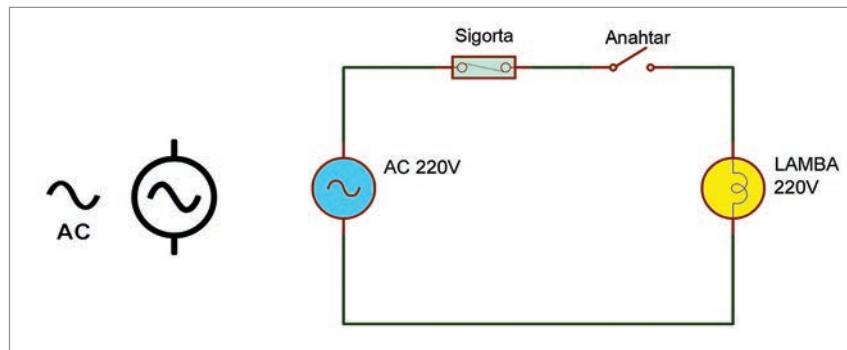

Şekil 2.4: Alternatif akım simbolü ve lamba devresi


2.1.1.1 Alternatif Akım ile Doğru Akım Arasındaki Farklar

D.C. gerilim kaynağı bulunan devrede akım, üreticinin artı (+) kutubundan eksili (-) kutubuna doğru direnç üzerinden geçerek ulaşır (Şekil 2.5).

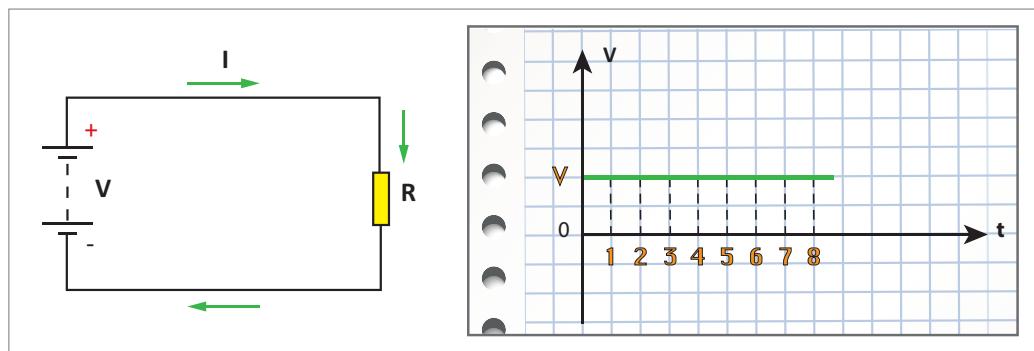

Şekil 2.5: Doğru akım devresi ve sinyali

A.C. gerilim kaynağı bulunan devrede kaynağıın sabit bir artı (+) ya da eksili (-) kutbu yoktur. Kutuplar sürekli değiştiği için her kutup değişiminde direnç üzerinden geçen akımın yönü de değişecektir (Şekil 2.6).

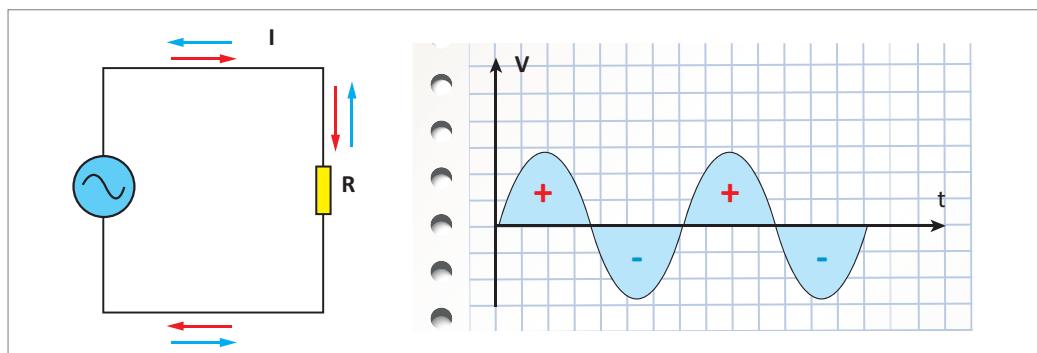


Şekil 2.6: Alternatif akım devresi ve sinyali

2.1.2. Alternatif Akım Bileşenleri

Alternatif akımı daha iyi anlayabilmek için alternatif akım bileşenleri olan **alternans**, **saykıl**, **periyot** ve **frekans** sırasıyla tanıtlacaktır.

2.1.2.1. Alternans

Bir sinyalin sıfır çizgisinden pozitif alana çıkarak, tekrar sıfır çizgisine dönerken kapsadığı alana **pozitif alternans**; sıfır çizgisinden negatif alana inerek, tekrar sıfır çizgisine dönerken kapsadığı alana **negatif alternans** denir (Şekil 2.7).

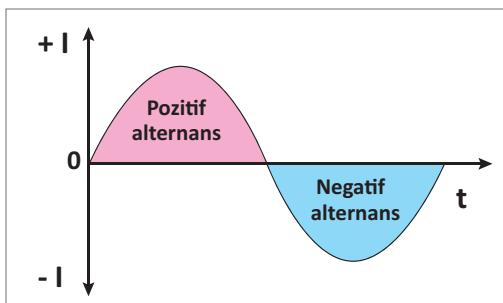


Şekil 2.7: Pozitif ve negatif alternans

2.1.2.2. Saykıl

Pozitif alternans ve negatif alternansın birleşmesinden oluşan sinyale **saykıl** denir (Şekil 2.8).

2.1.2.3. Periyot

Bir saykılın tamamlanması için geçen süreye **periyot** denir (Şekil 2.8). Bir başka deyişle pozitif alternans ile negatif alternansın tamamlanması için geçen süreye **periyot** denir. Sembolü **T** harfi ile gösterilir. Birimi **saniye (s)** dir.

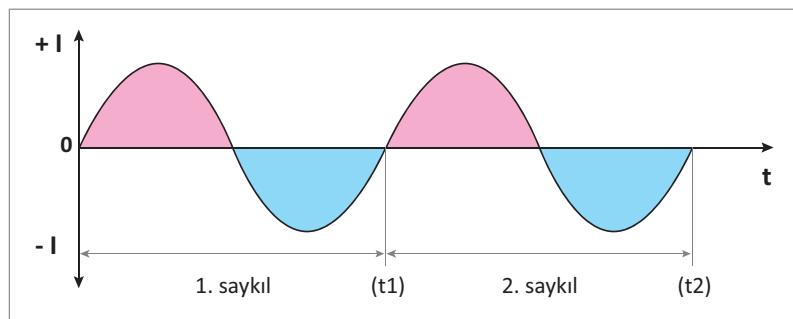

Şekil 2.8: Saykıl ve periyot

2.1.2.4. Frekans

Bir saniyede oluşan saykıl sayısına **frekans** denir. Sembolü **f** harfi ile gösterilir. Frekansın birimi **hertz (Hz)**'dır.

FORMÜL

$$f = \frac{1}{T}$$

f: Frekans T: Periyot

BİLGİ

Türkiye'de kullanılan şehir şebekesi frekansı **50 Hz**'dir.

**ÖRNEK 2.1**

- 1** Periyodu 0,1 saniye olan sinyalin frekansı kaç hertzdir?

Çözüm:

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow f = \frac{1}{0,1} = 10 \text{ Hz}$$

- 2** Periyodu 0,05 saniye olan sinyalin frekansı kaç hertzdir?

Çözüm:

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow f = \frac{1}{0,05} = 20 \text{ Hz}$$

- 3** Frekansı 50 Hz olan sinyalin periyodu kaç saniyedir?

Çözüm:

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ saniye}$$

- 4** Frekansı 1 kHz olan sinyalin periyodu kaç saniyedir?

Çözüm: $1 \text{ kHz} = 1000 \text{ Hz}$

$$f = \frac{1}{T} \Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1000} = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$$


2.1.3. Alternatif Akım ve Gerilim Değerleri

Doğru akımda akım ve gerilim değerleri sabittir. Ancak alternatif akımda akım ve gerilim değerleri değişkendir. Bu yüzden alternatif akımı ifade etmek için çeşitli değerler kullanılmaktadır. Bu değerler şunlardır:

- Maksimum değer
- Ani değer
- Etkin değer
- Ortalama değer

2.1.3.1. Maksimum Değer

Sinüs sinyalinin çıkabileceği en yüksek değere **maksimum değer** denir. Artı (+) yönündeki en yüksek değer ile eksi (-) yönündeki en yüksek değer arasındaki değer ise **tepeden tepeye (peak to peak) değer** denir (Şekil 2.9).

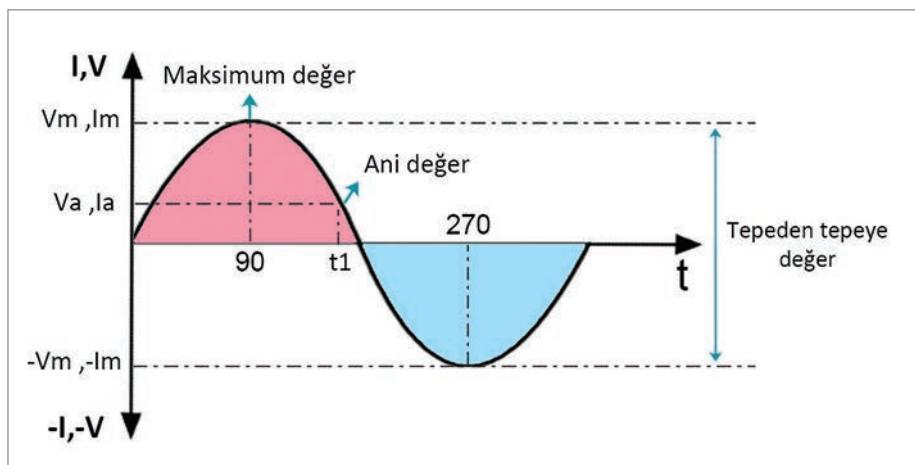

Şekil 2.9: Maksimum değer, tepeden tepeye değer ve ani değer

2.1.3.2. Anı Değer

Sinüs sinyalinin herhangi bir anındaki değere **ani değer** denir. Sinüs sinyali üzerinde sonsuz sayıda ani değer vardır.

FORMÜL



$$V_{\text{ani}} = V_{\text{maks}} \cdot \sin(2\pi ft)$$

$$I_{\text{ani}} = I_{\text{maks}} \cdot \sin(2\pi ft)$$

$V_{\text{maks}}, I_{\text{maks}}$: Maksimum değer
 f : Frekans
 t : Zaman

**ÖRNEK 2.2**

- 1** Maksimum değeri 100 V ve frekansı 50 Hz olan alternatif akım sinyalının 0,5. saniyedeki ani değerinin kaç volt olacağını hesaplayınız.

Çözüm:

$$V_{\text{ani}} = V_{\text{maks}} \cdot \sin(2\pi ft)$$

$$V_{\text{ani}} = 100 \times \sin(2 \times 3,14 \times 50 \times 0,5) = 100 \times \sin(157^\circ)$$

$$V_{\text{ani}} = 100 \times 0,39 = 39 \text{ V}$$

0,39

- 2** Maksimum değeri 200 V ve frekansı 100 Hz olan alternatif akım sinyalının 0,2. saniyedeki ani değerinin kaç volt olacağını hesaplayınız.

Çözüm:

$$V_{\text{ani}} = V_{\text{maks}} \cdot \sin(2\pi ft)$$


$$V_{\text{ani}} = 200 \times \sin(2 \times 3,14 \times 100 \times 0,2) = 200 \times \sin(125,6^\circ)$$

$$V_{\text{ani}} = 200 \times 0,81 = 162 \text{ V}$$

0,81

2.1.3.3. Etkin Değer

Bir alıcı üzerinde doğru akımın yarattığı etkinin aynısını, alternatif akımda da yaratan değere **etkin değer** denir. Kısaca alternatif akımın doğru akıma karşılık gelen eşdeğere etkin değer denir. Etkin değer Şekil 2.10'da görülmektedir.

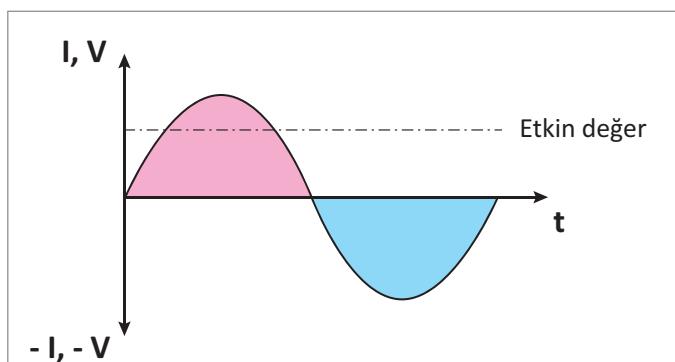

Şekil 2.10: Etkin değer

BİLGİ

AC devrelerde ampermetre veya voltmetre ile ölçüm yaptığımızda ekranda görülen değerler etkin değerlerdir.

FORMÜL



$$V_{\text{etkin}} = V_{\text{maks}} \times 0,707$$

$$I_{\text{etkin}} = I_{\text{maks}} \times 0,707$$



ÖRNEK 2.3

- 1** Maksimum değeri 20 A olan alternatif akım sinyalinin etkin değerinin kaç amper olacağını hesaplayınız.

Çözüm:

$$I_{\text{etkin}} = I_{\text{maks}} \times 0,707$$

$$I_{\text{etkin}} = 20 \times 0,707 = 14,14 \text{ A}$$

- 2** Evimize gelen elektrik sinyalini voltmetre ile ölçüduğumuzde 220 V olduğunu gördüğümüzde evimize gelen alternatif akım sinyalinin maksimum değerini bulunuz.


Çözüm: Voltmetre ile ölçülen değer etkin değerdir.

$$V_{\text{etkin}} = V_{\text{maks}} \times 0,707$$

$$V_{\text{maks}} = \frac{V_{\text{etkin}}}{0,707} \quad \Rightarrow \quad V_{\text{maks}} = \frac{220}{0,707} = 311,17 \text{ V}$$

2.1.3.4. Ortalama Değer

Bir alternanstanaki anı değerlerin ortalamasına **ortalama değer** denir (Şekil 2.11).

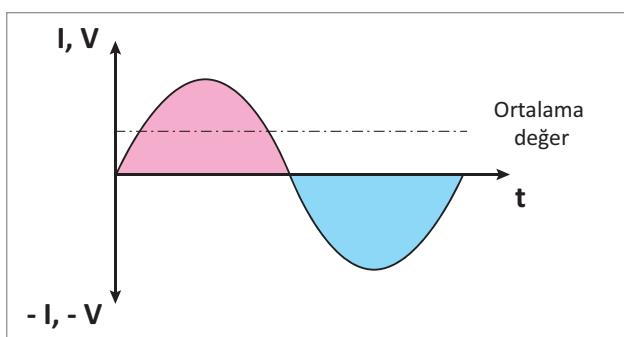

Şekil 2.11: Ortalama değer

BİLGİ

Bir periyotta kaydedilen gerilimlerin yarısı pozitif alternansta, yarısı negatif alternansta gerçekleştiğinden bunların ortalaması **0 (sıfır)** olur. Bu nedenle ortalama gerilim bulunurken pozitif veya negatif alternansların **birisini** dikkate alınır.

FORMÜL

$$V_{\text{ort}} = V_{\text{maks}} \times 0,636$$

$$I_{\text{ort}} = I_{\text{maks}} \times 0,636$$

**ÖRNEK 2.4**

- 1** Maksimum değeri 10 A olan alternatif akım sinyalinin ortalama değerinin kaç amper olacağını hesaplayınız.

Çözüm:

$$I_{\text{ort}} = I_{\text{maks}} \times 0,636$$

$$I_{\text{ort}} = 10 \times 0,636 = 6,36 \text{ A}$$

- 2** Ortalama değeri 318 V olan alternatif akım sinyalinin maksimum değerinin kaç volt olacağını hesaplayınız.

Çözüm:

$$V_{\text{ort}} = V_{\text{maks}} \times 0,636$$

$$V_{\text{maks}} = \frac{V_{\text{ort}}}{0,636} \quad \Rightarrow \quad V_{\text{maks}} = \frac{318}{0,636} = 500 \text{ V}$$



UYGULAMA YAPRAĞI

ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

UYGULAMA 2.1: ALTERNATİF AKIM BİLEŞENLERİ VE DEĞERLERİNİ HESAPLAMA

AMAÇ

: Alternatif akım bileşenlerini ve değerlerini hesaplamak.

1. Alternatif Akım Bileşenleri ve Değerleri ile İlgili Problemler

SORU

1

Periyodu 0,01 saniye olan sinyalin frekansı kaç hertzdir?

SORU

2

Periyodu 0,2 saniye olan sinyalin frekansı kaç hertzdir?

SORU

3

Frekansı 500 Hz olan sinyalin periyodu kaç saniyedir?

SORU


4

Frekansı 0,2 kHz olan sinyalin periyodu kaç saniyedir?

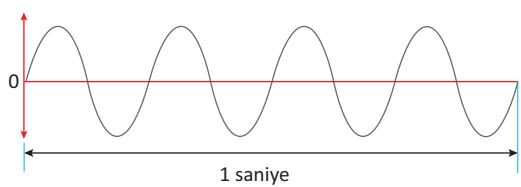SORU

5

Şekildeki sinyalin frekansını ve periyodunu hesaplayınız.



SORU

6

Maksimum değeri 300 V ve frekansı 50 Hz olan alternatif akım sinyalının 0,4. saniyedeki ani değerinin kaç volt olacağını hesaplayınız.

SORU

7

Maksimum değeri 400 V olan alternatif akım sinyalının etkin değeri ve ortalama değeri kaç volttur? Hesaplayınız.

SORU

8

Etkin değeri 707 V olan alternatif akım sinyalının maksimum değeri ve ortalama değeri kaç voltur? Hesaplayınız.

İşlem Basamakları

1. Alternatif akım bileşenleri ve değerleri hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
2. Alternatif akım bileşenleri ve değerleri ile ilgili problemler çözülür.
3. Elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**

Kriter	Bulunacak Değerler					
	f	T	V_{ani}	V_{max}	V_{etkin}	V_{ort}
Soru 1		X	X	X	X	X
Soru 2		X	X	X	X	X
Soru 3	X		X	X	X	X
Soru 4	X		X	X	X	X
Soru 5			X	X	X	X
Soru 6	X	X		X	X	X
Soru 7	X	X	X	X		
Soru 8	X	X	X		X	

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Alternatif akım bileşenleri ile ilgili problemleri çözer.			
Alternatif akım değerleri ile ilgili problemleri çözer.			

2.2. OSİLOSKOBUN ÖZELLİKLERİ VE AC SİNYAL ÖLÇME İŞLEMİ

AMAÇ

Osiloskopun özelliklerini ve AA sinyal ölçme işlemini açıklamak.


GİRİŞ

Öğrenme biriminin bu konusunda osiloskop yakından tanıtılacaktır. Ayrıca osiloskopla alternatif akımdaki çeşitli değerlerin nasıl ölçüleceği hakkında bilgiler verilecektir.

2.2.1. Osiloskop

Normal koşullarda elektrik gerilimini ölçmek için voltmetre kullanıldığını biliyoruz. Voltmetre, bize sadece devredeki gerilimin büyüklüğünü ve yönünü sayısal olarak gösterebilir. Osiloskop ise gerilimin zamanla bağlı olarak değişimini iki eksenli bir grafik olarak bize sunar. İki eksenli grafik elektriksel büyülüyü anlamayı ve analiz etmeyi kolaylaştırır.

Girişine uygulanan elektriksel sinyallerini üzerindeki ekranın grafik halinde gösterebilen cihazlara **osiloskop** denir. Multimetrelerin daha gelişmiş olan osiloskoplar; işaretin frekansını, genliğini ve dalga şeklini aynı anda tespit edebilen cihazlardır (Görsel 2.1).

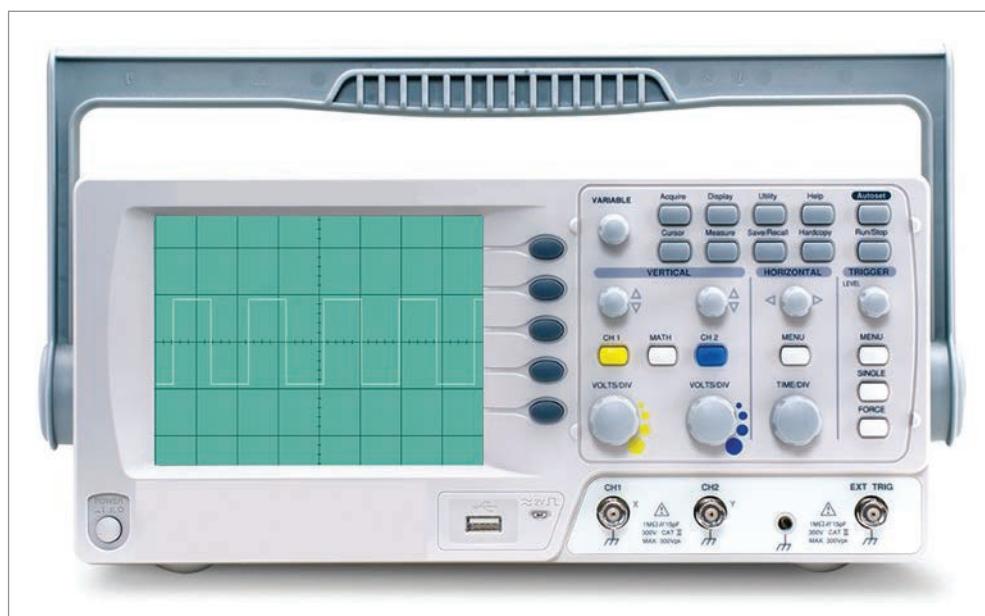


Görsel 2.1: Dijital osiloskop

Osiloskoplar **dijital** ve **analog** olmak üzere iki çeşittir. Analog osiloskoplar eski tüplü televizyonlar gibi çalışırlar ve günümüzde çok fazla tercih edilmezler. Dijital osiloskoplarda ise yüksek hızlı mikroişlemciler bulunur. Bu sayede sinyalin istenildiği zaman durdurulması, istenilen seviyede tetiklenmesi, kaydedilmesi ve tekrar oluşturulabilmesi mümkündür.


2.2.1.1. Osiloskop Ekranı

Osiloskop ekranında oluşan görüntünün dikey ekseni ölçülen sinyalin genliğini, yani şiddetini göstermektedir. Yatay eksen ise zamanı göstermektedir. Görsel 2.2'de yatayda ve dikeyde iki kareye sığmış sinüs şeklinde bir sinyal görülmektedir.

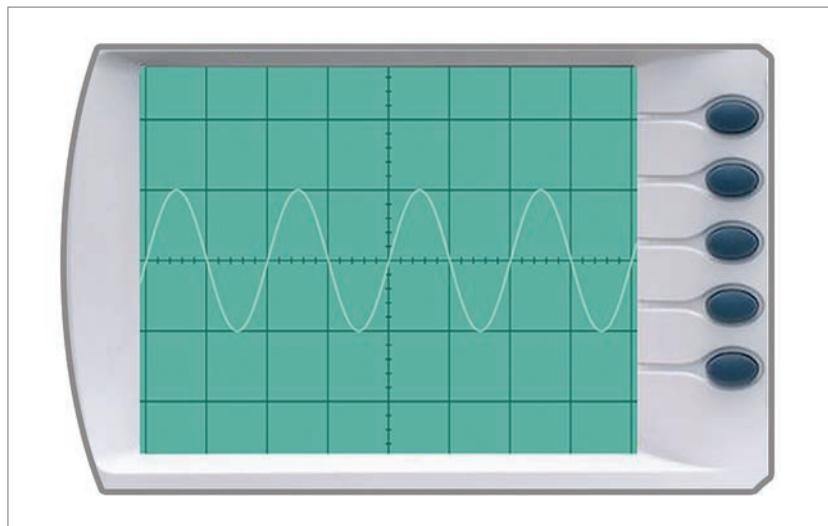

Görsel 2.2: Dijital osiloskop ekranı

2.2.1.2. Osiloskopun Bazı Tuşları ve Görevleri

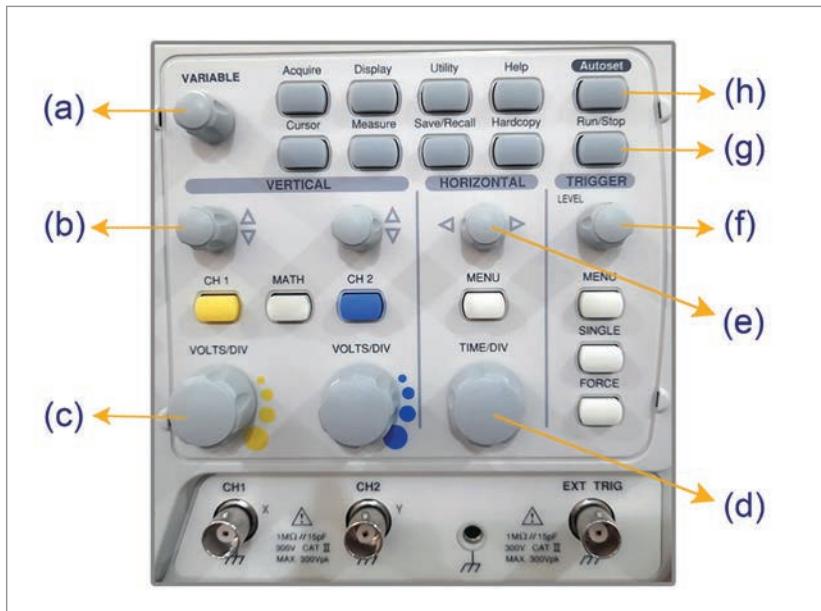

Görsel 2.3: Dijital osiloskop tuşları

- Variable:** Hassasiyet ayarı için kullanılır (Görsel 2.3).
- Vertical Pos:** Ekrandaki sinyalin dikey olarak konumunu ayarlamak için bu ayar kullanılır (Görsel 2.3).

- c) **VOLTS/DIV:** Osiloskopta görüntülenmekte olan sinyalin dikey çözünürlüğünü belirler. Ekranda görünen her bir karenin dikey adımlarda kaç V gerilime denk düşeceği bu düğme çevrilerek ayarlanır. Genellikle 1 mV ile 5 V arasındaki çeşitli adımlarla sinyalin dikey çözünürlüğü değiştirilebilir (Görsel 2.3). Örneğin Volt/Div düğmesi 10 mV değerini gösterirken ekranda görülen sinyalin genliği dikey karelerden üçüne sıgiyor olsun, buna göre sinyalin voltaj değeri (3 kare) \times (10 mV) = 30 mV olur.
- d) **TIME/DIV:** Ekrandaki sinyalin yatay çözünürlüğünü belirler. Her bir yatay karenin kaç saniye, milisaniye ya da mikrosaniyeyi temsil edeceği bu düğme aracılığıyla ayarlanır (Görsel 2.3). Örneğin Time/div düğmesi 1 ms değerini gösterirken şeklin bir periyodu 4 kareye sıgiyorsa, her bir kare 1 ms'ye eşit olduğundan sinyalin periyodu (4 kare) \times (1 ms) = 4 ms olur.
- e) **Horizontal Pos:** Ekrandaki sinyalin yatay olarak konumunu ayarlamak için bu ayar kullanılır (Görsel 2.3).
- f) **Trigger:** Bu ayar yalnızca dijital osiloskoplarda bulunur. Sinyal hangi seviyeye ulaştığında osiloskopun ölçmeye başlayacağı bu düğme ile ayarlanır. Ekrandaki görüntü sürekli olarak sağa sola doğru sıçrama yapıyorsa bu ayar kullanılır (Görsel 2.3).
- g) **Run/Stop:** Sadece dijital osiloskoplara özel olan bu buton, sinyalin o anki halinin anlık bir görüntüsünü alıp daha detaylı şekilde incelememize olanak tanır (Görsel 2.3).
- h) **Autoset:** Bu buton yalnızca dijital osiloskoplarda bulunur. Ölçülen sinyalin ekrana en uygun bir biçimde dikey ve yatay çözünürlüğü bu butona basılarak kolay bir şekilde ayarlanabilir (Görsel 2.3).

2.2.1.3. Osiloskopun Devreye Bağlanması

Osiloskop tipki voltmetre gibi gerilim ölçen bir ölçü aletidir. Bu sebeple devreye paralel bağlanır. Osiloskop probleleri, cihaza BNC adı verilen vidalı konektörler ile bağlanır (Görsel 2.4).

Osiloskop problelerinin ucunda yaylı bir mekanizma bulunur ve bu sayede devredeki çeşitli noktalara veya ucu açık kablolara kolay bir şekilde bağlantı yapılabılır. Ayrıca bu tip problelerin üzerinde bulunan krokodil yapısındaki uç, ölçüm yapılacak devrenin toprak hattına (GND) bağlantı yapmayı veya güç kaynağının negatif kutubuna bağlantı yapmayı kolay bir şekilde sağlar (Görsel 2.5).



Görsel 2.4: BNC konektör



Görsel 2.5: Osiloskop probu

2.2.2. Osiloskop ile Ölçme Yapma

Osiloskop ekranındaki AC gerilimin dalga şeklini gözlemleyerek gerilimin tepeden tepeye değeri, maksimum değeri ve periyodu ölçülebilir. Gerilimin etkin değeri ölçülen maksimum değerinden, frekansı ise ölçülen periyot değerinden yararlanarak hesaplanabilir.

Osiloskop ile ölçülebilen değerler şunlardır:

- AC ve DC gerilim değerleri
- Değişen elektriksel büyüklüklerin dalga şekilleri
- Devreden geçen akım
- Faz farkı
- Frekans
- Diyot, transistör gibi yarı iletken elemanların karakteristikleri
- Kondansatörün şarj ve deşarj eğrileri

Osiloskopun ölçüme hazırlanması için yapılması gerekenler:

- Osiloskop besleme kablosu uygun gerilime bağlanır.
- POWER on/off düğmesine basılarak osiloskop açılır.
- INTEN düğmesi ile ekrandaki işaretin parlaklığını ayarlanır.
- FOCUS düğmesi ile ekrandaki işaretin netliğini ayarlanır.
- Ekrandaki işaret sağa veya sola kaymışsa **Horizontal pos** düğmesi ile işaret ekranı ortalanacak şekilde ayarlanır.
- Ekrandaki işaret aşağı veya yukarı kaymışsa **Vertical pos** düğmesi ile işaret ekranı ortalanacak şekilde ayarlanır.

2.2.2.1. Osiloskop ile AC Gerilim Ölçme

Osiloskop Görsel 2.6'da görüldüğü gibi devreye paralel bağlanmalıdır. **CH1** (channel-1) ifadesi osiloskop probunun 1 numaralı kanala bağlı olduğu anlamına gelir. Eğer osiloskopta **AC** ve **DC** seçim anahtarı var ise **AC** kısmına getirilmelidir.



Görsel 2.6: AC gerilim ölçme

Yapılan ölçüm ile Görsel 2.6'da görüldüğü gibi osiloskop ekranında bir sinyal oluşur. Osiloskop ekranındaki sinyal inceLENerek sinyalin tepeden tepeye değeri, maksimum değeri ve periyodu belirlenebilir. Bu değerler ile sinyalin ortalama değeri, etkin değeri ve frekansı hesaplanabilir.




ÖRNEK 2.5

1

- Osiloskop ekranında Şekil 2.12'deki gibi görünen alternatif akım sinyalinin;
- Tepeden tepeye değerini
 - Maksimum değerini
 - Periyodunu
 - Etkin değerini
 - Ortalama değerini
 - Frekansını hesaplayınız.

UYARI

VOLT/DIV : 5 V ayarlıdır.
TIME/DIV : 5 ms ayarlıdır.

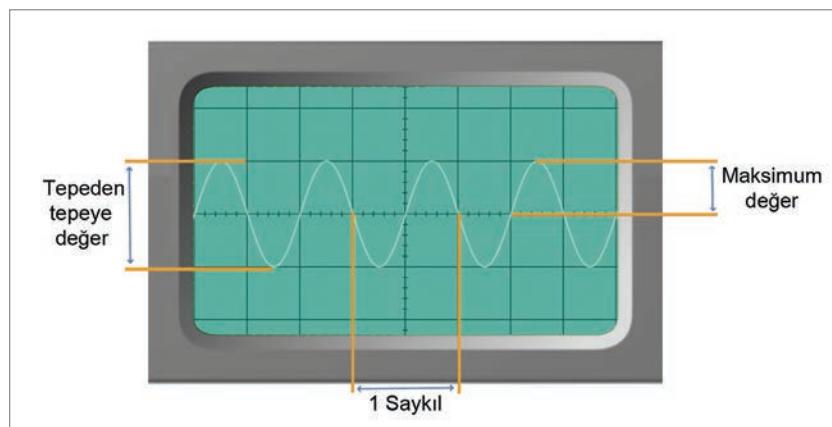

Şekil 2.12: AC sinyal

Çözüm:

- a) Şekil 2.12'de tepeden tepeye değerin 2 kare olduğunu görüyoruz.

$$V_{(t-t)} = (\text{Volt}/\text{Div}) \times 2 = 5 \times 2 = 10 \text{ V}$$

- b) Şekil 2.12'de maksimum değerin 1 kare olduğunu görüyoruz.

$$V_{\max} = (\text{Volt}/\text{Div}) \times 1 = 5 \times 1 = 5 \text{ V}$$

- c) Time/Div ayarı osiloskop ekranındaki yatay her bir karenin kaç saniye olduğunu gösterir. Şekil 2.12'de bir sayklının yatayda 2 kareye sığdığını görüyoruz.

$$T = (\text{Time}/\text{Div}) \times 2 = 5 \text{ ms} \times 2 = 10 \text{ ms}$$

d) $V_{\text{etkin}} = V_{\max} \times 0,707 = 5 \times 0,707 = 3,535 \text{ V}$

e) $V_{\text{ort}} = V_{\max} \times 0,636 = 5 \times 0,636 = 3,18 \text{ V}$


f) $10 \text{ ms} = 0,01 \text{ s}$ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,01} = 100 \text{ Hz}$

- 2** Osiloskop ekranında Şekil 2.13'teki gibi görünen alternatif akım sinyalinin;

- Tepeden tepeye değerini
- Maksimum değerini
- Periyodunu
- Etkin değerini
- Ortalama değerini
- Frekansını hesaplayınız.

UYARI

VOLT/DIV : 5 V ayarlıdır.
TIME/DIV : 2 ms ayarlıdır.

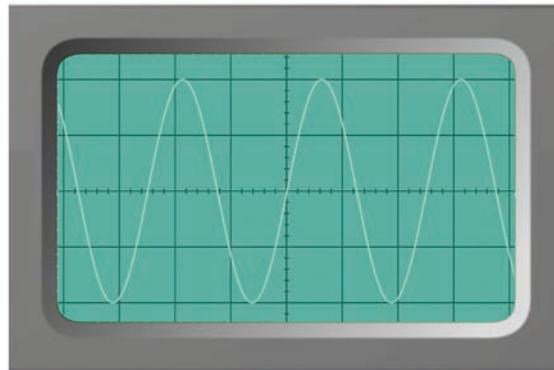

Şekil 2.13: AC sinyal

Çözüm:

- a) Şekil 2.13'te tepeden tepeye değerinin 4 kare olduğunu görüyoruz.

$$V_{(t-t)} = (\text{Volt}/\text{Div}) \times 4 = 5 \times 4 = 20 \text{ V}$$

- b) Şekil 2.13'te maksimum değerinin 2 kare olduğunu görüyoruz.

$$V_{\max} = (\text{Volt}/\text{Div}) \times 2 = 5 \times 2 = 10 \text{ V}$$

- c) Time/Div ayarı osiloskop ekranındaki yatay her bir karenin kaç saniye olduğunu gösterir. Şekil 2.13'te bir sayklının yatayda 2,5 kareye sağdığını görüyoruz.

$$T = (\text{Time}/\text{Div}) \times 2,5 = 2 \text{ ms} \times 2,5 = 5 \text{ ms}$$

- d) $V_{\text{etkin}} = V_{\max} \times 0,707 = 10 \times 0,707 = 7,07 \text{ V}$


- e) $V_{\text{ort}} = V_{\max} \times 0,636 = 10 \times 0,636 = 6,36 \text{ V}$

f) $5 \text{ ms} = 0,005 \text{ s}$ $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,005} = 200 \text{ Hz}$


2.2.2.2. Osiloskop ile DC Gerilim Ölçme

Osiloskop probaları Görsel 2.7'de görüldüğü gibi devreye paralel bağlanmalıdır. **CH1** (channel-1) ifadesi osiloskop probunun 1 numaralı kanala bağlı olduğu anlamına gelir. Eğer osiloskopta **AC** ve **DC** seçim anahtarı var ise **DC** kısmına getirilmelidir.


Yapılan ölçüm ile Görsel 2.7'de görüldüğü gibi osiloskop ekranında bir sinyal oluşur. Bu sinyalin şiddeti zamana bağlı olarak değişmez, sürekli sabittir. Bu sebeple Time/Div ayarı yapmaya gerek yoktur. Osiloskop ile DC gerilimin şiddetini ölçülebilir.

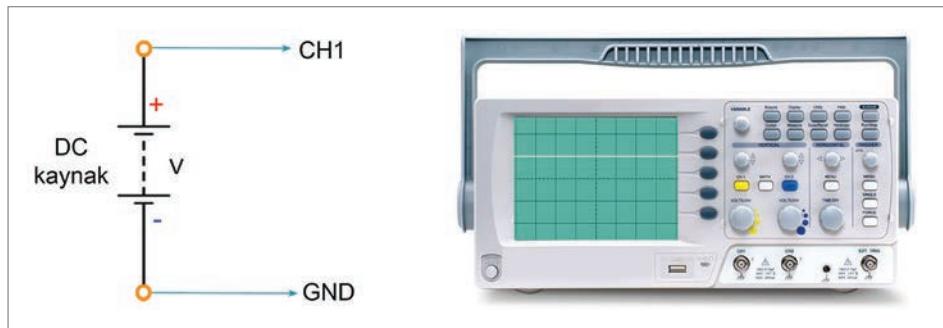

Görsel 2.7: DC gerilim ölçme

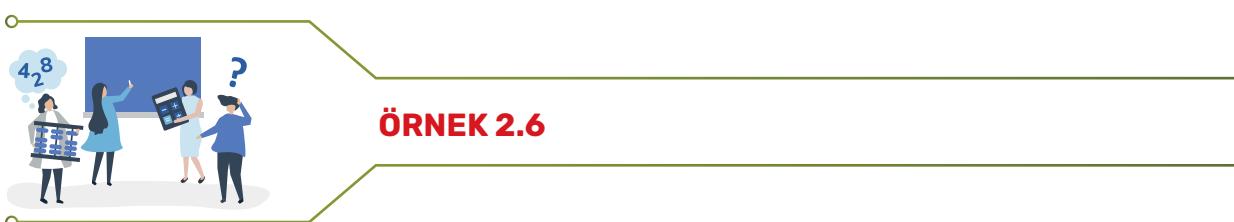

- 1 Osiloskop ekranında Şekil 2.14'teki gibi görünen DC sinyalin şiddetini bulunuz.

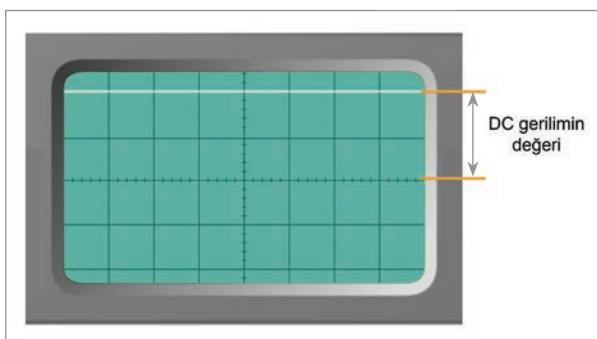

Şekil 2.14: DC sinyal

Çözüm:

Volt/Div ayarı osiloskop ekranındaki dikey her bir karenin kaç volt olduğunu gösterir. Şekil 2.14'te DC gerilimin referans noktasından 2 kare yukarıda olduğunu görüyoruz. Yukarıda olması sinyalin artı (+) yönde olduğunu gösterir. Sinyal referans çizgisi altında olsaydı sinyalin eksi (-) yönde olduğu tespit edilebilirdi.

$$V = (\text{Volt/Div}) \times 2 = 5 \times 2 = 10 \text{ V}$$

ALTERNATİF AKIM DEVRESİ


UYGULAMA 2.2: OSİLOSKOPLA AC GERİLİM ÖLÇME VE HESAPLAMA

AMAÇ : Osiloskopla AC gerilim ölçmek ve hesaplamasını yapmak.



UYGULAMA YAPRAĞI

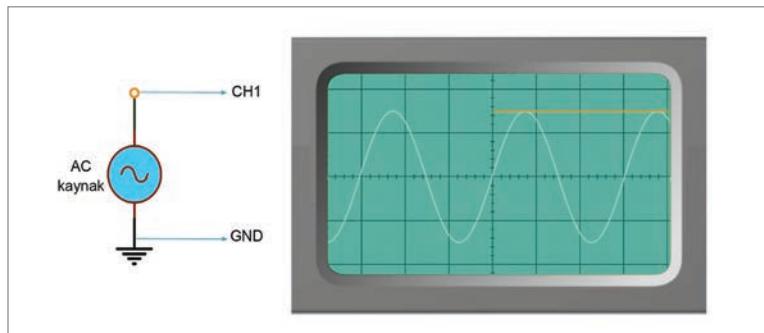1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
AC gerilim kaynağı	Standart	1
Osiloskop	Dijital	1

İşlem Basamakları



1. AC gerilim kaynağına osiloskop bağlantıları yapılır.
2. Volt/Div ayarı ile uygulama şemasındaki sinyalin dikey eksendeki görüntüsü elde edilir.
3. Time/Div ayarı ile uygulama şemasındaki sinyalin yatay eksendeki görüntüsü elde edilir.
4. Volt/Div ve Time/Div kademe ayarı değerlendirme tablosuna yazılır.
5. Uygulama şemasında görüldüğü gibi bir sinyal oluşur. Bu sinyalin değerlendirme tablolarında istenilen değerleri hesaplanır.
6. Elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

UYARI

Osiloskop bağlantıları enerji altında yapılmamalıdır. Enerji, devreye öğretmen gözetiminde verilmelidir.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	Volt/Div	Time/Div
Kademeli değeri		

Bulunacak Değerler

Kriter	V_{t-t}	V_{max}	V_{ort}	V_{etkin}	T	f
Ölçü						

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Bağlantıları yapar.			
Osiloskopu kullanır.			
Sinyali yakalar.			
Hesaplamları yapar.			

2.3. AKIM, GERİLİM ve GÜC İLİŞKİSİ

AMAÇ

Akım, gerilim ve elektrik gücü arasında ilişkiyi açıklamak.

GİRİŞ

Bir elektrik motorunun dönmesi ya da bir lambanın yanması ile bir iş yapılır. Bu iş yaparken motor veya lamba enerji harcar. Bir işin ne kadar zamanda yapılabileceğini söyleyebilmek için birim zamanda yapılan iş miktarını bilmek gereklidir.

2.3.1. Güç

Birim zamanda yapılan işe **güç** denir. Akım ile gerilimin çarpılması sonucu bulunur. Sembolü **P** harfi ile gösterilir. Birimi ise “**WATT**”tır, kısaca **W** harfi ile gösterilir.

FORMÜL

$$P = V \times I$$


Güç = Gerilim x Akım



ÖRNEK 2.7

- 1 Aşağıdaki devrede 220 V alternatif gerilim kaynağına bağlanmış lamba 0,5 A akım çekiyor ise bu lambanın gücünü bulunuz.

$$I = 0,5 \text{ A}$$

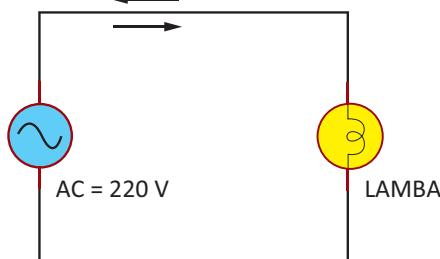


Çözüm:

$$P = V \times I$$

$$P = 220 \times 0,5 = \mathbf{110 \text{ Watt}}$$

2.3.1.1. Ampermetre ve Voltmetre ile Güç Ölçme

Alicının çalıştırıldığı devreye seri bağlanacak bir ampermetre ve yüke paralel bağlanacak voltmetre ile güç ölçümü yapılabilir (Şekil 2.15). Ampermetrede okunan değer ile voltmetrede okunan değerin çarpılması ile güç hesaplanabilir.

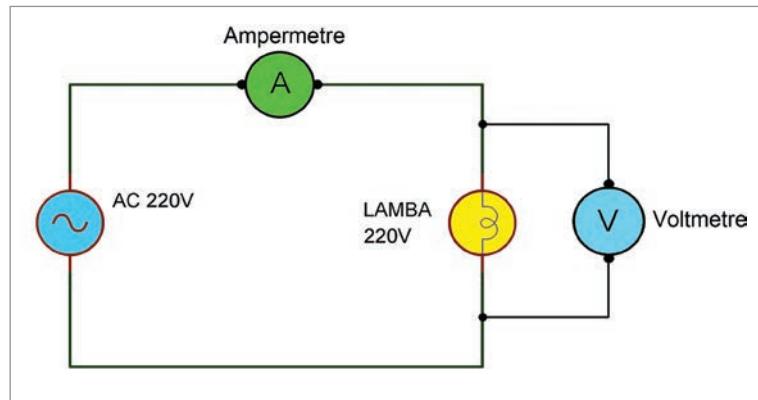

Şekil 2.15: Ampermetre ve voltmetrenin bağlanması

Akım ölçümü için ampermetre alicının bulunduğu hatta seri bağlanmalıdır. Multimetre problemleri Görsel 2.8'de görüldüğü gibi bağlanmalı ve multimetre anahtarı alternatif akım kademesine alınmalıdır.



Görsel 2.8: Prob bağlantısı ve uygun kademe seçimi

Gerilim ölçümü için voltmetre aliciya paralel bağlanmalıdır. Multimetre problemleri Görsel 2.9'da görüldüğü gibi bağlanmalı ve multimetre anahtarı alternatif gerilim kademesine alınmalıdır.



Görsel 2.9: Prob bağlantısı ve uygun kademe seçimi

2.3.2. Elektriksel İş

Birim zamanda harcanan güç miktarına elektriksel iş denir. Elektriksel işten günümüzde bir tüketim ölçüsü olarak yararlanılmaktadır. Evlerimizdeki ya da işyerlerimizdeki elektrik sayaçları elektriksel işi ölçer ve harcanan elektrik için bu ölçü üzerinden ödeme yapılır. Elektriksel işin simboli **W** harfi ile gösterilir. Birim olarak **wattsaniye (Ws)** veya **kilowattsaat (kWh)** kullanılır.

FORMÜL




$$W = P \times t$$

$$P = V \times I$$

$$W = (V \times I) \times t$$

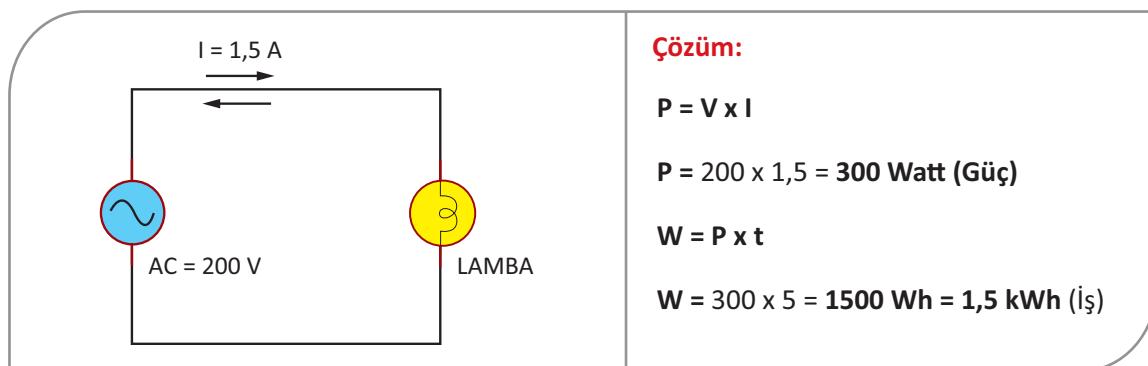
- 1** Aşağıdaki devrede 200 V alternatif gerilim kaynağına bağlanmış lamba 1,5 A akım çekiyor ise bu lambanın gücünü ve 5 saatte yapacağı işi bulunuz.



- 2** Bir elektrik sobası 500 W gücündedir. Bu elektrik sobası 8 saat çalıştırılıyor, elektriğin 1 kWh fiyatı 50 kuruş ise ödenmesi gereken elektrik ücretini hesaplayınız.

Çözüm:

$$W = P \times t = 500 \times 8 = 4.000 \text{ Wh} = 4 \text{ kWh} \rightarrow 8 \text{ saatte yapılan iş}$$

$$\text{Ücret} = 4 \text{ kWh} \times 0,5 \text{ TL} = 2 \text{ TL}$$

- 3** Bir sokak lambası 300 W gücündedir. Bu lamba her gece 10 saat yanıyor, elektriğin 1 kWh fiyatı 50 kuruştur. Bu lamba için aylık fatura ücretini hesaplayınız.

Çözüm:

$$W = P \times t = 300 \times 10 = 3.000 \text{ Wh} = 3 \text{ kWh} \Rightarrow 1 \text{ gecede yapılan iş}$$

$$(3 \text{ kWh}) \times 30 = 90 \text{ kWh} \Rightarrow 30 \text{ gecede yapılan iş}$$

$$\text{Ücret} = 90 \text{ kWh} \times 0,5 \text{ TL} = 45 \text{ TL}$$


- 4** Bir buzdolabı 1 saatte 37,5 W elektrik harcamaktadır. Elektriğin 1 kWh fiyatı ise 50 kuruştur. Buzdolabının harcadığı aylık fatura ücretini hesaplayınız.

Çözüm:

$$W = P \times t = 37,5 \times 24 = 900 \text{ Wh} = 0,9 \text{ kWh} \Rightarrow 1 \text{ günde yapılan iş}$$

$$(0,9 \text{ kWh}) \times 30 = 27 \text{ kWh} \Rightarrow 30 \text{ günde yapılan iş}$$
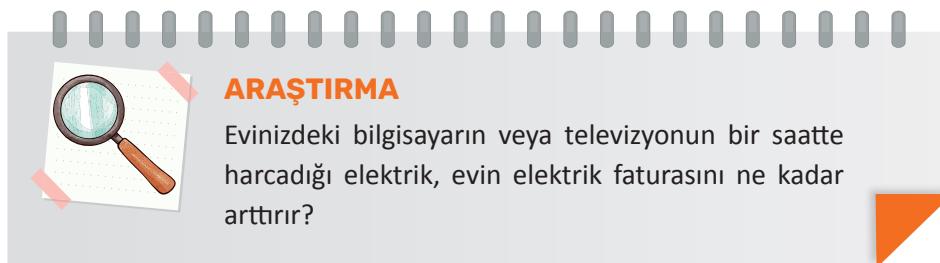
$$\text{Ücret} = 27 \text{ kWh} \times 0,5 \text{ TL} = 13,5 \text{ TL}$$



ARAŞTIRMA

Evinizdeki bilgisayarın veya televizyonun bir saatte harcadığı elektrik, evin elektrik faturasını ne kadar artırrı?

ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

UYGULAMA 2.3: ALTERNATİF AKIMDA İŞ VE GÜC HESAPLAMA

AMAÇ : Alternatif akımda elektriksel iş ve güç hesaplamasını yapmak.




UYGULAMA YAPRAĞI

1. Elektriksel İş ve Güç Problemleri

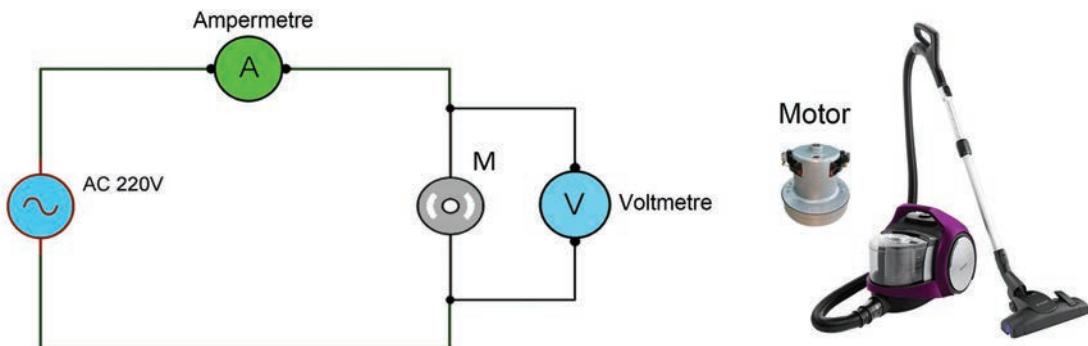SORU

1

Aşağıdaki devrede evimizde kullandığımız elektrik süpürgesi motoru çalıştırılmaktadır. Ampermetre ekranında 600 mA, voltmetre ekranında ise 220 V değerleri okunmaktadır. Bu motorun gücünü ve 3 saatte yapacağı işi hesaplayınız.



SORU

2

Bir evde 2400 W gücündeki ütü ile her gün 2 saat ütü yapılmaktadır. Elektriğin 1 kWh ücreti 40 kuruş olduğuna göre sadece ütünün aylık elektrik ücreti ne kadardır? Hesaplayınız. (1 ay 30 gün olarak alınacaktır.)



**İşlem Basamakları**

1. Elektriksel iş ve güç hakkında detaylı bilgi sahibi olunur.
2. Uygulamaya ait problemler çözülür.
3. Elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**

Kriter	Güç	İş	Ücret
Soru 1			X
Soru 2	X	X	

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Konuyu öğrenir.			
Birinci soruyu çözer.			
İkinci soruyu çözer.			

2.4. BOBİNLER VE KONDANSATÖRLER

AMAÇ

Bobinin ve kondansatörün yapısını açıklamak.

GİRİŞ

Öğrenme biriminin bu konusunda bobinlerin ve kondansatörlerin özellikleri, yapısı ve çalışma sistemleri hakkında bilgiler verilecektir.

2.4.1. Bobinler


Bobinler, iletken bir telin nüve denilen bir malzeme üzerine sarılması ile elde edilir (Görsel 2.10). Teller birbiri üzerine sarılırken kısa devre oluşmaması için yalıtırlırlar. Nüve ise manyetik geçirgenliği olan bir malzemeden olmalıdır (örneğin, demir).



Görsel 2.10: Bobin yapısı ve kullanım alanları


Bobinler; motorlar, röleler, solenoidler, hoparlörler, mikrofonlar, trafolar, elektromagnitler, induktif metal sensörleri gibi birçok elemanda karşımıza çıkar.

Bobinin simbolü **L** harfi ile gösterilir. Birimi “**HENRY**”dir, kısaca **H** harfi ile gösterilir. Bobin simbolü ve görünümü Görsel 2.11’de verilmiştir.

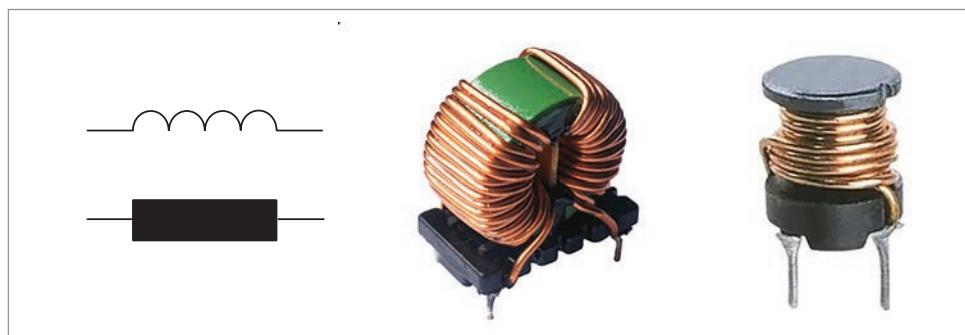


Görsel 2.11: Bobin simbolü ve görünümü

Üzerinden akım geçen her iletken tel manyetik alan oluşturur. Bu özellikleri, bobinlerin elektrik enerjisini manyetik alan olarak depolayabilmesini sağlar (Görsel 2.12).

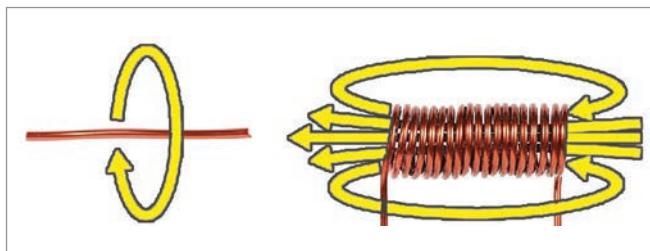

Görsel 2.12: Manyetik alan oluşumu

2.4.1.1 Bobin Birimlerinin Dönüşürtlülmesi

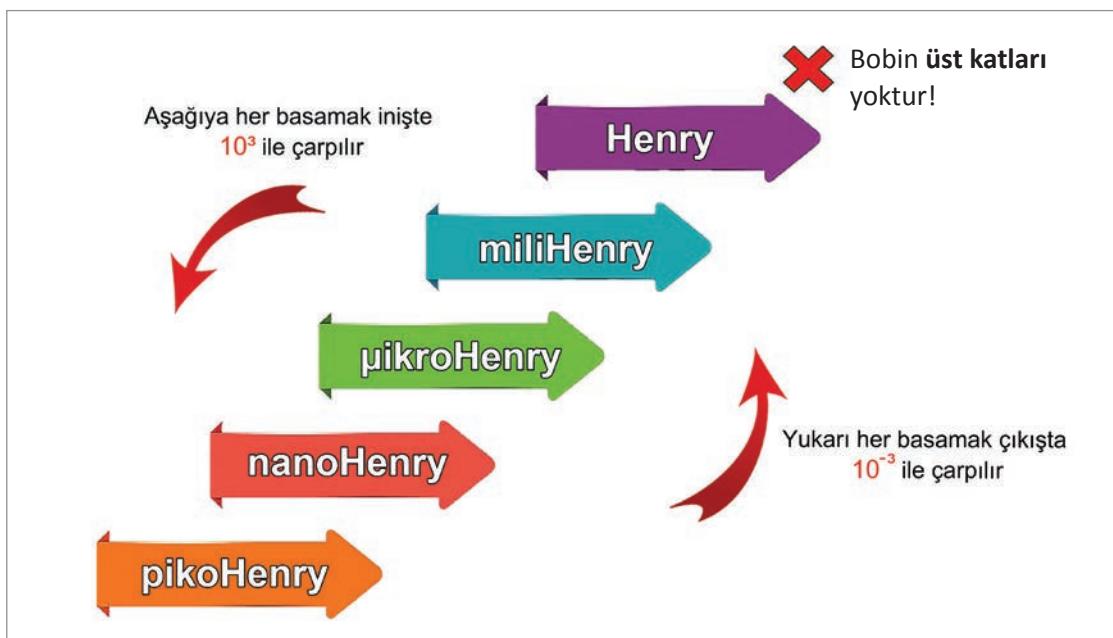

Şekil 2.16: Bobin birimleri ve dönüşürtme

Örnekler:

- $1H = 1.000 \text{ mH}$
- $1 \mu\text{H} = 1.000 \text{ nH}$
- $10 \mu\text{H} = 0,01 \text{ mH}$
- $1,2 \text{ mH} = 1.200 \mu\text{H}$
- $12.000 \mu\text{H} = 0,012 \text{ H}$
- $1 \text{ mH} = 1.000 \mu\text{H}$
- $1 \text{ nH} = 1.000 \text{ pH}$
- $10.000 \text{ mH} = 10 \text{ H}$
- $47 \text{ H} = 47.000 \text{ mH}$
- $0,1 \text{ H} = 100.000 \mu\text{H}$

2.4.1.2. Bobinde Endüktans Ölçme


Bobinlerin endüktans değerini ölçebilmek için bobin ölçme fonksiyonu bulunan bir **multimetreye** veya **endüktansmetreye** ihtiyacımız vardır. Klasik multimetreler ile bobin ölçülemez. Bobin ölçme fonksiyonu bulunan bir multimetre ile bobin endüktansı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre ölçülür.

1. Bobin değeri ölçülürken bobin devreye bağlı olmamalıdır çünkü devredeki diğer elemanlar bobin değerini yanlış ölçmemize neden olabilir.
2. Bobinlerde artı (+) ve eksi (-) kutup yoktur. Bu nedenle problemlerin bobine nasıl bağlandığının bir önemi yoktur (Şekil 2.17).
3. Bobin ölçme fonksiyonu bulunan multimetrelerin ölçme kademelerinde bobin birimi "**Henry**"nin kısaltması **H** harfi bulunan bir kademeye bulunur. Bu kademeye Görsel 2.13'te görüldüğü gibi iki kademeye olabilir, farklı multimetrelerde ikiden fazla kademeye bulunabilir.
4. Siyah prob **COM** soketine bağlanır. Diğer soketlerden birinde bobinin simgesi **L** harfi veya bobin devre symbolü mutlaka bulunur. Kırmızı prob da bu harf ya da symbolün bulunduğu sokete bağlanır (Görsel 2.14).
5. Problar bobin bacaklarına temas ettirilir. Multimetre ekranında bobin değeri okunur (Görsel 2.15).



BİLGİ

Sadece bobin ölçebilen ölçü aletlerine **endüktansmetre** denir.

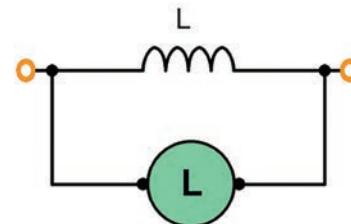

Şekil 2.17: Bobin ölçme şeması



Görsel 2.13: Kademeye seçimi




Görsel 2.14: Prob bağlantısı



Görsel 2.15: Bobin ölçme

2.4.2. Kondansatörler

Elektrik yükünü kısa süreli depolamak amacıyla kullanılan devre elemanlarıdır. İç yapısında birbiri ile teması olmayan iki iletken levha ve aralarında yalıtkan kısım bulunur. Elektrik yükleri bu levhalar üzerinde depolanır (Görsel 2.16). İki iletken levha arasındaki yalıtkan kısım boş olabileceği gibi dielektrik özelliğe sahip bir maddeden de oluşabilir (Örneğin; kağıt, cam, plastik, seramik, mika gibi).

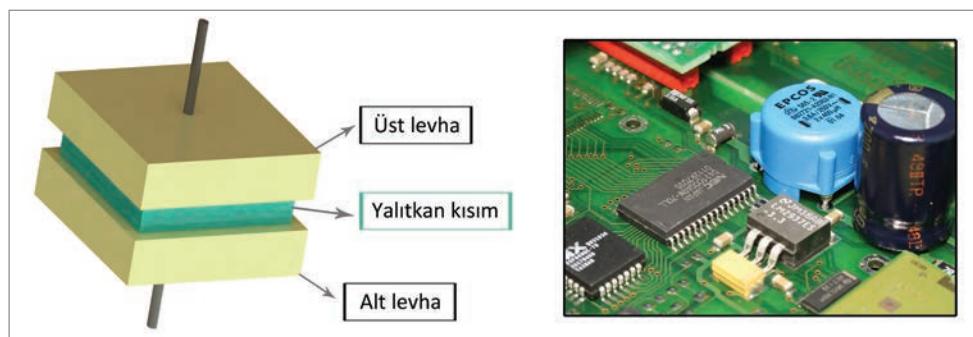

Görsel 2.16: Bobin birimleri ve dönüştürme

Kondansatörün elektriksel değeri kapasitans olarak adlandırılır. Kondansatörün simbolü **C** harfi ile gösterilir. Birimi “**FARAD**”tır, kısaca **F** harfi ile gösterilir.

Kondansatörler kutuplarına göre; **kutupsuz** ve **kutuplu** olmak üzere ikiye ayrılırlar.

a) Kutupsuz Kondansatörler


Bu kondansatörlerin devreye nasıl bağlandıkları önemli değildir. Kapasiteleri pikoFarad-mikroFarad aralığındadır (Görsel 2.17).



Görsel 2.17: Kutupsuz kondansatör simbolü ve görünümleri


b) Kutuplu Kondansatörler

Üzerinde artı (+) ve eksi (-) işaret bulunmaktadır (Görsel 2.18). Devreye bağlanması şekli çok önemlidir. Ters bağlanmaları durumunda patlar.

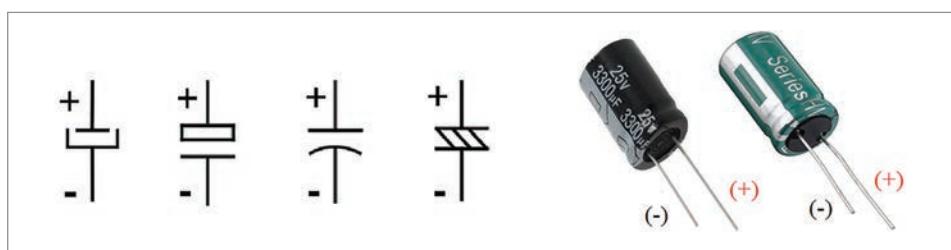

Görsel 2.18: Kutuplu (elektrolitik) kondansatör simbollerini ve görünümleri

2.4.2.1. Kondansatör Birimlerinin Dönüşürtlmesi

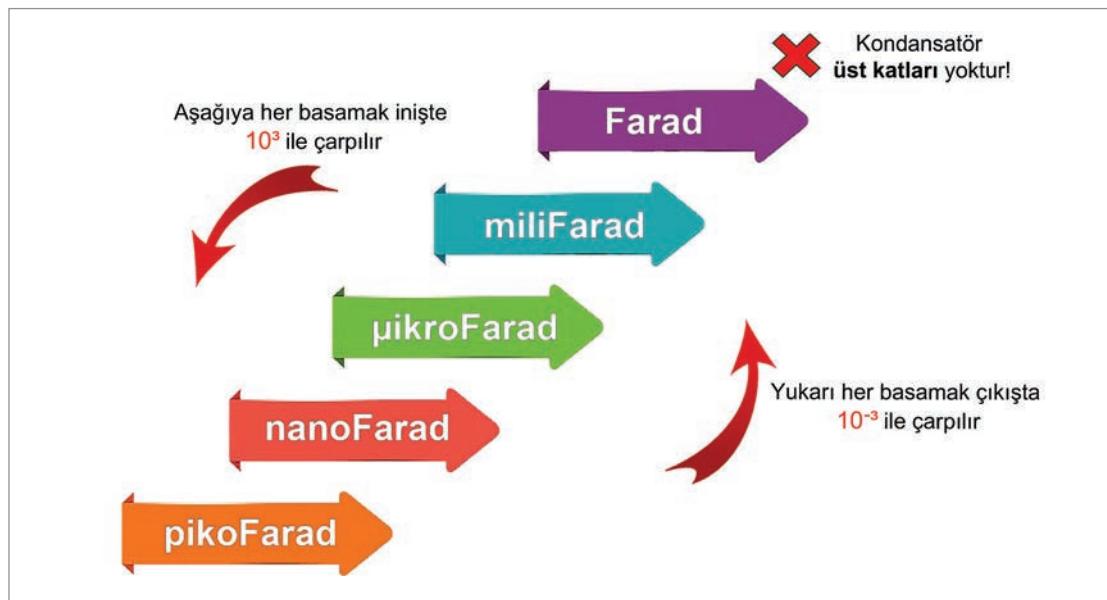

Şekil 2.18: Kondansatör birimleri ve dönüştürme

Örnekler:


- $1F = 1.000 \text{ mF}$
- $1 \text{ mF} = 1.000 \mu\text{F}$
- $1 \mu\text{F} = 1.000 \text{ nF}$
- $1 \text{ nF} = 1.000 \text{ pF}$
- $10.000 \text{ pF} = 0,01 \mu\text{F}$
- $100 \text{ pF} = 0,1 \text{nF}$
- $47 \mu\text{F} = 47.000 \text{ nF}$
- $680 \text{ nF} = 0,68 \mu\text{F}$
- $4.700 \text{ mF} = 4,7 \text{ F}$
- $1,2 \text{ nF} = 1.200 \text{ pF}$
- $0,1 \text{ mF} = 100 \mu\text{F}$
- $0,047 \text{ mF} = 47.000 \text{ nF}$

2.4.2.2. Kondansatörde Kapasite Ölçme

Kondansatörlerin kapasite değerini ölçebilmek için **kondansatör ölçme fonksiyonu** bulunan bir **multimetreye** veya **kapasitemetreye** ihtiyacımız vardır. Klasik multimetreler ile kondansatör ölçülemez.

Kondansatör ölçme fonksiyonu bulunan bir multimetre ile kondansatör kapasitansı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre ölçülür.

1. Kondansatör değeri ölçülürken kondansatör devreye bağlı olmamalıdır. Devredeki diğer elemanlar kondansatör değerini yanlış ölçmemize neden olabilir.
2. Kutupsuz kondansatörlerde yön önemli değildir ancak kutuplu kondansatörlerde artı (+) ve eksi (-) yönlerine dikkat edilmelidir. Kutuplu kondansatörlerde kondansatörün uzun bacağı artı (+) kısa bacağı eksi (-) olur (Şekil 2.19).

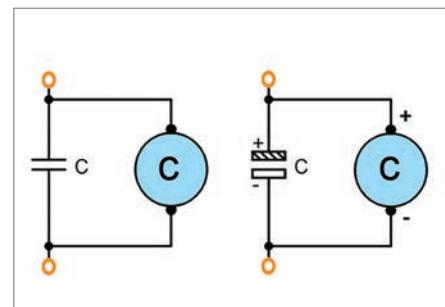

Şekil 2.19: Kondansatör ölçme şeması

3. Kondansatör ölçme fonksiyonu bulunan multimetrelerin ölçme kademelerinde kondansatör birimi “**Farad**”ın kısaltması **F** harfi bulunan bir kademe bulunur. Bu kademe Görsel 19’da görüldüğü gibi tek kademe olabilir, farklı multimetrelerde birden fazla kademe de bulunabilir. **2mF** en fazla 2 miliFaradlık kondansatör ölçülebileceğini gösterir.
4. Siyah prob **COM** soketine bağlanır. Diğer soketlerden birinde kondansatörün simgesi **C** harfi veya devre simbolü mutlaka bulunur. Kırmızı prob kondansatörün simgesi **C** harfinin ya da devre simbolünün bulunduğu sokete bağlanır (Görsel 2.20).
5. Problar kondansatör bacaklarına temas ettirilir. Kondansatör şarj süresi göz önüne alınarak bir süre beklenmelidir. Süre sonunda multimeter ekranında değer görülür. Kondansatör büyüklüğüne göre bekleme süresi değişebilir (Görsel 2.21).




Görsel 2.19: Kademe seçimi



Görsel 2.20: Prob bağlantısı



Görsel 2.21: Kondansatör ölçme

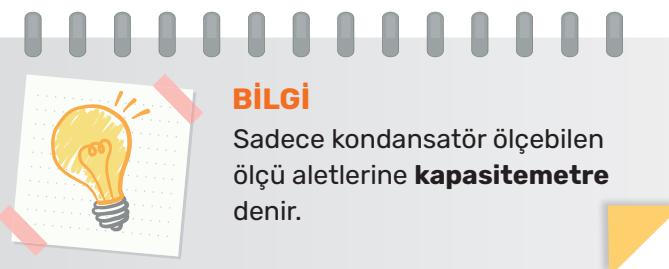


2.4.3. Alternatif Akımda Direnç, Bobin ve Kondansatör

Alternatif akım sürekli yönü ve şiddeti değişen bir akımdır. Alternatif akımda bazı devre elemanları (bobin, kondansatör, yarı iletken devre elemanları) doğru akım devrelerinde olduğundan farklı davranışırlar.

2.4.3.1. Alternatif Akımda Direnç

Direnç, temel olarak elektron hareketini engellemeye çalışan devre elemanıdır. Bütün iletkenler ve devre elemanları bir direnç içerir. Direnç **R** ile gösterilir ve birimi “**ohm**”dur (**Ω**) (Şekil 2.20).

Dirence alternatif akım uygulandığında dirençten geçen akım ve gerilim aynı fazda olur.

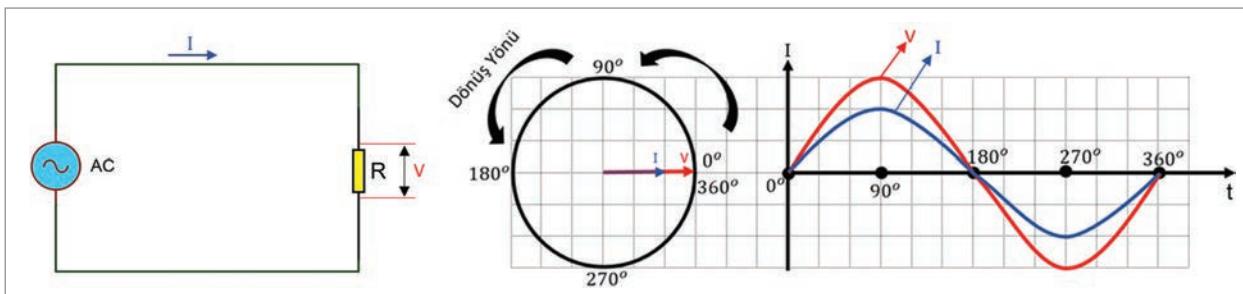


Şekil 2.20: Alternatif akımda direnç



1 Yandaki alternatif akım devresinin;

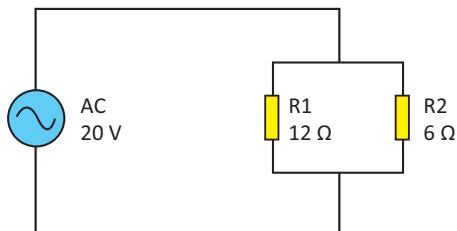- a) Akımını bulunuz.
- b) Gerilim ve akıma ait vektör diyagramını çiziniz.



Vektör diyagramı:



Çözüm:


$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12}$$

(1) (2)

$$R_T = 4 \Omega \quad I = \frac{V}{R_T} = \frac{20}{4} = 5 \text{ A}$$

2.4.3.2. Alternatif Akımda Bobin

Bobinin uçlarına alternatif gerilim uygulandığında bobinden geçen akım, bobin üzerinde düşen gerilimden 90 derece geri fazlıdır. Bobinin alternatif akım değişimlerine karşı gösterdiği zorluğa **endüktans** (L), alternatif akımda gösterdiği direnç değerine ise **endüktif reaktans** (X_L) denir. Endüktif reaktansın birimi "ohm"dur (Ω) (Şekil 2.21).

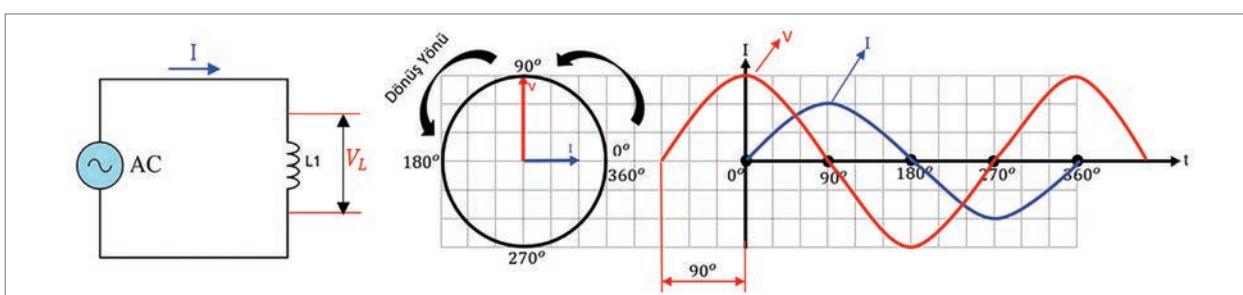

Şekil 2.21: Alternatif akımda direnç

FORMÜL



$$X_L = 2\pi f L$$


f : Frekans
L : Endüktans




ÖRNEK 2.10

- 1** Yandaki devrenin;

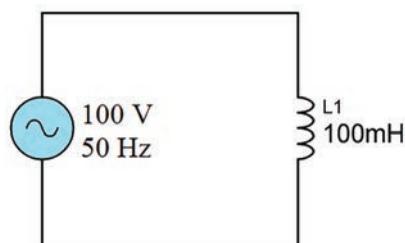- a) Endüktif reaktansını ve devre akımını bulunuz.
b) Gerilim ve akıma ait vektör diyagramını çiziniz.



Vektör diyagramı:

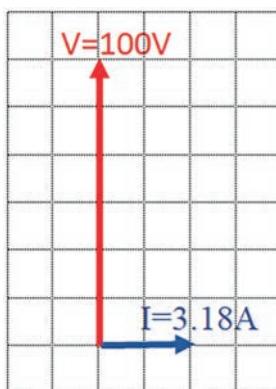

Çözüm:

$$100 \text{ mH} = 0,1 \text{ H}$$


$$X_L = 2\pi f L$$

$$X_L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,1 = 31,4 \Omega$$


$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{100}{31,4} = 3,18 \text{ A}$$

- 2** Yandaki devrenin;

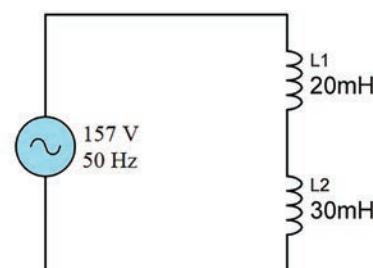- a) Endüktif reaktansını ve devre akımını bulunuz.
b) Gerilim ve akıma ait vektör diyagramını çiziniz.



Vektör diyagramı:

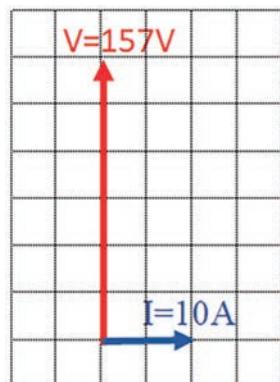

Çözüm:

$$L_{\text{Toplam}} = L_1 + L_2$$

$$L_{\text{Toplam}} = 20 \text{ mH} + 30 \text{ mH} = 50 \text{ mH} = 0,05 \text{ H}$$

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L_{\text{Toplam}}$$



$$X_L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,05 = 15,7 \Omega$$

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{157}{15,7} = 10 \text{ A}$$


3

Yandaki devrenin;

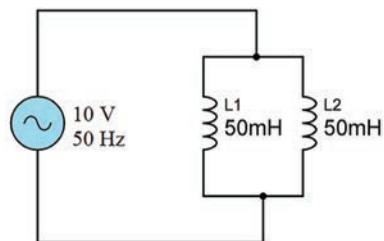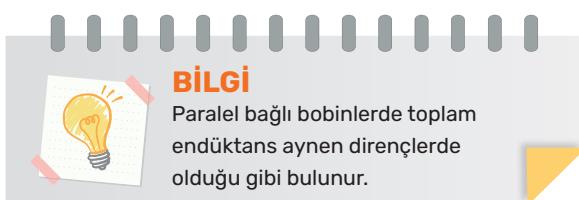- a) Endüktif reaktansını ve devre akımını bulunuz.
b) Gerilim ve akıma ait vektör diyagramını çiziniz.



Vektör diyagramı:

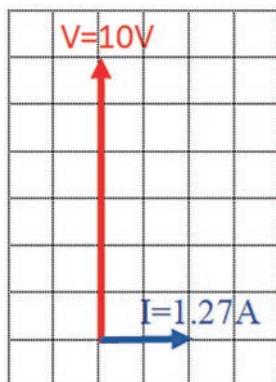

Çözüm:

$$\frac{1}{L_{\text{Toplam}}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} = \frac{1}{50} + \frac{1}{50} = \frac{2}{50}$$

$$L_{\text{Toplam}} = 25 \text{ mH} = 0,025 \text{ H}$$


$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L_{\text{Toplam}}$$

$$X_L = 2 \times 3,14 \times 50 \times 0,025 = 7,85 \Omega$$

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{10}{7,85} = 1,27 \text{ A}$$

2.4.3.3. Alternatif Akımda Kondansatör

Kondansatörün uçlarına alternatif gerilim uygulandığında kondansatörden geçen akım, kondansatör üzerinde düşen gerilimden 90 derece ileri fazlıdır. Kondansatörlerin yükleri depo edebilme kabiliyetine **kapasitans (C)**, alternatif akımda gösterdiği direnç değerine ise **kapasitif reaktans (X_C)** denir. Kapasitif reaktansın birimi “**ohm**”dur (Ω) (Şekil 2.22).

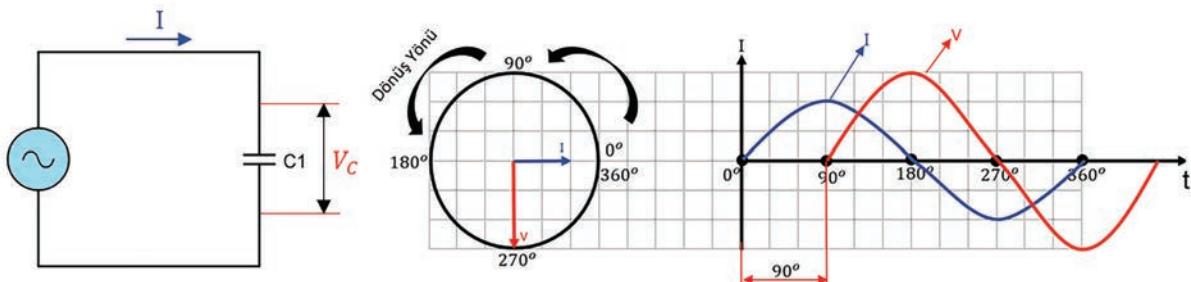

Şekil 2.22: Alternatif akımda kondansatör

FORMÜL

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot c}$$


f : frekans
c : Kapasitans




ÖRNEK 2.11

- ① Yandaki devrenin;

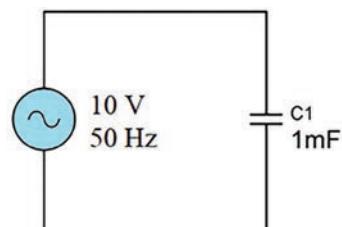- a) Kapasitif reaktansını ve devre akımını bulunuz.
b) Gerilim ve akıma ait vektör diyagramını çiziniz.



Vektör diyagramı:

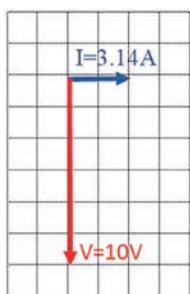

Çözüm:




$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 50 \times 0,001} = \frac{1}{0,314} = 3,18 \Omega$$

$$I = \frac{V}{X_C} = \frac{10}{3,18} = 3,14 A$$

(2) Yandaki devrenin;

- Kapasitif reaktansını ve devre akımını bulunuz.
- Gerilim ve akıma ait vektör diyagramını çiziniz.

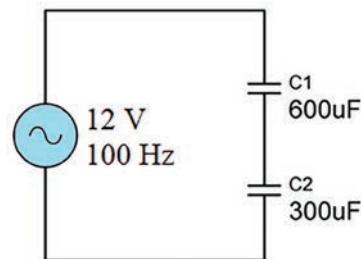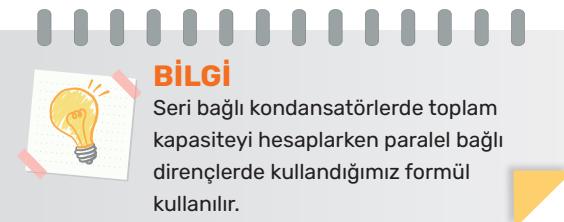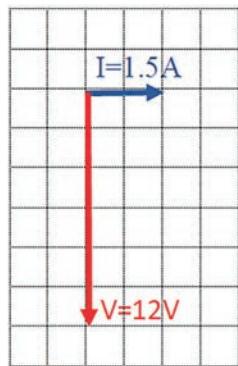**Vektör diyagramı:****Çözüm:**

$$\frac{1}{C_{\text{Toplam}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{600} + \frac{1}{300} = \frac{3}{600}$$




$$C_{\text{Toplam}} = 200 \mu F = 200 \times 10^{-6} F$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 100 \times 200 \times 10^{-6}}$$

$$X_C = \frac{1}{0,1256} = 7,96 \Omega \quad I = \frac{V}{X_C} = \frac{12}{7,96} = 1,5 A$$

(3) Yandaki devrenin;

- Kapasitif reaktansını ve devre akımını bulunuz.
- Gerilim ve akıma ait vektör diyagramını çiziniz.

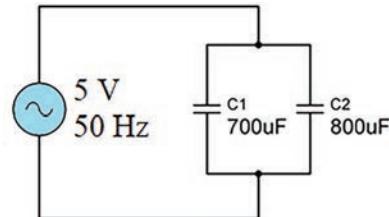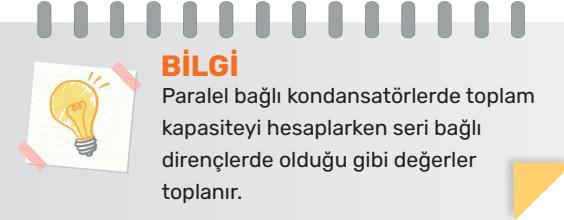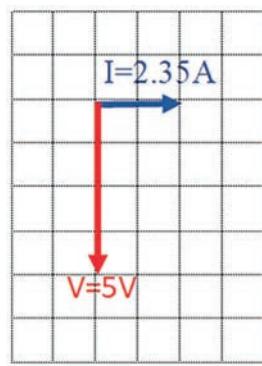**Vektör diyagramı:****Çözüm:**

$$C_{\text{Toplam}} = 700 \mu F + 800 \mu F = 1500 \mu F$$


$$C_{\text{Toplam}} = 1,5 \times 10^{-3} F$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C} = \frac{1}{2 \times 3,14 \times 50 \times 1,5 \times 10^{-3}}$$

$$X_C = \frac{1}{0,471} = 2,12 \Omega \quad I = \frac{V}{X_C} = \frac{5}{2,12} = 2,35 A$$

2.4.3.4. Empedans


Bobin, kondansatör ve direnç gibi elemanların alternatif akıma karşı gösterdiği eşdeğer dirence **empedans** denir. Empedans simbolü **Z** harfi ile gösterilir. Birimi “**ohm**”dur (Ω).

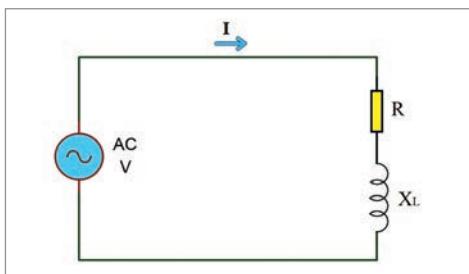

Şekil 2.23: Bobin ve direnç

Şekil 2.23'te görüldüğü gibi bobin ve direnç bulunan bir devrede empedans;

$$Z = \frac{V}{I} \text{ veya } Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} \text{ formülü ile bulunur.}$$

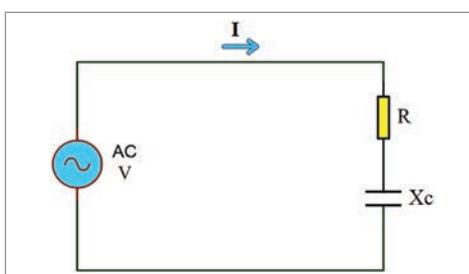

Şekil 2.24: Kondansatör ve direnç

Şekil 2.24'te görüldüğü gibi kondansatör ve direnç bulunan bir devrede empedans;

$$Z = \frac{V}{I} \text{ veya } Z = \sqrt{R^2 + X_c^2} \text{ formülü ile bulunur.}$$

**ÖRNEK 2.12**

- ① Aşağıdaki devrede $R = 120 \Omega$ ve $X_c = 90 \Omega$ ise devrenin empedansını (Z) ve akımını (I) bulunuz?

Çözüm:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2} = \sqrt{120^2 + 90^2}$$

$$Z = 150 \Omega$$

$$Z = \frac{V}{I} \Rightarrow I = \frac{V}{Z} \Rightarrow I = \frac{300}{150}$$

$$I = 2 \text{ A}$$

ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

UYGULAMA 2.4: BOBİN VE KONDANSATÖR ÖLÇME


AMAÇ

: Multimetre ile bobinin endüktans değerini ve kondansatörün kapasitans değerini ölçmek.



UYGULAMA YAPRAĞI

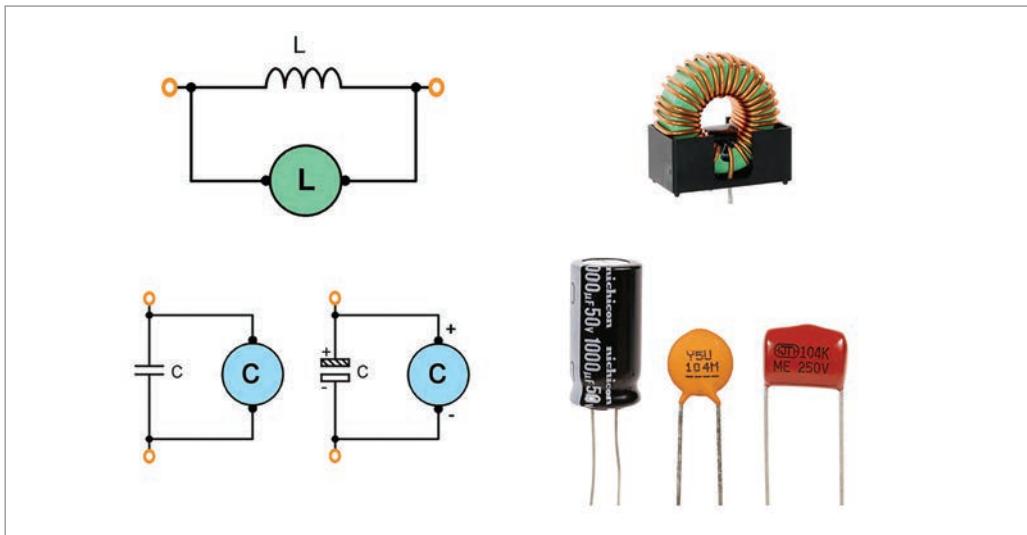1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Kondansatör	Kutuplu, kutupsuz	1
Bobin	Standart	1
Multimetre	Kondansatör ve bobin ölçme fonksiyonlu	1



İşlem Basamakları

1. Bobin değerini ölçmek için multimetre probaları uygun soketlere takılır.
2. Multimetre anahtarı uygun kademeye alınır.
3. Bobin ölçme işlemi yapılır ve elde edilen sonuçlar değerlendirme tablosuna yazılır.
4. Kondansatör değerini ölçmek için multimetre probaları uygun soketlere takılır.
5. Multimetre anahtarı uygun kademeye alınır.
6. Kondansatör ölçme işlemi yapılır ve elde edilen sonuçlar değerlendirme tablosuna yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**

Kriter	Bobin (Endüktans)	Kondansatör (Kapasitans)
Multimetre kademesi		
Ölçüm sonucu		

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Prob bağlantılarını yapar.			
Uygun kademe seçimini yapar.			
Ölçüm yapar.			

2.5. ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI AKTİF REAKTİF VE GÖRÜNÜR GÜC

AMAÇ

Alternatif akımda faz farkını, aktif, reaktif ve görünür güçleri açıklamak.


GİRİŞ

İki sinyalin farklı zamanlarda başlaması bu iki sinyal arasında faz farkı durumunu oluşturur. Öğrenme biriminin bu konusunda öncelikle faz farkı ele alınacaktır. Ardından aktif, reaktif ve görünür güç üzerinde durulacaktır. Güçün gerilim ile akımın çarpımı olduğu bilinmektedir. Ancak alternatif akım devrelerinde endüktans ve kapasitans bulunduğuanda güç; aktif, reaktif ve görünür güç olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.5.1. Alternatif Akımda Faz Farkı

2.5.1.1. Alternatif Akımın Vektörler ile Gösterilmesi


Şekil 2.25'te alternatif akımın sinüs eğrisi vektörler ile gösterilmiştir. Sinüs eğrisi 0° den başlayarak 90° de artı (+) yönde maksimum değere ulaşır. Burada maksimum değer vektörün büyüklüğü kadardır. 180° de yeniden yatay konuma gelir ve 270° de eksi (-) yönde maksimum değere ulaşır.

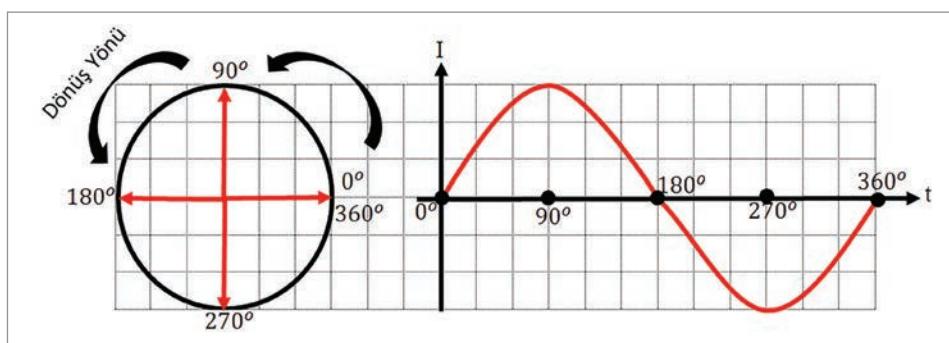

Şekil 2.25: Alternatif akımın vektörlerle gösterilmesi

2.5.1.2. Sıfır Faz


Sinüs sinyali $t = 0$ anında, x ekseni referans olmak üzere sıfır genlik değerinden başlayarak pozitif yönde artıyorsa bu sinyale **sıfır fazlı sinüs sinyali** denir. Şekil 2.26'da sıfır fazlı bir sinüs sinyali görülmektedir.

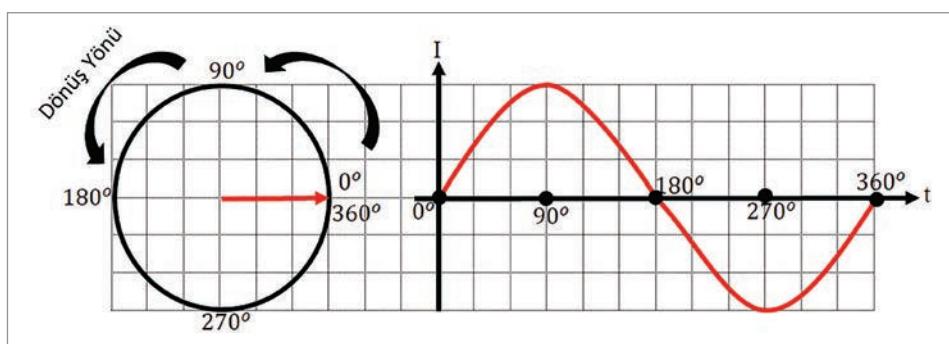

Şekil 2.26: Sıfır faz ve vektörel gösterimi

2.5.1.3. İleri Faz


Sinüs sinyali $t = 0$ anından önce, x ekseni referans olmak üzere pozitif genlik değerinden başlayarak pozitif yönde artiyorsa bu sinyale **ileri fazlı sinüs sinyali** denir. Şekil 2.27'de 45 derece ileri fazlı bir sinüs sinyali görülmektedir.

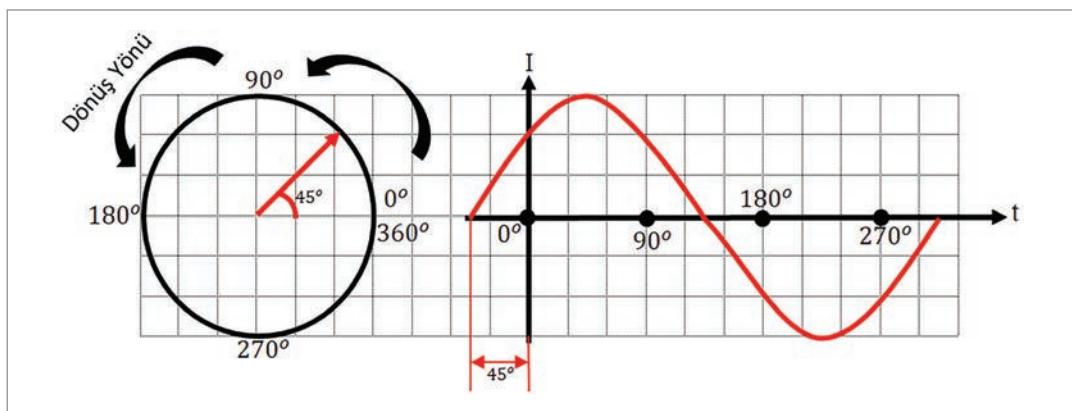

Şekil 2.27: İleri faz ve vektörel gösterimi

2.5.1.4. Geri Faz

Sinüs sinyali $t = 0$ anından sonra, x ekseni referans olmak üzere negatif genlik değerinden başlayarak pozitif yönde artıyorsa bu sinyale geri fazlı sinüs sinyali denir. Şekil 2.28'de 45 derece geri fazlı bir sinüs sinyali görülmektedir.

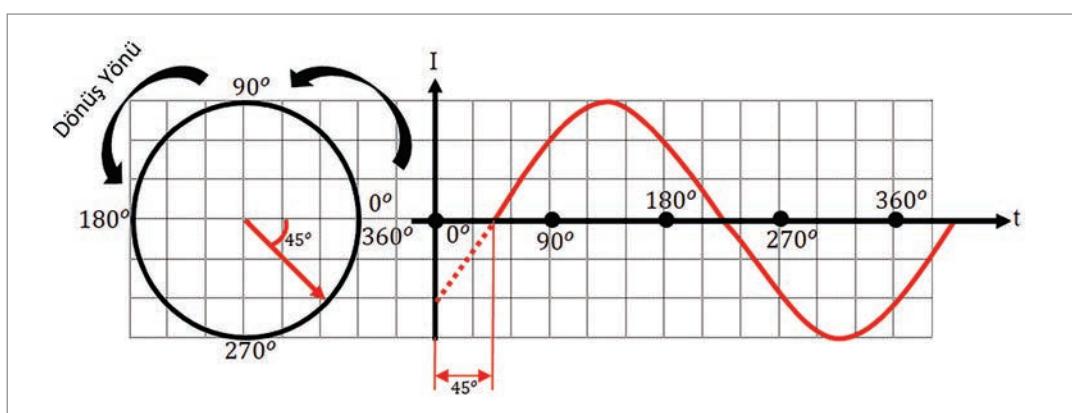


Şekil 2.28: Geri faz ve vektörel gösterimi

2.5.1.5. Faz Farkı

Faz farkı, iki ya da daha çok sinyalin fazları arasındaki ilişkidir. Sinüs şeklinde sahip iki sinyalin faz farkından bahsederken iki sinyalden birinin diğerinden ileride ya da geride olduğu belirtilir ve bu fark açısı, radyan veya zaman cinsinden ölçülendirilir.

Şekil 2.29'da A ve B gibi iki sinüs sinyali arasındaki faz ilişkileri ve vektörel gösterimleri verilmiştir. Görüldüğü üzere A sinyali B sinyaline göre 90 derece ileri fazlıdır. B sinyali A sinyaline göre 90 derece geri fazlıdır.

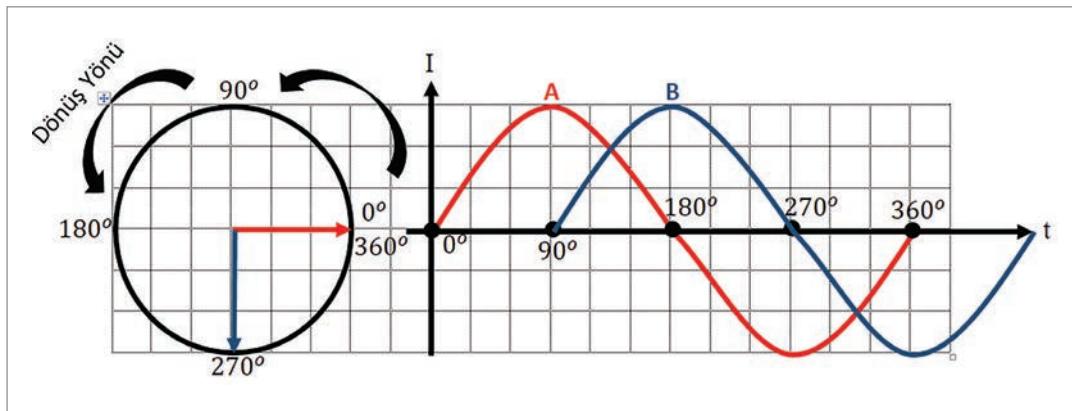

Şekil 2.29: Faz farkı ve vektörel gösterim

2.5.2. Aktif, Reaktif ve Görünür Güç

2.5.2.1. Aktif Güç

Alternatif akım devrelerinde iş yapan gücü aktif güç denir. Alternatif akım devrelerinde direnç üzerinde harcanan güç olarak tanımlanır. P harfi ile gösterilir. Birimi Watt'tır (W). Aşağıda aktif güç formülü görülmektedir.

FORMÜL



$$P = V \times I \times \cos\phi$$

P: Aktif güç, Watt (W)

I: Akım, Amper (A)

V: Gerilim, Volt (V)

ϕ : Gerilim ve akım arasındaki faz farkı

2.5.2.2. Reaktif Güç

Endüktif ve kapasitif devre elemanları enerji depolayabilme özelliğine sahiptir ve depolanan bu enerji daha sonra kaynağa tekrar aktarılır. AC devrelerde enerji kaynağına geri aktarılan gücü reaktif güç denir. Q harfi ile gösterilir. Birimi Volt-Amper-Reaktif'tir (VAR). Aşağıda reaktif güç formülü görülmektedir.

FORMÜL



$$Q = V \times I \times \sin\phi$$

Q: Reaktif güç, VoltAmperReaktif (VAR)

I: Akım, Amper (A)

V: Gerilim, Volt (V)

ϕ : Gerilim ve akım arasındaki faz farkı

2.5.2.3. Görünür Güç

Alternatif akım devresinde hem direnç hem de bobin veya kondansatör var ise devrede aktif güç ve reaktif güç birlikte oluşur. Aktif güç ve reaktif gücün vektörel toplamına **görünür güç** denir. **S** harfi ile gösterilir. Birimi **VoltAmper**'dır (**VA**).

FORMÜL



$$S = V \times I$$


S: Görünür güç, VoltAmper (VA)

I: Akım, Amper (A)

V: Gerilim, Volt (V)

2.5.2.4. Güç Üçgeni

Güç üçgeni, **görünür**, **aktif** ve **reaktif** güç arasındaki ilişki sonucu oluşan bir üçgendir (Şekil 2.30).

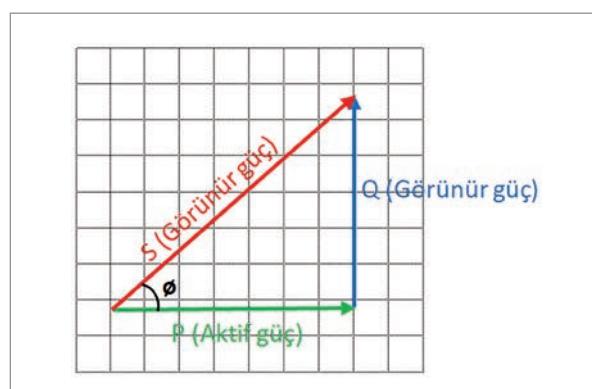

Şekil 2.30: Güç Üçgeni

Güç üçgenine göre;

$$\text{Aktif Güç} \Rightarrow P^2 = S^2 - Q^2 \Rightarrow P = \sqrt{S^2 - Q^2}$$


$$\text{Reaktif Güç} \Rightarrow Q^2 = S^2 - P^2 \Rightarrow Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$\text{Görünür Güç} \Rightarrow S^2 = P^2 + Q^2 \Rightarrow S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$



ÖRNEK 2.13

- 1** 220 volt şebeke gerilimine bağlı bir motor 3 A akım çekmektedir. Buna göre motorun aktif, reaktif ve görünür gücünü hesaplayınız. Güç üçgenini çiziniz ($\cos\phi = 0,5$ ve $\sin\phi = 0,86$).

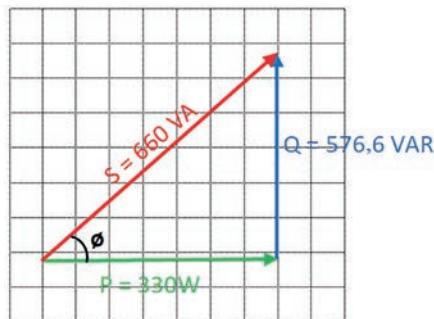**Çözüm:**

$$P = V \times I \times \cos\phi$$

$$P = 220 \times 3 \times 0,5 = 330 \text{ W}$$

$$Q = V \times I \times \sin\phi$$

$$Q = 220 \times 3 \times 0,86 = 567,6 \text{ VAR}$$

$$S = V \times I$$

$$S = 220 \times 3 = 660 \text{ VA}$$



- 2** Yandaki devrenin;

- a) Aktif, reaktif ve görünür güçlerini bulunuz.
b) Güç üçgenini çiziniz.

**UYARI**

$$\cos\phi = 0,6$$

$$\sin\phi = 0,8$$

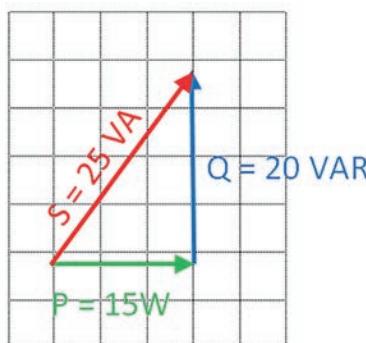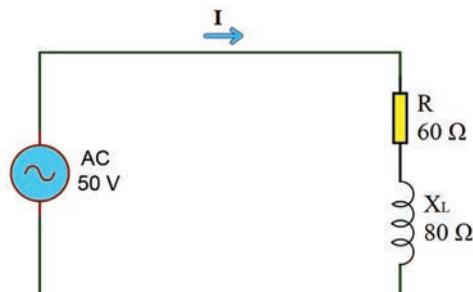**Çözüm:**

Öncelikle akımı bulabilmek için empedansı bulmalıyız.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{60^2 + 80^2} \Rightarrow Z = 100 \Omega$$

$$I = \frac{V}{Z} \Rightarrow I = \frac{50}{100} = 0,5 \text{ A}$$

$$P = V \times I \times \cos\phi$$

$$P = 50 \times 0,5 \times 0,6$$

$$P = 15 \text{ W}$$

$$Q = V \times I \times \sin\phi$$

$$Q = 50 \times 0,5 \times 0,8$$

$$Q = 20 \text{ VAR}$$

$$S = V \times I$$

$$S = 50 \times 0,5$$

$$S = 25 \text{ VA}$$


3 Yandaki devrenin;

- Aktif, reaktif ve görünür güçlerini bulunuz.
- Güç üçgenini çiziniz.

**UYARI**

$$\cos\phi = 0,92$$

$$\sin\phi = 0,38$$

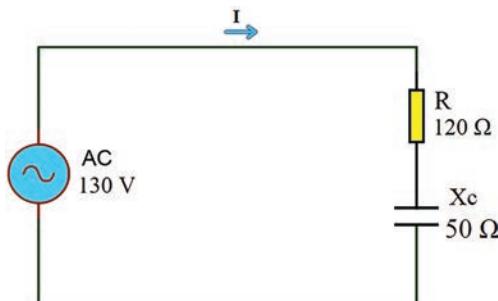**Çözüm:**

Öncelikle akımı bulabilmek için empedansı bulmalıyız.

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2} = \sqrt{120^2 + 50^2} \Rightarrow Z = 130\Omega$$

$$I = \frac{V}{Z} \Rightarrow I = \frac{130}{130} = 1 \text{ A}$$

$$P = V \times I \times \cos\phi$$

$$P = 130 \times 1 \times 0,92$$

$$P = 119,6 \text{ W}$$

$$Q = V \times I \times \sin\phi$$


$$Q = 130 \times 1 \times 0,38$$

$$Q = 49,4 \text{ VAR}$$

$$S = V \times I$$

$$S = 130 \times 1$$

$$S = 130 \text{ VA}$$

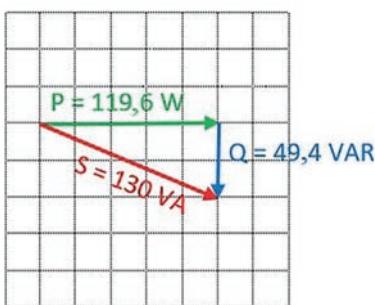**İŞ GÜVENLİĞİ**

Ağır yaralanma ya da ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 Uzuv Kayıpları ve 300 Yaralanma meydana gelmeyen olay vardır (1-29-300 oranı).

Bu prensipten, özellikle "kazaya ramak kaldı" olaylarının nedenlerinin çok iyi incelenerek sebeplerinin ortadan kaldırılması gereği anlaşılmaktadır.

1-29-300 kuralının önemli bir özelliği de bir işletmede olabilecek kazalar hakkında önceden tahmin yapma olanağını sağlama-şıdır. İş kazaları istatistikleri yapılan işyerlerinde önceki yıllara göre elde edilen kaza sıklığı ve kaza ağırlığı oran değerleri bir sonraki yıl için yaklaşık tahmin olanağı verir. Ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanan iş kazalarının temelinde güven- siz davranışlar ve ramak kala durumları vardır. Başka bir deyişle 300 güvensiz davranış ve ramak kala olayı hiç hasarsız sonuçlansa da; zaman içinde 29 uzuv kaybı ve yaralanma ile 1 ölümlü veya ağır uzuv kaybına yol açacak kazalar için, kazanın geliyorum dediği durumlardır (Şekil 2.31).



Şekil 2.31: 1-29-300 oranı



KISSA; KIRLANGICIN HİKÂYESİ

Kırlangıcın biri bir gün bir adama aşık olmuş. Her gün pencerenin önüne gelir adamı izlermiş. Bir gün bütün cesaretini toplamış ve adama: "Hey adam, ben seni seviyorum uzun zamandır seni izliyorum." demiş. Adam, "Saçmalama sen bir kuşsun, ben ise bir insan... Durduk yere sen de nereden çıktıñ?" diye bunu içeri almamış, pencerenin önünden kovalamış. Kırlangıç yine gelmiş, "Tamam seni hiç rahatsız etmeyeceğim, demiş sadece çok iyi dost olalım." Adam yine kabul etmemiş ve kırlangıcı kovalamış. Kırlangıç tekrar gelmiş, "Bak, hava çok soğuk seninle çok iyi arkadaş olalım, beni içeri al soğukta donacağım. Sıcak ülkelere göç etmek zorunda kalacağım, lütfen beni içeri al." demiş. Adam yine almamış.

Kırlangıç çok üzgün bir şekilde başına önüne eğmiş ve gitmiş. Aradan çok zaman geçmiş, adam pişman olmuş. Yaz gelmiş, diğer kırlangıçlara sormaya başlamış ama kırlangıcı gören olmamış. Sonunda danışmak ve bilgi almak için bilge bir kişiye gitmiş, olanları anlatmış. Bilge kişi demiş ki: "Kırlangıçların bütün ömrü altı aydır. Hayatta bazı fırsatlar vardır sadece bir kez elinize geçer; değerlendiremezseniz uçup gider. Hayatta bazı insanlar vardır, sadece bir kez karşınıza çıkar; değerini bilmezseniz kaçip gider ve asla geri gelmez. Dikkatli olun, farkında olun. Bir düşün bakalım acaba sen farkında olmadan bugüne kadar kaç kırlangıç kovaladın."

(Kırlangıçın hikâyesi, 10.07.2020)



ÖLÇME YAPRAĞI

ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 1: ALTERNATİF AKIM VE BİLŞENLERİ

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçenekü işaretleyiniz.

1. Bir sinyalin sıfır çizgisinden pozitif alana çıkarak tekrar sıfır çizgisine dönerken kapsadığı alana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saykl
B) Periyot
C) Pozitif alternans
D) Frekans
E) Negatif alternans
2. Bir pozitif alternans ve bir negatif alternanstan oluşan sinyale verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Saykl
B) Periyot
C) Pozitif alternans
D) Frekans
E) Negatif alternans
3. Bir saniye içerisinde oluşan sayklı sayısına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Periyot B) Ani değer C) Frekans
D) Güç E) Alternans
4. Türkiye'de evlerimizde kullandığımız alternatif akım sinyalinin frekans değeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 10 Hz B) 30 Hz C) 40 Hz
D) 50 Hz E) 60 Hz
5. Frekansı 250 Hz olan sinyalin periyodu aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 ms B) 40 ms C) 20 ms
D) 4 s E) 4 ms
6. Bir sinalde 3 saniye süre içerisinde 30 sayklı görülmüyorsa bu sinalın frekans değeri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 3 Hz B) 6 Hz C) 10 Hz
D) 15 Hz E) 30 Hz
7. Alternatif akım sinyalinin çıktı en yüksek değere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maksimum değer
B) Tepeden tepeye değer
C) Ani değer
D) Ortalama değer
E) Negatif alternans
8. Maksimum değeri 1.000 V olan sinüs alternatif akım sinyalinin ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 636 V B) 63,6 V C) 6360 Hz
D) 6,36 V E) 0,636 V
9. Ortalama değer, etkin değer ve maksimum değer arasındaki büyülüük küçüklük ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ortalama değer > Etkin değer > Maksimum değer
B) Ortalama değer > Maksimum değer > Etkin değer
C) Maksimum değer > Ortalama değer > Etkin değer
D) Etkin değer > Maksimum değer > Ortalama değer
E) Maksimum değer > Etkin değer > Ortalama değer

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI**KONU 2: OSİLOSKOBUN ÖZELLİKLERİ VE AC SİNYAL ÖLÇME İŞLEMLERİ**

**ÖLÇME
YAPRAĞI**

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Osiloskop ekranında dikey eksen sinyalin gösterir, yatay eksen ise sinyalin gösterir.
Boş bırakılan yerlere sırası ile yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir?
 - A) frekansını – şiddetini
 - B) zamanını – şiddetini
 - C) şiddetini – zamanını
 - D) frekansını – zamanını
 - E) şiddetini – maksimum değerini
2. Osiloskop ekranında dikey eksende her bir karenin kaç volt değere karşılık geldiği ayarlanmak isteniyor ise bu ayar osiloskopun aşağıdakilerden hangi tuşundan yapılmalıdır?
 - A) Volts/Div
 - B) Time/Div
 - C) Vertical pos
 - D) Horizontal pos
 - E) Variable
3. Osiloskop ekranında görülen sinyalin yatay pozisyonunu ayarlamak için hangi tuş kullanılır?
 - A) Volts/Div
 - B) Time/Div
 - C) Vertical pos
 - D) Horizontal pos
 - E) Variable
4. Time/Div tuşu 5 ms zamana ayarlanan osiloskopta sinyalin 1 sayaklı 4 kare uzunluğundadır. Bu sinyalin frekansı aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) 10 Hz
 - B) 30 Hz
 - C) 50 Hz
 - D) 70 Hz
 - E) 90 Hz
5. Dijital osiloskoplarda sinyalin en uygun bıçmini ekrana otomatik getiren tuş aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Volts/Div
 - B) Time/Div
 - C) Autoset
 - D) Horizontal pos
 - E) Vertical pos
6. Dijital osiloskoplarda hassasiyet ayarı hangi tuşla yapılır?
 - A) Variable
 - B) Time/Div
 - C) Horizontal pos
 - D) Autoset
 - E) Trigger
7. Aşağıdakilerden hangisi osiloskop ile ölçülemez?
 - A) Gerilim
 - B) Akım
 - C) Direnç
 - D) Frekans
 - E) Faz farkı
8. Osiloskop ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlışdır?
 - A) Gerilim sinyalini görebilmek için devreye paralel bağlanmalıdır.
 - B) Dijital ve analog olmak üzere iki çeşidi vardır.
 - C) Sinyalin ortalama değeri hesaplanabilir.
 - D) Frekans ölçme sınırı yoktur ve tüm frekansları ölçebilir.
 - E) İki kanallı osiloskop ile iki sinyal aynı anda ölçülebilir.



ÖLÇME YAPRAĞI

ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 3: AKIM, GERİLİM VE GÜC İLİŞKİSİ

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçenekü işaretleyiniz.

1. Birim zamanda yapılan işe denir. Birimi olarak isimlendirilir.
Boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 - A) güç - nolt
 - B) frekans - hertz
 - C) güç - watt
 - D) periyot - watt
 - E) frekans – watt

2. Birim zamanda harcanan güç miktarına denir. Birimi olarak isimlendirilir.
Boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

 - A) güç - watt
 - B) iş - kWh
 - C) iş – watt
 - D) güç – kWh
 - E) iş – volt

3. **220 voltlu şehir şebekesi gerilimine bağlanan bir ampul 0,2 A akım çekmektedir. Bu ampulün gücü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?**

 - A) 11 W
 - B) 22 W
 - C) 33 W
 - D) 44 W
 - E) 55 W

4. Marketten aldığımız 22 W güce sahip bir tasarımruflu ampülü evimizde bağlayıp kullandığımızda şebekeden kaç amper akım çekeceği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 - A) 100 mA
 - B) 200 mA
 - C) 300 mA
 - D) 400 mA
 - E) 500 mA

5. Dördüncü soruda kullandığımız 22 W güce sahip ampülün direnç değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 - A) 2 kΩ
 - B) 4 kΩ
 - C) 6 kΩ
 - D) 2,2 kΩ
 - E) 22 kΩ

6. **100 voltluk alternatif gerilim kaynağına bağlı bir ısıtıcı 2 amper akım çekiyor ise bu ısıtıcının gücü ve 5 saatte yapacağı iş aşağıdakilerin seçeneklerinden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?**

 - A) 100 W – 0,5 kWh
 - B) 200 W – 0,5 kWh
 - C) 100 W – 1 kWh
 - D) 200 W – 1 kWh
 - E) 150 W – 1 kWh

7. **1 kWh elektrik ücreti 50 kuruş olan bir yerde 50 wattlık bir ampulün 1 ayda 40 saat yanması elektrik faturasına kaç TL olarak yansır?**

 - A) 0,2 TL
 - B) 0,4 TL
 - C) 0,6 TL
 - D) 0,8 TL
 - E) 1 TL

8. **1 kWh elektrik ücreti 50 kuruş ise 40 wattlık TV her gün 3 saat çalışlığında bir ayda ödenecek miktar aşağıdakilerden hangisi olur?**
(1 ay 30 gün alınacaktır.)

 - A) 1,6 TL
 - B) 2,2 TL
 - C) 3 TL
 - D) 1,8 TL
 - E) 1 TL

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI**KONU 4: BOBİNLER VE KONDANSATÖRLER****ÖLÇME
YAPRAĞI**

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçenekü işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bobinin akım değişimlerine karşı gösterdiği zorluktur?
 - A) Endüktans
 - B) Kapasitans
 - C) Endüktif reaktans
 - D) Kapasitif reaktans
 - E) Resistans
2. Aşağıdakilerden hangisi bobinin alternatif akımda akıma karşı gösterdiği direnç değeridir?
 - A) Endüktans
 - B) Kapasitans
 - C) Endüktif reaktans
 - D) Kapasitif reaktans
 - E) Resistans
3. Kondansatörün yüklerini depo edebilme kapasitesi aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) Endüktans
 - B) Kapasitans
 - C) Endüktif reaktans
 - D) Kapasitif reaktans
 - E) Resistans
4. Aşağıdakilerden hangisi kondansatörün alternatif akımda akıma karşı gösterdiği direnç değeridir?
 - A) Endüktans
 - B) Kapasitans
 - C) Endüktif reaktans
 - D) Kapasitif reaktans
 - E) Resistans
5. Bobine alternatif akım uygulandığında akım ve gerilim faz durumları aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 - A) Akım ile gerilim aynı fazdadır.
 - B) Akım gerilimden 90 derece geri fazdadır.
 - C) Akım gerilimden 90 derece ileri fazdadır.
 - D) Akım gerilimden 180 derece geri fazdadır.
 - E) Akım gerilimden 180 derece ileri fazdadır.
6. Kondansatöre alternatif akım uygulandığında akım ve gerilim faz durumları aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
 - A) Akım ile gerilim aynı fazdadır.
 - B) Akım gerilimden 90 derece geri fazdadır.
 - C) Akım gerilimden 90 derece ileri fazdadır.
 - D) Akım gerilimden 180 derece geri fazdadır.
 - E) Akım gerilimden 180 derece ileri fazdadır.
7. Seri bağlı iki bobinin endüktans değerleri $L_1 = 3.000 \text{ mH}$, $L_2 = 13 \text{ H}$ ise toplam endüktans değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) 16 H
 - B) 43 H
 - C) 3013 H
 - D) 16 mH
 - E) 15 mH
8. Seri bağlı iki kondansatörün kapasitans değerleri $C_1 = 200 \text{ mF}$, $C_2 = 300 \text{ mF}$ ise toplam kapasitans değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 - A) 120 mF
 - B) 100 mF
 - C) 140 mF
 - D) 150 mF
 - E) 180 mF




ÖLÇME YAPRAĞI

ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 5: ALTERNATİF AKIMDA FAZ FARKI AKTİF REAKTİF VE GÖRÜNÜR GÜC

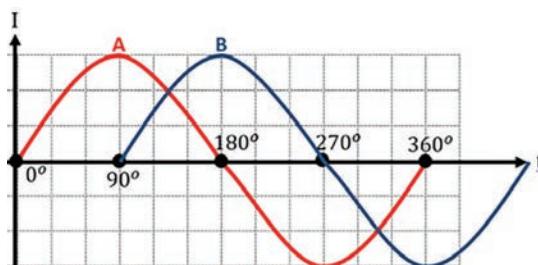Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçenekü işaretleyiniz.




- Yukarıda görülen A ve B sinyalleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?
 - A sinyali ile B sinyali arasında 90 derece faz farkı vardır.
 - A sinyali B sinyaline göre 90 derece ileri fazlıdır.
 - B sinyali A sinaline göre 90 derece geri fazlıdır.
 - A sinyali maksimum değerde iken B sinyali sıfır değerindedir.
 - A sinyali B sinaline göre 90 derece geri fazlıdır.
- Aşağıdaki güç çeşitlerinden hangisi alternatif akımda işi yapan güç olarak ifade edilir?
 - Aktif güç
 - Pasif güç
 - Reaktif güç
 - Görünür güç
 - Görünmez güç
- Aşağıdaki güç çeşitlerinden hangisi alternatif gerilim kaynağına geri gönderilen güç çeşididir?
 - Aktif güç
 - Pasif güç
 - Reaktif güç
 - Görünür güç
 - Görünmez güç

- Aşağıdaki güç çeşitlerinden hangisi aktif ve reaktif güçlerin vektörel toplamına eşittir?
 - Aktif güç
 - Pasif güç
 - Reaktif güç
 - Görünür güç
 - Görünmez güç
- Aşağıdakilerden hangisinde güç çeşitleri ve güç çeşitlerinin birimleri doğru verilmiştir?
 - Aktif güç (Watt)
Reaktif güç (Reaktif Watt)
Görünür güç (VoltAmper)
 - Aktif güç (WattSaat)
Reaktif güç (VoltAmper)
Görünür güç (Watt)
 - Aktif güç (Watt)
Reaktif güç (AmperReaktif)
Görünür güç (VoltAmper)
 - Aktif güç (WattSaat)
Reaktif güç (VoltAmperReaktif)
Görünür güç (VoltAmper)
 - Aktif güç (Watt)
Reaktif güç (VoltAmperReaktif)
Görünür güç (VoltAmper)

- Seri bağlı direnç ve bobin devresinde gerilim $V = 100$ volt, toplam empedans $Z = 200 \Omega$ ise bu devrenin aktif gücünü aşağıdakilerden hangisidir? ($\cos\phi = 0,5$)
 - 15 W
 - 20 W
 - 25 W
 - 30 W
 - 50 W

YARI İLETKEN ELEMANLAR

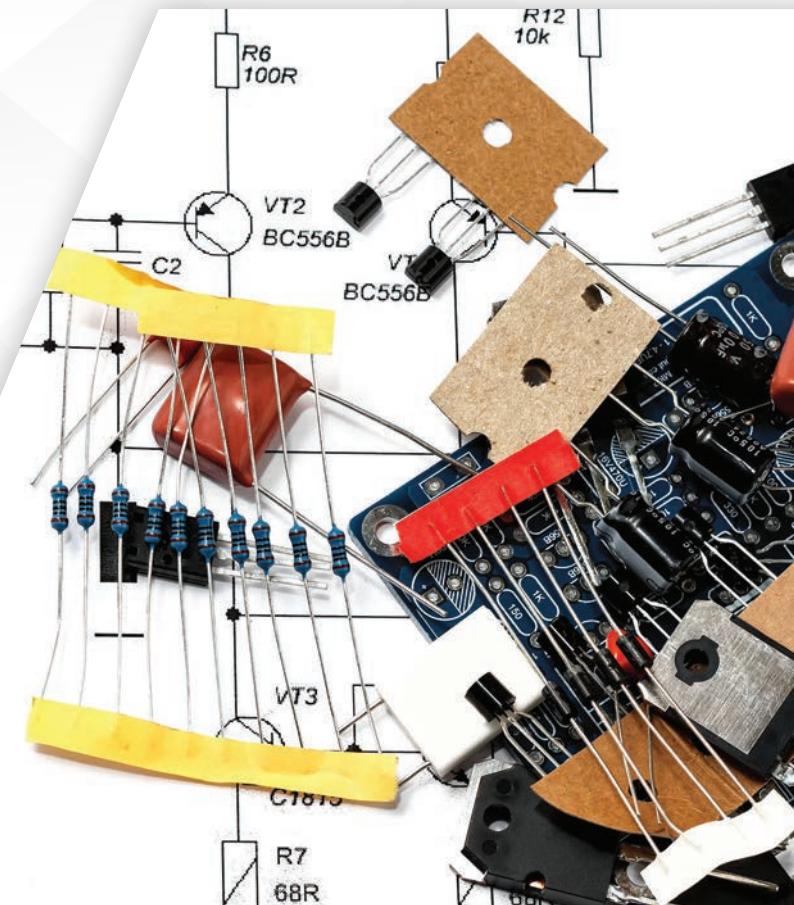

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?

- **Diyot, Transistör ve Röle Kontrolü**
- **LDR, Optokuplör, Foto Diyot ve Foto Transistör**
- **Termistör ve Mosfet**
- **Tristör, Triyak ve Diyak**



3.1. DİYOT, TRANSİSTÖR VE RÖLE KONTROLÜ

AMAÇ

Diyot, röle ve transistörün özelliklerini, yarı iletken devre elemanları ile röleyi kontrol etme işlemlerini açıklamak.

GİRİŞ


Öğrenme biriminin bu konusunda elektronik devre elemanları olan diyot, transistör ve röleyi yakından tanıyacak, transistör kullanarak röle kontrol işleminin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

3.1.1. N-Tipi ve P-Tipi Yarı İletkenler

Yarı iletken malzemeler, akımı iyi iletmezler. Ne iyi bir iletken ne de iyi bir yalıtkandır. Elektronik devre elemanlarının yapımında iletkenliği ayarlanabilen **silisyum** veya **germanyum** elementleri kullanılır. Germanyum veya silisyumun iletkenliği ise ancak saf malzemeye katkı maddesi eklenmesi ile sağlanır. Katkı maddesi eklenerek oluşturulabilen iki temel yarı iletken madde vardır. Bunlara **N tipi** madde ve **P tipi** madde denir. Elektronik devre elemanlarının üretiminde bu iki madde kullanılır.

3.1.2. Diyotlar

Diyot, elektrik akımının yalnızca bir yönde geçişine izin veren, yarı iletken devre elemanıdır. Diğer bir deyimle, bir yöneki dirençleri ihmali edilebilecek kadar küçük, öbür yöneki dirençleri ise çok büyük olan elemanlardır. Bu elemanlar **Anot (A)** ve **Katot (K)** olmak üzere iki uca sahiptir (Görsel 3.1).

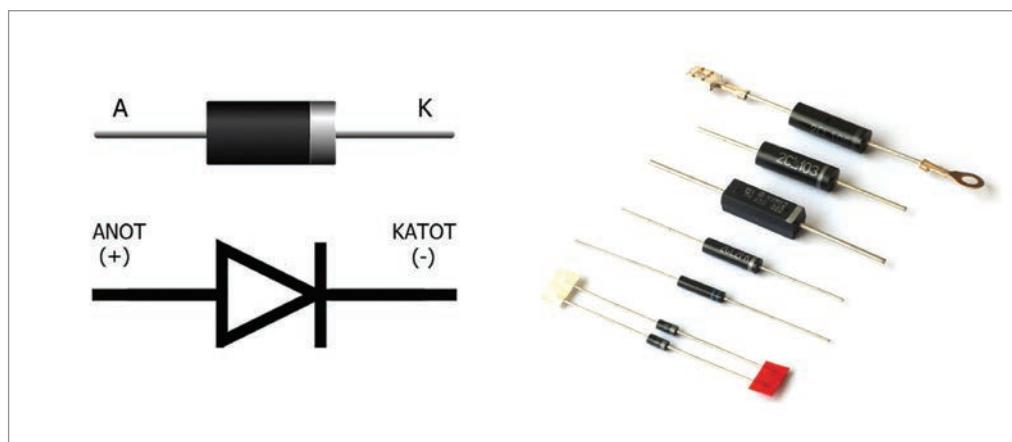


Görsel 3.1: Diyot sembolü ve görünümleri

BİLGİ

Diyot sembolü Görsel 3.1'de görüldüğü gibi, akım geçiş yönünü gösteren bir **ok** şeklindedir. Sembolde katot (K) ucunda ters **K** görünümü vardır. Semboldeki bu şekiller öğrenmeyi kolaylaştırır.

3.1.2.1. Diyotun Yapısı

Diyotlar Görsel 3.2'de görüldüğü üzere **P tipi** ve **N tipi** iki farklı yarı iletken malzemenin birleştirilmesi ile elde edilir.

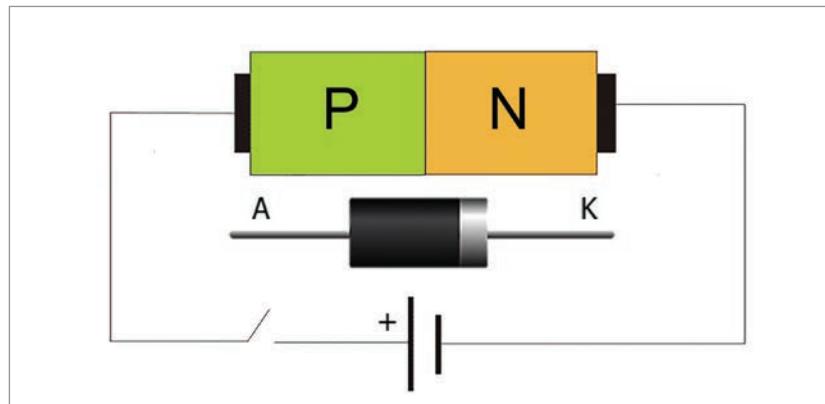

Görsel 3.2: Diyotun yapısı


3.1.2.2. Diyot Kullanım Alanları

Diyotlardan elektrik alanında redresör (doğrultucu); elektronikte ise doğrultucu, detektör, modülatör, limitör ve anahtar olarak çeşitli amaçlar için yararlanılmaktadır.


3.1.2.3. Polarma (Polarizasyon)

a) Doğru Polarma

Anot (A) ucuna pozitif gerilim, katot (K) ucuna negatif gerilim uygulanırsa diyon üzerinden akım geçer. Gerilimin bu şekilde uygulanması bir **doğru polarma** (polarizasyon) işlemidir. Kısaca doğru polarmada diyon iletimdedir (Şekil 3.1).

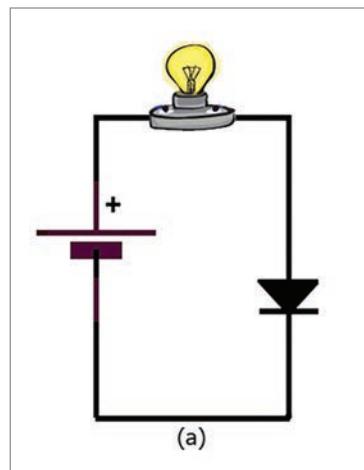

Şekil 3.1: Doğru polarma

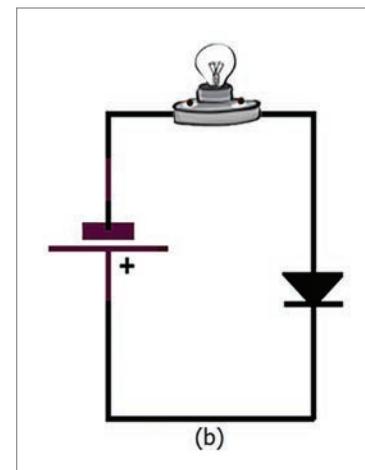

Şekil 3.2: Ters polarma


b) Ters Polarma

Anot (A) ucuna negatif gerilim, katot (K) ucuna pozitif gerilim uygulanırsa diyon üzerinden akım geçmez. Gerilimin bu şekilde uygulanması bir **ters polarma** (polarizasyon) işlemidir. Kısaca ters polarmada diyon yalıtılmışdadır (Şekil 3.2).

3.1.2.4. Diyot Çeşitleri


a) Kristal Diyot (Doğrultma Diyotu)

En temel ve en çok kullanılan diyot çeşididir. Diyotun tanımı yapılırken kristal diyotun tanımı yapılır. En bilinen, piyasada en kolay bulunan ve birçok elektronik devrede kullanılan 1N400X serisi kristal diyotlardır. Özellikle doğrultma devrelerinde ve kısa devrenin önlenmesi gereken devrelerde kullanılırlar (Görsel 3.3).

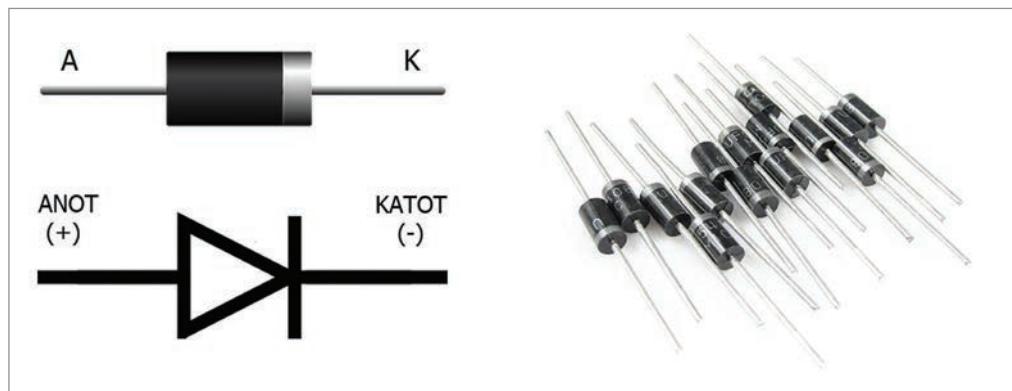

Görsel 3.3: Kristal diyot


Kristal diyotlar, doğru polarmada yaklaşık **0.7** voltluk eşik geriliminden sonra iletme geçer. Ters polarmada ise belli bir **kırılma gerilimine** kadar kesimdedir. Kırılma gerilimi aşılınca diyot bozulur ve iletme geçer (Şekil 3.3).

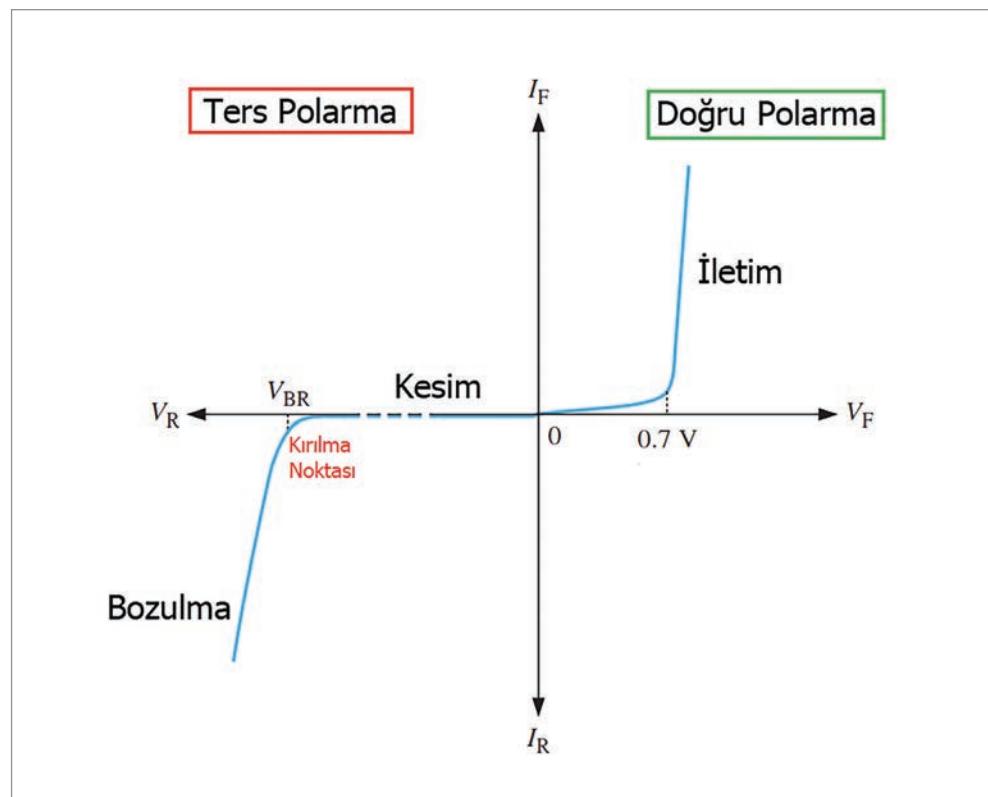

Şekil 3.3: Kristal diyot karakteristiği

b) Zener Diyot


Voltaj sabitlenme amaçlı kullanılan diyon çesididir (Görsel 3.4). Zener diyot, devrede ters polarize edilir. Yani diğer diyon türlerine göre ters bağlanır. Ayrıca bu diyonlar ters polarma uygulandığında belirli bir gerilim değerine kadar yalıtkan kalır. Bu değer aşıldığında ise iletken özelliği kazanır. Mesela 8 V değerindeki bir zenerin uçlarına 10 V'luk gerilim düşüyorsa 2 voltu üzerinden geçirir.

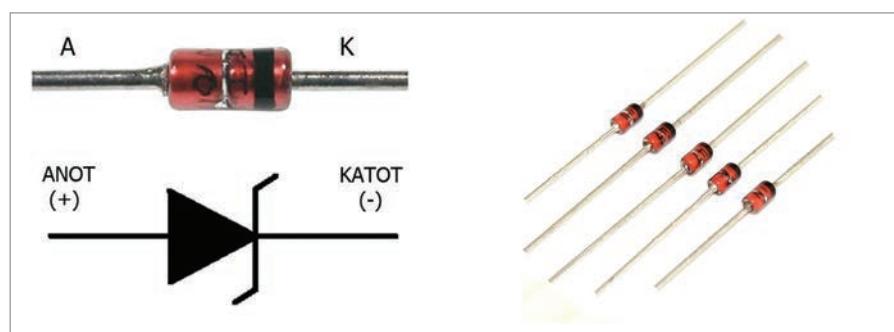

Görsel 3.4: Zener diyot

c) Köprü Diyot


Köprü diyon, yapı olarak dört ayrı kristal diyonun birbiri ile bağlanması sonucu elde edilir. Dört bacaklı olarak üretilir. Bu bacaklardan ikisi alternatif akıma bağlanır. Diğer iki ucu ise artı (+) ve eksi (-) dir (Görsel 3.5). Bu iki uç ile doğru akım devrede kullanılabilir. Köprü diyonlar, dört diyonlu tam dalga doğrultma devrelerinde kullanılır.

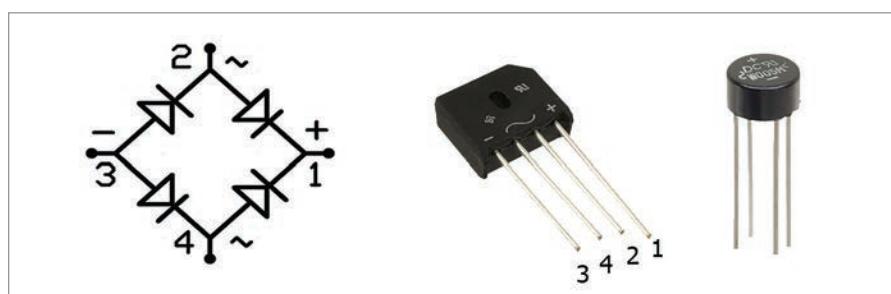

Görsel 3.5: Köprü diyot

d) Led Diyot

LED diyonlar, doğru yönde (doğru polarma) gerilim uygulandığında elektriksel enerjiyi ışık enerjisine dönüştüren diyonlardır (Görsel 3.6). Katkı maddesinin cinsine göre ışık oluşumu gözlemlenir. LED diyonlar seri direnç bağlanarak kullanılmalıdır.

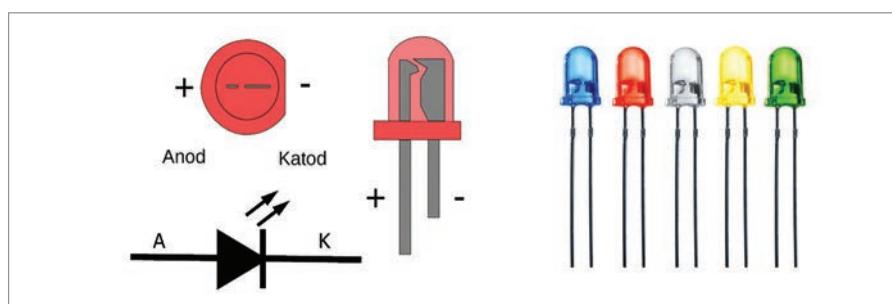


Görsel 3.6: Led diyonu sembolü ve görünümü

3.1.2.5. Diyot Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü

Ölçü aleti diyot kademesine alınır. Diyotun anot ve katot uçlarında ölçümler yapılır. Ölçümlerden birinde ölçü aletinde **5xx** veya **7xx** gibi değerler okunurken diğer ölçüm sonucu ise ekranda “1” değeri okunur. Okunan “1” değeri sonsuz direnç anlamındadır. Bu iki ölçüm bize diyotun sağlam olduğunu gösterir.


Ölçü aletinde **5xx** veya **7xx** gibi değerler okudugunda kırmızı probun bağlı olduğu uç **anot** ucu, siyah probun bağlı olduğu uç ise **katot** ucudur (Şekil 3.4).

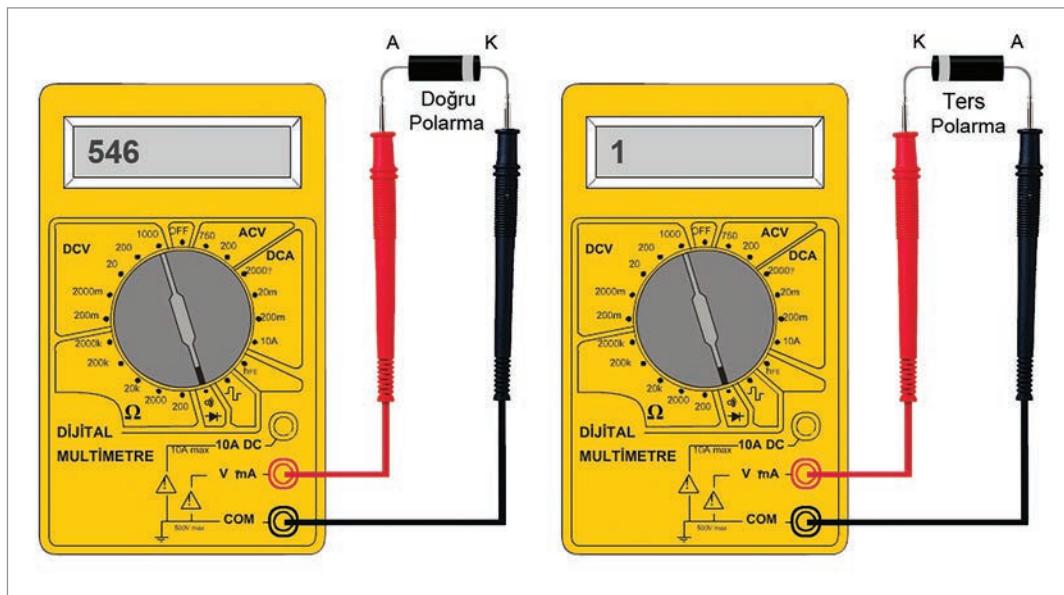

Şekil 3.4: Diyot sağlamlık testinin yapılması

3.1.3. Röleler

Küçük değerli bir akım veya gerilimle yüksek güçe sahip bir cihazı çalıştırabilmek (anahtarlayabilmek) için kullanılan elemanlara **röle** denir (Görsel 3.7). Otomatikleşmeye başlayan üretim araçlarında birçok tipte röle kullanılmaktadır. Tek kontaklı ya da beş-on kontaklı; AC ya da DC olarak farklı gerilim aralıklarında röleler bulunmaktadır.

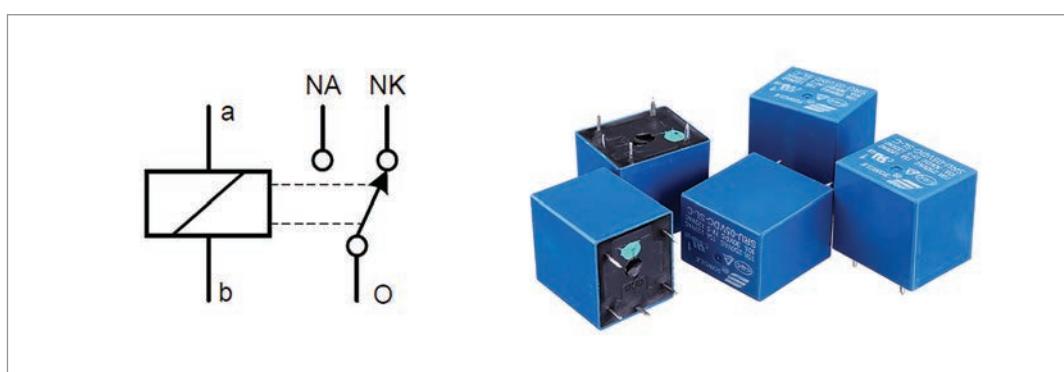

Görsel 3.7: Röle simbolü ve görünümü

Tristör ve triyaklar imâl edildikten sonra rölelerin yerini almaya başlasalar da rölelerin kullanım alanları hâlâ çok fazladır. Rölelerin tristör ve triyaklara göre önemli bir avantajı da birden fazla açık ve kapalı kontaktı içinde barındırıldığı için birden fazla alıcıyı aynı anda açıp kapatabilmesidir. Bu durum tamamen röle kontaklarının dizayn'ı ile ilişkilidir.

Rölenin dezavantajları daha fazladır. Mekanik olarak çalıştığı için çok arıza yapar. Kontaklar, sürekli birbirine yapışıp açıldıkları için oluşan elektrik atlamaları zamanla kontakların oksitlenmesine ve iletimini kaybetmesine neden olur. İletime geçme süresi daha uzundur. Ayrıca kontakların çekiliş bırakılmasında çıkarılmış olduğu ses pek hoş değildir.


3.1.3.1. Rölelerin Yapısı ve Çalışması

Röleler, yapı olarak **bobin**, **kontak** ve **yay** olmak üzere üç parçadan oluşmaktadır.


- a) **Bobin:** Akım uygulandığında manyetik alan oluşturarak hareketli kontağın konumunu değiştirir. Bobinler AC ya da DC; 5 V, 12 V, 24 V, 120 V, 220 V gibi gerilimler ile çalıştırılırlar. Voltaj özelliklerini rölenin dış kılıfı üzerinde yazmaktadır.
- b) **Kontak: NC:** Normalde kapalı, NO: Normalde açık, Com (C): Ortak uç olarak ifade edilen kontaktlardan oluşmaktadır. Bobinden gelen çekim kuvveti ile devrede anahtarlama görevini yerine getirir.
- c) **Yay:** Rölede yayın görevi bobinin elektrik enerjisi kesildikten sonra hareketli kontağı normalde kapalı konumuna geri dönmeyi sağlamaktır. Yayın kullanım amacından anlaşılabileceği üzerine elektriksel olmaktan çok mekaniksel bir elemandır.

Röle içindeki demir nüveye geçirilmiş makaraya, ince telden çok siperli olarak sarılmış bir bobin bulunmaktadır. Bu bobine akım uygulandığında N-S manyetik alanı oluşur. Bu alan ise bobinin içindeki nüveyi elektromagnetiğe hâline getirip paletin kontaklarının konumunu değiştirmesine olanak sağlar (Şekil 3.5).

Akım kesilince elektromagnetiğe ortadan kalkar, esnek gergi yay paleti geri çekerek kontakları ilk konumuna getirir (Şekil 3.6).

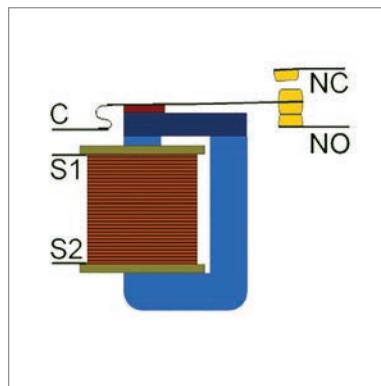

Şekil 3.5: Bobinin enerjili hali

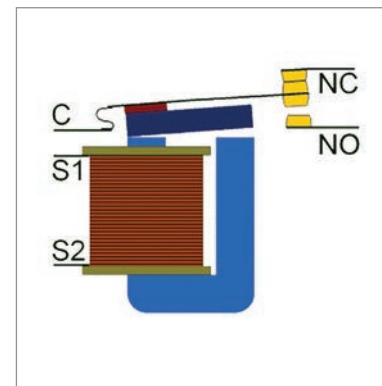


Şekil 3.6: Bobinin enerjisiz hali

BİLGİ

Bobine enerji verilmesinden ya da bobinin enerjisinin kesilmesinden bir süre sonra kontakların konumlarının değişmesini sağlayan cihazlar **zaman rölesi** olarak adlandırılır.

3.1.4. Transistörler (BJT)


Ellerimizde musluk vanasıyla suyu, elektrik anahtarlarıyla lambaları kontrol ediyoruz. Bu, fiziksel güçle suyun ve elektrik akımının kontrol edilmesidir. Transistor ise küçük bir elektrik sinyali ile büyük miktarda elektrik akımını veya gerilimini kontrol eder. Transistorların devrelerde akımı açmak veya kapatmak, elektrik sinyallerinin gücünü yükseltmek gibi görevleri vardır (Görsel 3.8).

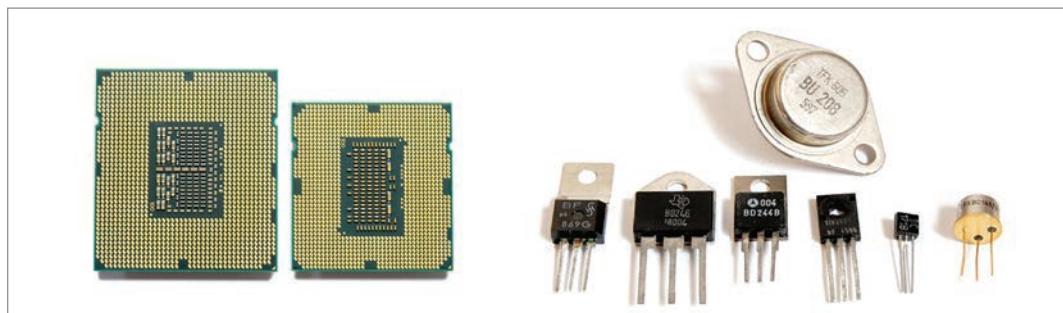

Görsel 3.8: İşlemciler ve transistörler

Transistorun bulunması elektriğin bulunması kadar önemli bir gelişmedir. Günümüzde birçok elektronik alette transistor önemli bir yere sahiptir. Özellikle bilgisayarların işlemcilerinde milyarlarca transistor vardır. O kadar transistor ufacık bir alana nasıl sığdırılabilir diye sorabilirsiniz. Buna imkan sağlayan nanoteknolojidir.

Transistörler **Emiter (E)**, **Beyz (B)** ve **Kollektör (C)** olmak üzere üç bacaktan oluşmaktadır. Transistörler, N ve P tipi yarı iletkenlerin farklı şekillerde birleşmesi ile **NPN** ve **PNP** olmak üzere iki tipte üretilir (Şekil 3.7).

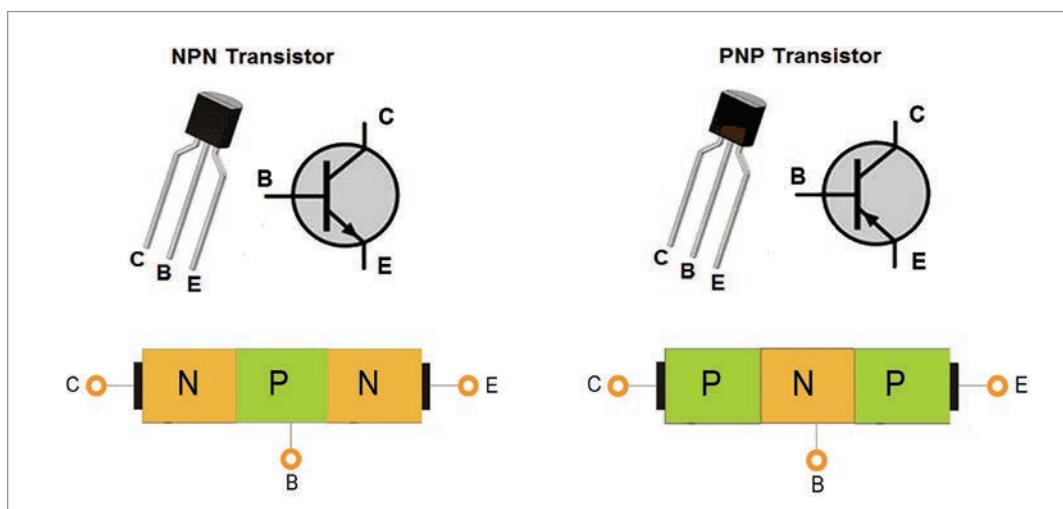

Şekil 3.7: NPN ve PNP transistörün sembolü ve yapısı


BİLGİ

20. yüzyılın en önemli buluşlarından biri olan transistor, William Shockley önderliğinde John Bardeen ve Walter Brattain tarafından 1947 yılında icat edildi. Bu kişiler daha sonra 1956 yılında Nobel Fizik Ödülü aldı.

3.1.4.1. Transistörün Çalışması

Transistörün beyz ucuna küçük bir akım uygulandığı zaman emiter ve kollektör uçları arasında akım geçisi olur. Beyz ucuna akım uygulanmazsa emiter kollektör arasından akım geçisi olmaz. Böylece transistör bir **anahtarlama elemanı** olarak kullanılır. Kollektörden geçen akım miktarı transistörün beyz ucuna uygulanan akım ile orantılıdır. Böylece **transistör yükseltilci** olarak kullanılır.

Şekil 3.8'de görüldüğü gibi taransistörün çalışmasını musluğa benzetilebilir, musluğun vanası ise beyz ucu gibi düşünülebilir. Vana suyu açıp kapatır ve akan suyun miktarını ayarlar. Suyun musluğa geldiği yer kollektör ucunu, suyun musluktan aktığı yer emiter ucunu, su ise akımı temsil eder.

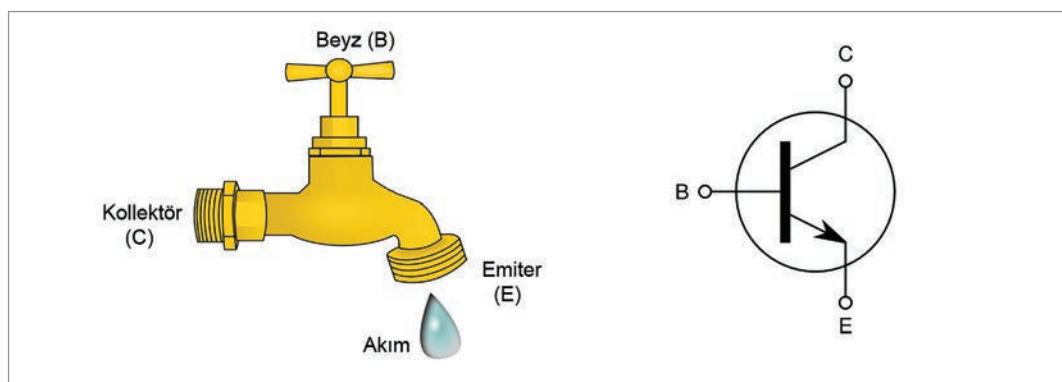


Şekil 3.8: Transistör çalışmasının musluğa benzetilmesi


3.1.4.2. Transistörün Bağlantısı

Şekil 3.9'da görüldüğü gibi NPN transistörün beyz ucu artı (+Vcc) gerilimle beslenir. Kollektör (C) ucu artı (+Vcc) gerilimle beslenir. Emiter (E) ucu ise eksi (-Vcc) gerilimle beslenir.

Şekil 3.10'da görüldüğü gibi PNP transistörün beyz ucu eksi (-Vcc) gerilimle beslenir. Kollektör (C) ucu eksi (-Vcc) gerilimle beslenir. Emiter (E) ucu ise artı (+Vcc) gerilimle beslenir.

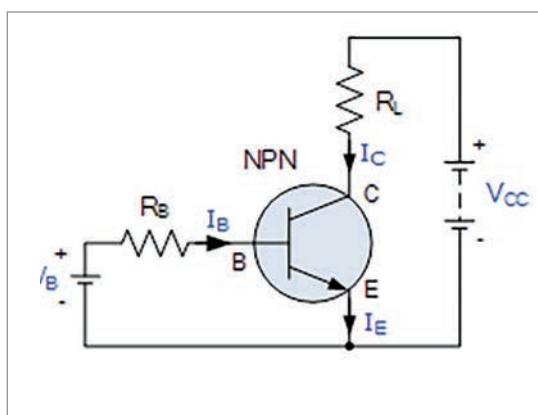

Şekil 3.9: NPN Transistörün Bağlantısı

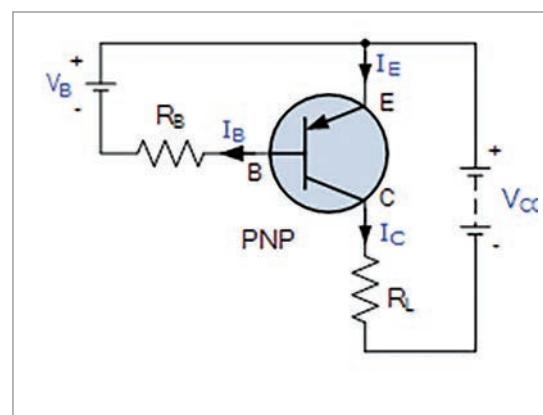


Şekil 3.10: PNP Transistörün Bağlantısı

Transistörlerin beyzi çok düşük bir akımla tetiklenebilir. Bu yüzden beyze bağlayacağınız R_B direnci mutlaka gereklidir. R_B direnci $R_B = \frac{V_B - V_{BE}}{I_B}$ formülü ile hesaplanır. Bu formüldeki V_{BE} sabit 0.7 V alınır. Yük olarak ise R_L direnci kullanılmıştır. Fakat yük olarak farklı elemanlar kullanılabilir.

3.1.4.3. Transistor Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü

Transistörün diyon eşdeğerini göz önüne alırsak transistörün sağlamlık kontrolü ve uçlarının tespiti daha kolay olacaktır. Transistor ters yönde seri bağlı iki diyottan oluşmaktadır. PNP tipi transistor, katotları birbirine bağlı iki diyottan; NPN tipi transistor ise anotları birbirine bağlı iki diyottan oluşmaktadır (Şekil 3.11).

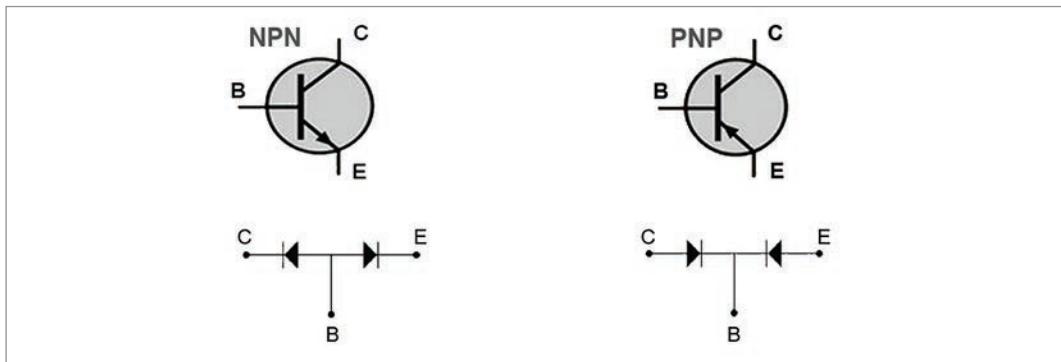


Şekil 3.11: Transistor diyon eşdeğeri

Transistor ölçüm işlemleri için ölçü aleti, diyon kademesine alınır. Bu kademe yok ise ohm kademesine alınabilir. Transistörün **emiter**, **beyz** ve **kollektör** uçlarında ölçümler yapılır. Ölçü aletinin bir probu transistörün bir ayağında sabit tutulur, diğer prob ayrı ayrı boştaki diğer iki ayağa dokundurulur. Toplam altı adet ölçüm yapılmış olur. Bu ölçüm sonucunda transistörün **beyz-emiter** ve **beyz-kollektör** uçları ölçü aletine doğru polarizada bağlandığında ölçü aletinde değer okunur. Diğer yapılan dört ölçümde değer okunmaz. Bu durum transistörün sağlam olduğunu gösterir.

Değer okunan iki ölçümde ölçü aletinin sabit tutulan ucu transistörün beyz ucunu gösterir. Daha az değer gösteren uç kolektör ucunu, diğer ise emiter ucunu belirtir. Beyz (B) ucunda sabit tutulan probun rengi kırmızı ise transistör NPN tipinde, beyz ucunda sabit tutulan probun rengi siyah ise transistör PNP tipindedir.

Şekil 3.12'deki ölçüm sonuçlarını göz önüne alırsak transistörün NPN olduğu ve orta bacağının beyz olduğu anlaşılır. Birinci uç kollektör, üçüncü uç ise emiterdir. Bu bağlantılar dışında diğer bağlantılarında değer okunmaz.

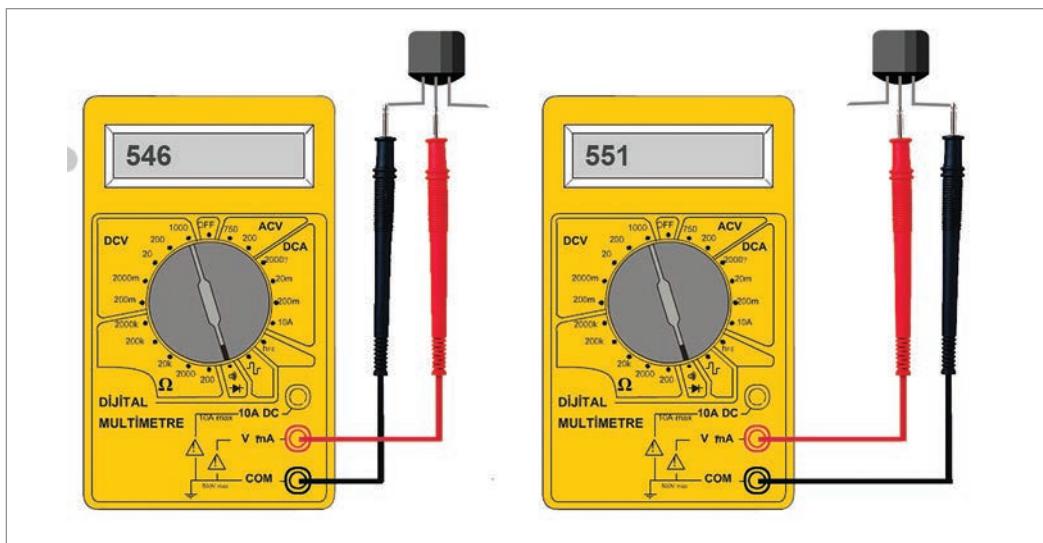


Şekil 3.12: Transistor uçlarının tespiti ve sağlamlık kontrolü

BİLGİ

Üretici firmaların yayımladığı elektronik elemanlar hakkında detaylı bilgi içeren bilgi dokümanları bulunmaktadır. Bu dokümanlar "datasheet" olarak bilinmektedir. Datasheetler ile transistör gibi birçok elektronik elemanın ayak uçları ölçüm yapmadan tespit edilebilir.

3.1.4.4. Transistör Kullanarak Röle Kontrolü

Transistör ile röle kontrolünü sağlayan devre Görsel 3.9'da görülmektedir. Devrede butona basıldığında transistörün beyz ucuna sinyal gelir. Beyz ucuna gelen transistör iletme geçer ve kollektör ucundan emiter ucuna doğru akım geçişi gerçekleşir. Bu durumda rölenin devresi tamamlanmış olur ve rölenin bobin uçları üzerinden akım geçer. Üzerinden akım geçen bobin etrafında manyetik alan oluşur ve mıknatıs özelliği kazanır. Oluşan manyetik alan karşısındaki kontağı kendine doğru çeker. Lambanın devresi tamamlanmış olur ve lamba yanar. Buton bırakıldığından transistörün iletimi kesilir. Bobin üzerindeki akım geçişi durur ve manyetik alan kaybolur. Bobine doğru çekilen kontak yay sayesinde eksi konumuna geri gelir. Lamba devresi kesilmiş olur ve lamba söner.

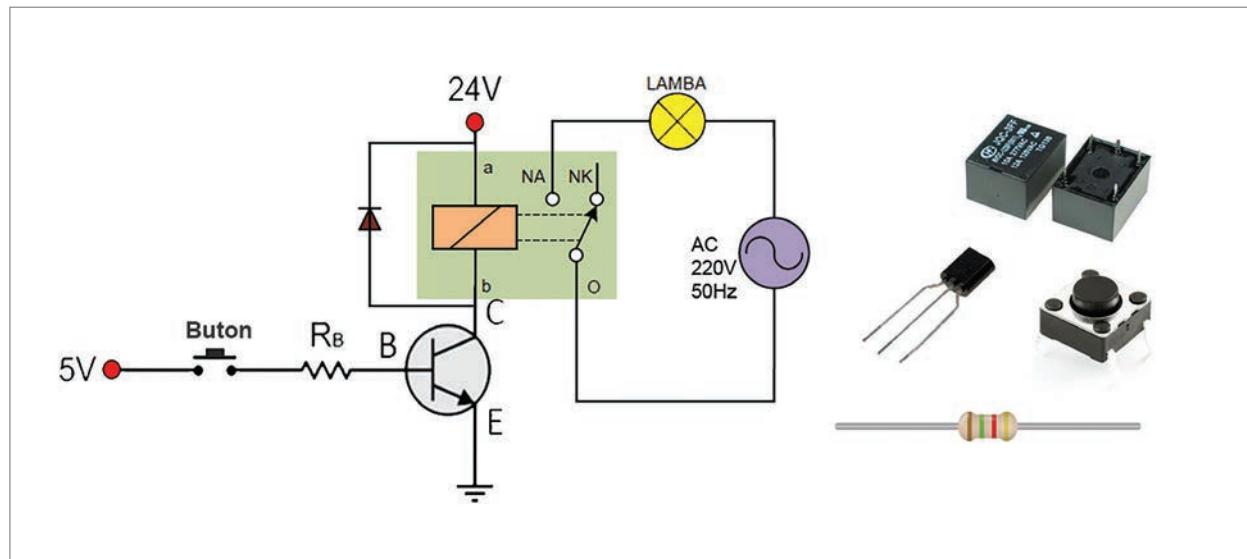

Görsel 3.9: Transistör ile röle kontrolü



UYGULAMA YAPRAĞI


YARI İLETKEN ELEMANLAR

UYGULAMA 3.1: DİYOT UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ

Diyot uçlarının tespitini ve sağlamlık testini yapmak.

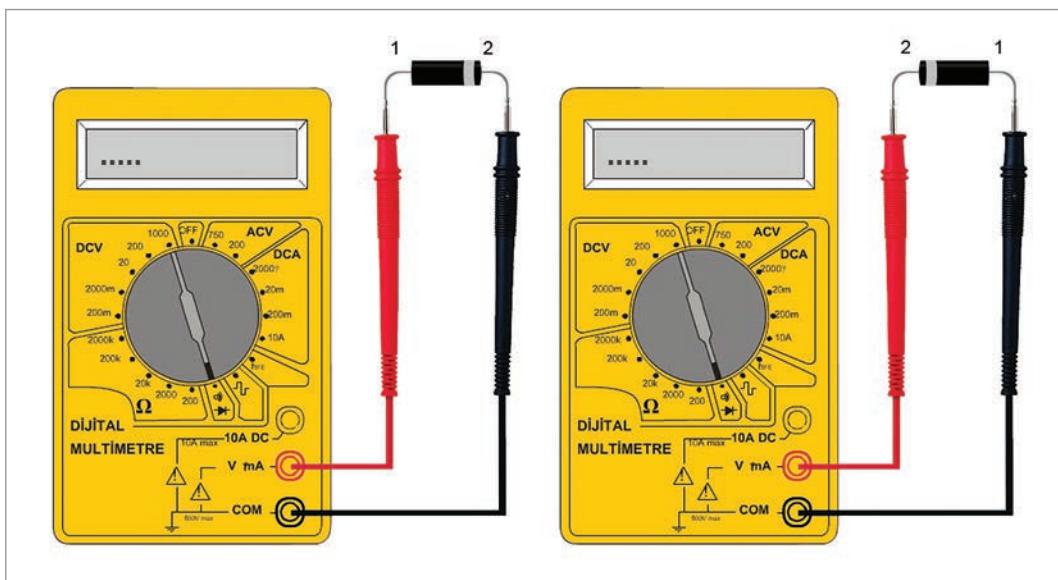1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Diyot	Kristal	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları



- Ölçü aleti proları ölçü aletinin uygun girişlerine takılır.
- Ölçü aleti diyot kademesine alınır.
- Diyot iki yönlü olarak uygulama şemasında görüldüğü gibi ölçülür.
- Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tabolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	1. yön	2. yön
Ölçü		

Kriter	Diyot	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Kriter	1. bacak	2. bacak
Bacak isimleri		

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Diyot uçlarını tespit eder.			
Diyot sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aletini kullanma becerisine sahiptir.			



UYGULAMA YAPRAĞI


YARI İLETKEN ELEMANLAR

UYGULAMA 3.2: RÖLE KONTAK UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ

: Röle kontak uçlarının tespitini ve sağlamlık testini yapmak.

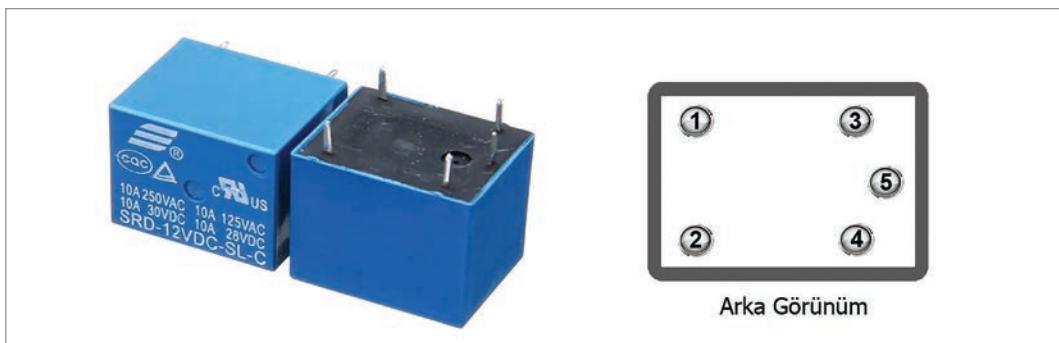1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Röle	DC 5 V ya da 12 V	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1
Güç Kaynağı	DC 0-12 V	1

İşlem Basamakları



1. Bobin uçlarının bulunması için ölçü aleti **ohm kademesine** alınır.
2. Rölenin uçlarında ölçümler yapılır.

UYARI

Rölenin uçlarında yapılan ölçümlerde direnç değeri okudugumuz uçlar bobin uçlarıdır.

3. Kontak uçlarının bulunması için ölçü aleti **diyot kademesine** alınır.
4. Bobin uçları dışındaki uçlarda ölçümler yapılır.

UYARI

Kısa devre uyarısı aldığımız yani sıfır (0) değeri okudugumuz uçlardan biri **C** (ortak) kontak ucu, diğer ise **NC** (normalde kapalı) kontak ucudur.

5. Bobine enerji verilerek bobin dışındaki uçlarda ölçümler yapılır.

**UYARI**

Bobine enerji verdiğiınızde ölçü aletinden kısa devre uyarısı aldığınız uçlar değişecektir. Bu uçlardan birisi **C** kontak ucu, diğer ise **NO** (normalde açık) kontak ucidur. **NC** ve **NO** kontaklarının belirlenmesinde ortak kullanılan uç, **C** kontak ucudur.

6. Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolara yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**

Kriter	Bobin	NC	NO	C
Ayak uç(ları)				

Kriter	Bobin		Kontaklar	
	Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR	<input type="checkbox"/> EVET

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirdip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Bobin uçlarını tespit eder.			
Bobinin sağlamlık kontrolünü yapar.			
NC kontak tespitini yapar.			
NO kontak tespitini yapar.			
C (Com) tespitini yapar.			
Kontakların sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			
Güç kaynağını kullanma becerisine sahiptir.			



UYGULAMA YAPRAĞI


YARI İLETKEN ELEMANLAR

UYGULAMA 3.3: TRANSİSTÖR UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ

: Transistör uçlarının tespitini ve sağlamlık testini yapmak.

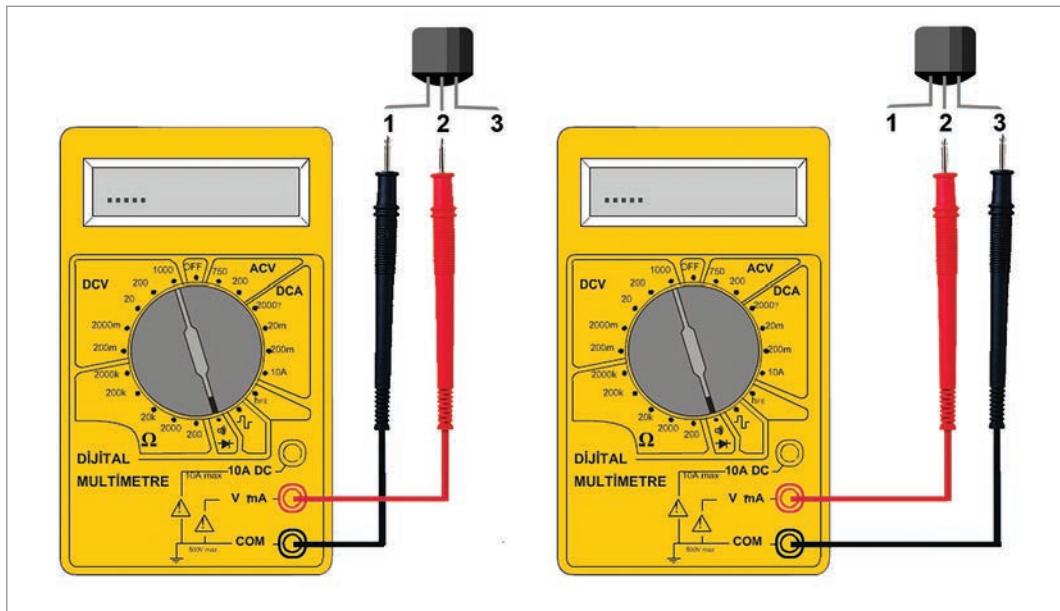1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Transistör	NPN-PNP	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları



- Ölçü aleti dijital kademelerine alınır.
- Transistörün uygulama şemasında belirtilen **1-2**, **1-3** ve **2-3** numaralı uçlarında ölçümler yapılır.
- Ölçü aletinin bir probu transistörün bir ayağında sabit tutulurken diğer prob ayrı ayrı boştaki diğer iki ayağa temas ettirilir.
- Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

UYARI

Toplam altı adet ölçüm yapılmış olur. Bu ölçümlerden dördünde değer okunmaz.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	Transistör bacakları					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ölçü						

Kriter	Transistör	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Kriter	1. bacak	2. bacak	3. bacak
Bacak isimleri			

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Transistör uçlarını tespit eder.			
Transistör türünü tespit eder.			
Transistör sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			

3.2. LDR OPTOKUPLÖR FOTO DİYOT VE FOTOTRANSİSTÖR

AMAÇ


Foto diyot ve fototransistorun yapısını, LDR'nin ve optokuplörün çalışmasını açıklamak.

GİRİŞ


Elektronik devre elemanları olan foto diyot, foto transistör, LDR ve optokuplör elemanları öğrenme biriminin bu konusunda yakından tanıtılacaktır.

3.2.1. LDR (Foto Direnç)

Üzerine ışık düşüğünde direnci azalan, karanlıkta ise direnci artan elemana **foto direnç (LDR)** denir. LDR'nin direnci, **ışık ile ters orantılı** şekilde değişim gösterir (Görsel 3.10 ve Şekil 3.13).

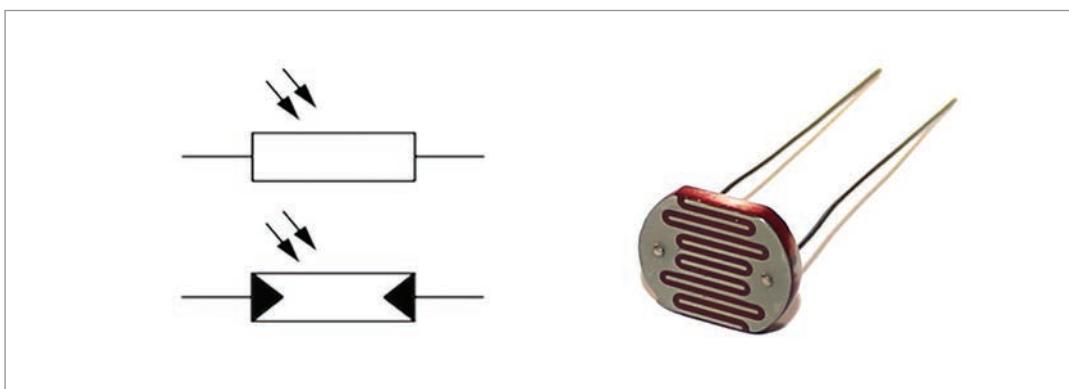


Görsel 3.10: LDR simgesi ve görünümü

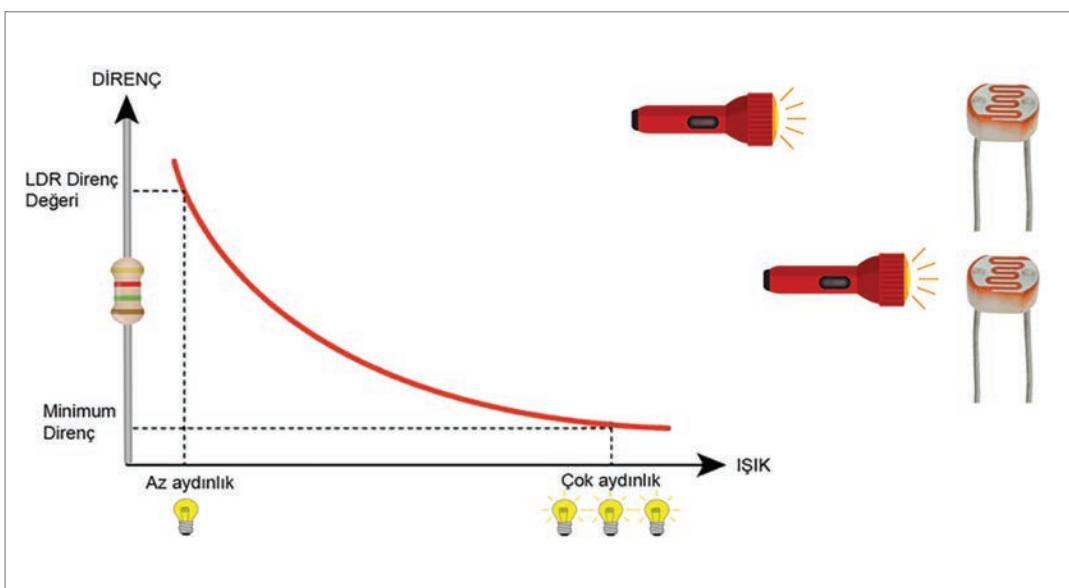

Şekil 3.13: LDR direnç ve ışık eğrisi

3.2.1.1. LDR Sağlamlık Kontrolü

Ölçüm yapılacak LDR'nin direnç değeri göz önüne alınarak ölçü aleti uygun direnç kademesine alınır. Ölçüm işlemlerinde LDR'ye el değdirilmeden ölçüm yapılmalıdır. Karanlık ortamda yapılan ölçüm sonucunda ölçü aletinin ekranında LDR direnç değerine yakın bir direnç okunur. Aydınlık ortamda yapılan ölçüm sonucunda ise ölçü aletinin ekranında düşük bir direnç değeri okunur. Bu sonuçlar LDR'nin sağlam olduğunu gösterir (Şekil 3.14).

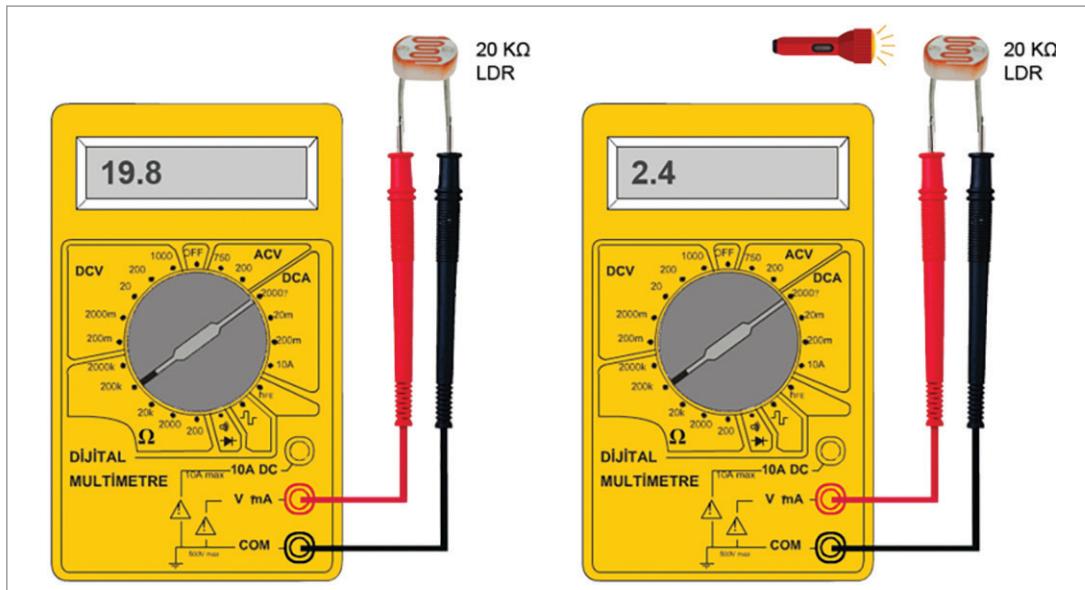


Şekil 3.14: LDR sağlamlık kontrolü

3.2.2. Foto Diyot


Üzerine ışık düşüğünde iletken olarak katot ucundan anot ucuna doğru akım geçiren elemanlardır. Bu elemanlar devreye ters bağlanır ve ışık ile ters yöndeki sızıntı akımlarının artması suretiyle kontrol yapar. Foto diyotlar kristal diyotlara benzer. Tek fark foto diyotların bireşim yüzeyinin aydınlatılabilir olmasıdır. Diyot üzerindeki cam pencereden uygulanan ışık, diyotun iletme geçmesini sağlar.

Foto diyotlar; pozometrelerde, hırsız alarm sistemlerinde, tv, müzik seti vb. uzaktan kumanda aletlerinde, otomatik açılır kapanır kapı sistemlerinde, otomatik çalışan gece lambalarında ışık algılayıcısı olarak kullanılmaktadır (Görsel 3.11).

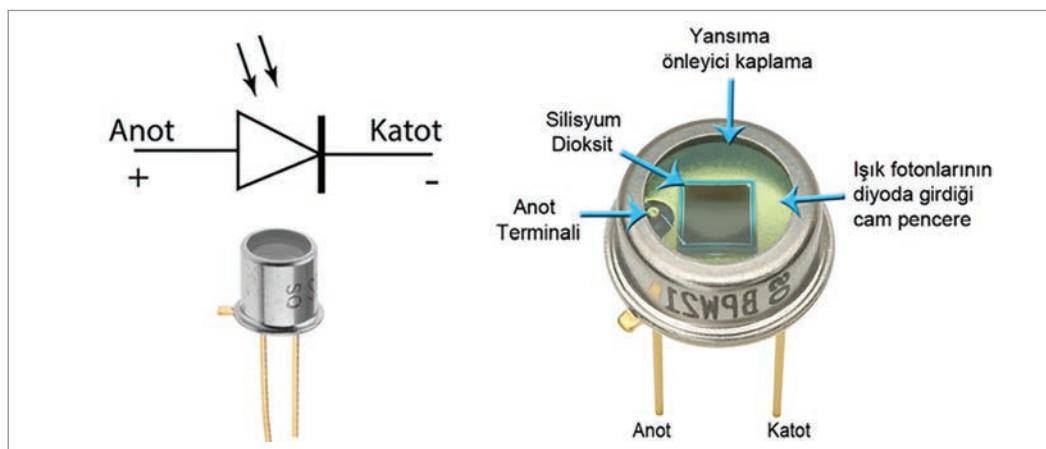

Görsel 3.11: Foto diyot simbolü ve görünümü

Şekil 3.15'te ışığa bağlı olarak foto diyotlardan ters yönde geçen akımın değişim eğrisi verilmiştir. Foto diyotlarda, mercekli kısma gelen ışığa göre katottan anota doğru akan düşük değerli akımda değişim gözlemlenir. Foto diyottan geçen akım, ışığın şiddetine bağlı olarak 100 mA ile 150 mA, gerilim ise 0,14 ile 0,15 volt arasında değişiklik gösterir ve çok küçüktür.

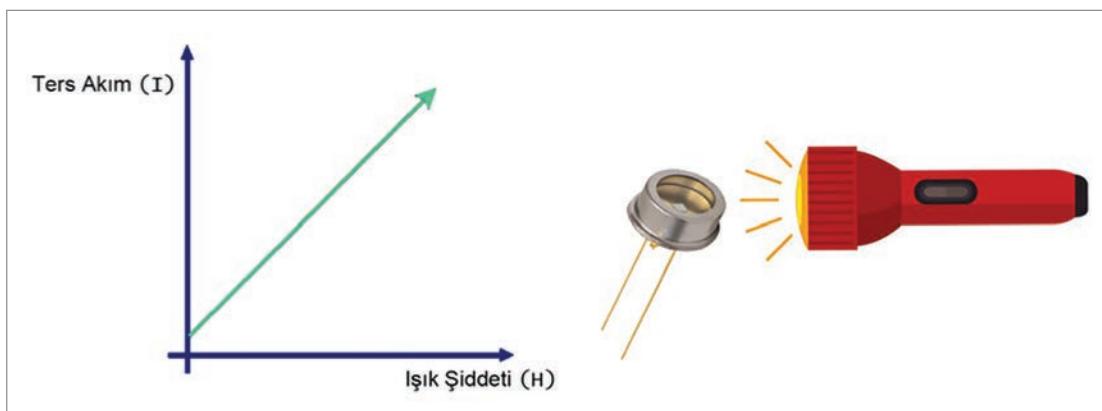


Şekil 3.15: Foto diyot akım ve ışık eğrisi

3.2.2.1. Foto Diyot Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü

Foto diyot sağlamlık kontrolü için foto diyota ışık uygulanır ve ölçü aleti diyot kademesine alınır. Foto diyotun anot ve katot uçlarında ölçümler yapılır. Ölçümlerden birinde ölçü aletinde **05x** veya **06x** gibi değerler okunurken, diğer ölçüm sonucu ise “1” değeri okunur. Okunan “1” değeri çok yüksek (sonsuz) direnç anlamındadır. Ölçü aletinde **05x** veya **06x** gibi değerler okuduğumuz ölçüm sırasında ışık kaynağı foto diyottan uzaklaştırılırsa ölçü aletinde “1” değeri görülür. Bu işlemler bize foto diyotun sağlam olduğunu gösterir.

Ölçü aletinde **05x** veya **06x** gibi değerler okduğunda kırmızı probun bağlı olduğu uç **katot** ucu, siyah probun bağlı olduğu uç ise **anot** ucudur (Şekil 3.16).

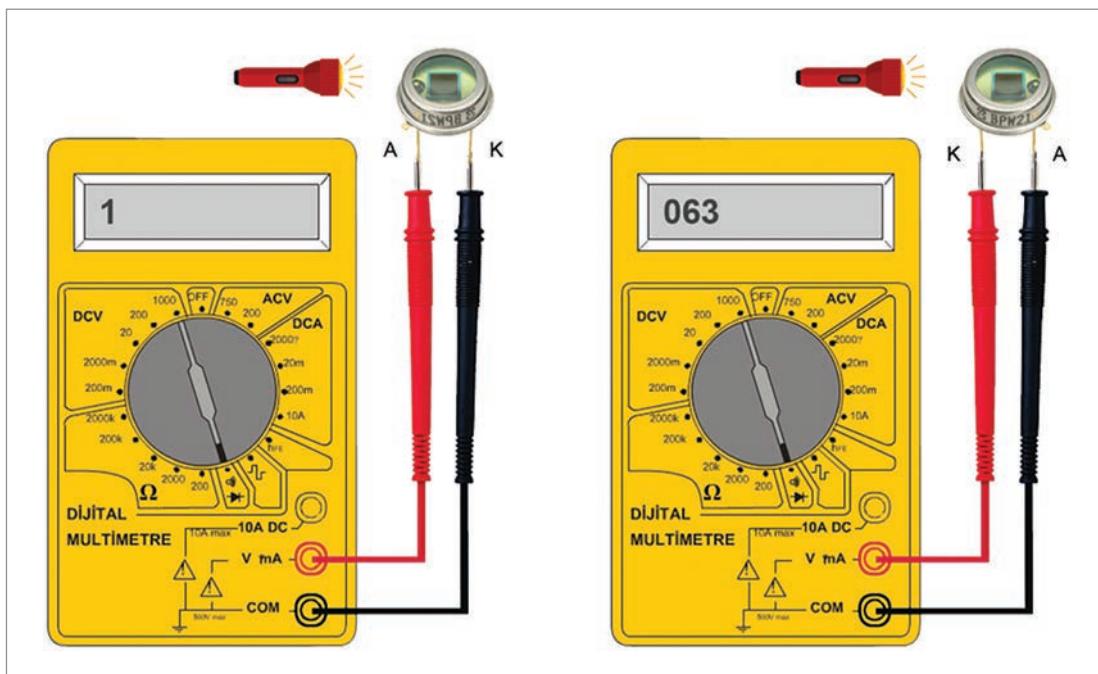


Şekil 3.16: Foto diyot uçlarının tespiti ve sağlamlık kontrolü

3.2.3. Foto Transistör

Foto transistör için ışığa duyarlı transistör denebilir. Çalışma prensibi normal transistöre benzese de normal transistörden farklı yanları vardır. Foto transistör, beyz polarma gerilimini, üzerinde bulunan mercekli bir pencereden giren ışık fotonları yardımı ile alır. Mercekli pencereden giren ışık fotonları, beyz gerilimini sağlayarak transistörün iletme geçmesini sağlar. Foto transistörün, PNP ve NPN olan tipleri mevcuttur.

Bir foto transistör iki veya üç bacaklı olabilir. Üç bacaklı foto transistörler, normal transistörler gibi kullanılabilirler. ışık gören pencere kapatılmaz ise normal transistör çalışması ile beraber ışık etkisi de ilave edilmiş olur. İki bacaklı olanlarda ise beyze bağlı bacak kaldırılmıştır. Bu durumda sadece ışık ile çalışma gerçekleşir (Görsel 3.12).

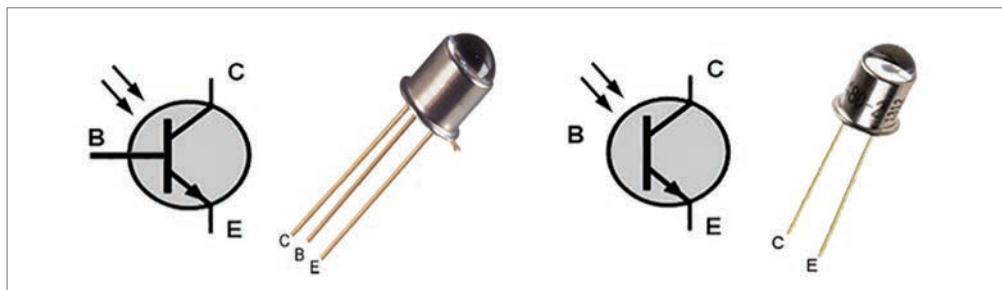


Görsel 3.12: Foto transistör simbolü ve görünümü

3.2.3.1. Foto Transistör Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü

Üç bacaklı foto transistörün sağlamlık kontrolü ve uçlarının tespiti, normal transistöre benzer. Normal transistör için uygulanan işlemler foto transistör için de uygulanır. Lakin bu ölçümlere ek olarak ışık durumu da göz önüne alınarak kollektör ve emiter arasında ölçülmeye çalışılabilir.


İki bacaklı foto transistörün kontrolü için öncelikle ölçü aleti dijital konumuna alınır. Foto transistörün ışık alan kısmı kapatılır. Bu anda ölçü aletinde "1" değeri, yani sonsuz direnç görülür. Foto transistörde ışık uygulandığında ise ölçü aletinde küçük bir değer okunur. NPN bir foto transistör için değer okuduğumuzda kırmızı prob kollektör, siyah prob ise emiterdir. Bu sonuçlar foto transistörün sağlam olduğunu gösterir.

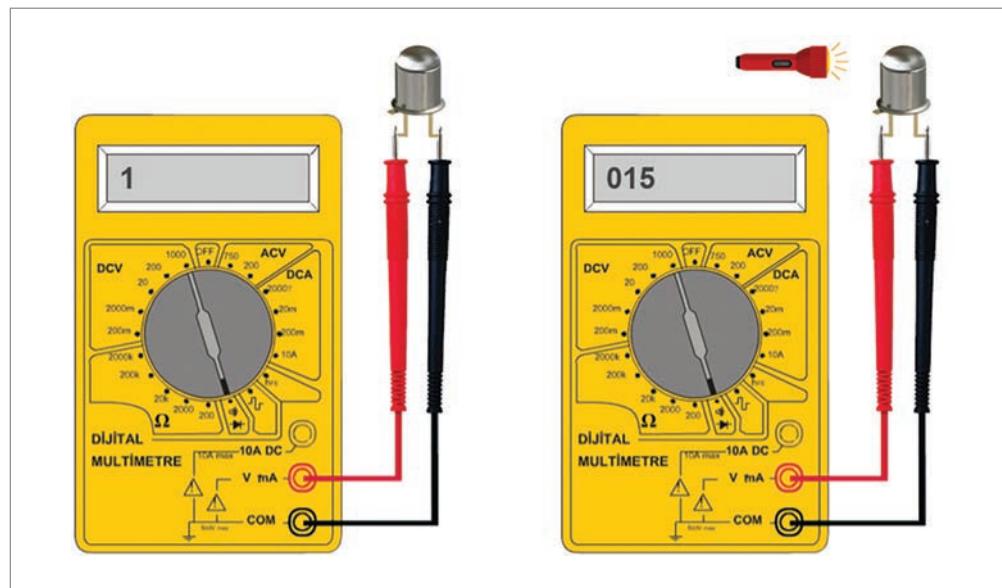

Şekil 3.17: Foto transistör uçlarının tespiti ve sağlamlık kontrolü

3.2.4. Optokupplör

İki elektronik devre arasında herhangi bir elektriksel bağlantı olmadan devreler arasında optik işinlarla iletişim kuran veya sinyal aktarımı sağlayan devre elemanlarına **optokuplör** adı verilmektedir. Yalıtım özelliği sayesinde **optik yalıtıcı** adı da verilir. Örnek verecek olursak 12 voltlu ve 220 voltlu gerilimin kullanıldığı devrelerde, gerilimleri birbirinden ayırmak için optokuplörler kullanılabilir. Verici eleman olarak led diyon kullanılır. Alıcı eleman olarak foto eleman (foto transistör, foto diyon vb.) kullanılır. Led diyon üzerinden akım geçtiğinde karşısındaki foto transistör iletme geçer ve devre tamamlanır (Görsel 3.13).

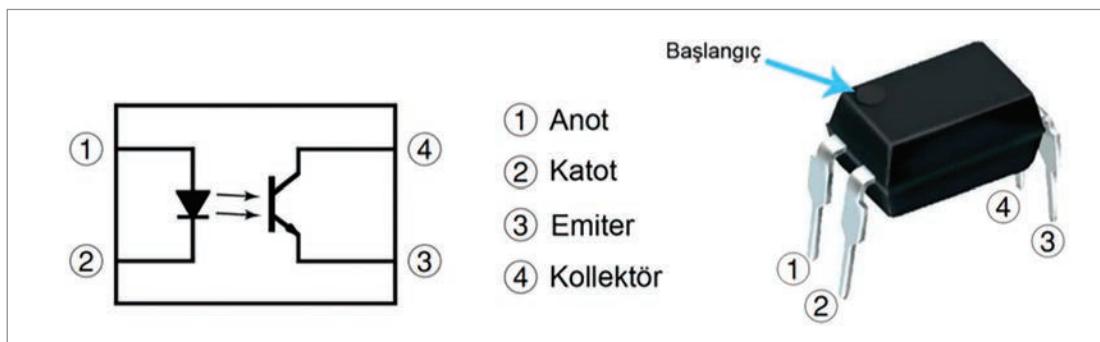


Görsel 3.13: Optokupplör sembolü ve görünümü

3.2.4.1. Optokuplör Uçlarının Tespiti ve Sağlamlık Kontrolü

1. Aşama: Ölçü aleti diyonet kademesine alınır. Kırmızı ve siyah prob sırasıyla optokoplörün 1-2, 2-1, 3-4, 4-3 uçlarına temas ettirilir. Bu ölçümlerde 1. uca kırmızı prob, 2. uca ise siyah prob temas ettiğinde ölçü aletimiz değer gösterir. Diğer ölçümlerde değer göstermez. Bu durum optokoplörün 1-2 uçlarında led diyonet olduğunu gösterir. Doğal olarak optokoplörün 3-4 uçlarında ise foto eleman olduğu anlaşılır.

2. Aşama: Ölçü aleti diyot kademesine alınır. Problar optokuplörün 3-4 uçlarına temas ettirilir. Bu durumda ölçü aletinde değer okunmaz. Optokuplörün 1-2 uçları olarak belirlediğimiz led diyota uygun miktarda ve doğru yönde gerilim uygulanır. Bu işleminden sonra ölçü aletinin ekranında değer okunur. Bu sonuçlar optokuplörün sağlam olduğunu gösterir.

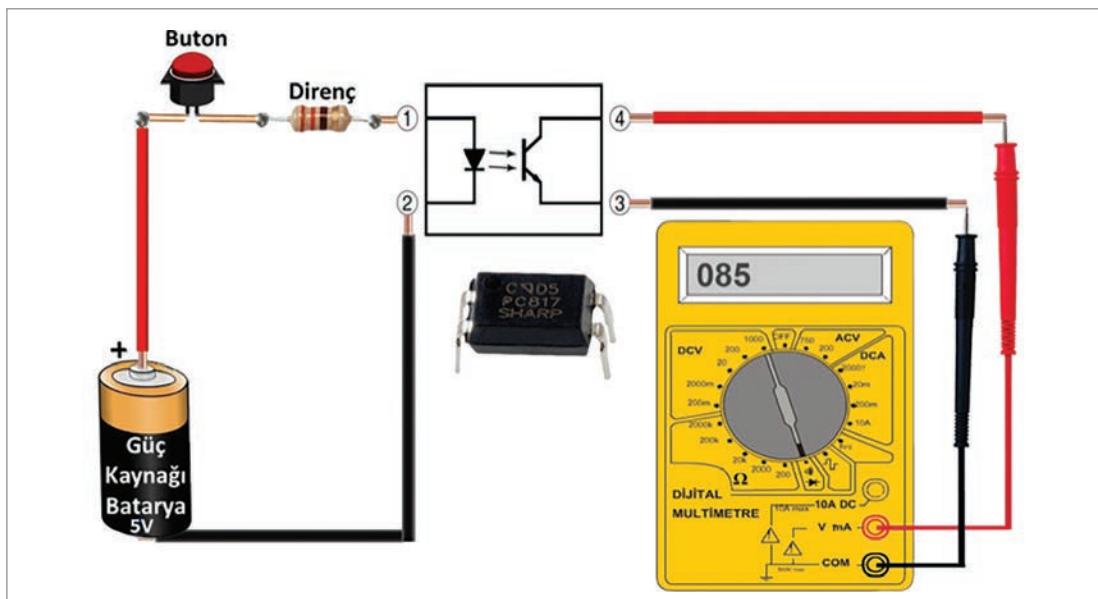

Görsel 3.14: Optokuplör uçlarının tespiti ve sağlamlık kontrolü


UYGULAMA 3.4 : LDR SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ : LDR (foto direnç) sağlamlık testini yapmak.



UYGULAMA YAPRAĞI

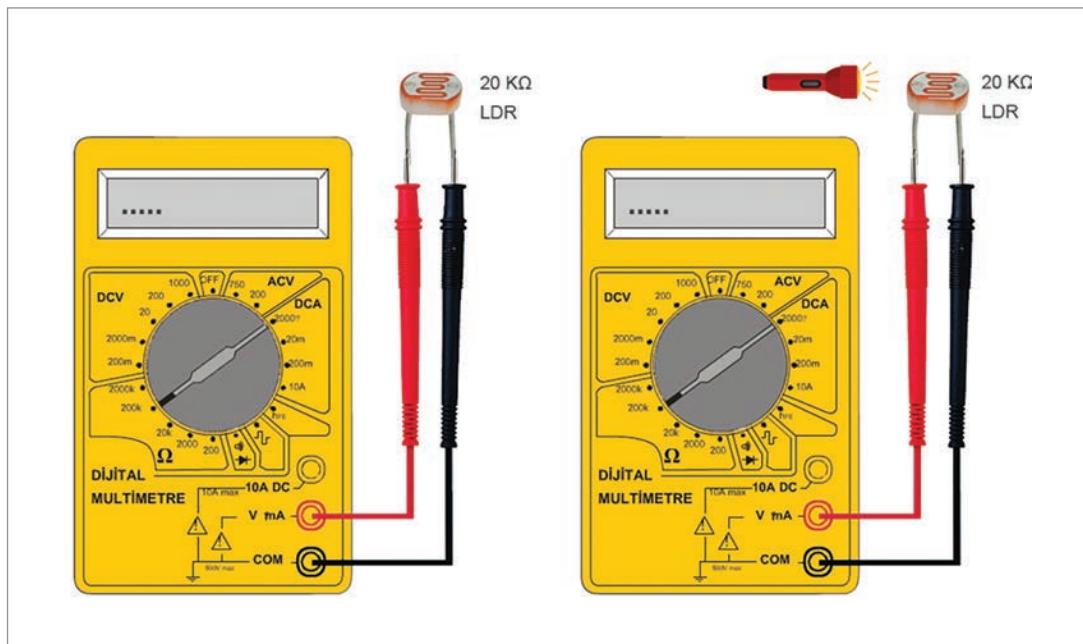1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
LDR (Foto direnç)	20 kΩ	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları



1. LDR'nin direnç değeri göz önüne alınarak ölçü aleti uygun direnç kademesine alınır.
2. Ölçüm işlemlerinde LDR'ye el değdirilmeden ölçüm yapılır.
3. Karanlık ve aydınlatma ortamda LDR ölçülür.
4. Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**

Kriter	Işık var	Işık yok
Ölçü		

Kriter	LDR (Foto Direnç)	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Foto direnç sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			

YARI İLETKEN ELEMANLAR

UYGULAMA 3.5: FOTO DİYOT UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ


AMAÇ

Foto diyot uçlarının tespitini ve sağlamlık testini yapmak.



UYGULAMA YAPRAĞI

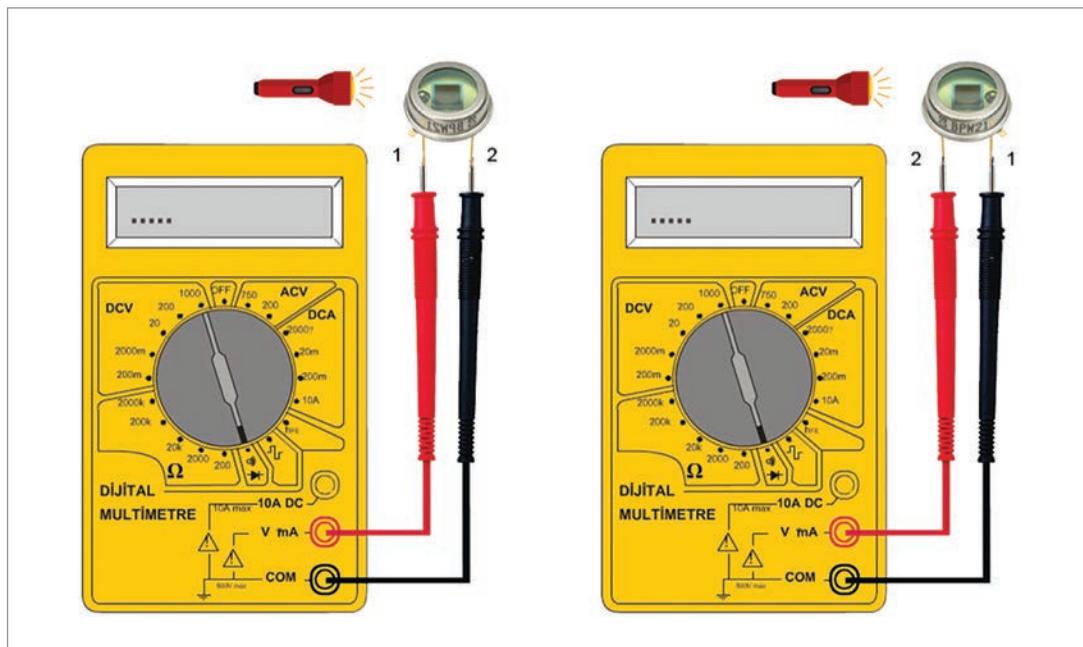1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Foto diyot	Standart	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları



- Ölçü aleti diyot kademesine alınır.
- Ölçüm işlemlerinde foto diyota el değiştirilmeden ölçüm yapılır.
- Foto diyot karanlık ortamda her iki yönlü ölçülür.
- Foto diyot aydınlatma ortamda her iki yönlü ölçülür.
- Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolara yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	Karanlık	Aydınlık
Ölçü (1-2)		
Ölçü (2-1)		

Kriter	1. bacak	2. bacak
Bacak isimleri		

Kriter	Foto Diyot	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koynuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Diyot uçlarını tespit eder.			
Diyot sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			

YARI İLETKEN ELEMANLAR


UYGULAMA 3.6: FOTO TRANSİSTÖR UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ : Foto transistör uçlarının tespitini ve sağlamlık testini yapmak.



UYGULAMA YAPRAĞI

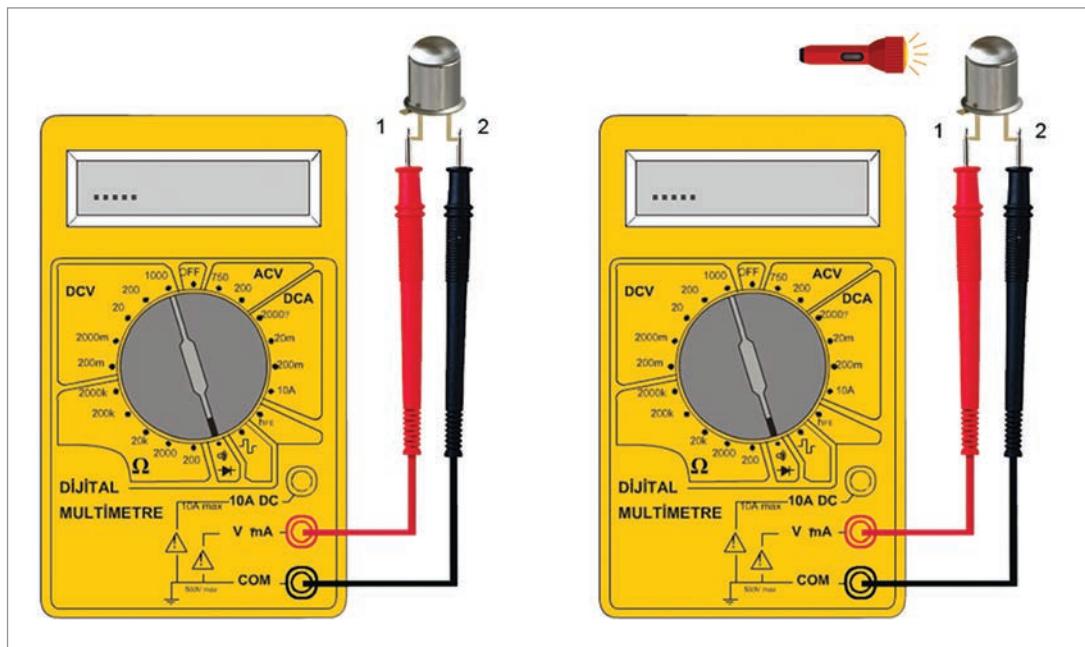1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Foto transistör	İki bacaklı	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları



1. Ölçü aleti diyon kademesine alınır.
2. Ölçüm işlemlerinde foto transistöre el deşdirilmeden ölçüm yapılır.
3. Foto transisötör karanlık ortamda her iki yönlü ölçülür.
4. Foto transisötör aydınlatır ortamda her iki yönlü ölçülür.
5. Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolara yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	Karanlık	Aydınlık
Ölçü (1-2)		
Ölçü (2-1)		

Kriter	1. bacak	2. bacak
Bacak isimleri		

Kriter	Foto Transistör	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirdip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Foto transistör uçlarını tespit eder.			
Foto transistör sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			

**UYGULAMA 3.7: OPTOKUPLÖR UÇLARININ TESPİTİ VE
SAĞLAMLIK TESTİ**


AMAÇ

: Optokuplör uçlarının tespitini ve sağlamlık testini yapmak.



**UYGULAMA
YAPRAĞI**

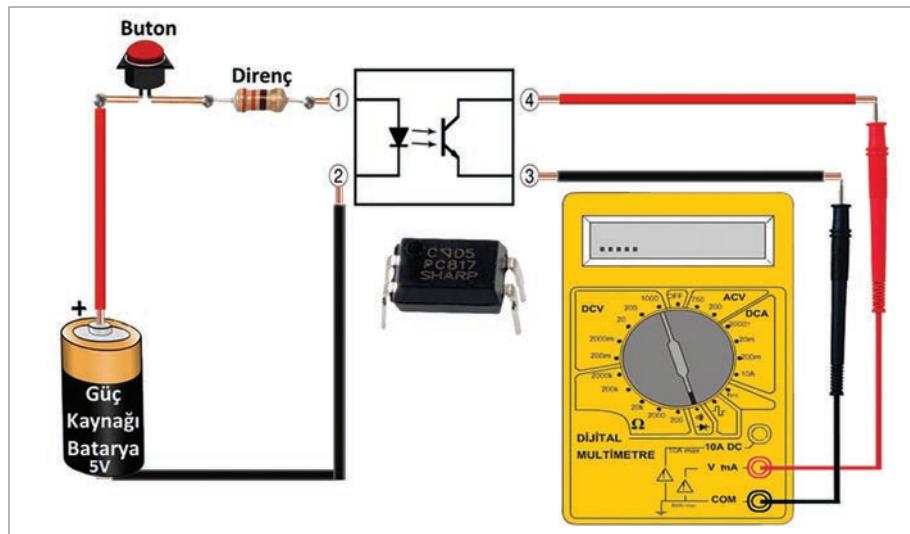1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Optokuplör	PC817	1
Güç kaynağı	5 V	1
Buton	Push	1
Direnç	330 Ω	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları



1. Ölçü aleti diyon kademelerine alınır.
2. Optokuplör giriş ve çıkış uçlarının tespiti yapılır.
3. Optokuplör giriş uçlarını beslemek için basit bir devre kurulur.
4. Giriş gerilimi uygunlandıktan sonra ölçü aleti ile optokuplörün çıkışı ölçülür.
5. Elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler**Alınan Değerler, Sonuç**

Kriter	1. bacak	2. bacak	3. bacak	4. bacak
Bacak isimleri				

Kriter	Işık var	Işık yok
Ölçü		

Kriter	Optokuplör	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirdip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Optokuplör uçlarını tespit eder.			
Optokuplör besleme devresi kurar.			
Optokuplör sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			

3.3. TERMİSTÖR VE MOSFET

AMAÇ

Termistörün özellikleri, çalışma yöntemlerini ve mosfet özelliklerini açıklamak.

GİRİŞ

Elektronik devre elemanları olan termistör ve mosfet öğrenme biriminin bu konusunda yakından tanıtılmacaktır.

3.3.1. Termistör (Isı Etkili Direnç)


Isı etkisi ile direnç değeri değişen yarı iletken devre elemanıdır. Bu eleman bir direnç çeşididir. Thermo (ısı) ve resistor (direnç) kelimelerinden türetilmiştir.

Isı etkili dirençler ikiye ayrılır:


- NTC (Negative Temperature Coefficient – Negatif Sıcaklık Katsayılı)
- PTC (Positive Temperature Coefficient – Pozitif Sıcaklık Katsayılı)

a) NTC (Negatif Sıcaklık Katsayılı):

Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci azalır, sıcaklık düşükçe direnci artır. Kısaca ısı ile direnci ters orantılıdır.

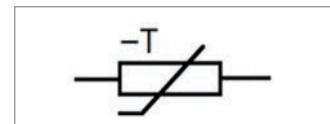


Şekil 3.18: NTC sembolü

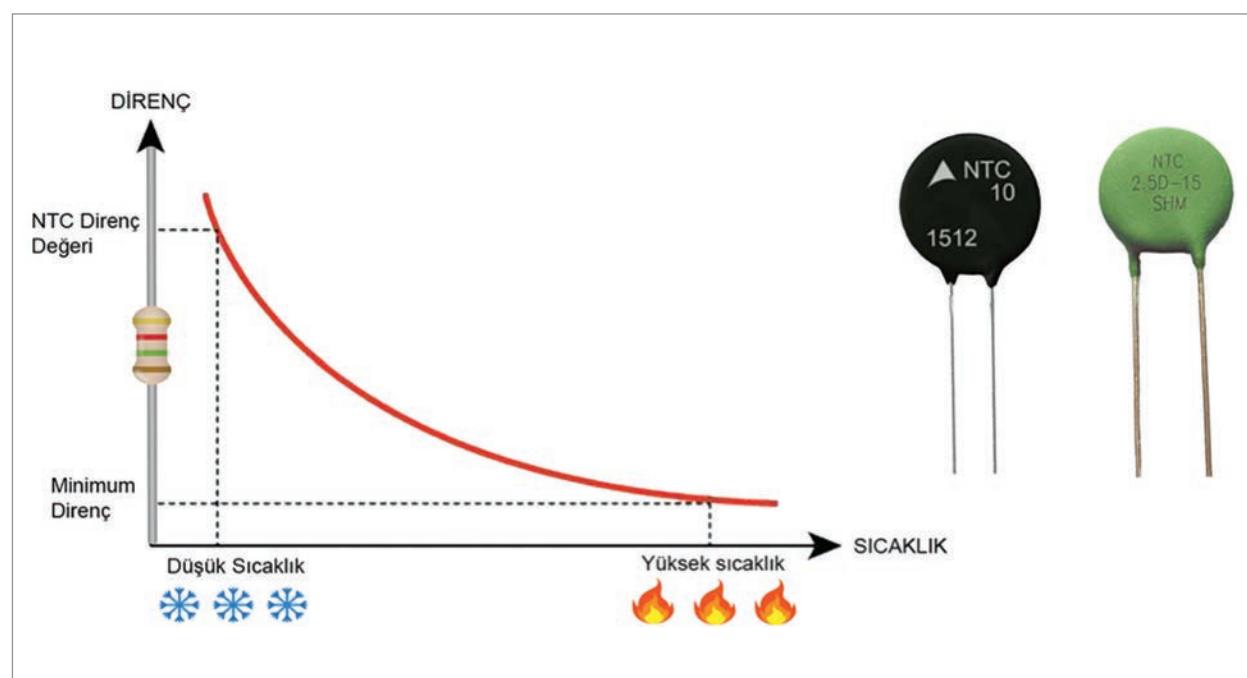


Görsel 3.15: NTC sıcaklık-direnç eğrisi ve fiziksel görünümü

b) PTC (Pozitif Sıcaklık Katsayılı):

Üzerindeki sıcaklık arttıkça direnci artırır, sıcaklık düşükçe direnci azalar. Kisaca ısı ile direnci doğru orantılıdır.

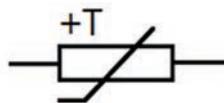

Şekil 3.19: PTC simgesi

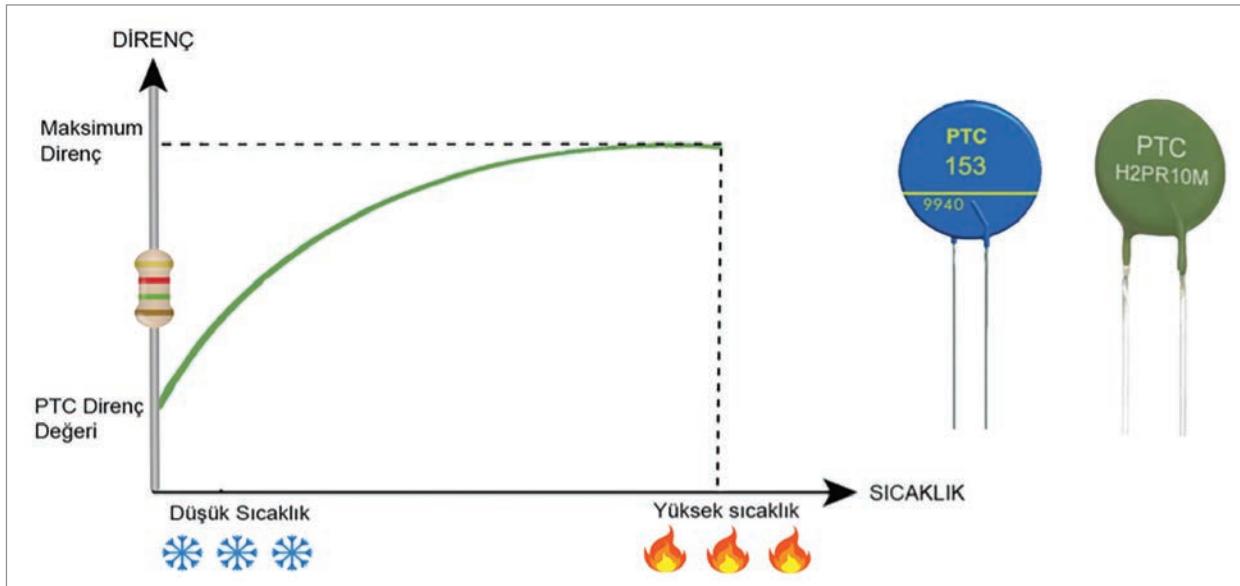

Görsel 3.16: PTC sıcaklık-direnç eğrisi ve fiziksel görünümü

3.3.1.1. Üzerinde Rakam Yazan Termistör Değerlerinin Bulunması

Termistörlerin direnç değeri üzerine rakam veya renk olarak yazılmaktadır. Direnç değeri üzerine renk olarak yazılan termistörlerin direnç değeri sabit direnç gibi bulunur. Direnç değeri üzerine rakam olarak yazılanlar ise aşağıdaki örneklerdeki gibi bulunur.



1

**Soru:**

Yandaki NTC üzerinde 153 yazmaktadır. İlk iki rakamı aynen yazılır. Son rakamı 3 olduğu için 3 adet 0 (sıfır) eklenir.

Çözüm:

$$15.000 \Omega = 15 \text{ k}\Omega$$

2

**Soru:**

Yandaki PTC üzerinde 102 yazmaktadır. İlk iki rakamı aynen yazılır. Son rakamı 2 olduğu için 2 adet 0 (sıfır) eklenir.

Çözüm:

$$1.000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega$$

3**Soru:**

Yandaki NTC üzerinde 10K yazmaktadır. NTC direnç değeri direkt okunur.

Çözüm:

10 K Ω

4**Soru:**

Yandaki PTC üzerinde 15R yazmaktadır. PTC direnç değeri direkt olarak okunur.


Çözüm:

15 Ω

3.3.1.2. Termistör Sağlamlık Kontrolü

Ölçüm yapılacak NTC veya PTC'nin direnç değeri göz önüne alınarak ölçü aleti uygun direnç kademesine alınır. Oda sıcaklığında yapılan ölçümde NTC ve PTC'nin üzerinde yazan direnç değerine yakın bir değer okunur.


NTC ve PTC havaya veya benzeri bir araç ile ısıtıldığında NTC'nin direnç değeri azalır, PTC'nin ise direnç değeri artar. Bu artış ve azalış belli bir noktada sabitlenir. Bu sonuçlar termistörlerin sağlam olduğunu gösterir.

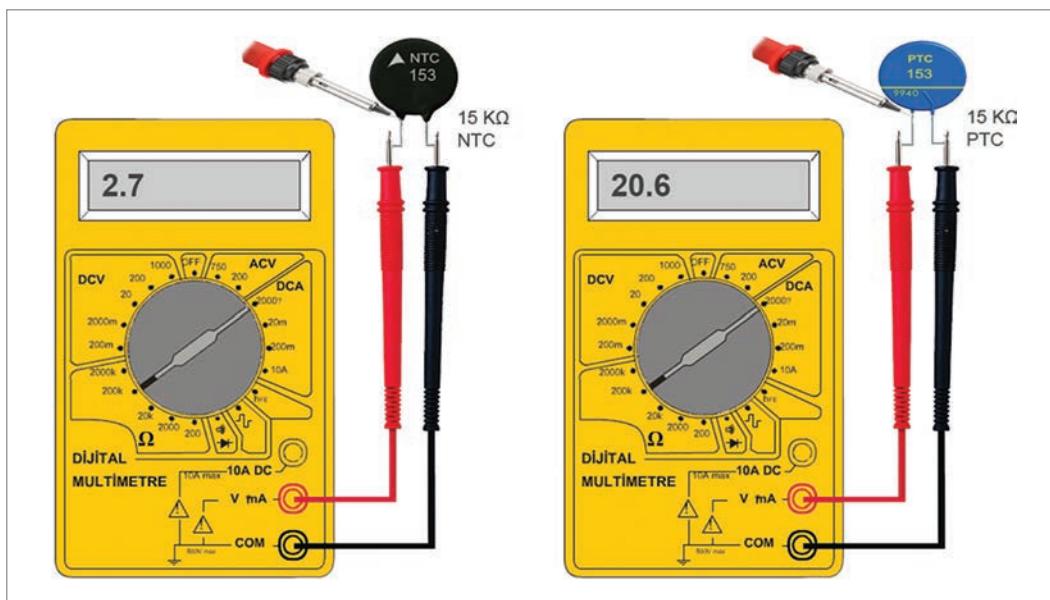


Şekil 3.20: PTC sıcaklık-direnç eğrisi ve fiziksel görünümü

3.3.2. Mosfet

Mosfet; metal oksit yarı iletkenli, analog ve dijital devrelerde sıkılıkla kullanılan, alan etkili bir transistördür. Mosfetler akım kaybı olmadan iletme geçebilirler. Dolayısıyla elektronik gürültüsü oldukça düşüktür. Bu özellikleri oldukça yaygın kullanılmalarını sağlamıştır.

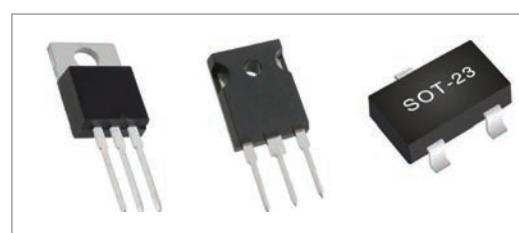


Görsel 3.17: Mosfet fiziksel görünümü

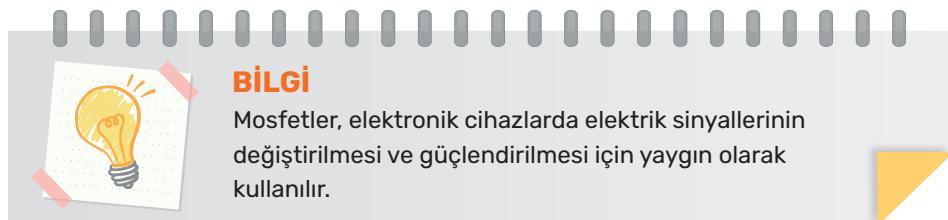

Mosfetler, transistörler gibi üç bacaklıdır. Bu bacaklar: **G (gate)**, **S (source)**, **D (drain)** bacaklarıdır.

- **G (Gate)** : BJT'nin beyz bacağına benzetilebilir, Türkçe karşılığı geçit veya kapıdır.
- **S (Source)** : BJT'nin emiter bacağına benzetilebilir, Türkçe karşılığı kaynaktır.
- **D (Drain)** : BJT'nin kollektör bacağı benzetilebilir, Türkçe karşılığı akaç veya oluktur.

Gate ucu ile source ucunun çıkarıldığı bögeye **kanal** denir. Mosfetler kanal bölgesindeki madde kullanıma göre **N kanallı** ve **P kanallı** olarak ikiye ayrılmaktadır. N kanallı bir mosfete pozitif (+) gerilim uygulanırsa akım drainden source yönüne doğru olur. P kanallı bir mosfete negatif (-) gerilim uygulanırsa akım sourcedan draine doğru olur. Şekil 3.21'de N kanallı ve P kanallı mosfetin simbolü görülmektedir. Ayrıca şekilde P kanallı mosfetin çalışması musluğa benzetilmiştir.

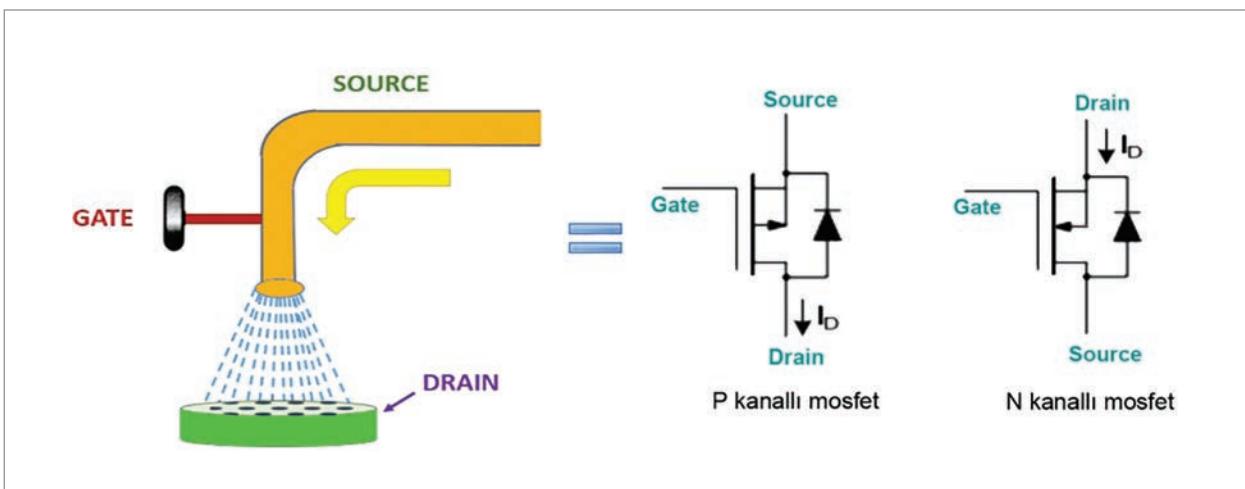

Şekil 3.21: Mosfetin çalışmasının musluğa benzetilmesi

Mosfetler şekillerine göre de farklı tiplere ayrılmaktadırlar. Bunlar **azaltan tip** (depletion) ve **çoğaltan tip** (enhancement) olmak üzere iki çeşittir.


a) Azaltan Tip Mosfet (D-Mosfet)

Azaltan tip mosfetler gate-source arasında gerilim sıfır veya negatif değerli olsa dahi drain-source arasında bir miktar akım akıtan yapıdadırlar. Yani normal durumda fiziksel bir kanala sahiptir ve bu kanal, akımı bir miktar geçirir. Şekil 3.22'de azaltan tip N ve P kanallı mosfet yapıları ve sembollerleri görülmektedir.

b) Coğaltan Tip Mosfet (E-Mosfet)

Çoğaltan tip mosfetlerde gate source gerilimi için belirli bir **eşik gerilimi** değeri vardır. Eğer bu eşik gerilimi aşılırsa drain source arasında akım geçışı başlar. Yani normal durumda fiziksel bir kanala sahip değildir. Kanal oluşumu ve akımın akışı için eşik geriliminin aşılması gereklidir. Şekil 3.23'te coğaltan tip N ve P kanallı mosfet yapıları ve sembollerleri görülmektedir.


Şekil 3.22 ve Şekil 3.23'teki sembollerde görüldüğü gibi azaltan tip bir mosfet için gate ucu ile kanalın birleştiği kısım düz çizgi iken, coğaltan tip bir mosfet için ise bu kısım üç ayrı çizgi şeklinde simgelenmiştir.

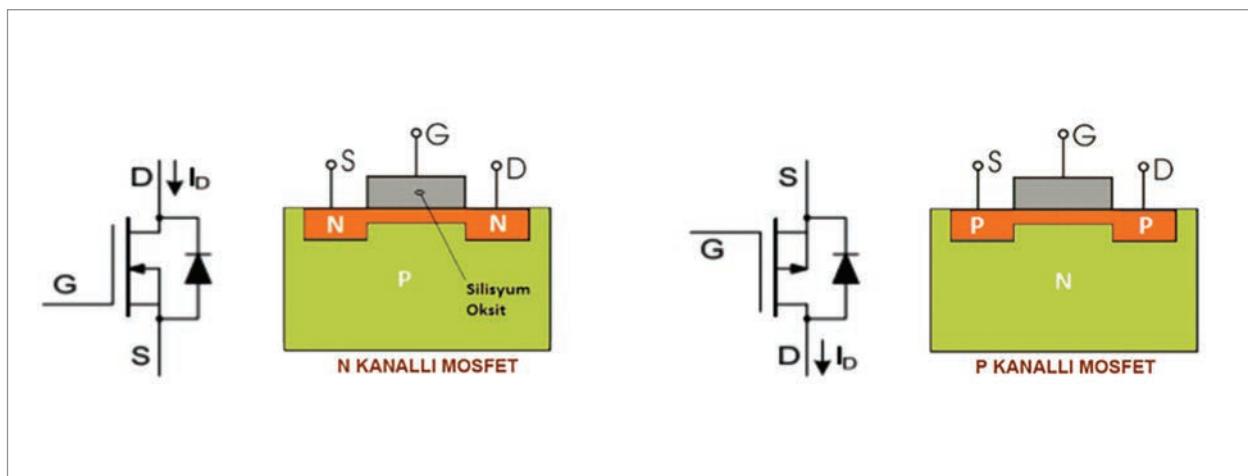

Şekil 3.22: Azaltan tip N ve P kanallı mosfetler

3.3.2.1. Mosfet Kullanırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Mosfetlerde gate bacağı ile kanal bölgesi arasında silisyum nitrat ve silisyum oksit ile yalıtılmıştır. Bu metal oksit tabaka çok ince olduğundan statik elektriğe karşı oldukça hassastır. Yapılarından dolayı statik elektriğe karşı oldukça hassastır. Bu nedenle mosfetlerin kullanımı ve saklanmasında statik elektrik konusunda dikkatli olunmalıdır. Mosfetleri lehimlerken kullanılan havaya mutlaka topraklı olmalı ve düşük güçte kullanılmalıdır.

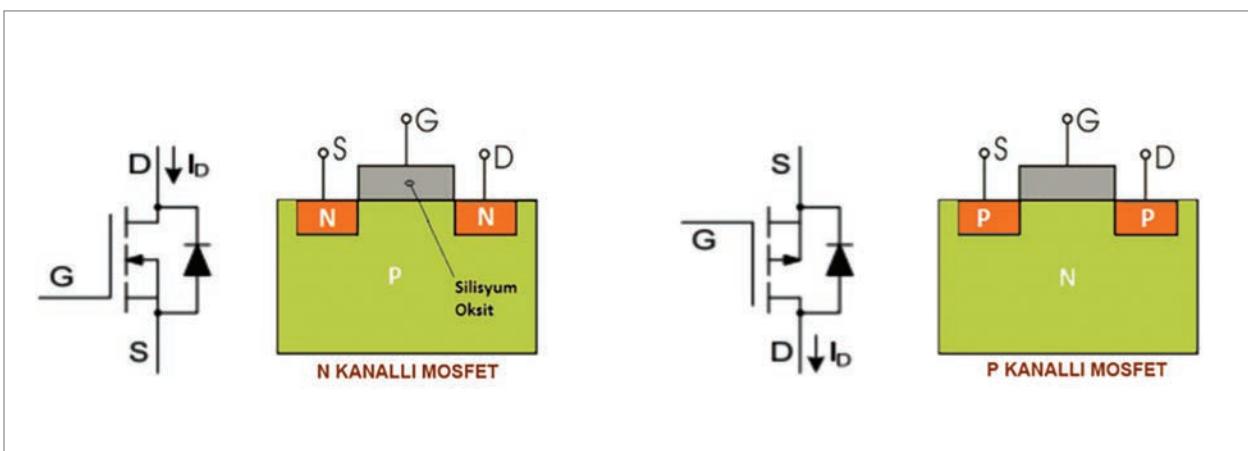

Şekil 3.23: Coğaltan tip N ve P kanallı mosfetler


3.3.2.2. BJT ve Mosfet

BJT ve MOSFET iki farklı transistör çeşididir. Çalışma mantıkları benzer bir şekilde olmasına rağmen yapısal olarak bazı farklılıklarları da bulunmaktadır. Bu farklar şunlardır:

- Mosfetlerin giriş empedansı yüksek, elektrodları arasında iç kapasitansları ise çok düşüktür.
- Mosfet transistörler, BJT'lerden daha yüksek frekanslarda çalışabilirler. Yani daha hızlı çalışır, tepki verme süreleri kısaltır.
- Mosfet transistörlerin güç harcamaları düşüktür ve mekanik dayanımları fazladır.
- BJT'ler akımı akıma çevirirken, mosfetler gerilimi akıma çevirirler.
- BJT'ler tetiklenmesi için bir giriş akımına ihtiyaç duymaktadır. Mosfetler ise giriş akımına ihtiyaç duymazlar.
- BJT emiter, kollektör ve beyz bacaklarından oluşur. Mosfet ise gate, source ve drain bacaklarından oluşur.
- Yeni uygulamaların çoğunda mosfetler BJT'lerden daha çok kullanılır.
- BJT, iletişim için hem elektronları hem de delikleri kullanırken mosfet yalnızca bunlardan birini kullanır ve bu nedenle unipolar transistörler olarak adlandırılır.
- FET'ler gate-source gerilimi eşik gerilimini aştığında anahtarlama yaparlar. FET'lerde gate gerilimi source ve eşik gerilim arasında bir değerde olabilirken, BJT'lerde giriş akımı ne olursa olsun beyz-emitter gerilimi 0.7 V'a yakın bir değerde olur.

3.3.2.3. Mosfet Sağlamlık Kontrolü


Ölçü aleti direnç konumuna alınır. Sağlam mosfet transistörün S-D uçları arası her iki yönde de sıfır yakını direnç gösterir. Aynı zamanda G–D ve G–S uçları arası bir yönde küçük direnç, diğer yönde sonsuz direnç gösteriyorsa sağlamdır. Bunun haricindeki durumlarda mosfet bozuktur (Şekil 3.24).

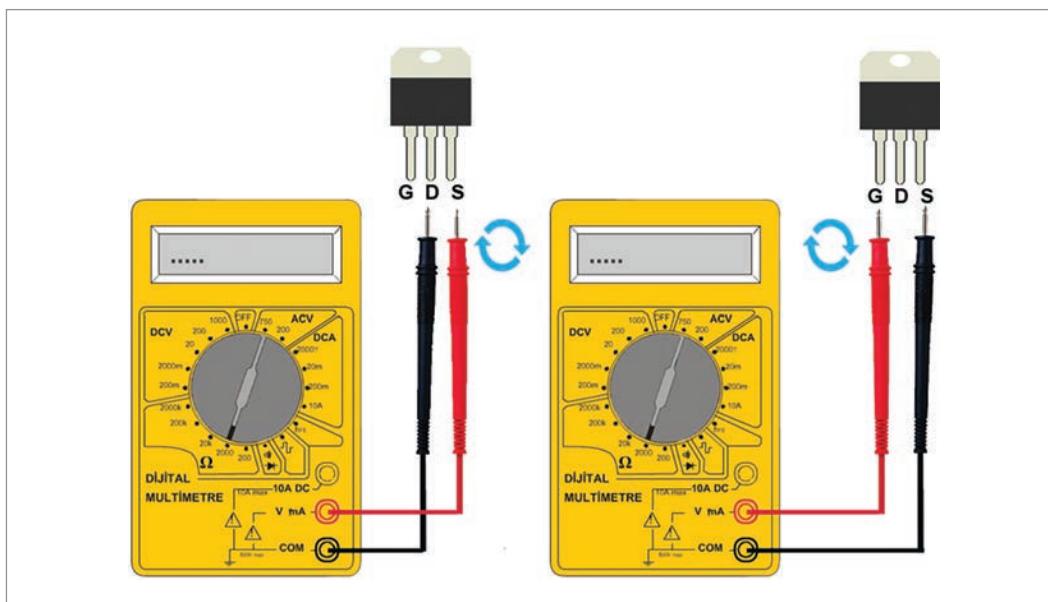

Şekil 3.24: Mosfet sağlamlık kontrolü

3.3.2.4. Mosfet ve Termistör Kullanarak Motor Kontrolü

Bir çeşit termistör olan NTC elemanı ısı uyguladığımızda direnç değeri azalır. Böylelikle çoğaltan tip N kanallı mosfetin gate ucuna uygulanan gerilim artar. Drain-source arasında akım geçisi başlar. Bunun sonucunda motor çalışmaya başlar (Şekil 3.25).

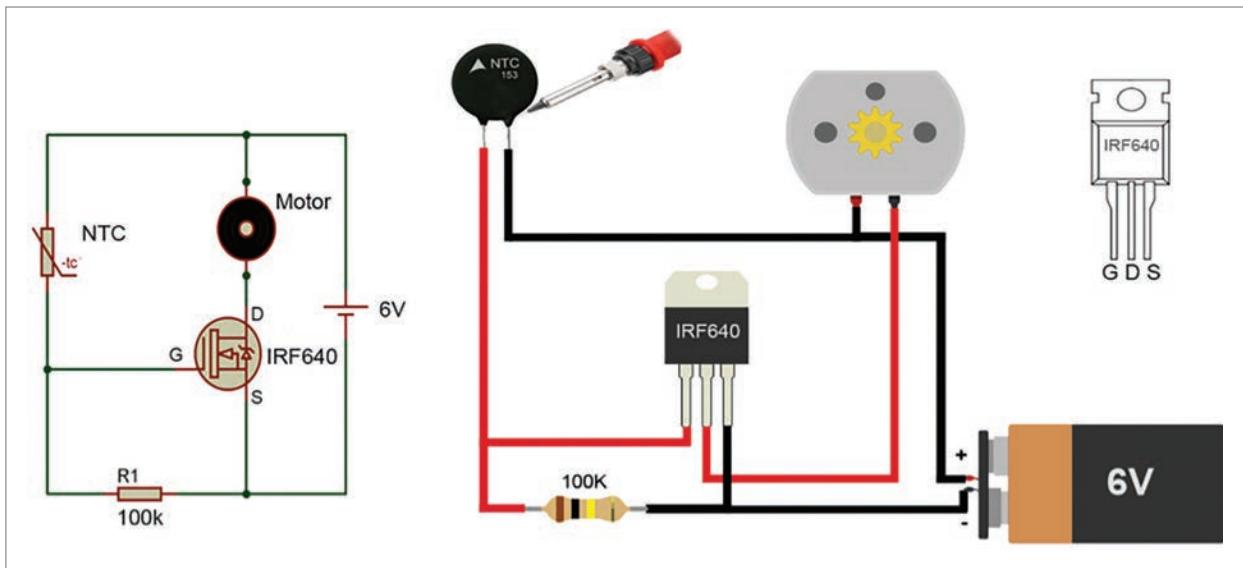


Şekil 3.25: Mosfet ve termistör (NTC) kullanarak motor kontrolü



İŞ GÜVENLİĞİ

Kaza Zinciri (Domino) Teorisi:

Kazalar incelendiğinde beş temel nedenin arka arkaya dizilmesi sonucu meydana geldiği anlaşılmıştır. Olaylar bu beş domino taşıının arka arkaya sıralanarak bir birini düşürmesine benzetilerek açıklanır (Şekil 3.26). Şartlardan biri gerçekleşmedikçe bir sonraki adım meydana gelmez ve zincir tamamlanmadıkça kaza ve yaralanma olmaz. İnsan doğasında bulunan olumsuz unsurlar, tehlikeli durum ve hareketlerle birleştiğinde zarara sebep olan kaza meydana gelir. Kazalar, olumsuzluk ve eksiklikleri bünyesinde bulunmasına rağmen, eğitim ve dikkat ile insanlar tarafından önlenebilir.

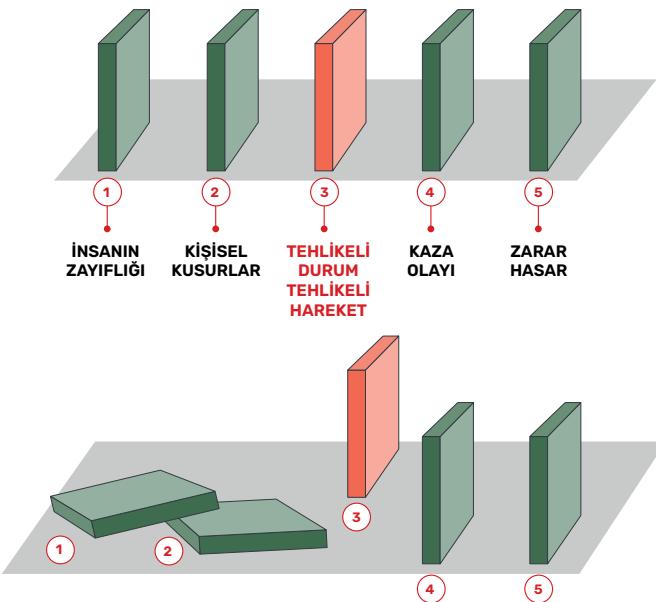

Şekil 3.26: Kaza zinciri (domino) teorisi adımları




UYGULAMA YAPRAĞI

YARI İLETKEN ELEMANLAR

UYGULAMA 3.8: TERMİSTÖR SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ : Termistör sağlamlık testini yapmak.

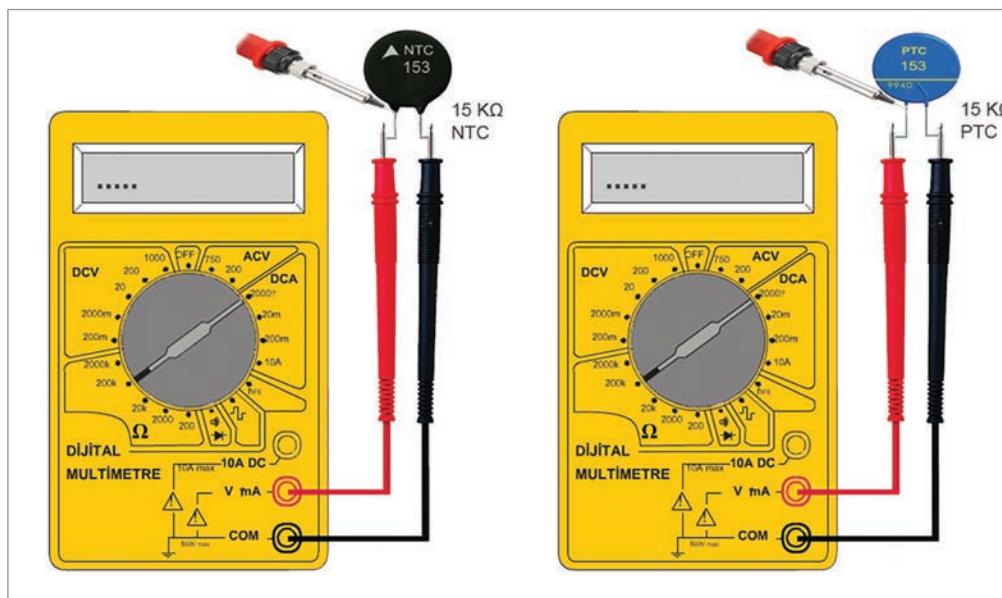1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Termistör-NTC	15 kΩ	1
Termistör-PTC	15 kΩ	1
Avometre	Standart	1

İşlem Basamakları



1. Ölçüm yapılacak NTC veya PTC'nin direnç değeri göz önüne alınarak avometre uygun direnç kademesine alınır.
2. Oda sıcaklığında ölçüm yapılır. Ardından havya veya benzeri bir araçla sıcaklık uygulanarak ölçüm yapılır.
3. Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	NTC	PTC
Oda sıcaklığındaki ölçü		
Isı uygulandığındaki ölçü		

Kriter	Termistör (NTC)	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Kriter	Termistör (PTC)	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretinizi koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
NTC sağlamlık kontrolünü yapar.			
PTC sağlamlık kontrolünü yapar.			
Avometre kullanma becerisine sahiptir.			




UYGULAMA YAPRAĞI

YARI İLETKEN ELEMANLAR

UYGULAMA 3.9: MOSFET SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ : Mosfet sağlamlık testini yapmak.

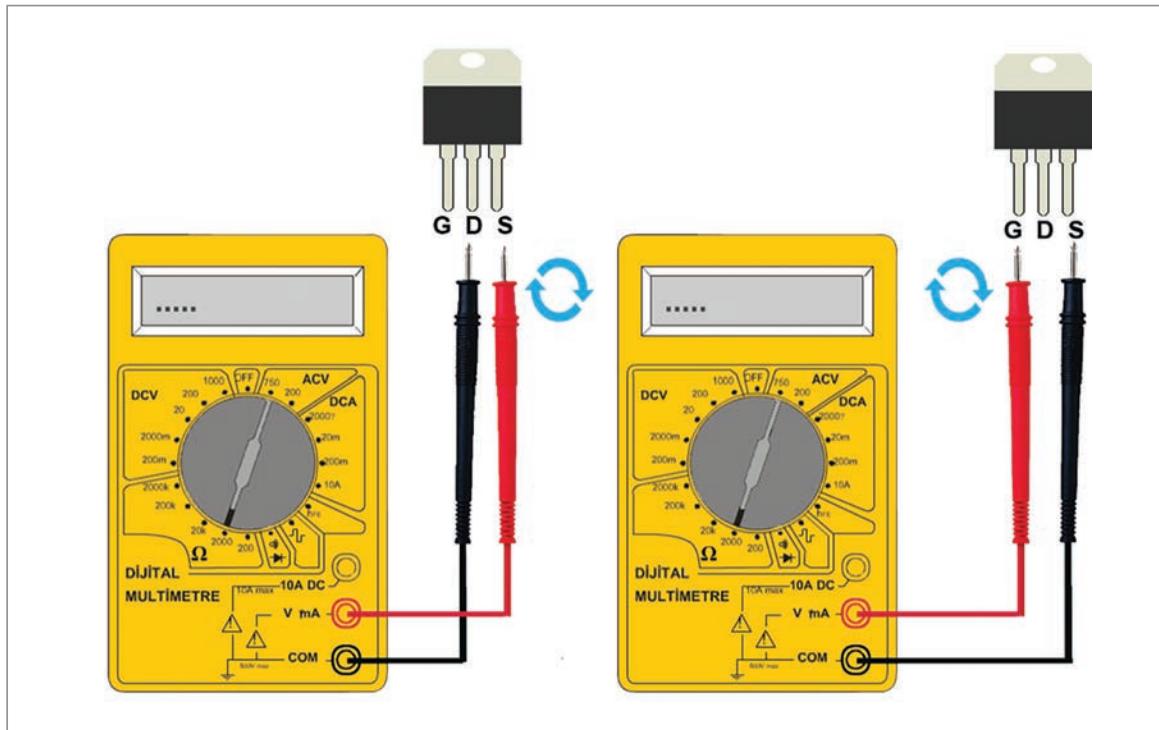1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Mosfet	IRF640	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları



1. Ölçü aleti uygun direnç kademesine alınır.
2. Mosfetin **S-D**, **G-D** ve **G-S** uçları her iki yönlü olarak ölçülür.
3. Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolara yazılır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	Mofset bacakları					
	S-D	D-S	G-D	D-G	G-S	S-G
Ölçü						

Kriter	Mosfet	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	iYİ
Mosfet sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			

3.4. TRİSTÖR TRİYAK VE DİYAK

AMAÇ


Termistörün özelliklerini, çalışma yöntemlerini ve mosfet özelliklerini açıklamak.

GİRİŞ

Elektronik devre elemanları olan tristör, triyak ve diyak mosfet öğrenme biriminin bu konusunda yakından tanıtlacaktır.

3.4.1. Tristör (SCR)

Tristörler; **anot (A)**, **katot (K)**, **geyt (G)** adı verilen üç ayaklı, iç yapısında **PNPN** olarak dört yarı iletken tabakadan oluşmaktadır. Tristörler hem DC hem de AC akım ve gerilimlerde çalışır. Elektrik-elektronikte “güç kontrolü” işlemlerinde hızlı anahtarlama görevini yerine getirirler (Şekil 3.27).

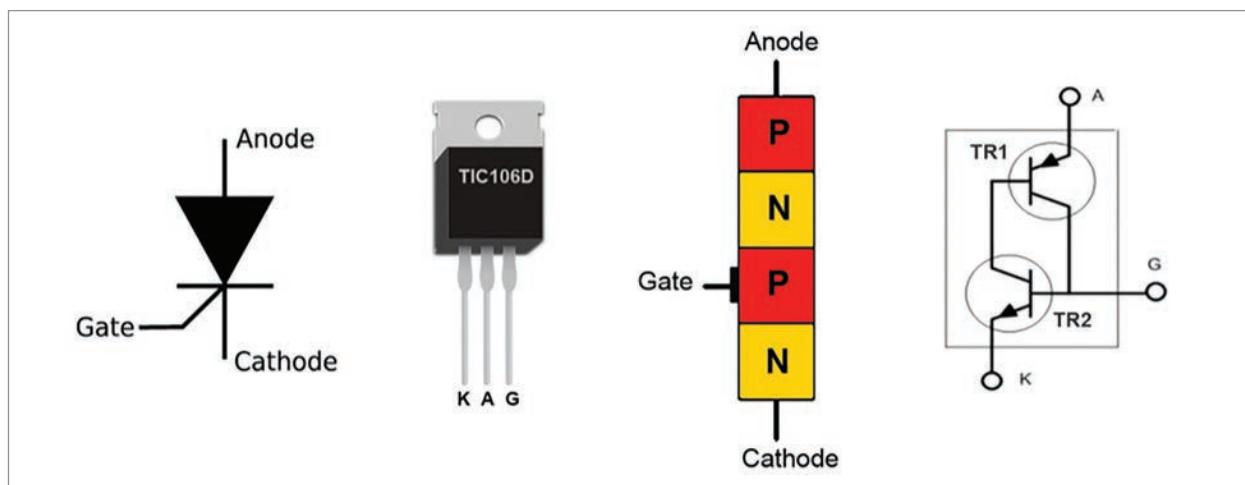

Şekil 3.27: Tristör sembolü, görünümü, yapısı ve transistör eşdeğeri

Tristörlerin N kanalı ve P kanallı olmak üzere iki tipi vardır. Gate ucu N tabakasından çıkarılmış ise buna **N kanallı tristör**, gate ucu P tabakasından çıkarılmış ise buna **P kanallı tristör** denir. Daha çok P kanallı tristörler kullanılmaktadır.

3.4.1.1. Tristörün Avantajları

- Tristörlerin tetiklenmesi için küçük gerilimler yeterlidir.
- Çok hızlı açma ve kapama yaparlar.
- Çok az kayıpla çalışıkları için verimleri yüksektir.
- Çok az ısındıkları için fazla bir soğutma problemleri yoktur.
- Ömürleri uzundur, mekanik darbelere karşı duyarlıdır ve bakım gerektirmezler.
- Birçok kontaktör, röle ve kablo bağlantılarının kullanıldığı karışık, bakımı zor olan, belirli bir süre sonunda kontak takımlarının ya da kontaktörlerin tamamen değiştirilmesinin gerektirdiği uygulamalara son verir.


3.4.1.2. Tristörün Çalıştırılması ve Durdurulması

Tristörün çalıştırılması için öncelikle tristörü doğru polarize etmek gereklidir. Bunun için tristörün anoduna artı (+) ve katotuna eksi (-) gerilim uygulanır. Sonra geyte ufak bir gerilim uygulanarak tristör iletime geçerilir, yani çalıştırılır.


Alternatif akımda tristörün iletimde kalabilmesi için geyt ucunun sürekli tetiklenmesi gereklidir. Doğru akımda ise tristör iletime geçtikten sonra geyt gerilimi kesilse bile tristör iletimde kalmaya devam eder. İletimdeki tristörü **seri anahtar** ve **paralel anahtar** yöntemleri ile durdurabiliriz.

Şekil 3.28'de B1 butonu ile iletime geçen tristör, tristörün anot ucuna seri bağlı B2 stop butonu ile yalıtkan duruma geçer.

Şekil 3.29'da B1 butonu ile iletime geçen tristör, tristörün anot ve katot uçları arasına paralel bağlı B2 butonu ile yalıtkan duruma geçer.

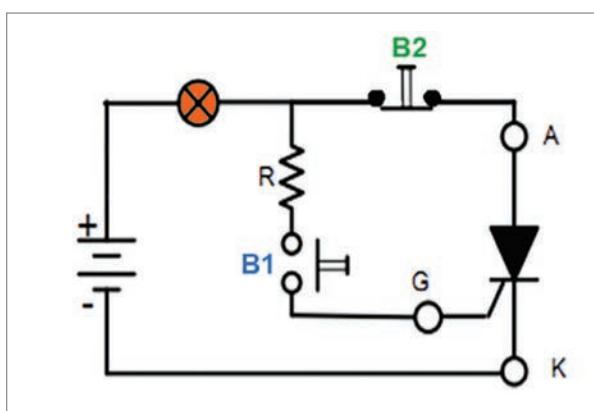


Şekil 3.28: Seri anahtar yöntemi

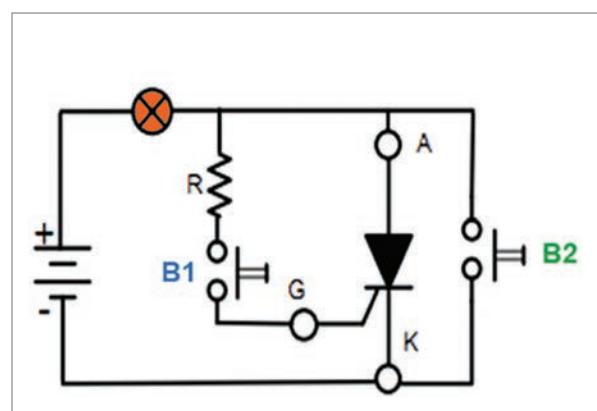

Şekil 3.29: Paralel anahtar yöntemi

3.4.2. Triyak

Triyak, tristörden daha gelişmiş bir yapıya sahip olan ve güç elektronikinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan bir elemandır (Şekil 3.30). N kapılı ve P kapılı iki adet tristörün ters parel bağlanmasıyla oluşturulmuştur.

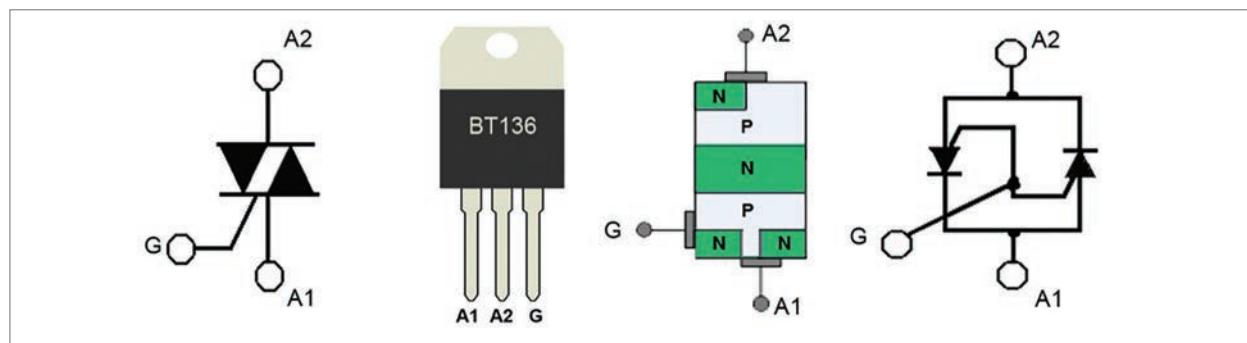

Şekil 3.30: Triyak simbolü, görünümü, yapısı ve tristör eşdeğeri

Triyaklar hem alternatif akım hem de doğru akım devrelerinde kullanılabilir fakat genellikle alternatif akım devrelerini kumanda etmede kullanılır. Yüksek akımları küçük akımlarla kontrol edebilir olması kullanım alanlarını artırmıştır. Ayrıca sessiz çalışması, bakım ihtiyacı olmaması, problemsiz ve rölelere göre oldukça hızlı açma kapama yapması, açma kapama esnasında ark oluşmaması triyakları üstün kılan özelliklerdir.


3.4.2.1. Triyakın Çalışması

Triyak, AC gerilim altında iki yönlü akım geçirebilir. DC gerilim altında ise tristör gibi çalışır. İç yapısında da görüleceği gibi iki tristör birbirine ters olarak paralel bağlanmıştır. Triyak AC gerilim altında çalışırken pozitif alternasta bir tristör, negatif alternasta ise diğer tristör iletime geçer.


Triyakin alternatif akımda iletimde kalabilmesi için gate ucunun sürekli tetiklenmesi gereklidir. Doğru akımda ise bir kez tetiklenmesi sürekli iletimde olması yeterlidir. Şekil 3.30 ve Şekil 3.31'deki devreler AC gerilim ile çalıştırılmaktadır fakat tetiklenme yöntemleri farklıdır.

Şekil 3.31'deki devrede anahtar açıkken triyak yalıtımdadır ve lamba yanmaz. S1 anahtarı kapatılınca triyakın geyt ucu DC gerilim ile tetiklenir ve triyak iletme geçer. Ardından lamba yanar. S1 anahtarı açılırsa lamba söner.

Şekil 3.32'deki devrede anahtar açıkken triyak yalıtımdadır ve lamba yanmaz. S1 anahtarı kapatılınca triyakın geyt ucu AC gerilim ile tetiklenir ve triyak iletme geçer. Ardından lamba yanar. S1 anahtarı açılırsa lamba söner.

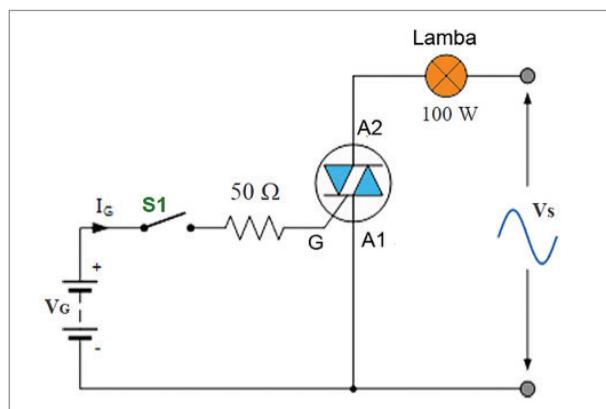


Sekil 3.31: DC ile tetiklenen triyaklı devre

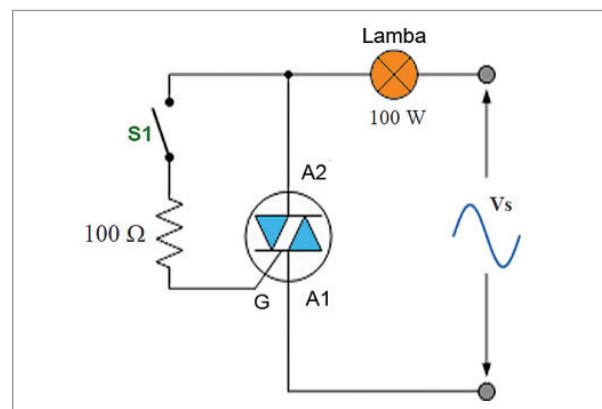


Şekil 3.32: AC ile tetiklenen triyaklı devre

3.4.3. Diyak

Her iki yönde akım geçiren bir tetikleme elemanıdır. İki adet diyodon birbirlerine ters yönlü paralel bağlanmasıyla oluşturulmuş bir elemandır. Çift yönde de aynı görevi gören bir zener diyon gibi çalışır. Devrelerde genellikle **triyakları tetikleme amacıyla** kullanılırlar. Bunun en önemli nedeni diyaklarda gerilim koruyucu özelliğinin olmasıdır. Gerilim koruyucu özelliklerinden de anlaşılacağı üzere diyakların iletme yaptığı belirli gerilim değerleri vardır.

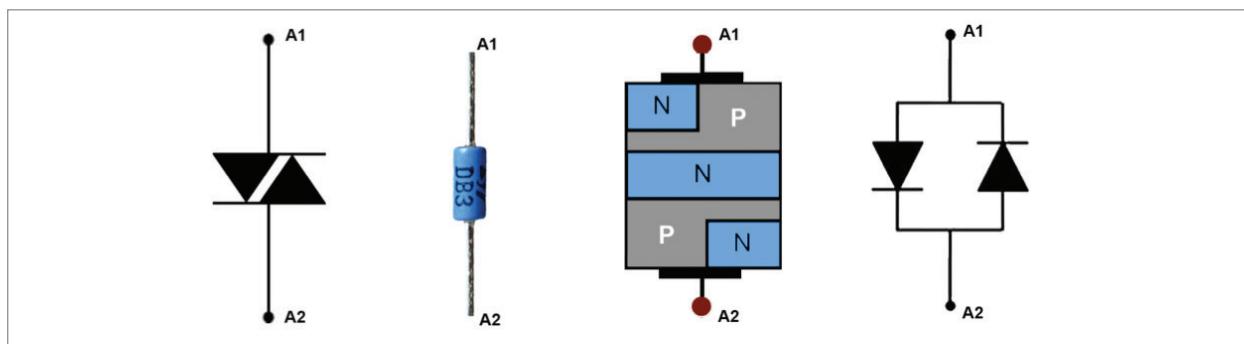

Şekil 3.33: Diyak sembolü, görünümü, yapısı ve diyot eşdeğeri

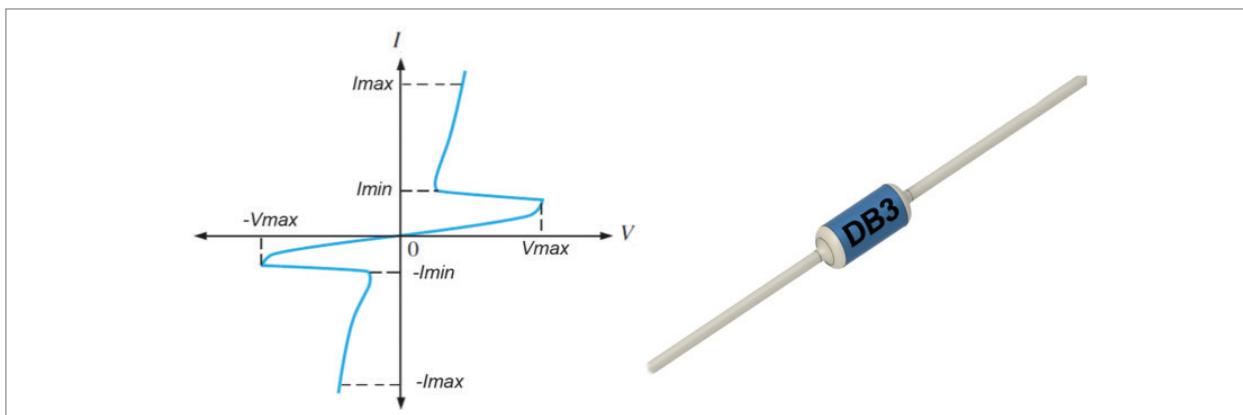

Şekil 3.34: Diyak akım-gerilim eğrisi


Diyakın kırılma gerilimi (V_{max}) 24 – 36 volt aralığındadır. Bu gerilimlerin altında diyak yalıtımdadır yani akım geçirmez. Diyaklar devrelerde hem **doğru polarlama** hem de **ters polarlama** altında çalışabilirler yani devreye her iki yönde de bağlanabilir.

Diyak üzerinden geçecek maksimum akım değeri $I_{max} = 2$ amper dolayındadır. Diyak üzerinden geçecek akım değeri I_{min} değerinin altına düştüğünde diyak yalıtma geçer yani akım geçirmez.


3.4.3.1. Diyak Lamba Kontrol Devresi

Diyaklar genel olarak triyakların faz kontrol devrelerinde kullanılır. Diyaklar, alternatif akımda iki yönde de iletimde olur. Uygun bir devre tasarımlı ile diyak iletimde olduğu zaman diliminde kısa süreli sinyaller verir. Böylelikle lambanın ışık şiddeti, ısıcının yaydığı ısı ve motorun devir sayısını kontrol edilebilir.

Şekil 3.35'te diyakla bir lambanın parlaklığını kontrol edebilecek bir devre görülmektedir. Bu devrede potansiyometre (PR1) değeri değiştirilerek diyaktan geçen akımın dalga şekli kondansatör (C) yardımıyla değiştirilir ve bu şekilde triyak ve lamba üzerinde oluşan alternatif gerilimin dalga şekli ve büyüklüğü değişir. Böylelikle lamba parlaklığını ayarlı yapılabilir.

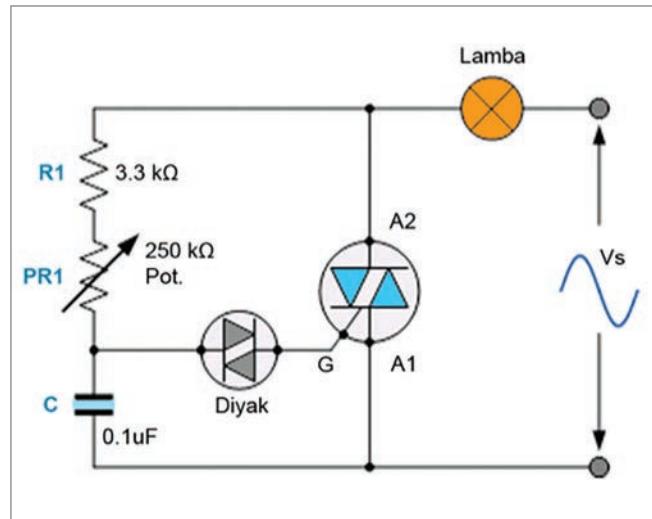

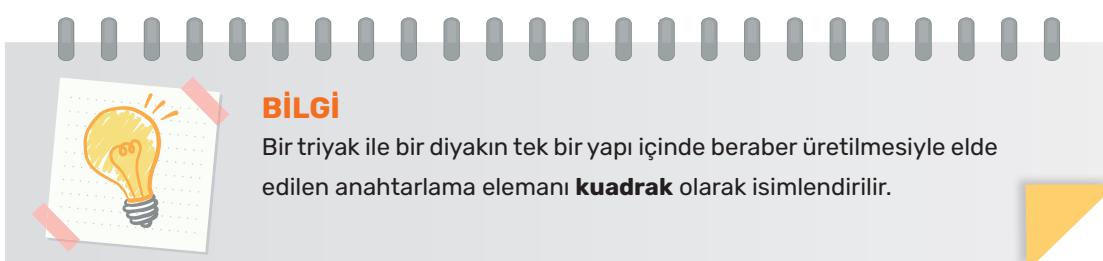Şekil 3.35: Diyak ile lamba parlaklığının kontrolü





UYGULAMA YAPRAĞI


YARI İLETKEN ELEMANLAR

UYGULAMA 3.10: TRİSTÖR UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ

: Tristör uçlarının tespitini ve sağlamlık testini yapmak.

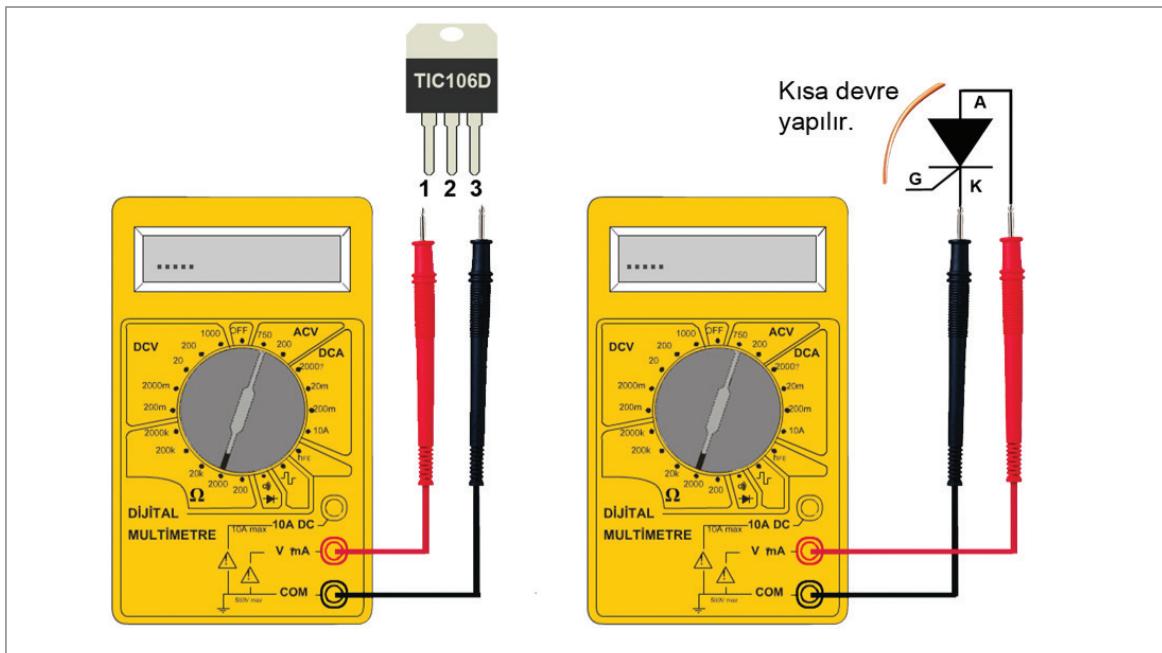1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Tristör	TIC106D	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları

1. Ölçü aleti uygun direnç kademesine alınır.
2. Tristör uçlarının tespiti için tristörün uygulama şamasında belirtilen **1-2**, **1-3** ve **2-3** numaralı uçları her iki yönlü olarak ölçülür.



UYARI

Yapılan altı ölçümün sadece birinde değer okunur. Değer okunduğu anda siyah probun temas ettiği uç **geyt**, kırmızı probun temas ettiği uç **katot**, diğer boştaki uç ise **anot** ucudur.



3. Tristör sağlamlık testinde kırmızı prob **anot** (A) ucuna, siyah prob ise **katot** (K) ucuna temas ettirilir. A-G arasında **kısa devre yokken** ve **kısa devre varken** A-K arası ölçüülür.
4. Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

UYARI

Sağlam bir tristörde kısa devre yokken ölçü aleti **sonsuz direnç**, kısa devre varken ölçü aleti küçük değer gösterir. Kısa devre açılsa bile tristör iletimde olamaya devam edeceğinden ölçü aletinde **küçük değer** görünmeye devam eder. Prob uçlarından biri ayrılop tekrar temas ettirilirse tristör kesime gider ve ölçü aleti sonsuz direnç gösterir.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	Tristör bacakları					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ölçü						
Kriter	1. bacak		2. bacak		3. bacak	
Bacak isimleri						
Kriter	Kısa devre var		Kısa devre yok			
Ölçü						
Kriter	Tristör					
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET		<input type="checkbox"/> HAYIR			

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretinizi koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Tristör uçlarını tespit eder.			
Tristör çalışma mantığını anlar.			
Tristör sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			



UYGULAMA YAPRAĞI


YARI İLETKEN ELEMANLAR

UYGULAMA 3.11 : TRİYAK UÇLARININ TESPİTİ VE SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ

: Triyak uçlarının tespitini ve sağlamlık testini yapmak.

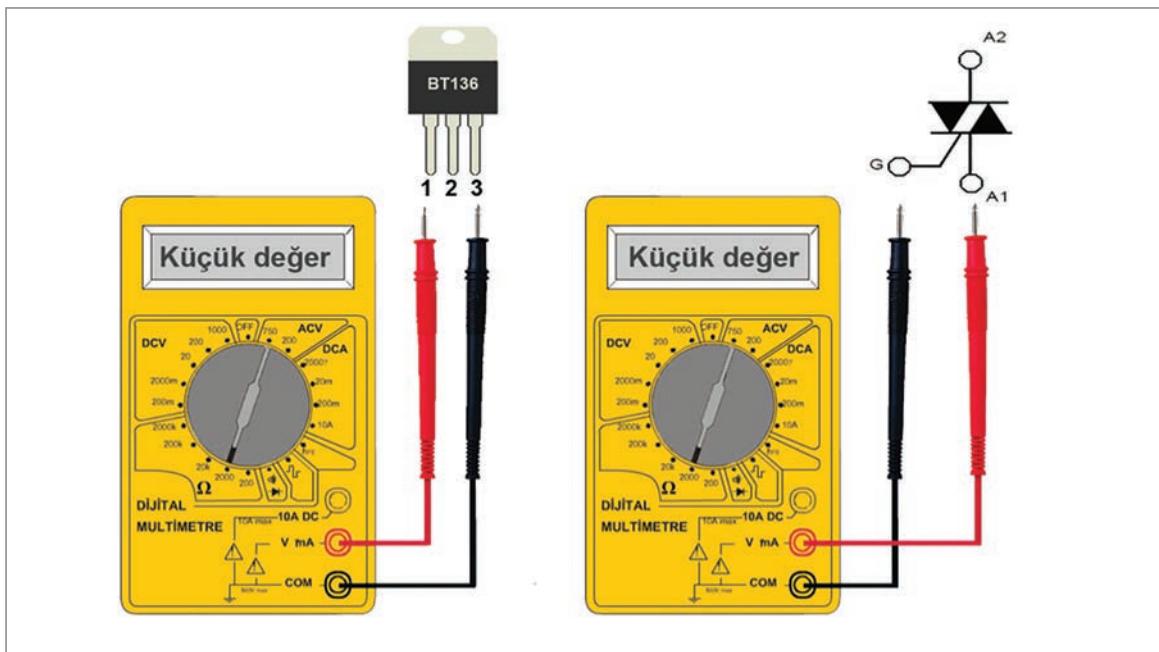1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Triyak	BT136	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları



- Ölçü aleti uygun direnç kademesine alınır.
- Triyak uçlarının tespiti için triyakın uygulama şemasında belirtilen 1-2, 1-3 ve 2-3 numaralı uçları ölçülür. Yapılan ölçümlerde değer okunduğu anda hangi uçlar ölçülyorsa problar ters çevrilir ve o uçlar tekrar ölçülür.

UYARI

Bu iki ölçüm sonucu arasında çok küçük bir değer farkı vardır. Daha küçük değer okunduğunda ölçü aletinin siyah probunun bağlı olduğu uç **G** (Geyt), kırmızı probun bağlı bulunduğu uç **A1** (Anot1), geri kalan diğer uç ise **A2**'dir (Anot2). Ölçüm yapmak dışında kataloglardan da triyak uç tespiti yapılabilir.



3. Triyak sağlamlık kontrolü için triyakın **G-A1**, **G-A2** ve **A1-A2** uçları her iki yönde de ölçülür.
4. Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

UYARI

Triyakın G-A1 uçları her iki yönde de **küçük direnç** göstermelidir. Ayrıca A2-G uçları ile A2 -A1 uçları her iki yönde de **sonsuz direnç** gösteriyorsa triyak sağlamdır.

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	Triyak bacakları					
	1-2	2-1	1-3	3-1	2-3	3-2
Ölçü						

Kriter	1. bacak	2. bacak	3. bacak
Bacak isimleri			

Kriter	G-A1	G-A2	A1-A2
Ölçü			

Kriter	Triyak	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirip uygun yere X işaretini koynuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Triyak uçlarını tespit eder.			
Triyak sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			




UYGULAMA YAPRAĞI

YARI İLETKEN ELEMANLAR

UYGULAMA 3.12 : DİYAK SAĞLAMLIK TESTİ

AMAÇ : Diyak sağlamlık testini yapmak.

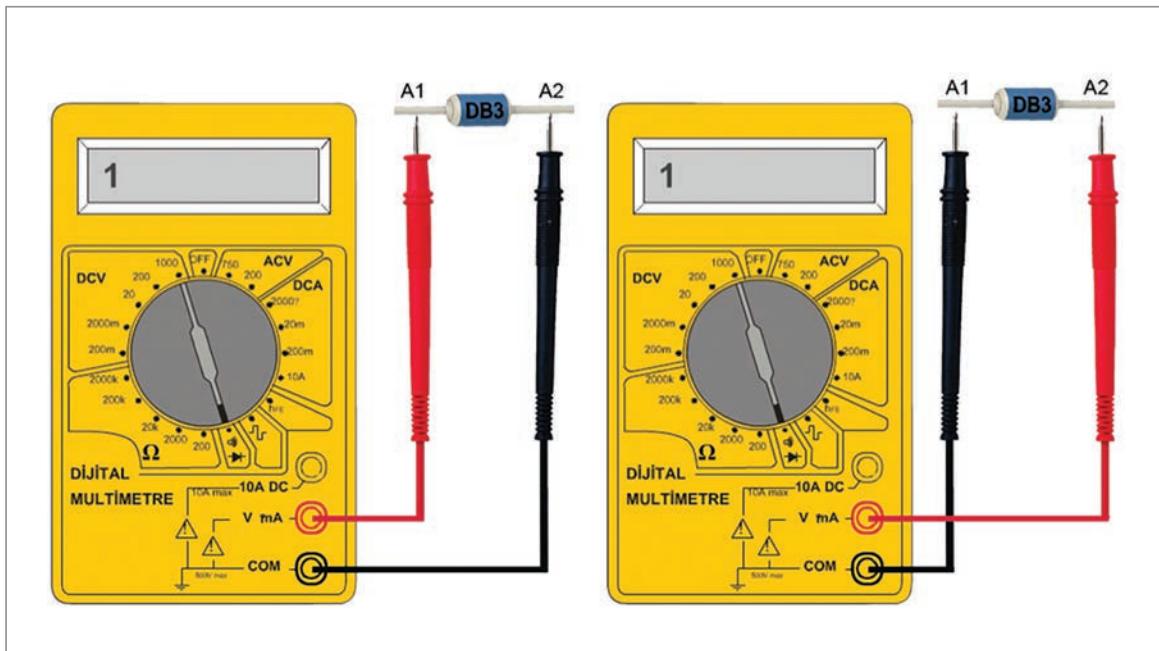1. Uygulamaya Ait Şema, Bağlantı Şekli, Resimler



2. Kullanılacak Araç, Gereç, Makine, Avadanlık

Adı	Özellikleri	Miktarı
Diyak	DB3	1
Ölçü aleti	Multimetre, Avometre	1

İşlem Basamakları



1. Ölçü aleti diyonet kademesine alınır.
2. Diyak iki yönlü olarak uygulama şemasında görüldüğü gibi ölçülür.
3. Ölçümler neticesinde elde edilen sonuçlar değerlendirme tablolarına yazılır.

UYARI

Sağlam bir diyak her iki yönlü **sonsuz direnç** göstermelidir

Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Alınan Değerler, Sonuç

Kriter	A1-A2	A2-A1
Ölçü		

Kriter	Diyak	
Sağlam mı?	<input type="checkbox"/> EVET	<input type="checkbox"/> HAYIR

Derecelendirme Ölçeği

Öğrencinin yaptığı işi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirdip uygun yere X işaretini koyunuz.

Kriter	GELİŞTİRİLMELİ	ORTA	İYİ
Diyak sağlamlık kontrolünü yapar.			
Ölçü aleti kullanma becerisine sahiptir.			



REHBERLİK VE AMACI

Rehberliğin amacını, "bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir." şeklinde tanımlayabiliriz. Tanımdan yola çıkararak rehberliğin amacı ile ilgili şu maddeler sıralanabilir:

1. Kendini tanımması,
2. Çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi,
3. Gizli güçlerini geliştirmesi,
4. Çevresine uyum sağlama.

Belirtilen bu amaçların ilk ikisi, bireyin çevresi ve kendisi hakkında doğru ve ayrıntılı bilgi edinmesi gereğini vurgulamaktadır. Kendini tanımması ile, beden ve zihin yetenekleri, hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetleri, psikolojik ihtiyaçlarını, hayattan neler beklediğini, tutum ve değerlerini tanıması kastedilmektedir. Kişinin kendini tanımmasına yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevidir.

Bireye toplumda açık gelişme olanakları ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi verme rehberliğin diğer işlevidir.

Bilgi Verme: Öğrenciyi; yetenek ve ilgilerine uygun okullar, programlar ve meslekler hakkında aydınlatma, ona görgü ve disiplin kuralları hakkında bilgi verme gibi faaliyetleri kapsar.

Yardım: Yardım kavramı ile kastedilen; tavsiye vermek, akıl öğretmek, bireyi doğru olduğu var sayılan bir hareket tarzını benimsemeye ve uygulamaya zorlamak olmayıp, ona çeşitli seçenekleri tanıtmak ve en uygun olanı seçmesi için gerekli değerlendirmeyi yapabilecek hale gelmesine çalışmaktadır.

Yol Gösterme: Yol gösterme değil, yollar göstermedir. Çeşitli yolların avantajlı ve dezavantajlı yönleri tartışıp kendisine uygun olanı seçebilmekte bireye yardımcı olmaktadır.

Bu açıklamalardan yola çıkararak rehberliğin amacı olarak belirtilen "Kendini gerçekleştirmeye"nin tanımını yapabiliriz.

Kendini Gerçekleştirme: Bireyin kendini anaması, problemlerini çözebilmesi, kendine uygun seçimler yaparak gerçekçi kararlar alabilmesi, kendi kapasitelerini en uygun bir düzeyde geliştirebilmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir uyum yapabilmesi vb. psikolojik danışma ve rehberlik yardımının esasını oluşturan ve bireyin kendini gerçekleştirme düzeyini geliştiren belirgin sonuçlarındanandır.

(Rehberlik ve Amacı, 10.07.2020)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 1: DİYOT, TRANSİSTÖR VE RÖLE KONTROLÜ

ÖLÇME
YAPRAĞI

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

- 1. Aşağıdakilerden hangisi diyot için söylenebilir?**
 - A) Doğru polarma altında elektrik akımını tek yönde iletir.
 - B) Anot gerilimi katot geriliminden fazla olduğunda iletme geçer.
 - C) Alternatif akımı doğrultmak için kullanılabilir.
 - D) Anot ve katot olmak üzere iki bacaklıdır.
 - E) Hepsi
- 2. Aşağıdakilerden hangisi led diyot için söylenemez?**
 - A) Led diyot doğru polarmada elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren devre elemanıdır.
 - B) Led diyot seri direnç bağlanarak kullanılmalıdır.
 - C) Led diyot ters polarmada çalışır.
 - D) Renge bağlı olarak iletme geçme gerilimleri farklıdır.
 - E) Yapısındaki katkı maddelerine göre farklı renklerde üretilir.
- 3. Led diyodun seri direnç bağlanması kullanımları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?**
 - A) Akımı sınırlamak.
 - B) Isıyı düşürmek.
 - C) LED'in daha parlak ışık vermesine sağlamak.
 - D) LED'in istenilen renkte ışık vermesini sağlamak.
 - E) Gerilimi sabitlemek.
- 4. Hangi diyot çeşidi doğrultma devrelerinde kullanılır?**
 - A) Kristal diyot
 - B) Zener diyot
 - C) Led diyot
 - D) Foto diyot
 - E) Tünel diyot
- 5. Köprü diyot ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**
 - A) Dört kristal diyodon birleşmesinden oluşur.
 - B) Tam dalga doğrultma devrelerinde kullanılır.
 - C) İki AC girişi vardır.
 - D) İki DC çıkışı vardır.
 - E) Hepsi
- 6. Zener diyotlar için verilen bilgilerden hangisi yanlışdır?**
 - A) Ters polarmada uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutar.
 - B) Ters polarmada belirli bir gerilime kadar akım geçirmez.
 - C) Doğru polarmada zener özelliği gösterir.
 - D) N ve P tipi yarı iletken malzemelerden oluşur.
 - E) Doğru polarmada kristal diyot gibi çalışır.
- 7. Transistör ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?**
 - A) Emiter (E), Beyz (B) ve Kollektör (C) olmak üzere üç bacağa sahiptir.
 - B) Beyz ucuna akım uygulanmadığında kollektör ve emiter arasında akım geçışı sağlanır.
 - C) PNP ve NPN olmak üzere iki çeşit transistör bulunmaktadır.
 - D) Anahtarlama ve yükselteç devrelerinde sıkılıkla kullanılır.
 - E) Hepsi

8. Aşağıdaki elemanlardan hangisi girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken devre elemanıdır?

- A) Kondansatör
- B) Direnç
- C) Transistör
- D) Diyot
- E) NTC

9. Röle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlışır?

- A) Rölenin bobininden geçen akım, anahtar kontaklarını değiştiren manyetik bir alan oluşturur.
- B) Birden fazla kontağa sahip olabilirler.
- C) Transistörlerden göre daha hızlı anahtarlama yapar.
- D) Küçük gerilimlerle büyük gerilimler kontrol edilebilir.
- E) Mekaniksel bir anahtarlama elemanı olduğu için arızalanmaları daha kolaydır.

10. Aşağıda dış görünümleri verilen elemanlardan hangisi zener diyottur?

A)



B)



C)



D)




E)




11. Aşağıda sembollerini verilen elemanlardan hangisi transistördür?


A)

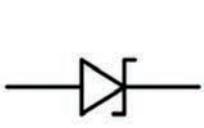


B)

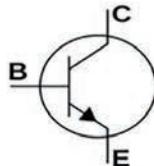


C)

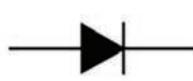

D)

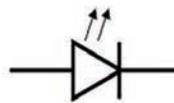


E)

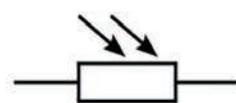


12. Aşağıda sembollerini veya yapıları verilen elemanlardan hangisi röledir?


A)

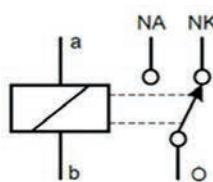


B)

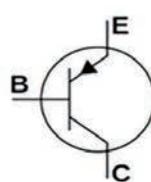


C)

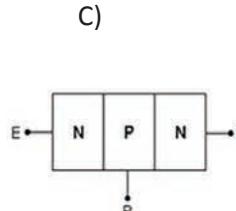

D)

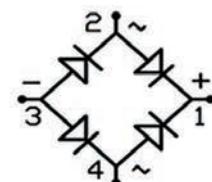

E)

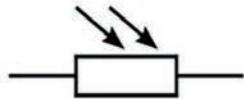

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 2: LDR OPTOKUPLÖR FOTO DİYOT VE FOTOTRANSİSTÖR

ÖLÇME
YAPRAĞI

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Işığa duyarlı olarak çalışması istenen bir devrede kontrol elemanı olarak aşağıdaki devre-elemanlarından hangisinin kullanımı uygun değildir?

A) Foto diyon B) Termistör C) LDR
D) Foto transistör E) Foto direnç
2. Aşağıdaki elemanlardan hangisi iki devrenin elektriksel olarak izolasyonunu (yalıtılmamasını) sağlar?

A) Foto Transistör B) Foto diyon C) LDR
D) Optokuplör E) Termistör
3. Optokuplörün tımlıleştirilmiş yapısında aşağıdaki elemanlardan hangisi bulunmayabilir?






A) Foto Transistör B) Led diyon C) Foto diyon
D) LDR E) Foto tristör
4. Aşağıdaki elemanlardan hangisinin üzerine ışık düşüğünde kolektör-emiter uçları arasındaki direnç değeri azalır?

A) NPN transistör B) PNP transistör
C) Foto diyon D) Foto transistör
E) Foto tristör
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) LDR ışıkla ters orantılı olarak direnci değiştiren bir elemandır.
B) Optokuplör mekaniksel bir anahtarlama elemanıdır.
C) Foto diyon ters polarma altında ışık etkisiyle iletme geçer.
D) Foto diyon yapısında N ve P tipi malzemeler bulunur.
E) Foto transistörler iki veya üç bacaklı olarak üretilir.
6. Aşağıda dış görünümleri verilen elemanlardan hangisi foto diyottur?

A)  B)  C)  D)  E) 

7. Aşağıda sembollerini verilen elemanlardan hangisi optokuplördür?

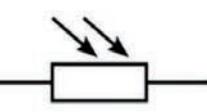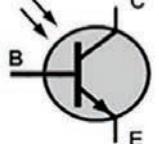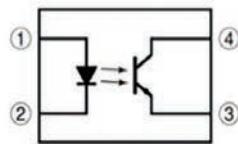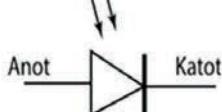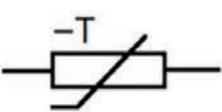- A)  B)  C)  D)  E) 



ÖLÇME YAPRAĞI

YARI İLETKEN ELEMANLAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 3: TERMİSTÖR VE MOSFET

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçenekü işaretleyiniz.


- 1. Sıcaklık ile elektriksel direnci değişen elemlara genel olarak ne denir?**
 - A) Multimetre
 - B) Kondansatör
 - C) Termistör
 - D) Transistör
 - E) Diyot

- 2. Bir termistör çeşidi olan sıcaklık arttıkça direnci azalan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?**
 - A) LDR
 - B) NTC
 - C) VDR
 - D) PTC
 - E) Transistör


- 3. Bir termistör çeşidi olan sıcaklık arttıkça direnci artan devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?**
 - A) LDR
 - B) NTC
 - C) VDR
 - D) PTC
 - E) Röle

- 4. Mosfetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlışdır?**
 - A) Kanal yapılarına göre N kanallı ve P kanallıdır.
 - B) Şekillerine göre azaltan tip ve çoğaltan tip türleridir.
 - C) Metal oksit yarı iletkenli, alan etkili bir transistördür.
 - D) Statik elektriklenmelerden olumsuz etkilenir.
 - E) BJT'lere göre yavaş bir anahtarlama elemanıdır.

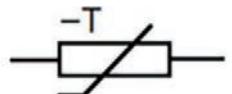- 5. Aşağıda sembollerini verilen elemların isimlerini boşluklara yazınız.**



a)

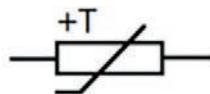

b)

- 6. Aşağıdaki termistörlerin direnç değerlerini okuyup boşluklara yazınız?**



a)



b)




c)




d)

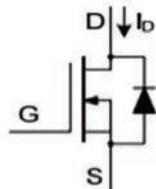
- 7. Aşağıda sembollerini verilen mosfet çeşitlerinin isimlerini boşluklara yazınız?**




a)

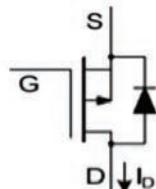

b)

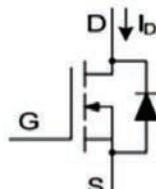

c)

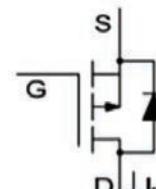

d)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

KONU 4 : TRİSTÖR TRİYAK VE DİYAK



Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

- 1. Tristör ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**
 - A) Anot, katot ve geyt uçlarına sahiptir.
 - B) Çift yönlü akım geçirir.
 - C) N ve P tipi malzemelerden oluşur.
 - D) Doğru akımda tetiklenirse sürekli iletimde kalır.
 - E) Alternatif akımda iletimde olabilmesi için sürekli tetiklenmelidir.

- 2. Tristör ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**
 - A) Tristör geyt ucu tetikleme ucudur.
 - B) DC ile çalışan tristör seri ve paralel anahtar yöntemi ile durdurulabilir.
 - C) İletimdeki bir tristörün anot-katot iç direnci çok düşük olur.
 - D) Sağlam bir tristör anot-katot arası sonsuz direnç gösterir.
 - E) Alternatif akımda tetiklenirse sürekli iletimde kalır.

- 3. Triyak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**
 - A) Anot1, anot2 ve geyt uçlarına sahiptir.
 - B) Doğru akımda tristör gibi çalışır.
 - C) Çift yönlü akım geçirir.
 - D) Triyaklar kullanılırken üzerine soğutucu bağlanmalıdır.
 - E) Alternatif akımda tetiklenirse sürekli iletimde kalır.


- 4. Aşağıdakilerden elemanlardan hangisi üç bağına sahip bir eleman değildir?**
 - A) Transistör
 - B) Tristör
 - C) Triyak
 - D) Diyak
 - E) Kuadrak

- 5. Triyak ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**
 - A) Triyak geyt ucu tetikleme ucudur.
 - B) Triyak yük akımı A1-A2 arasından geçer.
 - C) AC ve DC gerilimle çalışabilir.
 - D) Tek yönlü akım geçirir.
 - E) Sağlam bir triyak A1-A2 arası sonsuz direnç gösterir.

- 6. Diyak ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?**
 - A) Devreye bağlanış yönü önemli değildir. Çift yönlü akım geçirir.
 - B) 24 – 36 V aralığında iletme geçer.
 - C) İki diyon paralel ve ters yönlü bağlanırsa diyak olur.
 - D) Diyak ile triyak birlikte kullanılarak bir lambanın parlaklığı ayarlanabilir.
 - E) Hepsi

- 7. Bir triyak ile bir diyakın tek bir yapı içinde beraber üretilmesiyle elde edilen elektronik anahtarlama elemanı aşağıdakilerden hangisidir?**
 - A) Tristör
 - B) Transistör
 - C) Transformatör
 - D) Kuadrak
 - E) Termistör

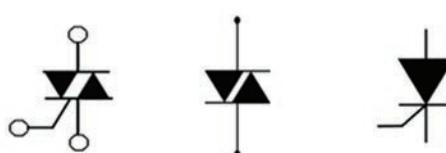- 8. Aşağıda sembollerini verilen elemanların isimlerini boşluklara yazınız.**



a) b) c)

KAYNAKÇA

- Ders Bilgi Formu, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı, ELEKTROTEKNİK 9.Sınıf, Ankara, 2020
- ERGÜN, Aslı, İsı Sensör ve Transdüberleri, "<http://kisi.deu.edu.tr//asli.ergun/isi.pdf> 20.05.2020"
- ERGÜN, Aslı, Optik Sensörler ve Transdüberleri, "<http://kisi.deu.edu.tr//asli.ergun/5-Optik%20Sensor%20ve%20Transduserler.pdf> 22.05.2020"
- ÖZER, Emre, Alternatif Akım Devre Analizi, "http://websitem.karatekin.edu.tr/user_files/mkaryel/files/alternatifakimdevreanalizi.pdf 22.05.2020"
- PINAR, Serkan, Doğru Akım Devreleri, "<http://tec.ege.edu.tr/dersler/DA%20Devre%20Analizi%20ders.pdf> 24.05.2020"
- Amasya Üniversitesi, Deney-6, "<https://teknoloji.amasya.edu.tr/media/1214/deney-6-mosfet.pdf> 25.05.2020"
- YILMAZ, Ayhan, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kaza Zinciri Teorisinin Önemi ile Açık İşletmelerdeki Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumlar, "<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/366555>"
- Baltayı bilemek, https://www.turkedebiyati.org/rehberlik/egitici_hikayeler.html 10.07.2020
- Kırlangıçın hikâyesi, https://www.turkedebiyati.org/rehberlik/egitici_hikayeler.html 10.07.2020
- Rehberlik ve amacı, <https://www.turkedebiyati.org/rehberlik/rehberlik.html> 10.07.2020

GÖRSEL KAYNAKÇA

ÖĞRENME BİRİMİ 1	Öğrenme Birimi 1 Kapak Görüsü	123RF ID: 10815436
Öğrenme Birimi 1'e ait şekil ve görseller yazar tarafından üretilmiş veya düzenlenmiştir.		
ÖĞRENME BİRİMİ 2	Öğrenme Birimi 2 Kapak Görüsü	123RF ID: 32858833
Öğrenme Birimi 2'ye ait şekil ve görseller yazar tarafından üretilmiş veya düzenlenmiştir.		
ÖĞRENME BİRİMİ 3	Öğrenme Birimi 3 Kapak Görüsü	123RF ID: 140129873
Öğrenme Birimi 3'e ait şekil ve görseller yazar tarafından üretilmiş veya düzenlenmiştir.		

CEVAP ANAHTARI

ÖĞRENME BİRİMİ 1

DOĞRU AKIM DEVRESİ

KONU 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	C	D	E	C	E	B	B	E	D	E
KONU 2	1	2	3	4	5			6		
	E	D	A	D	a) C	b) L	c) Ohm	a) Direnç		
					d) Henry	e) Ω	f) f	b) Kondansatör		
								c) Bobin		
								d) Potansiyometre		
KONU 3	1	2	3	4	5	6	7	KONU 4	1	2
	D	E	C	B	E	C	D		D	A
								4	5	6
								E	C	a) 1 A
										a) 2,4 A
										b) 120 V
										c) 180 V
										d) 3 A

ÖĞRENME BİRİMİ 2

ALTERNATİF AKIM DEVRESİ

KONU 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	C	A	C	D	E	C	A	A	E
KONU 2	1	2	3	4	5	6	7	8	
	C	A	D	C	C	A	C	D	
KONU 3	1	2	3	4	5	6	7	8	
	C	B	D	A	D	D	E	D	
KONU 4	1	2	3	4	5	6	7	8	
	A	C	B	D	B	C	A	B	
KONU 5	1	2	3	4	5	6			
	E	A	C	D	E	C			

ÖĞRENME BİRİMİ 3

YARI İLETKEN ELEMANLAR

KONU 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E	C	A	A	E	C	E	C	C	E	B	A
KONU 2	1	2	3	4	5	6	7					
	B	D	E	D	B	A	C					
KONU 3	1	2	3	4	5	6	7					
	C	B	D	D	a) NTC	a) 10 Ω	a) Azalan tip N kanalı					
								b) 10 k Ω	b) Azalan tip P kanalı			
					b) PTC	c) 1,5 k Ω	c) Çoğalan tip N kanalı					
								d) 15 k Ω	d) Çoğalan tip P kanalı			
KONU 4	1	2	3	4	5	6	7	8				
	B	E	E	D	D	E	D	a) Triyak				
								b) Diyak				
								c) Tristor				

Notlar

